

Elettronica 2000

MISTER KIT

ELETTRONICA APPLICATA, SCIENZE E TECNICA


N. 20 - DICEMBRE 1980 - L. 1.800

Sped. in abb. post. gruppo III

**BUON NATALE
E FINE ANNO**

in regalo il poster degli integrati

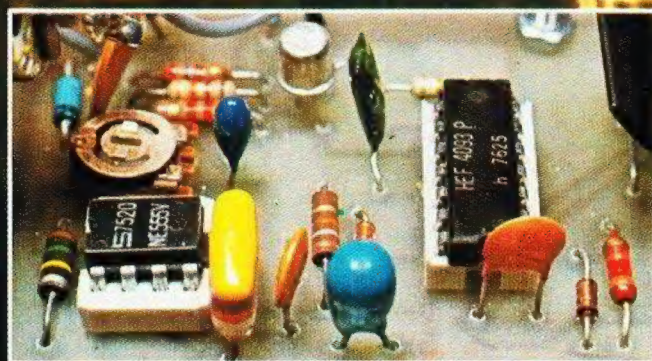**RICEVITORE VHF
EQUALIZZATORE HI-FI
CONTAGIRI AUTO
ATOMIC RADIO
LED BLINKER**




Sistema microcomputer modulare

AMICO 2000

ADVANCED MICROCOMPUTER SYSTEM

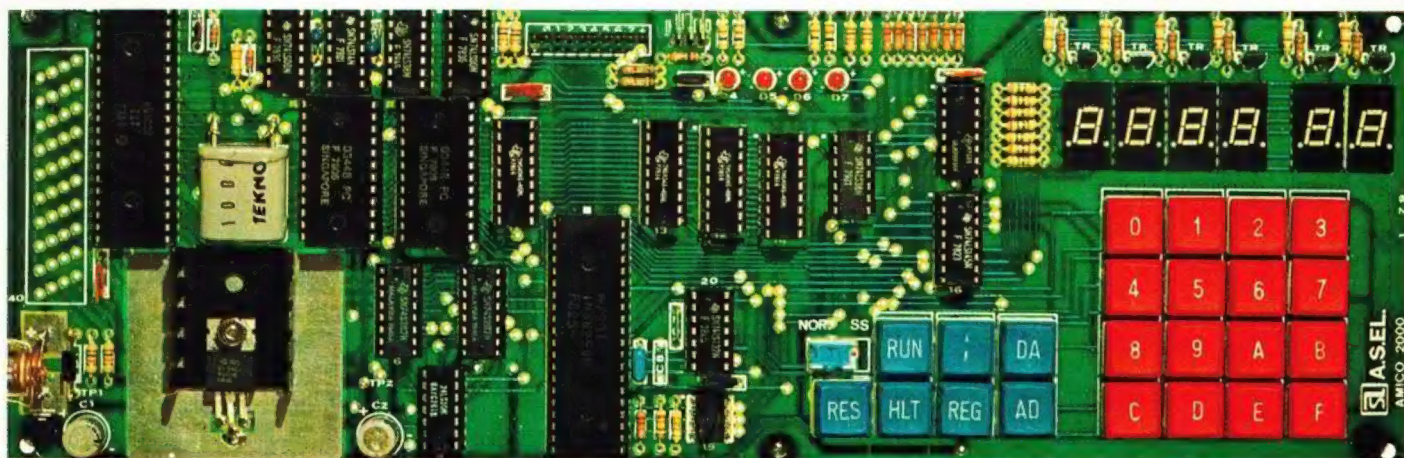**Un
sistema
a crescita totale:
dalla scheda singola
al potente Personal Computer.**



Con l'AMICO 2000 capire il microprocessore è facile.

Scheda A2000/2 Lit. 305.000
(+ I.V.A.) montato e collaudato.

Scheda A2000/1K Lit. 249.500
(+ I.V.A.) in scatola di montaggio.

Garanzia totale 3 mesi.

L'AMICO 2000 è un sistema modulare che cresce con le esigenze dell'utente, fino al Personal Computer, con l'aggiunta delle seguenti schede: Espansione Bus a 9 posti - Interfaccia video (16 righe da 64 caratteri) - RAM da 32 Kbyte (è possibile montarne 2, fino a 64 K) - BASIC standard da 8K su PROM - Interfaccia per floppy disk - Interfaccia per stampante - Inoltre: Tastiera alfanumerica - Alimentatore di potenza - Monitor TV da 12 pollici - Contenitore per il sistema.

La scheda è corredata del libro "Costruiamo un vero microelaboratore elettronico", un testo facile e divertente, completo e rigoroso nella trattazione per imparare a programmare un microcomputer.

L'AMICO 2000 è un prodotto professionale progettato e costruito dalla:
A.S.E.L. s.r.l.

Via Cortina d'Ampezzo 17
20139 MILANO
Tel. 02/56.95.735

CARATTERISTICHE Scheda 2000/1K e 2

- CPU: microprocessore 6502 - Memoria RAM: fino a 2K byte sulla scheda - Memoria ROM: 1K byte con Monitor e gestione cassette - Tastiera esadecimale - 7 tasti funzionali 1/4 deviatore per passo singolo - Visualizzatore LED a 6 cifre - Interfaccia parallelo 8 bit (Port di Input/Output) - Interfaccia per registratore a cassette - Clock quarzato da 1 MHz - Regolatore di tensione incorporato - Protezione contro l'inversione di polarità - Alimentazione: 5 Volt, 800 mA max. - Espandibile: a mezzo connettore 40 poli - Circuito stampato doppia faccia in vetronite - Dimensioni: 300 x 160 mm.

* Una proposta eccezionale per chi vuole cominciare subito con il Personal Computer, un sistema completo composto di:

- CPU: AMICO 2000
- BASIC 8 K
- Interfaccia video
- Tastiera alfanumerica
- 4 Kbyte di RAM
- Alimentatore di potenza
- Contenitore

L. 899'000 (+ IVA)



MICROLEM • 20123 MILANO, via ROSSO DI S. SECONDO, 1/A - Tel. 02/74.24.41
• 10122 TORINO, C.so PALESTRO, 3 - Tel. 011/54.16.86
• 36016 THIENE (VI), via VALBELLA cond. Alfa - Tel. 0445/36.49.61

**Distributore esclusivo per la Lombardia,
Piemonte, Liguria e Tre Venezie**

MK
PERIODICI snc

Direzione
Antonio Soccol

Elettronica 2000

Direzione editoriale
Massimo Tragara

Direttore
Franco Tagliabue

Supervisione Tecnica
Arsenio Spadoni

Redattore Capo
Silvia Maier

Grafica
Oreste Scacchi

Foto
Studio Rabbit

Collaborano a Elettronica 2000
Arnaldo Berardi, Alessandro Borghi,
Fulvio Caltani, Enrico Cappelletti,
Francesco Cassani, Marina Cecchini,
Tina Cerri, Beniamino Coldani, Aldo
Del Favero, Lucia De Maria, Andrea
Lettieri, Franco Marangoni, Maurizio
Marchetta, Francesco Musso, Luigi
Passerini, Alessandro Petrò, Carmen
Piccoli, Sandro Reis, Giuseppe Tosini.

Stampa
« Arti Grafiche La Cittadella »
27037 Pieve del Cairo (PV)

Distribuzione
SO.DI.P. Angelo Patuzzi srl
Via Zuretti 25, Milano



Associata all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Copyright 1980 by MK Periodici snc.
Direzione, Amministrazione, Abbona-
menti, Redazione: Elettronica 2000,
via Goldoni, 84, 20129 Milano. Elet-
tronica 2000 costa Lire 1.800. Arre-
trati Lire 2.000. Abbonamento per 12
fascicoli Lire 14.900, estero 30 \$.
Tipi e veline, selezioni colore e foto-
lito: « Arti Grafiche La Cittadella »,
Pieve del Cairo (PV). Distribuzione:
SO.DI.P. Angelo Patuzzi srl, via Zu-
retti 25, Milano. Elettronica 2000 è
un periodico mensile registrato pres-
so il Tribunale di Milano con il n.
143/79 il giorno 31-3-79. Pubblicità
inferiore al 70%. Tutti i diritti sono
riservati per tutti i paesi. Manoscrit-
ti, disegni e fotografie inviati non si
restituiscono anche se non pubbli-
cati. Direttore responsabile Arsenio
Spadoni. Rights reserved everywhere.

SOMMARIO

- 20** ASCOLTANDO GLI AEREI IN VHF
- 26** L'EQUALIZZATORE PARAMETRICO
- 36** ATOMI E RADIOCOMUNICAZIONE
- 59** PROTEZIONE PER ALIMENTATORI
- 66** CONTAGIRI DIGITALE PER MOTO
- 72** APPLICAZIONI: IL LED BLINKER
- 77** IL PREAMPLIFICATORE STEREO

Rubriche: 65, Scienza e Vita. 75, 100 Klire Premium. 83, Merca-
to. 89, Consulenza tecnica. 91, Mercatino.

FOTO COPERTINA: Studio MT Rabbit, Milano.

*Gli inserzionisti di questo mese sono: APL, ASEL, BGM, CSE, CTE Interna-
tional, Franchi Cesare, Elcom, Ganzerli, GBC Italiana, Istituto Svizzero di
Tecnica, La Semiconduttori, Nuova ACEI, Scuola Radio Elettra, Sesto Conti-
nente, Sound Elettronica, Vecchietti, Vematron, Wilbikit.*

GRATIS!

agli abbonati di

Elettronica 2000 MISTER KIT

UN POKER D'ASSI...



é vero, conviene abbonarsi...

per abbonarsi

Utilizza il tagliando a fianco già compilato. Basta versare in un qualunque ufficio postale la somma di lire 14.900.

Riceverai subito a casa il libro regalo e la carta sconto; e naturalmente 12 fascicoli di Elettronica 2000 mese per mese, per un anno.

IL LIBRO

A scelta tra il COMPUTER (introduzione teorico-pratica sull'informatica e calcolatori elettronici) e 100 IDEE 100 PROGETTI (la costruzione di cento progetti di elettronica applicata).



LA CARTA SCONTO

Tesserino personale per sconti vari in tutta Italia presso i migliori negozi di materiale elettronico. Per kits, scatole di montaggio, apparecchi radio, impianti alta fedeltà, ecc.



IL RISPARMIO

Decisamente notevole. Invece di spendere $1.800 \times 12 = 21.600$ bastano soltanto L. 14.900 per gli stessi 12 fascicoli. Quindi si realizza subito un utile risparmio di ben 6.700 lire. E' poco?!



CONSULENZA TECNICA

Tu scrivi con domande tecniche, noi risponderemo compiutamente nel più veloce tempo possibile. Il nostro laboratorio è in un certo senso il tuo: vedremo di risolvere sempre i tuoi problemi!



..oggi stesso!

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento

L. 14.900

Lire

Quattordicimilanovecento

sul C/C N. 13175203

intestato a MK Periodici snc - Elettronica 2000

Via Goldoni, 84 - 20129 Milano

eseguito da

residente in

addl.

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Cartellino del bollettario

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accredito, di L.

L. 14.900

Lire

Quattordicimilanovecento

sul C/C N. 13175203

intestato a MK Periodici snc - Elettronica 2000

Via Goldoni, 84 - 20129 Milano

eseguito da

residente in

via

addl.

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress.

numero conto

importo

Mod. ch-8-bis AUT. cod. 127902

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

A tergo del certificato di accreditamento i versanti possono scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

- ☐ Abbonamento annuale a Elettronica 2000
- ☐ Rinnovo
- ☐ 100 IDEE 100 PROGETTI
- ☐ IL COMPUTER

Inviatemi in regalo
(scegli uno dei due)

cognome

nome

via

città

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

cap.



per abbonarsi

Utilizza il tagliando a fianco già compilato. Basta versare in un qualunque ufficio postale la somma di lire 14.900.

Riceverai subito a casa il libro regalo e la carta sconto; e naturalmente 12 fascicoli di Elettronica 2000 mese per mese, per un anno.

IL LIBRO

A scelta tra il COMPUTER (introduzione teorico-pratica sull'informatica e calcolatori elettronici) e 100 IDEE 100 PROGETTI (la costruzione di cento progetti di elettronica applicata).



LA CARTA SCONTO

Tesserino personale per sconti vari in tutta Italia presso i migliori negozi di materiale elettronico. Per kits, scatole di montaggio, apparecchi radio, impianti alta fedeltà, ecc.



IL RISPARMIO

Decisamente notevole. Invece di spendere $1.800 \times 12 = 21.600$ bastano soltanto L. 14.900 per gli stessi 12 fascicoli. Quindi si realizza subito un utile risparmio di ben 6.700 lire. E' poco?!



CONSULENZA TECNICA

Tu scrivi con domande tecniche, noi risponderemo compiutamente nel più veloce tempo possibile. Il nostro laboratorio è in un certo senso il tuo: vedremo di risolvere sempre i tuoi problemi



**CONVIENE
ABBONARSI
OGGI STESSO!**

UN RIPARATORE RADIO TV DISOCCUPATO?

DIFFICILE DA CREDERE.



L'elettronica rappresenta oggi, sempre più, un importante sbocco professionale per migliaia di giovani. A condizione però che essi abbiano una preparazione che permetta loro di lavorare subito, in proprio o presso una Azienda. E' il tipo di preparazione che Scuola Radio Elettra garantisce ai suoi allievi. Sono corsi per corrispondenza che si basano su decine di sperimentazioni pratiche per entrare immediatamente nel "vivo" del lavoro, e su lezioni tecniche molto approfondite.

L'allievo, giorno dopo giorno, studiando a casa propria e regolando egli stesso il ritmo del corso, impara tutto ciò che la specializzazione da lui scelta comporta. E costruisce apparecchiature e strumentazioni che restano di sua proprietà al termine del corso.

Così non solo avrà acquisito una preparazione completa, ma avrà a disposizione tutta l'attrezzatura per esercitare la propria attività professionale.

Con questo metodo, in tutta Europa, Scuola Radio Elettra ha specializzato più di 400.000 giovani dando loro un domani professionale importante.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA (con materiali)

RADIO STEREO A TRANSISTORI
- TELEVISIONE BIANCO-NERO
E COLORI - Elettrotecnica -
ELETTRONICA INDUSTRIALE -
HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA -
ELETTRAUTO.

CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI -
DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA -
ESPERTO COMMERCIALE - IMPIEGATA D'AZIENDA -
TECNICO D'OFFICINA - MOTORISTA
AUTORIPARATORE - ASSISTENTE E
DISEGNATORE EDILE - LINGUE.

CORSO ORIENTATIVO PRATICO (con materiali)

SPERIMENTATORE ELETTRONICO
particolarmente adatto per
i giovanissimi.

Se vuoi informazioni dettagliate su uno o più corsi, compila e spedisce questa cartolina. Riceverai gratuitamente e senza impegno una splendida documentazione a colori.

Al termine di ogni corso, Scuola Radio Elettra rilascia un attestato da cui risulta la tua preparazione.

PER CORTESIA, SCRIVERE IN STAMPATELLO

SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/573 10126 TORINO
INVIATEMI, GRATIS E SENZA IMPEGNO, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO

Di _____

Nome _____

Cognome _____

Professione _____ Età _____

Via _____ N. _____

Località _____

Cod. Post. _____ Prov. _____

Motivo della richiesta: per hobby ☐ per professione o avvenire ☐

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa (e incollato su cartolina postale)



Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5/573
10126 Torino

perché anche tu valga di più

PRESA D'ATTO
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 1391

rete di distribuzione dei "moduli premontati HI-FI"



GIANNI VECCHIETTI

Casella postale 3136 - 40131 BOLOGNA



DISTRIBUTORI AUTORIZZATI

PIEMONTE	10064 PINEROLO (TO)	DOMINICI-CAZZADORI	Via Del Pino, 38	0121 22444
	10128 TORINO	ALLEGRO FRANCESCO	Corso Re Umberto, 31	011 510442
	10015 IVREA (TO)	INTERELETRONICA SRL	C.so Massimo D'Azeglio, 50	0125 424724
LIGURIA	16129 GENOVA	ELI Elett. LIGURE	Via A. Odero, 30	010 565425
	16122 GENOVA	DE BERNARDI	Via Tollot, 7	010 587416
	15067 NOVI LIGURE (AL)	ODICINO G.	Via Garibaldi, 11	0143 76341
	17100 SAVONA	EL SA	Via Trilussa, 32/R	019 801161
	17100 SAVONA	SAROLDI di M. GALLI	Via Milano, 54 R	019 26571
	16149 GE-SAMPIERDARENA	A. CAROZZINO	Via La Spezia, 37 R	010 457172
LOMBARDIA	25100 BRESCIA	FOTOTECNICA	Via 10 Giornate, 4	030 57156
	22100 COMO	BAZZONI GIAMPIERO	Via V. Emanuele, 106	031 269224
	20129 MILANO	MARCUCCI SPA	Via F.lli Bronzetti, 37	02 7386051
	20131 MILANO	FRANCHI CESARE	Via Padova, 72	02 2859143
	20099 SESTO S. GIOVANNI (MI)	VART	Viale Marelli, 19	02 2479605
	46100 MANTOVA	CDE di FANTI G. & C.	P.zza De Gasperi, 28/29	0376 364592
VENETO	32043 CORTINA D'AMPEZZO (BL)	MAKS EQUIPMENTS	Via C. Battisti, 34	0436 3313
	37047 S. BONIFACIO (VR)	ELETT. 2001 di PALESA	Corso Venezia, 85	045 610213
	36015 SCHIO (VI)	CENTRO ELETT. di A. LA LOGGIA	Via Cristoforo	0445 27582
	30125 VENEZIA	MAINARDI BRUNO	Via Campo Dei Frari, 3014	041 22238
TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI-VENEZIA GIULIA	38100 TRENTO	ELETRONICA TRENTINI	Via Einaudi, 42	0461 922266
	34170 GORIZIA	B & S ELETT. PROF.	Viale XX Settembre, 37	0481 32193
	23170 PORDENONE	EMP. ELETT. di CORSALE L.	Via Molinari, 53	0434 35402
	34125 TRIESTE	RADIO TRIESTE	Viale XX Settembre, 15	040 795250
	34133 TRIESTE	RADIO KALIKA	Via Fontana, 2	040 62409
	23100 UDINE	VUCCHI PIETRO	Via Martignacco, 62	0432 481548
EMILIA-ROMAGNA	33028 TOLMEZZO (UD)	MARKET - ALLO STADIO -	Via Divisione Osoppo, 33	0433 2276
	40122 BOLOGNA	ANDREA TOMMESANI BOTTEGA ELETRONICA	Via L. Battistelli, 6/c	051 550761
	41012 CARPI (MO)	ELETRONICA 2M	Via Giorgione, 32	059 681414
	44100 FERRARA	M.C. di MARZOLA CELSO	Via XXV Aprile, 99	0532 39270
	47100 FORLI'	RADIOFORNIT. ROMAGNOLA	Via F. Orsini, 41/43	0543 33211
	49022 LUGO (RA)	TAMPIERI ARMANDO	Via Garibaldi, 80	0545 22768
	41100 MODENA	ELETT. BIANCHINI	Via De Bonomini, 75	059 235219
	43100 PARMA	HOBBY CENTER	Via Torelli, 1	0521 206933
	48100 RAVENNA	OSCAR ELETRONICA	Via Trieste, 107	0544 422086
	42100 REGGIO EMILIA	B.M.P.	Via P. Brennone, 9 b	0522 46353
	47037 S. GIULIANO DI RIMINI (FO)	BEZZI ENZO	Via L. Lando, 21	0541 52357
	44015 PORTOMAGGIORE (FE)	BATTISTINI AMEDEO	Via Gino Forlani, 8	0532 811618
MARCHE	60100 ANCONA	ELETRONIC SERVICE	Corso Amendola, 63	071 24191
	61100 PESARO	MORGANTI ANTONIO	Via G. Lanza, 9	0721 67898
	60044 FABRIANO (AN)	FABER ELETRONICA	Via Dante, 6	
	61032 FANO	RADIO ELETRONICA FANO	P.zza A. Costa, 11	0721 87024
UMBRIA	05100 TERNI	EL-DI ELETT. DIGITALE	Via Piave, 93/b	0744 56635
TOSCANA	50123 FIRENZE	PAOLETTI FERRERO	Via Il Prato, 40/42 R	055 294974
	57100 LIVORNO	G.R. ELECTRONICS SAS	Via A. Nardini, 9/c	0586 806020
	51100 PISTOIA	PAOLINI E LOMBARDI SAS	V.le Petrocchi, 21	0573 27166
	56100 PISA	ELETRONICA CALO'	Piazza Dante, 8	050 44071
LAZIO	00127 ROMA	SA-MA	Via G. Da Castelbolognese, 37/b	06 5813611
	00179 ROMA	COMMITTERI LEOPOLDO	Via Appia Nuova, 614	06 7811924
	00172 ROMA CENTOCELLE	F.LLI DI FILIPPO	Via Frassini, 42/42	06 285895
	04100 LATINA	ELETRONICA ZAMBONI	Via Cesare Battisti, 15	0773 495288
PUGLIA	74100 TARANTO	RA.TV.EL.	Via Dante, 241/247	099 321551
	70121 BARI	BENTIVOGLIO FILIPPO	Via Carulli, 60	080 339875
	73042 CASARANO (LE)	FOR. ELETT. DITANO SERGIO	Via S. Martino, 17	0833 331504
	71100 FOGGIA	ATET	Via L. Zuppetta, 28	0881 72553
CAMPANIA	80134 NAPOLI	A. ABBATE	Via S. Cosmo Nolana, 121/123	081 333552
	84100 SALERNO	ELETRONICA HOBBY	Via L. Cacciatore, 56	089 226531
BASILICATA	85100 POTENZA	LAVIERI ELECTR. SHOP CENTER	Viaie Marconi, 345	0971 23469
	87100 COSENZA	ANGOTTI F.	Via N. Serra, 56/60	0984 34192
SICILIA	95128 CATANIA	RENZI ANTONIO	Via Papale, 51	095 447377
	98071 CAPO D'ORLANDO (ME)	PAPIRO ROBERTO	Via 27 Settembre, 27	0941 91727
	98100 MESSINA	FDISON RADIO CARUSO	Via Garibaldi, 80	090 773816
	97100 RAGUSA	EPI di MICALE	Via Archimede, 43	0932 46866
	96100 SIRACUSA	CENTRO ELETT. di CALLERI R.	Via A. Specchi, 54	0931 41130
SARDEGNA	09100 CAGLIARI	ROSSINI ROMOLO	Piazza Galilei, 14	070 41220

per avere più vicino un punto di rifornimento dei nostri prodotti!



"SUPERCENTRI"

centri speciali di distribuzione dei prodotti GVH Gianni Vecchietti Bo



Al fine di migliorare sempre più la rete di distribuzione dei nostri prodotti in Italia e colmare lacune distributive dovute alla distanza, abbiamo organizzato una serie di «SUPERCENTRI GVH» che grazie ad un continuo e reciproco contatto sostituiranno al 100%, nelle varie zone, la sede centrale.

In tali centri infatti troverete tutte le condizioni sia commerciali che di assistenza (pezzi di ricambio sempre pronti, magazzino completo, ultime novità, garanzia, dimostrazioni e prove dei vari prodotti, ecc.) che potrebbe fornirVi direttamente la GVH.

Invitiamo pertanto: tecnici, operatori, negozianti, hobbisti e tutti coloro che sono interessati ai ns/ prodotti, a rivolgersi direttamente con fiducia e simpatia a questi accreditati punti di vendita.

BOTTEGA ELETTRONICA ANDREA TOMMESANI

Via L. Battistelli, 6/c
Tel. 051/550761

A. ABBATE

Via S. Cosmo
Nolana, 121/123
Tel. 081/333552

SA-MA

Via G. Da
Castelbolognese, 37/b
Tel. 06/5813611


**Moduli
premontati
mixer - kit HI-FI
contenitori professionali
accessori
metal detectors**

RENZI ANTONIO

Via Papale, 51
Tel. 095/447377

RA.TV.EL.

Via Dante, 241/247
Tel. 099/321551

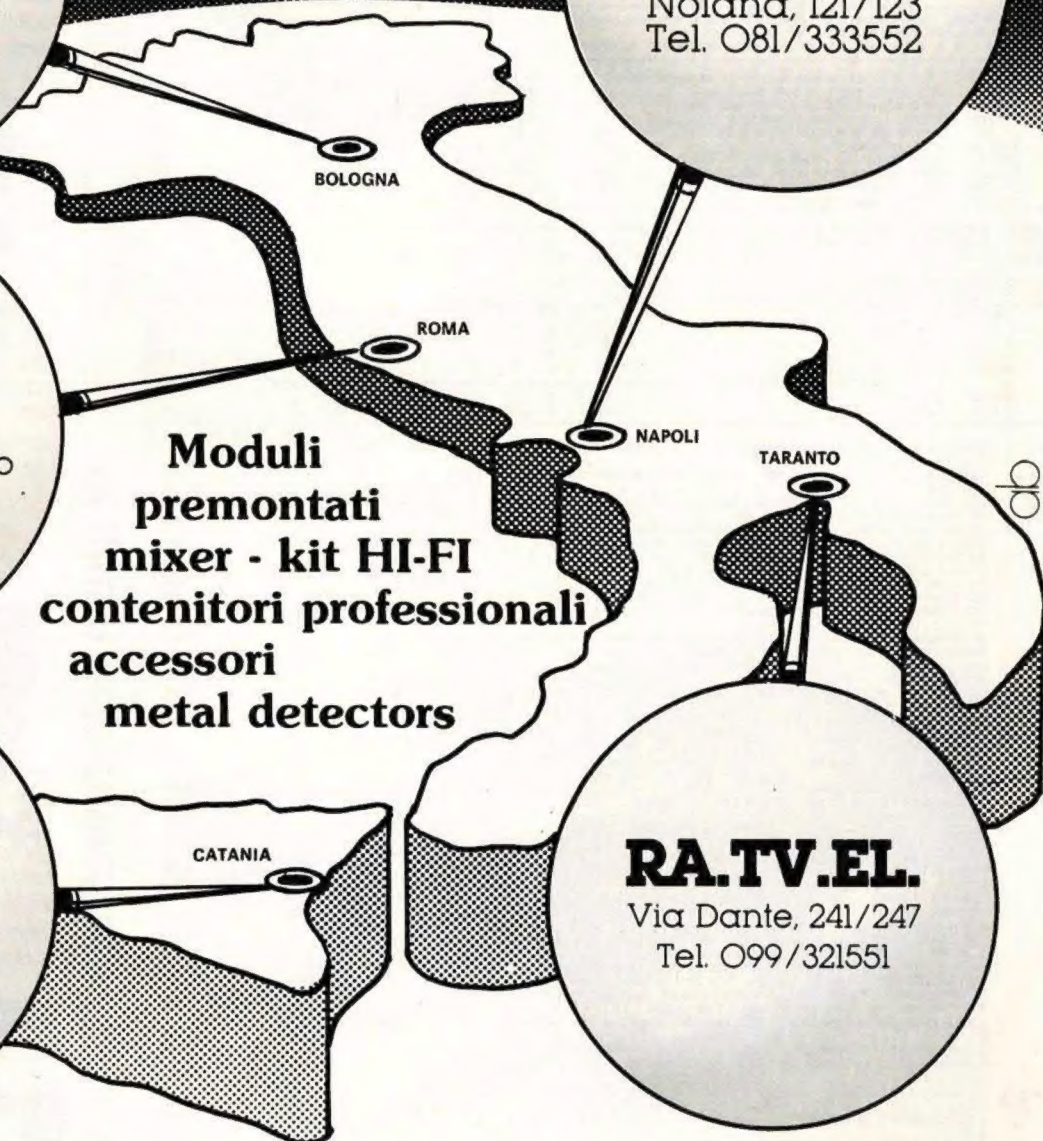

"LA SEMICONDUCTORI" - MILANO

cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 54.64.214-59.94.40

Presentiamo le offerte di questo mese che — malgrado alcuni piccoli aumenti soprattutto sui materiali di importazione — permetteranno ai nostri vecchi Clienti e ai nuovi che non ci conoscono, di poter soddisfare il loro hobby con spese contenutissime. La merce è nuova e garantita, delle migliori marche nazionali ed estere. **PER GLI ARTICOLI PROVENIENTI DA STOCK** l'offerta ha valore ed esaurimento scorte di magazzino.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI FINO AL NOVEMBRE 1980.

Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori a L. 6.000 vanno gravati dalle 4.000 alle 6.500 lire per pacco dovute al costo effettivo dei bolli della Posta e degli imballi.

NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. L'ACCONTO PUO' ESSERE EFFETTUATO SIA TRAMITE VAGLIA, SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1.000/2.000, O ANCHE CON ASSEGNI PERSONALI NON TRASFERIBILI.

codice MATERIALE costo listino ns/off.

C100K12	INVERTER per trasformazione CC in CA - SEMICON. Entrata 12 V in CC uscita 220 V CA a 50 Hz. Potenza 130/150 W con onda corretta distorsione inferiore 0,4%. Circuito ad integrati e finali potenza 2N3771. Indispensabile nei laboratori, imbarcazioni, roulotte, impianti emergenza ecc. Dimensioni 125 x 75 x 150, peso kg 4		
C100K24	INVERTER come sopra da 24 Vcc/220 Vca 150/180 W		
C200K12	INVERTER come sopra da 12 Vcc/220 Vca 200/230 W		
C200K24	INVERTER come sopra da 24 Vcc/220 Vca 230/250 W		
C300K12	INVERTER come sopra da 12 Vcc/220 Vca 280/320 W		
C300K24	INVERTER come sopra da 24 Vcc/220 Vca 290/330 W		
C500K12	INVERTER come sopra da 12 Vcc/220 Vca 450/500 W		
C500K24	INVERTER come sopra da 24 Vcc/220 Vca 500/550 W		
C700K24	INVERTER come sopra da 24 Vcc/220 Vca 700/750 W		

ATTENZIONE: gli inverter sono severamente vietati per la pesca.

A103/1	BOBINA NASTRO MAGNETICO Ø 60 L. 1.000	A104/1	CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C60 4.000
A103/2	BOBINA NASTRO MAGNETICO Ø 110 L. 1.900	A104/2	CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C90 5.000
A103/3	BOBINA NASTRO MAGNETICO Ø 125 L. 2.300	A104/3	TRE COMPACT CASSETTE C120 5.000
A103/4	BOBINA NASTRO MAGNETICO Ø 140 L. 3.000	A104/4	TRE COMPACT CASSETTE C60 ossido cromo 5.000
A103/5	BOBINA NASTRO MAGNETICO Ø 175 L. 4.000	A104/5	TRE COMPACT CASSETTE C90 ossido di cromo 6.500
A103/6	BOBINA NASTRO MAGNETICO Ø 270 L. 8.000	A104/6	CASSETTA PULSICI TESTINE 1.200
A104/00	CINQUE COMPACT CASSETTE CS (per radiolibere) L. 3.000	A104/7	CASSETTA LISCIATESTINE 1.200
A104/0	CINQUE COMPACT CASSETTE C10 (per radiolibere) L. 4.500	A104/8	CASSETTA Philips + ferro Superofferta una C60 + una C90 listino 7.000 ns/off. 2.500

A109	MICROAMPEROMETRO tipo cristallo da 100 microA; con quadrante nero e tre scale colorate tarate in s-meter - vumeter - voltmetro 12 V. Uso universale mm 40 x 40	11.000	3.000
A109/9	WUMETER DOPPIO serie - Cristal - mm 80 x 40	12.000	4.500
A109/10	WUMETER GIGANTE serie - Cristal - con illum. mm 70 x 70 colore nero	17.000	8.500
A109/10 bis	WUMETER GIGANTE serie - Cristal - con illum. mm 70 x 70 colore bianco paglierino	19.000	9.000
A109/11	WUMETER MEDIO serie - Cristal - mm 60 x 45	10.000	5.500
A109/12	VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione serie cristal per CC illuminabili misure mm 40 x 40 Volt 15-30-50-100 (specificare)	12.000	6.500
A109/13	AMPEROMETRI GIAPPONESI come sopra portate da 1-5-10-20-30 A (specificare)	12.000	6.500
A109/15	MILLIAMPEROMETRI come sopra mm 50 x 50 da 1-5-10-100 mA (specificare)	12.000	6.500
A109/16	MICROAMPEROMETRI come sopra portate da 50-100-200-500 microampere (specificare)	13.000	7.000
A109/17	S-METER MICROAMPEROMETRI con tre scale in S e dB 100 oppure 200 mA (specificare) mm 40 x 40	13.000	6.500
A109/17 bis	S-METER LAFAYETTE a tre scale illuminato (usabile anche come volt) mm 40 x 40	15.000	6.500

ATTENZIONE - Della serie - CRISTAL - sia come voltmetri, amperometri, micro e milli amperometri in tutte le scale, disponiamo delle seguenti misure superiori: al 40 x 40 mm mm 45 x 45 L. 7.500 - mm 52 x 52 L. 8.500 - mm 75 x 75 L. 10.000

ASSORTIMENTO CAVI - Il prezzo al metro per metro lineare. Sconti per masse 100 metri			
A114/A	FILO ARGENTATO Ø 0,80 rivest. polit.	300	
A114/B	CAVO UNIPOLARE Ø 0,50 diversi colori	70	
A114/D	DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x 1	300	
A114/F	DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x 5	800	
A114/H	CAVO QUADRIPOLO 4 x 1,5	900	
A114/L	CAVO MULTIPLO 17 x 0,50	3.000	
A114/M	CAVO SCHERMATO SEMP. MICROFONO	200	
A114/N	CAVO SCHERM. DOPPIO 2 x 0,25 fless.	300	
A114/O	CAVO SCHERM. DOPPIO 2 x 1,5	700	
A114/P	CAVO SCHERM. DOPPIO - doppia scherm.	400	
A114/PP	CAVO SCHERM. tre capi una scherm.	400	
A114/Q	CAVO SCHERMATO quadriplo 4 x 0,35	700	
A114/R	CAVO spec. per alta tens. 3000 volt	200	
A114/SS	CAVO RG. 8	1.100	
A114/S	CAVO RG. 32 ohm Ø esterno mm. 4	300	
A114/TT	CAVO RG. 58	350	
A114/T	CAVO RG. 75 ohm Ø esterno mm. 8	300	
A114/V	PIATTINA RG. 300 ohm	400	


A115/A	CORDONE ALIMENTAZIONE metri due diametro 2 x 0,50 - Completo spina a norme	500	
A115/B	CORDONE DI ALIMENTAZIONE sezione 2 x 1 mm - spina rinforzata a norme - lunghezza 2 metri	1.000	
A115/C	CAVO riduttore tensione da 12 a 7,5 Volt con presa din, completo zener e resistenze per alimentare in auto radio, registratori ecc.	listino 7.500	1.500
A115/D	CAVO PER CASSE con spina punto/linea - lunghezza quattro metri	listino 6.000	1.000
A115/E	CAVO per batteria rosso/nero completo di 2 pinze giganti - lunghezza due metri	listino 6.000	2.000

PIATTINA MULTICOLOR FLESSIBILE			
A112	3 capi x 0,50 al m.	150	
A112/10	4 capi x 0,50 al m.	200	
A112/20	5 capi x 0,50 al m.	250	
A112/25	6 capi x 0,50 al m.	300	
PIATTINA - FLAT CABLE - miniaturizzata, ultraflessibile, ininflammabile. Sezione capi 0,25			
14 CAPI	(larghezza mm. 17) al m.	1.800	3.200
26 CAPI	(larghezza mm. 33) al m.	2.800	4.600
PIATTINA MULTICOLOR FLESSIBILE			
A112/35	8 capi x 0,35 al m.	500	
A112/40	10 capi x 0,35 al m.	900	
A112/50	20 capi x 0,35 al m.	1.800	
A112/80	40 capi x 0,35 al m.	3.600	

A116	VENTOLA raffreddamento - Professionale - Tipo PABST - WAFER - MINIFRILEC - ecc. - 220 V - dimensioni mm 90 x 90 x 25	42.000	16.000
A116 bis	VENTOLA come sopra - 117 V (corredata condensatore per funzionamento 220 V)	39.000	13.000
A116/1	VENTOLA come sopra, maggiore dimensione e portata aria - 220 V (mm 120 x 120 x 40)	49.000	16.000
A116/3	VENTOLA come sopra miniaturizzata superprof. e superallenziosa - 220 V (mm 80 x 80 x 45)	52.000	20.000
A116/5	VENTOLA TANGENZIALE motore a 220 V. Silenziosissima e potente. Larghezza bocchaglio aria mm 60 x 60. Portata circa 20 Mc/h. Dimensioni totali apparecchiature mm 140 x 120 x 90	25.000	10.000
A120	SIRENE elettriche potentissime per antifurto, tipo pompieri, motore a 12 V 4 A oppure 220 C.A. (specific.)	35.000	20.000
A121	SIRENA ELETTRONICA bitonale 12 V 80 dB		14.000
A121/2	SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da 110 dB		17.000
C15	100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0,5 MF)	12.000	2.000
C16	100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0,5 MF)	16.000	4.000
C17	40 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideali per cross-over, temporizzatori, strumentazione. Valori 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 MF)	20.000	5.000
C18	50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2-3000 MF grande assortimento assiali e verticali	20.000	5.000
C19	ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticinque pezzi rotondi, rettangolari, barattolo, passanti ecc. normali e miniaturizzati. Valori da 0,5/5 fino a 10/300 pF	20.000	5.000
C20	ASSORTIMENTO 30 condensatori tantillo a goccia da 0,1 a 300 MF. Tensioni da 6 a 30 V	20.000	4.500
D/2	CONFEZIONE QUADRIPIATTINA - Geloso - 4 x 050 = 50 m + chiodi acciaio, Isol. Spinette	20.000	2.500
E/1	CONFEZIONE 30 fusibili da 0,1 a 4 A	5.000	1.500
L/1	ANTENNA STILO cannocchiale lunghezza mm min. 160 - max 870		1.500
L/2	ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min. 200 - max 1000		2.000
L/3	ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min. 215 - max 1100		2.000
L/4	ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min. 225 - max 1205		3.000
L/5	ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm min. 190 - max 800		3.500
M/1	ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniatura (10 x 10 mm) da 455 MHz (specificare colori)	14.000	3.000
M/2	ASSORTIMENTO medie da 10,7 MHz (10 x 10 mm)		3.000
M/3	FILTRI CERAMICI - Murata - da 10,7 MHz	3.000	1.000
M/5	FILTRO CERAMICO - Murata - 455 KHz doppio stadio	3.000	1.000
M/6	FILTRO CERAMICO - Murata - 5,5 MHz	3.000	1.000
M/7	FILTRO CERAMICO - Murata - 10,7 MHz triplo stadio - tipo professionale adatto per H.F.	26.000	8.000
P/1	COPIA TESTINE - Philips - regist/ e cano/ per cassette 7	5.000	2.000
P/2	COPIA TESTINE - Lesa - regist/ e cano/ per nastro	18.000	4.000
P/3	TESTINA STEREO - Philips - o a richiesta tipo per appar. giapponesi	9.000	4.500
P/4	TESTINA STEREO - Telefunken - per nastro	12.000	2.000
P/5	COPIA TESTINE per reverbero ecc.	10.000	3.000
P/10	TESTINA MAGNETICA stereo per giradischi - Shure YM-106 - puntina cilindrica	48.000	20.000
P/11	TESTINA MAGNETICA stereo per giradischi - Pickering P/AC - puntina ellittica	75.000	30.000
Q/1	INTEGRATO per giochi televisivi AY3/8500 con zoccolo L. 4.000		7.000
Q/3	INTEGRATO PER SVEGLIA: orologio TMS 1951, grande offerta		5.000
R10	POTENZIOMETRI MULTIGIRI a filo professionali (potenza da 10 e da 30 Watt) valori da 10 - 50 - 100 - 200 - 1K - 2K - 5K - 10K - 20K - 50K - 100K - 150K	cad. 12.000	4.000
R80	ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplici, doppi con e senza interruttori. Valori compresi fra 500 Ω e 1 MΩ	22.000	5.000
R80/1	ASSORTIMENTO 15 POTENZIOMETRI a filo miniaturizzati da 5 W, valori assortiti	26.000	4.000
R81	ASSORTIMENTO 30 TRIMMER normali, miniaturizzati, piatti da telaio e da circuito stampato. Valori da 100 Ω a 1 MΩ	15.000	3.000
R81 tris	TRIMMER POT a dieci giri, miniaturizzati, professionali da circuito stampato. Vasto assortimento valori compresi tra 10 ohm ed 1 Mohm. Confezione da dieci valori assortiti oppure specificare	40.000	5.000
R82	ASSORTIMENTO 40 RESISTENZE ceramiche a filo, tipo quadrato da 2-5-10-15-20 W. Valori da 0,3 Ω fino a 20 kΩ	20.000	7.000
R83	ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0,2 - 0,5 - 1 - 2 W	15.000	3.000
R83 bis	Come sopra, ma E00 resistenze ancora più assortite	35.000	5.000



INVERTER A101/K
100/130 W

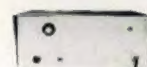

INVERTER A102/K
200 W



INVERTER A103/K
300 W




INVERTER A106/K
500 W



A116/1



A116/3

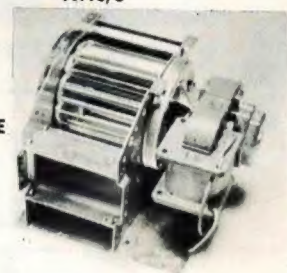

VENTOLA TANGENZIALE



SIRENA Elett.

SIRENA MOTORE



E59 BUSSOLA
PROFESSIONALE



BUSSOLA
CON SBANDOMETRO



E60 BUSSOLA
PROFESSIONALE



OROLOGIO AUTO

codice	MATERIALE	costo listino	na/eff.
T1	20 TRANSISTORS germ PNP TOS (ASY-2G-2N)	8.000	1.500
T2	20 TRANSISTORS germ serie K (AC125/126/127/128/141/142 ecc.)	5.000	2.000
T3	20 TRANSISTORS sil TO18 NPN (BC107-108-109 BSX28 ecc.)	7.000	3.000
T4	20 TRANSISTORS sil TO18 PNP (BC177-178-179 ecc.)	8.000	3.000
T5	20 TRANSISTORS sil plastici (BC207/BF147-BF148 ecc.)	10.000	3.500
T6	20 TRANSISTORS sil TO5 NPN (2N1711/1613-BC140-BF177 ecc.)	4.500	2.500
T7	20 TRANSISTORS sil TO5 PNP (BC303-BSV10-BC181 ecc.)	12.000	5.000
T8	20 TRANSISTORS TO3 (2N3055 - BD142 - AD143 - AD148 - AU107 - AU108 - AU110 - AU113 ecc.)	15.000	5.200
T9	20 TRANSISTORS plastici serie BC 207/208/156/159/125 ecc.	55.000	14.000
T10/1	20 TRANSISTORS serie BF 197/198/154/233/332 ecc.	6.000	2.000
T11	DUE DARLINGTON accoppiati (NPN/PNP) BDX33/BDX34 con 100 W di uscita (oppure BDX53/54)	8.000	2.500
T12	20 TRANSISTORS serie BD 136-138-140-265-266 ecc. ecc.	6.000	2.000
T13/2	10 PONTI ASSORTITI da 40 fino a 300 V e da 0,5 fino a 3 A, assortimento completo per tutte le esigenze	30.000	6.000
T14	DIODI da 200 V 40 A	20.000	5.000
T15	DIODI da 250 V 200 A	3.000	1.000
T16	DIODI da 200 V 40 A	20.000	7.000
T17	10 INTEGRATI OPERAZIONALI (ma723 - ma741 - ma747 - ma709 - CA810 ecc.)	3.000	1.000
T18	DIECI FET assortiti 2N3819 - U147 - BF244	20.000	5.000
T19	INTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serie LMK (in TO3) da 5,1 V 2 A	11.000	4.000
T20	Idem come sopra ma da 12 V 2 A	4.500	1.500
T21/2	INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 15 V 1,5 A	4.500	1.500
T22/4	INTEGRATO STABILIZZATORE positivo 12 V 1,5 A contenitore plastico (TO126 oppure SOT 67)	4.800	1.500
T23/5	INTEGRATO STABILIZZATORE negativo 12 V 1,5 A contenitore plastico (TO126 oppure SOT 67)	2.800	1.200
T24/8	COPPIA INTEGRATI TDA 2020 già completi di raffreddatori massicci (20 Watt a 18 Volt) la coppia	2.800	1.200
T25/1	LED ROSSI NORMALI (busta 10 pezzi)	21.000	6.000
T26/2	LED ROSSI miniatura in superofferta (15 pezzi + relative ghiera in plastica nera)	3.000	1.500
T27/4	LED VERDI NORMALI (busta 5 pezzi)	11.000	2.000
T28/4	LED VERDI miniatura in superofferta (10 pezzi + relative ghiera in plastica nera)	3.000	1.500
T29/5	LED GIALLI NORMALI o arancioni (5 pezzi)	14.000	2.500
T30/5	CINQUE LED rettangolari rossi	3.000	1.500
T31/5	CINQUE LED rettangolari verdi	4.500	1.500
T32/5	CINQUE LED rettangolari gialli	9.000	3.000
T33/6	BUSTA 10 LED (4 rossi - 4 verdi - 2 gialli)	9.000	3.000
T34/2	GHIERA in ottone cromato per led miniatura (specificare se coniche o concave) complete di isolatore porta-led, rondelle, dadi ecc. Superprofessionali	5.500	2.500
T35/W	GHIERA come sopra ma per led normali (specificare se coniche o concave)		400
T36/8	TRE DISPLAY gialli originali MAN 5 mm, 20 x 10 speciali per strumenti, orologi ecc.	26.000	4.000
T37/9	TRE DISPLAY rossi come sopra	15.000	4.500
T38/1	ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, silicio, varicap	24.000	3.000
T39/2	ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da 200 a 1000 V 1 A	26.000	3.500
T40/4	CONFEZIONE 8 DIODI A VITE da Volt 400/A 5	12.000	3.000
T41/4	CONFEZIONE 8 DIODI A VITE da Volt 100/A 10	12.000	3.000
T42/5	ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminali di massa, clips ancoraggi argentati (100 pezzi)	6.000	2.000
T43/6	ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA, 4MA, 5MA in tutte le lunghezze (300 pezzi)	10.000	2.000
T44/7	ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta frequenza (50 pezzi)	20.000	3.000
T45/9	CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA o SILICON	22.000	9.000
T46/2	CONFEZIONE 5 TRANSISTORS 2N3055 RCA	20.000	7.000
T47/3	COPPIA TRANSISTORS 2N3771 oppure RCA8085 uguali al 2N3055 ma doppia potenza 30 A 150 W	19.000	5.500
T48/1	CONFEZIONE tre SCR 400 V - 6 A	7.500	2.000
T49/2	CONFEZIONE tre SCR 600 V - 7/8 A	9.500	2.500
T50/3	CONFEZIONE tre SCR 600 V - 15 A	18.000	5.000
T51/4	CONFEZIONE tre TRIAC 400 V / 4 A più 3 DIAC	9.000	3.000
T52/4	CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 7 A più 3 DIAC	15.000	4.000
T53/5	CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 12 A più 3 DIAC	18.000	6.000
T54/5 bis	CONFEZIONE tre TRIAC 900 V / 20 A completi DIAC	31.000	6.000
U/6	PROLUNGA FLESSIBILE per potenziometri, variabili, comandi in genere con perno maschio Ø mm 6 e innesto femmina con foro Ø mm 6. Lunghezza 285 mm. Permette di spostare un comando anche invertito di 180 gradi	4.000	1.000
U/1	MATASSA stagno 60-80 Ø 1,2 sette anime - metri 5	1.500	1.500
U/2	MATASSA stagno 60-80 Ø 1,2 sette anime - metri 15	1.500	1.500
U/2 bis	BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg	16.000	9.000
U/3	BOBINA STAGNO da 1 kg tipo professionale da 0,7 e 0,5 mm. Speciale per integrati	38.000	21.000
U/3	KIT per costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta anticorrosione, vernice serigrafica, acido per 4 litri, 10 piastre ramate in bakelite e vetronite (eventualmente 1 litro percloruro concentrato)	26.000	6.500
U4	BOTTIGLIA 1 Kg acido per circuiti stampati in soluzione saturata	1.500	1.500
U5	CONFEZIONE 1000 gr. percloruro ferrico (in polvere) dose 5 litri	1.500	1.500
U6	CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in bakelite circa 15/20 misure	4.000	4.000
U7	CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in vetronite circa 12/15 misure	7.000	7.000
U9/3	PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 416 fori distanz. 6 mm (120 x 190)	1.500	1.500
U9/4	PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm 95 x 95 1156 fori	1.500	1.500
U9/5	PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm 95 x 187 2400 fori	2.500	2.500
U9/14	PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 234 fori distanze 6 mm (175 x 60 mm)	1.500	1.500
U9/16	PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 156 fori distanze 6 mm (90 x 90 mm)	1.500	1.500
U9/18	PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 775 fori distanze 3 mm (125 x 100 mm)	1.500	1.500
U11	GRASSO SILICONE puro. Grande offerta barattolo 100 grammi	15.000	2.500
U13	PENNA PER CIRCUITI STAMPATI originale - Kamak - corredata 100 g. Inchiostro serigrafico	3.000	3.000
U20	DIECI DISSIPATORI alluminio massiccio TO5 oppure TO18 (specificare)	5.000	2.000
U22	DIECI DISSIPATORI per TO3 assortiti da 50 a 150 mm	45.000	10.000
U24	DIECI DISSIPATORI assortiti per transistor plastici e triac	15.000	4.000
U27-U28	ZOCOLI per integrati 7+7 oppure 8+8 cad.		250
U30-U31	ZOCOLI per integrati 7+7 oppure 8+8 professionali contatti in argento cad.		800
U32	ZOCOLI per integrati 12+12 contatti in argento cad.		1.000


OPTOELETTRONICA			
V20/10	COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY52 + microlampada Ø 2,5 x 3 mm (6-12 V). Il fototransistor è già corredato di lente concentratrice e può pilotare direttamente relè ecc. Adatti per antifurto, conteggi ecc.	4.500	2.000
V20/1	COPPIA LED EMETTITORE infrarosso + fototransistor ricevitore corred. schemi	12.000	3.500
V20/11	COPPIA FOTOTRANSISTORE infrarosso + fototransistor ricevitore corred. schemi	18.000	4.000
V20/1	COPPIA LED EMETTITORE + fototransistor ricevitore per infrarosso corred. di schemi	12.000	3.500
V20/1 bis	COPPIA FOTOTRANSISTORE piatto + fototransistor ricev. per infrarosso corred. schemi	9.000	3.000
V20/1 tris	COPPIA FOTODARLINGTON emettitore + fototransistor ricev. infrarosso corred. schemi	15.000	4.000
V20/2	ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 per detti	4.000	1.200
V21/1	COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni. Una per trasmissione l'altra ricevente, per telecomandi, antifurto, trasmissioni segrete ecc.	15.000	5.000
V22	ASSORTIMENTO trenta lampadine da 4 a 24 volt, neon, tubolari ecc. OCCASIONISSIMA	20.000	1.500

FOTORESISTENZE PROFESSIONALI - HEIMANN GMBH													
Tipo	Dim. mm	Forma	Pot. mW	Ohm luce	Ohm buio	c. list. na/eff.	Tipo	Dim. mm	Forma	Pot. mW	Ohm luce	Ohm buio	c. list. na/eff.
FR/1	4 x 2 x 1	Rettang. min.	30	250	500 K	5.000 1.500	FR/6	Ø 10 x 5	Rotonda piatta	150	250	500 K	4.000 1.000
FR/3	Ø 5 x 12	Cilindrica	30	230	500 K	5.000 1.000	FR/7	Ø 10 x 6	Rotonda piatta	200	900	1 Mhm	1.000 1.000
FR/5	Ø 10 x 5	Rotonda piatta	100	250	1 Mhm	4.000 1.000	FR/8	Ø 30 x 4	Rotonda piatta	1250	60	1,5 Mhm	12.000 1.500

LAMPADE FLASH						LAMPADE STROBO						
CODICE	Dim.	Forma	W/eff	W/sec	V/lav.	Lire	CODICE	Dim.	Forma	Potenza	V/lav.	Lire
FH/12	40 x 15	U	5	350	170/300	8.000	FHS/22	40 x 20	U	6 Watt	300/450	8.000
FH/13	40 x 15	U	8	500	200/350	10.000	FHS/23	50 x 25	U	7 Watt	300/600	16.000
FH/14	50 x 30	1 spirale	12	800	200/400	17.000	FHS/24	45 x 25	spiral.	10 Watt	300/1500	14.000
FH/15	50 x 32	2 spirali	16	1200	200/400	30.000	FHS/25	60 x 30	spiral.	12 Watt	450/1500	19.000
FH/16	80 x 32	3 spirali	20	1500	200/450	33.000						
FH/17	82 x 32	4 spirali	24	2000	200/450	39.000						
TXS/3	BOBINA TRIGGER per dette lampade											2.500
TXT/1	TRASFORMATORE primario 220 V, secondario 400 V per dette lampade											4.500

OFFERTA STRAORDINARIA PER I PRINCIPIANTI DI STROBO O FLASH									
KIT lampada strobo da 6 W (FHS/22) corredata di trigger e schemi impiego					KIT lampada flash da 5 W (FHS/12) corredata di trigger e schemi impiego				
anziché L. 10.500 solo L. 9.500					anziché L. 10.500 solo L. 9.500				

V/23	CUFFIA STEREOFONICA originali - Power - senza regolazione di volume, ma veramente eccezionali come resa e fedeltà, da 30 a 18.000 Hz	26.000	10.000
V/23 tris	CUFFIA PROFESSIONALE BLINDATA originale - Sound Project - in scatole di montaggio, potenza oltre 1/2 Watt, alta fedeltà, possibilità di montarla mono o stereo, ideale anche per ricetrasmettitori. Banda freq. da 30 a 18.000 Hz. Peso cavo compreso solo grammi 400, completamente metallizzata, smi e comodissimi padiglioni in pelle	30.000	10.000
V23/1	CUFFIA STEREOFONICA H.F. originale - Mellow - padiglioni gomma piuma, regolabile di volume sui due canali, risposta da 30 a 18.000 Hz	22.000	8.500
V23/2	CUFFIA STEREOFONICA H.F. originale - Jackson - tipo professionale con regolazione di volume per ogni padiglione. Risposta da 20 a 19.000 Hz	30.000	12.000
V23/3	CUFFIA stereo - Jackson - come sopra ma con regol. a slider. Tipo extra da 20 a 19.000 Hz	40.000	15.000
V23/4	CUFFIA stereo - Jackson - tipo professionale con regolaz. da 18 a 22 kHz	68.000	27.000
V23/5	CUFFIA stereo - Jackson - superprofessionale leggerissima peso cavo compreso gr. 180, tipo aperto e senza regolazione da 18 a 23.000 Hz	86.000	29.000
V23/7	CUFFIA CON MICROFONO (impedenza micro 200 Ω (500-8000 Hz) impedenza cuffia 8 Ω (800-9000 Hz). Corredate di 2 m cordone. Ideale per trasmettitori, banchi regia, ecc.	65.000	25.000

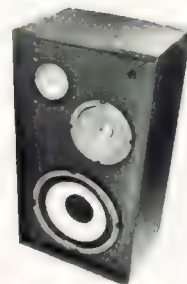

CASSE 3 VIE 60 W



CASSE 4 VIE 100 W
CON REGOLAZIONE



MICROCASSE 2 VIE - 50 W
SUPERCOMPATTA




AMPLIFICATORE
LESA 2 W V30/2



AMPLIFICATORE
LESA 4 W V30/3



AMPLIFICATORE 10 + 10 W
V30/11

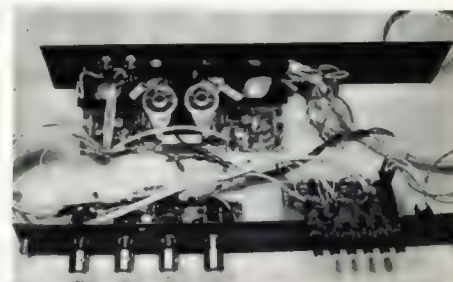

AMPLIFICATORE 25 + 25 W
V30/15



REGISTRATORE A
CASSETTA
LIRE 36 MILA

codice	MATERIALE	costo listino	na/off.
V24/1	CINESCOPIO 12" 110° ITT A31/450 W	67.000	22.000
V24/2	CINESCOPIO 9" 90° NEC 230MB4	67.000	22.000
V24/3	CINESCOPIO 6" 90° NEC AW1586	67.000	20.000
V24/7	GIOCHI miniaturizzati per detti tubi (specificare)	14.000	3.000
V24/10	EAT miniaturizzati per detti tubi completi diodi	28.000	4.000
V25/A	FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsiasi alimentazione da filtrare. Potenza fino a 750 W	9.000	1.000
V25/5	FILTRO come sopra ma portata fino a 4000 W	15.000	3.500

MICROFONI - CAPSULE - ASTE - BASI			
V29/3	CAPSULA MICROFONICA - Geloso - piezoelettrica blindata con altissime prestazioni (30-40.000 Hz)	10.000	3.000
V29/4	CAPSULA MICROFONO magnetica - SHURE - Ø 20	8.000	3.000
V29/4 bis	CAPSULA MICROFONO magnetica - Geloso - per H.F. Ø 30 mm	12.000	3.500
V29/4 tris	CAPSULA MICROFONO magnetica per H.F. marca - SHURE SUPER - oppure - SOUND - Ø 20 x 25 super HF	36.000	6.000
V29/5	MICROFONO DINAMICO - Geloso - completo di custodia rettangolare, cavo, ecc.	18.000	4.000
V29/5 bis	MICROFONO DINAMICO a stilo - Brion Vega - Philips - completo cavo attacchi	15.000	4.000
V29/6	CAPSULA MICROFONICA preamplificata e superminiaturizzata. Microfono a condensatore ad altissima fedeltà, preamplificatore a fet già incorporato (alim. da 3 a 12 V). Il tutto contenuto entro un cilindretto Ø mm 6x3. Ideale per trasmettitori, radiospie, radiomicrofoni in cui si richiede alta fedeltà e sensibilità	22.000	4.500
V29/8	MICROFONO a condensatore con preamplificatore incorporato (alimentaz. con pila a stilo entro contenuta durata 8000 ore continue) risposta da 30 a 18.000 omnidirezionale - dimensioni Ø 18 x 170 completo di cavo e interruttore e regolatore per asta	48.000	12.000
V29/9	MICROFONO come sopra ma con capsula ultrafedele banda da 30 a 20.000 Hz dimensioni Ø 35 x 190	120.000	25.000
V29/13	ASTA PORTAMICROFONO con base a treppiede, altezza regolabile fino a m. 1,80, completa di giraffa snodata con brandoio, accessori di anodi ecc. m. 0,85	78.000	20.000
V29/15	BASE DA TAVOLO per microfono, completa di anodi ed attacchi universali	18.000	5.500
V29/20	CAPTATORE TELEFONICO sensibilissimo ed ultra piatto (mm 45 x 35 x 5) corredato di m. 1,5 di cavo con jack. Possibilità di amplificare o registrare le telefonate. Con due captatori messi all'estremità di una molla si può ottenere l'effetto eco o cattedrale	8.000	3.000

ATTENZIONE - MICROFONI

Per i veramente interessati abbiamo una vasta gamma di microfoni da tavolo, per asta, per giraffe, normali o preamplificati, direzionali, superdirezionali, cardioidi ecc. inviando L. 300 in francobolli, inviamo catalogo con caratteristiche. Speciali per orchestre, radio libere, ecc.

TELAJETTI AMPLIFICATORI - LESA -

con incorporati ponti, filtri ecc. per alimentazione sia in cc sia in ca

V30/1	AMPLIFICATORE 2 W mono cinque transistori, regolaz. volume (ingresso piezo) mm. 70 x 40 x 30	5.000	1.500
V30/2	AMPLIFICATORE 2 W mono ad integrato, preamplificatore, regolazione volume, utilizzabile quindi per testine registr. microfoni ecc. mm. 70 x 40 x 30	10.000	3.000
V30/3	AMPLIFICATORE 4 W mono ad integrato, regolaz. tono e volume, preamplificat. mm. 70 x 40 x 30	15.000	4.000
V30/7	AMPLIFICATORE stereo, comandi separati a potenziometri rotativi, 8 + 8 Watt, dimensioni mm. 200 x 40 x 30 - completo di led e manopole	28.000	7.500
V30/11	AMPLIFICATORE stereo come sopra ma da 10 + 10 Watt, però completo di frontale aerografato originale (dimensioni mm. 325 x 65) e relative manopole. Soluzione originalissima ed elegante ultracompatto	40.000	12.000
V30/15	AMPLIFICATORE stereo, 25 + 25 Watt completo di preamplificatore, equalizzatore con ingressi piezo e magnetici. Alimentazione 220 Volt, montato su due telaietti già completamente cablati e collegati. Altissime caratteristiche in H.F. (consultare la voce Amplificatore LESA 841). Completo di mascherina in alluminio satinato e serigrafato, manopole prof. metalliche	120.000	30.000
V30/15 bis	Eventuale mobile in legno per detto (cm. 44 x 37 x 10)	5.000	

V31/2	CONTENITORE METALLICO finemente verniciato azzurro martellato; frontale alluminio serigrafato, completo viti, piedino maniglia ribaltabile, misure (mm. 115 x 75 x 150)	5.400	
V31/3	CONTENITORE METALLICO idem (mm. 125 x 100 x 170)	6.800	
V31/4	CONTENITORE METALLICO idem (con forature per transistori finali combin. (mm. 245 x 100 x 170)	9.800	
V31/5	CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 245 x 160 x 170	13.000	
V31/10F	CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 150 x 80 x 130	4.500	
V31/11F	CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 150 x 75 x 130	3.500	
V31/12F	CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 150 x 95 x 130	6.500	
V31/15A	CONTENITORE ALLUMINIO ANODIZZATO misure mm 90 x 85 x 150	5.500	
V31/16A	CONTENITORE ALLUMINIO ANODIZZATO misure mm 175 x 85 x 150	7.000	

V32/2	VARIABILI SPAZIATI - Bendix - per TX Isol. 3000 V, capacità 25-50-100-200-300 pF (specificare)	35.000	10.000
V32/2 bis	VARIABILI SPAZIATI - Bendix - 500 pF - 3000 Volt	41.000	12.000
V32/2 tris	VARIABILE SPAZIATO - Bendix - doppio 200-200 oppure 150+150 pF oppure 100+100 pF/300 V (specific.)	41.000	12.000
V32/3	VARIABILE DOPPIO 2 x 15 pF isolato a 1500 V e con demoltiplica incorporata (mm. 35 x 35 x 30) speciale per FM - Piegroco - Modulatore, ecc.	6.000	2.000
V32/4	VARIABILI AD ARIA doppi. Isolamento 600 V 170 + 170 oppure 250 + 250 pF (specificare)	5.000	1.500
V32/5	VARIABILI come sopra ma 370 + 370 oppure 470 + 470 pF (specificare)	10.000	2.900
V33/1	RELE' - KACO - doppio scambio 12 V alimentazione (ricambi originali baracchini)	7.000	2.500
V33/2	RELE' - GELOSO - doppio scambio 6-12-24 V (specificare)	5.000	2.000
V33/3	RELE' - SIEMENS - doppio scambio 6-12-24-48-80 V (specificare)	10.000	3.000
V33/4	RELE' - SIEMENS - quattro scambi idem	12.000	3.500
V33/5	RELE' REED eccitazione da 2 a 24 Volt un contatto scambio 1 A	1.500	
V33/7	RELE' REED MINIATURIZZATO - National - con due contatti in chiusura da 1,5 A. Si eccita con tensioni da 2 a 24 Volt e pochi microAmpere (mm. 8 x 10 x 18)	12.000	3.000
V33/9	RELE' ULTRASENSIBILE (tensioni a richiesta 4-6-12-24-48-60-110-220 V specificando anche se in CC o CA) eccitazione con solo 0,03 W. Questi relè azionano un microswitch con un contatto scambio da 15 A oppure due microswitch a doppio scambio da 10 A - Dimensioni ridottissime mm. 20 x 15 x 35	20.000	5.000
V33/12	RELE' REED con contatti a mercurio - Alimentazione da 2 a 25 V - 0,001 W - contatti di scambio 15 A	18.000	2.000
V33/13	RELE' REED come sopra ma a doppio contatto di scambio	24.000	3.500
V34	STABILIZZATORE tensione su basetta 2 trans + un B142 finale. Regola da 11 a 18 V - portata 2,5 A con trimmer incorporato. Offertissima	6.000	2.000

ALIMENTATORI

V34/1	ALIMENTATORINO STABILIZZATO (basetta senza trasformatore) regolabile da 4a 20 volt max 1 A. Completo di ponte, finale ecc.	6.000	2.500
V34/2	ALIMENTATORE 12 V 2 A costruzione robusta per alimentare autoradio - CB, ecc., mobiletto metallico finemente verniciato bleu martellato, frontale alluminio satinato (mm. 115 x 75 x 150). Tutta la serie dei nostri alimentatori è garantita per un anno	24.000	14.500
V34/3	ALIMENTATORE 12 V 2 A stabilizzato (finale AD142) con reset per i corto circuiti. Esecuzione come sopra (mm. 115 x 75 x 150)	35.000	17.000
V34/3 bis	ALIMENTATORE STABILIZZATO 12,8 V 3 A	50.000	22.500
V34/4	ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CB (finali coppia 2N3055). Frontale nero con scritte e modanature cromate dimensioni mm. 125 x 75 x 150	75.000	35.000
V34/5	ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 25 V, voltmetro incorporato, regolazione anche in corrente da 0,2 a 5 A (finali due 2N3055) dimensioni mm. 125 x 75 x 150	92.000	45.000
V34/6	ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro incorporato, ponte anche di 7 A al centro scala. Finali due 2N3055 - trasformatore maggiorato, dimensioni 245 x 100 x 170	110.000	60.000
V34/6 bis	ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 10 a 15 V oltre i 10 A. Esecuzione particolare per trasmettitori in servizio continuo. Finali due 2N3771, dimensioni 245 x 100 x 170 mm.	130.000	68.000
V34/6 tris	ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizio continuo con ponte di 13 A. Regolazione anche di corrente da 0,2 a 10 A. Completo di voltmetro e amperometro. Protezioni elettroniche, tripla filtratura in radiofrequenza antiparassitaria. Esecuzione superprofessionale. Dimensioni mm. 245 x 160 x 170, peso kg 8,5 corredato di ventola raffreddamento	200.000	115.000
V34/60	ALIMENTATORE	270.000	160.000
V34/7	ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitori di antenna, completi di clocer e filtri. Direttamente applicabili al televisore. Alimenta fino a 10 convertitori		8.500
V34/8	ALIMENTATORINO da 500 mA con tre tensioni 6-7,5-9 volt non stabilizzati	9.000	4.500
V34/9	ALIMENTATORINO da 500 mA con quattro tensioni 6-7,5-9-12 volt stabilizzati	14.000	6.000

MOTORI ELETTRICI

V36	MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 Vcc 15.000 giri min. diametro 20 x 22 mm perno doppio Ø da 2 a 4 mm ideale per minitrapano, modellismo, ecc.		1.500
V36/1	MOTORINI ELETTRICI completi di regolazione elettronica marche Lesa - Geloso - Lemco (specificare) - tensione da 4 a 20 V. Dimensioni compatissime, velocità regolabile da 0 a 10.000 giri	8.000	3.000
V36/2	MOTORINO ELETTRICO - Lesa - a spazzole (15.000 giri) dimensioni Ø 50, 220 V alternata adatti per piccole mole, trapani, spazzole, ecc.	10.000	3.000
V36/2 bis	MOTORE come sopra doppia potenza, misure diametro 65 x 90, perno Ø 5 allenziosissimo	18.000	6.000
V36/2 tris	MOTORE SUPERPOTENTE a spazzole (oltre 500 W) 6.000 giri. aliment. sia 200 Vca sia a 24 V continus. Completo di ventola raffreddamento, puleggia cinghia, filtri antiparassitari. Dimensioni mm Ø 150 x 220 albero Ø 10 con filetto e dado, Kg 2 giri/min.	60.000	15.000
V36/3	MOTORINO ELETTRICO - Lesa - a induzione 220 V 2800giri (mm 70 x 65 x 40)	6.000	2.000
V36/4	MOTORINO ELETTRICO come sopra più potente (mm 70 x 65 x 60)	8.000	3.000
V36/5	MOTORE in corr. continua da 12 a 36 V. Dimensioni diametro 45 x 60 e perno Ø 4. Adatto a motorizzare anche motori antenna. Potenza oltre 1/10 HP	15.000	3.000
V36/6	MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/5 HP dimensioni diametro 80 x 70 e perno da Ø 6	20.000	4.000
V36/7	MOTORE come sopra a Smith in potenza 1/6 HP funzionante sia in CC da 12 a 40 V oppure CA da 12 a 120 V ultraveloce misure diametro 80 x 70, perno Ø 6 mm	20.000	5.000
V36/7 bis	MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/4 HP, funzionante in CC da 12 a 60 V e in CA da 12 a 220 V. Velocità sui 17.000 giri, dimensioni diametro 80 x 90, perno Ø 6 mm. Consigliato per mole, trapani, pompe, ecc.	30.000	6.000
V36/9	MOTORIDUTTORE 220 V - 3/2 - 2 - 3 giri min. con perno di Ø 6 mm - circa 35 Kilogrammetri potenza torcente - Misure Ø mm 80 - lunghezza 90 (specificare)	32.000	10.000

V86	GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonia automatica. Onde medie, corte e FM. Produzione Mitsubishi. Completo di micromotore (4-12 V) gruppo riduttore epicicloidale con aggancio e agenzio elettromagnetico, fine corsa per il ritorno automatico e lo spazzeamento. Maraviglia della micromecanica, ottimo per radio professionali, autoradio con ricerca automatica. Utilizzando solo la parameccanica, i modellisti possono ricavarne un meraviglioso servomeccanismo con un movimento rotatorio ed un altro a spinta. Compatto, poco peso, completo di finecorsa (mm. 70 x 70 x 40)	52.000	5.500
-----	--	--------	-------


LA SERIE ALIMENTATORI




V34/3
12 V - 2 A



V34/2
12 V - 2 A

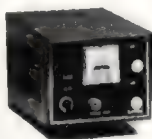

V34/5
3 ÷ 25 V - 5 A

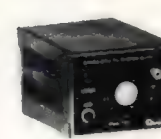

V34/4
3 ÷ 18 V - 5 A



V34/6 2 ÷ 25 V - 5 A



V34/6 tris 2 ÷ 25 V - 10 A



CARICA BATTERIE
V63/29



TWEETER PIEZO MOTOROLA
KSN1025



KSN1001



KSN1020



KIT ORION KBS803

Abbiamo il piacere di presentare una vasta gamma degli altoparlanti HF a sospensione pneumatica, a compressione, blindati o semirigidi originali «FAITAL».

Qualsiasi vostra esigenza sia come prestazioni, sia come potenza potrà essere soddisfatta scegliendo in questo catalogo. Specificare impedenza 4 oppure 8 ohm. PREZZI IMBATTIBILI.

CODICE	TIPO	Ø mm	Watt	Banda freq.	Ris.	costo listino	ns/off.
XXA	WOOFER pneum. sosp. gomma-supermorbida	300	100	15/3800	15	105.000	48.000
XWA	WOOFER pneum. sosp. gomma rigida (per orchestra)	300	100	17/4000	17	98.000	45.000
XYA	WOOFER pneum. sosp. schiuma	300	100	17/4000	17	88.000	40.000
XZA	WOOFER pneum. sosp. tela semirigida	300	60	27/4000	24	60.000	30.000
XA	WOOFER pneum. sosp. gomma	285	40	30/4000	28	37.000	18.000
XA/2	WOOFER pneum. sosp. tela semirigido	285	30	32/4000	29	25.000	12.000
A	WOOFER pneum. sosp. gomma	220	18	32/4000	29	25.000	10.500
A/2	WOOFER pneum. sosp. tela semirigido	220	15	32/4000	29	21.000	7.500
B	WOOFER pneum. sosp. schiuma morbidissima	170	18	27/4000	24	20.000	9.000
C	WOOFER pneum. sosp. gomma	160	15	40/5000	32	18.000	8.000
C2	WOOFER pneum. sosp. gomma	130	15	40/6000	34	16.000	8.500
C3	WOOFER pneum. sosp. gomma con conetto coassiale	130	30	40/6500	36	21.000	7.500
C4	WOOFER pneum. sosp. schiuma	100	10	50/6500	38	12.000	5.000
C7	WOOFER pneum. sosp. gomma per microcassa	100	30	40/7000	35	38.000	12.000
XD	MIDDLE cono blocc. blindato	140	13	680/10000	320	8.000	4.000
WD/1	MIDDLE sospensione tela blindato	130	20	700/12000	700	13.000	5.500
WD/3	MIDDLE ellittico cono blocc. blindato	130 x 70	20	500/18000	500	14.000	8.000
WD/4	MIDDLE ellittico cono blocc. blindato	175 x 130	20	300/18000	400	18.000	7.000
XYD	MIDDLE pneum. sosp. gomma c/camera compr.	140 x 140 x 110	35	2000/11000	250	23.000	10.000
XZD	MIDDLE pneum. sosp. schiuma c/camera compr.	140 x 140 x 110	50	2000/12000	220	27.000	13.000
E	TWEETER cono blocc. blind.	100	15	1500/18000	—	6.000	3.500
E/1	TWEETER cono semirigido bloccato	90	25	1500/19000	—	13.000	5.500
E/2	MICROTWEETER cono plastico	44	5	7000/23000	—	5.500	2.000
F/25	SUPERMICROTWEETER emisferico	Ø 25 x 40	20	2000/23000	—	22.000	8.000
F/35	TWEETER emisferico calottato	Ø 30 x 90	25	2000/22000	—	25.000	8.000
F/38	TWEETER emisferico calottato	90 x 90	35	2000/22000	—	30.000	10.500
G	WOOFER a cono rigido	320	50	30/4500	30	104.000	90.000
H	WOOFER a cono rigido	380	75	25/4000	30	135.000	115.000
H/1	WOOFER a cono rigido	450	100	30/6000	32	190.000	170.000
K/1	TROMBA compressione Tweeter	100 x 50 x 85	30	5000/20000	—	65.000	28.000
K/2	TROMBA compressione Middle Tweeter	200 x 100 x 235	60	3000/20000	—	115.000	42.000
K/3	TROMBA compressione Middle Tweeter	200 x 147 x 270	80	3000/20000	—	160.000	51.000
K/4	TROMBA compressione Middle Tweeter	200 x 147 x 300	100	3000/20000	—	185.000	70.000

Per chi desidera essere consigliato, suggeriamo alcune combinazioni classiche adottate dai costruttori di casse acustiche. Per venire incontro agli hobbisti, sul prezzo già scontato, un ulteriore **supersconto**.

CODICE	TIPI	WATT eff.	costo	superscont.	CODICE	TIPI	WATT eff.	costo	superscont.
90	(per microcassa) C4+E3	30	11.000	10.000	300	(per casse norm.) A+XD+F25	50	22.500	20.500
90	(per microcassa) C2+E1	40	12.000	11.000	301	(per casse norm.) XA+XYD+F25	75	24.000	22.000
95	(per microcassa) C7+F25	60	20.000	18.500	400	(per super casse) XYA+XYD+F25	100	58.000	54.000
98	(per microcassa) C7+WD4+E3	60	25.000	23.000	401	(per super casse) XZA+XZD+F25	150	63.500	59.000
100	(per casse normali) A+E	25	14.000	12.000	450	(per super casse) XXA+XZD+F35	180	71.500	67.000
101	(per casse normali) XA+F25	50	24.000	22.500	451	(per super casse) XWA+XZD+F35+E3	200	74.500	70.000
200	(per casse normali) B+XD+E	30	16.500	14.500	500	(per super casse) H1+K1+E3	230	204.000	190.000

Con solo L. 2.000 si può aggiungere a qualsiasi combinazione il Micro/Tweeter E/2 (che forniamo già completo di apposito condensatore/filtro e semplicissimo schema di applicazione), con il quale si aumenta il taglio degli acuti (con L. 6.000 si può migliorare con E/3). Riammettiamo inoltre che si può ulteriormente aumentare la potenza ed esaltare una data gamma scegliendo un altoparlante di potenza superiore. Per le casse da strumenti musicali di potenza, consigliamo di adottare Woofers con cono rigido e Middle Tweeter o compressione a tromba.

FILTRI CROSS-OVER «NIRO» ad altissima resa con 12 dB per ottava. Specificare impedenza 4 oppure 8 Ω			
ADS 3030/A	30 Watt 2 Vie	tagli. 2000 Hz	L. 6.000
ADS 3030	40 Watt 2 Vie	tagli. 2000 Hz	L. 8.500
ADS 3080	60 Watt 2 Vie	tagli. 2000 Hz	L. 12.000
ADS 3090	40 Watt 3 Vie	tagli. 1200/4500 Hz	L. 9.000
ADS 3040	50 Watt 3 Vie	tagli. 1200/5000 Hz	L. 12.000
ADS 3070	70 Watt 3 Vie	tagli. 450/4500 Hz	L. 18.000
ADS 3080	100 Watt 3 Vie	tagli. 450/4500 Hz	L. 20.000
ADS 30100	150 Watt 3 Vie	tagli. 450/5000 Hz	L. 25.000
ADS 30150	250 Watt 3 Vie	tagli. 800/8000 Hz	L. 60.000
ADS 30200	450 Watt 3 Vie	tagli. 500/5000 Hz	L. 90.000

PER RENDERE SUPERPROFESSIONALI LE VOSTRE CASSE

ATN/1	ATTENUATORE per casse acustiche da 50 W 8 ohm con custodia a tenuta, mascherina e manopola tarati in middle range	L. 7.000
ATN/2	ATTENUATORE come sopra ma tarato in high range	L. 7.000
ATN/3	ATTENUATORE di potenza 150 W 10 ohm in ceramica	L. 5.000

K/B	TELA NERA per casse acustiche in «dralon». Antigraffio inamm. Altezza cm. 205	al metro 24.000	9.000
K/D	TELA NERA per casse acustiche in tessuto molto fitto (elegantissima) altezza cm. 110	al metro 17.000	5.000

CASSE ACUSTICHE H.F. ORIGINALI - AMPTECH - modernissima esecuzione - frontali in tela nera (specificare impedenza 4 o 8 Ω)

TIPO	WATT eff.	VIE	BANDA Hz	DIMENS. cm.	listino cad.	ns/off. cad.
HA9 (Norm.)	25	2	40/18000	44 x 30 x 15	56.000	26.000
HA11 (Norm.)	20	2	60/17000	50 x 30 x 20	52.000	24.000
HA12 (Norm.)	30	2	50/18000	55 x 30 x 22	71.000	36.000
HA13 (Norm.)	40	3	40/18000	45 x 27 x 20	45.000	42.000
HA13 bis (Norm.) INNO-HIT	50	3	40/19000	95 x 27 x 20 (col. nero)	98.000	50.000
HA14 (DIN)	50	3	45/20000	31 x 50 x 17	125.000	60.000
HA16 (DIN)	60	3	40/20000	50 x 31 x 17	180.000	85.000
HA20 (DIN)	100	4 (con regolat.)	30/21000	63 x 40 x 28	320.000	168.000
HA25 (DIN) microcassa supercomp.	60	2	40/18500	19 x 12 x 12 (metallica)	85.000	47.500

ATTENZIONE - Per questioni tecniche le casse possono subire variazioni nelle misure fisiche, pur rimanendo inalterate caratteristiche e potenze. Le misure sono fuori limiti postali quindi calcolare come minimo L. 6.000/12.000 per coppia casse di spese spedizione.

COPPIA CASSE «ULTRA VOX» da 15 W cad. compatte in dralon ultrapesante. Montano uno speciale altoparlante biconico tropicalizzato a larga banda da 40 a 19.500 Hz. Ideali per chi ha poco spazio e vuole avere una buona potenza e buona resa. Possono venire usate sia con uscita a 4 come 8 ohm. Misure cm. 21 x 35 x 14, colore classico legno oppure modernissimo nero/avorio con frontale in tela nera. Prezzo specialissimo alla coppia anziché L. 90.000 solo L. 35.000 + 3.500 spese postali.

PER CHI SE NE INTENDE E ANCHE PER CHI NON SE NE INTENDE

Volente montare in pochi minuti una cassa per Alta Fedeltà veramente eccezionale, elegantissima, originale nella forma modernissima e della prestigiosa marca «IT-SEI-MART»? Ecco uno splendido KIT da 75 Watt composto da due gusci in Dralon Superpesante già forati e perfettamente rifiniti. Una serie di tre altoparlanti originali ITI formata da un Woofers Ø 200 sospensione gomma 25 Watt, un middle cupola emisferico da 100 x 100 mm 35 Watt, un tweeter cupola emisferico da 80 x 80 mm 35 Watt, un cross-over a sei bobine ad alta efficienza, lana vetro, pannello frontale in gomma piuma quadrata, viteria ed accessori. Banda frequenza da 40 a 20.000 Hz.

cad. listino 160.000 offerta 90.000 + 8.000 s.p.

ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA - SALE ACUSTICHE CHIESE - ALL'APERTO ECC.

KE/9	COLONNA per chiese o sale 65 W con tre altoparlanti tropicalizzati. Legno mogano ed elegante tela «Kralon». Alta fedeltà (cm. 20 x 70 x 11). Specificare impedenza 4 - 8 - 16 - 24 Ω.	96.000	30.000
KE/10	COLONNA come sopra da 110 W con cinque altoparlanti (cm. 20 x 130 x 11).	178.000	50.000
KE/11	BOX METALLICO «Sound Project» elegantissimo per salotti 15 W (bass-reflex) forma circolare Ø cm. 28 x 8. Alta fedeltà. Metallo anodizzato nero e frontale, tela grigio chiaro. Altoparlante tropicalizzato (40-18.000 Hz).	36.000	7.000
KE/16	BOX LEGNO «Lesa» frontale nero, altop. ellittico 10 Watt H.F. (mm. 230 x 230 x 75).	30.000	10.000
KE/17	BOX LEGNO «Sound» frontale in legno, altop. ellittico 10 Watt H.F. (mm. 310 x 140 x 160).	30.000	10.000
KE/18	MINIBOX «Lesa» con altoparlante ellittico larga banda da 8 Watt. Frontale nero a cassa marone. Misure cm. 23 x 14 x 7.	25.000	6.000
KE/22	ASTA PORTAMICROFONO con base a treppiede, altezza regolabile fino a m. 1,80, completa di giraffa snodata con brandeggio, accessoriata di nodi ecc. m. 0,65.	78.000	29.000
KE/30	BASE DA TAVOLO per microfono, completa di anodo ed attacchi universali.	18.000	5.500
TR/0	TROMBA ESPONENZIALE «Paso» rotonda Ø cm. 13 x 16 15 Watt completa di unità.	45.000	25.000
TR/1	TROMBA ESPONENZIALE «Paso» rotonda Ø cm. 25 x 33 30 Watt completa di unità.	65.000	39.500
TR/2	TROMBA ESPONENZIALE «Paso» rettangolare cm. 34 x 16 x 35 35/40 Watt completa di unità.	103.000	42.000
TR/3	TROMBA ESPONENZIALE «Paso» rettangolare cm. 52 x 29 x 43 60/70 Watt completa di unità.	130.000	58.000
TR/4	TROMBA ESPONENZIALE «Paso» rotonda Ø cm. 46 x 83 70/80 Watt completa di unità.	140.000	61.000
TR/5	SUPERTROMBA ESPONENZIALE «Riem» rotonda Ø cm. 65 x 180 200 Watt completa di unità.	200.000	75.000

SE VI INTERESSANO DELLE MERAVIGLIOSE NOVITA'


PER ORIGINALISSIMI DONI DI NATALE A PREZZI VERAMENTE UNICI
PER LA STREPITOSA CONVENIENZA E UNICITA' RICHIEDETE L'AGGIORNAMENTO
DEL CATALOGO ILLUSTRATO INVIANDO LIRE 500 IN FRANCOBOLLI.

TROVERETE ANCHE TUTTI I PRODOTTI CHE, PER RAGIONI DI SPAZIO,
NON ABBIAMO POTUTO INSERIRE IN QUESTE PAGINE.



XA
260 - 40 W

WOOFER
A
220 - 25 W

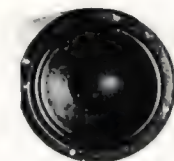

WOOFER
C
160 - 15 V



MIDDLE
XYD
35 W



KE9/10



TWEETER
E
F/35



KIT CASSE



TWEETER TROMBA
K1 - 30 W



TROMBA K2 - 60 W



TROMBA K3 - 80 W



TROMBA K4 - 100 W



TR/3



TR/1




TROMBE

TR/2



TR/4

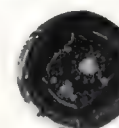

1/4 TRICOASSIALE
3 VIE



1/3 COASSIALE
2 VIE

PIATTI GIRADISCHI - MECCANICHE PER REGISTRAZIONE

PIASTRA GIRADISCHI - LESA UNIVERSUM - Miniaturizzata già montata in un elegantissimo mobiletto moderno e relativa copertura di plexiglass. Alimentazione 220 Volt, 33 e 45 giri. Completa di cavi ed accessori. Ci si può montare dentro il mobile un amplificatore della serie Lesa (vedi nostro codice V30/4 e seguenti). Misure del mobile cm. 38 x 21 x 10.

PIASTRA GIRADISCHI - LESA SEIMART - PK2. Automatica con tre velocità. doppia regolazione peso, braccio tubolare metallico di precisione, rialzo automatico idraulico, testina ceramica stereo H.F. Alimentazione 220 V. Dimensioni mm 310 x 220 - Ø piatto mm 205.

PIASTRA GIRADISCHI STEREO - LESA SEIMART - CPN610. Cambiadischi automatico, due velocità. Testina stereo ceramica H.F. Colore nero satinato. Dimensioni mm 335 x 270 - Ø piatto mm 250.

EVENTUALE MOBILE - PLEXIGLASS per detta piastra.

PIASTRA GIRADISCHI STEREO - LESA SEIMART - CPN520. Cambiadischi automatico, regolazione micrometrica del braccio (tipo tubolare superleggero). Antiskating regolabile, rialzo e discesa frenata idraulica ad olio a superrallentamento negli ultimi millimetri. Motore in c.c. potentissimo funzionante da 9 a 20 volt grazie alla doppia regolazione di velocità normale + micrometrica elettronica ad integrato. Su questa piastra il motore raggiunge in un quarto di giro la velocità giusta e stabilizzata. Ideali per banchi di regia.

Eventuale alimentatore per detta a 12 volt.

Eventuale mobile in legno + calotta in plexiglass per detta piastra.

PIASTRA GIRADISCHI STEREO - LESA SEIMART - ATT4. Modello professionale automatico e con cambiadischi. Motore a 4 poli potentissimo, tre velocità con regolazione micrometrica di queste. Braccio tubolare con anodo cardanici e doppia regolazione del peso in grammi e milligrammi. Piatto Ø 270 li oltre due kg. Antiskating regolabile, rialzo e discesa superfrenata idraulica. Come la precedente piastra. Esecuzione elegantissima in alluminio satinato e modanature nere e cromo. Queste caratteristiche rendono la piastra ATT4 una delle più moderne e sofisticate. Inoltre è corredata del trasformatore che oltre ad alimentarla fornisce 15 + 15 V a 3 A per alimentare eventuale amplificatore.

prezzo con testina ceramica SHURE
prezzo con testina magnetica SHURE

PIASTRA GIRADISCHI STEREO ORIGINALE GARRARD 6.200C tipo semiprof. braccio micrometrico, rialzo e discesa frenata, antiskating, testina ceramica stereo H.F., finimento rifinito in nero opaco e cromo. Ø piatto mm 280.

EVENTUALE MOBILE + COPERTURA PLEXIGLASS per detta veramente di classe ed elegantissimo.

MECCANICA REGISTRATORE STEREO 7 - INCIS - Tipo Ia K7 Philips. Esegue tutti i comandi con una sola leva frontale. Alimentazione da 6 a 12 V con regolazione centrif. Misure mm 110 x 155 x 50.

MECCANICA - LESA SEIMART - per registrazione ed ascolto stereo sette. Completamente automatica anche nella espulsione della cassetta. Tutti i comandi eseguibili con solo due tasti. Completa di testine stereo, regolazione elettronica, robustissima e completa (145 x 130 x 80) adatta sia per installazione in mobile sia per auto, anche orizzontale.

MECCANICA STEREO 7 INCIS TIPO VERTICALE - La meccanica stereofonica della nota casa compattissima per applicazioni anche verticali sui pannelli. Completa di testine H.F., contagiri, regolazione elettronica. Completamente automatica, comando con cinque tasti. Misure mm 120 x 120 x 80.

MECCANICA STEREO 7 MITSUBISHI tipo orizzontale superautomatica. Comandi a cinque tasti. Tasto per pausa. Elettromagnete per l'eventuale comando automatico di stacco a fine nastro o inserimento a distanza. Accessoriati di due wumeter per il controllo di livello, contagiri, tasti ecc. Ideale per compatti a mobile orizzontale, banchi regia ecc. Misure 300 x 140 x 50 (solo i due strumenti valgono L. 12.000).

PRODOTTI FINITI PER IL VOSTRO IMPIANTO H.F.

PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSRP200 tipo professionale, braccio ad S con doppia regolazione micrometrica, doppio antiskating differenziato per punte coniche o cilindriche. Testina professionale magnetica. Questa meccanica è indicata per applicazioni ad alto livello, banchi regia, ecc. Già completa di elegantissimo mobile mogano e plexiglass.

PIASTRA GIRADISCHI STEREO - Lenco L133 - testina magnetica Lenco originale M100, mobile nero con plexiglass fumé Ø piatto mm 280.

PIASTRAGIRADISCHI STEREO - Lenco L75/8 - oppure - **LENCO L78/8** - testina originale - SONY - piatto ultrapesante Ø 310 con anche velocità 78 giri (speciale per dischetti e radio libere). Mobile come precedente.

PIASTRA GIRADISCHI - SHARP - Rp30h. Una delle più moderne e sofisticate meccaniche a trazione diretta. Controllo stroboscopico e regolazione automatica a 72 poli magnetici. Tutti i comandi a tasti all'esterno. Braccio ultraleggero con regolazione micrometrica sia del peso, sia dell'antiskating. Testina magnetica originale SHARP. Il circuito elettronico di controllo (5 transistori, 4 integrati, quarzi, magneti ecc.) è racchiuso entro il suo mobile di modernissima linea, color alluminio argento.

PIASTRA GIRADISCHI STEREO - SANYO - a trazione diretta modello TP1030, corredata di due motori. Controllo stroboscopico a lampada della velocità con regolazione elettronica finissima. Piatto Ø 280 di oltre 3 kg. Braccio ad S - corredata della testina magnetica originale Sanyo. Comandi esterni a tasti. Mobile in legno e copertura fumé.

prezzo con testina ceramica SHURE
prezzo con testina magnetica SHURE

OPPORTUNITÀ NON RIPETIBILE

SUPEROFFERTA PER GLI AMATORI DI H.F. CHE NON POSSONO SPENDERE TROPPO MA VOGLIONO MOLTO IN FATTO DI MUSICA E BUONO UN APPARECCHIO MODERNO - COMPATTO - GARANTITO

AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF841 = 22 + 22 Watt. Elegantissimo mobile legno con frontale satinato. Manopole in metallo, misure mm. 440 x 100 x 240 - Veramente eccezionale.

— Ingressi MAG XTAL TAPE TUNER — Risposta - Livello-Frequenza - (dist. < 0.5%) 15 + 30000 Hz

— Sensibilità agli ingressi 3,5 200 200 200 mV — Risposta - Livello-Frequenza - Ingressi lineari + 1,5 dB 20 + 50000 Hz

— Tens. max di ingresso 45 2500 2500 2500 mV — Ingresso equalizzato + 2 dB 30 + 40000 Hz

— Impedenza di ingresso 47 K 1 MΩ 1 MΩ 1 MΩ — Fattore di smorzamento da 40 a 20 KHz > 40 > 80 > 160

— Equalizzazione RIAA LIN. LIN. + 14 dB — Rapporto segnale/disturbo > 60 dB rif. a 2 x 50 mW

— Reg. toni bassi a 50 Hz + 14 dB — Rapporto segnale/disturbo > 80 dB rif. a 2 x 15 W

— Reg. toni alti a 15 kHz < 0.5% — Semiconduttori al silicio 26 transistori

— Distorsione armonica < 0.5% — Loudness regolabile 1 rettificatore a ponte

— Distorsione di intermodulazione 50 - 700 Hz/4 : 1 < 0.7% 2 diodi

AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF831 - Preciso al precedente, ma corredata della meravigliosa piastra giradischi ATT4 (vedi voce corrispondente). Superba esecuzione estetica, completo di plexiglass, torrette attacchi ecc. Misure 440 x 370 x 190.

HF831/RR - Preciso al precedente, ma con incorporato il sintonizzatore - LAREL - a varicap e relativo decoder stereo (85-112 Mhz) che lo rende un completo compact di classe.

SINTONIZZATORI AM-FM Stereo

SCFV - Superprofessionale con sintonia digitale. Doppi strumenti per tuning e signal. Comandi per muting, MPX, AFC. Apparecchio per professionisti e radiolibere. Mobile completamente metallico nero satinato: misura 400 x 140 x 310.

MARK - Altamente professionale, doppi strumenti per signal e tuning muting inseribile e regolabile, sensibilità 1,7 micro Volt con 50 dB. Tutto metallico con frontale alluminio e scala di oltre 320 mm. Classico formato rack.

AMSTRONG - Compattissimo, sintonia manuale e a tasti (tre programmi in FM e tre in AM). Mobile legno con frontale nero (misure 320 x 55 x 270), strumenti per segnalazione tuning e signal. Scala in azzurro.

PIASTRE DI REGISTRAZIONE con Dolby Cr02-FaCr

MECCANICA STEREO 7 - SHARP - RT10. Modello classico da rack verticale, dolby, Cr0 2, Normal, Metal. Controllo con doppia fila led ad effetto valvo istantaneo. Tipo professionale, misure cm. 380 x 12 x 205.


MECCANICA STEREO 7 - SHARP - RT30. Superprofessionale sia meccanicamente che elettronicamente. Oltre a tutte le caratteristiche della precedente ha pure il BIAS e la possibilità di sovraregistrare con un microfono o altre fonti di suono. Speciale per sale audizioni, radiolibere o professionisti. Misure cm. 43 x 14 x 23.

SINTOAMPLIFICATORE - TS20 - originale Regier Scav. Il complesso è costituito da una radio a tre gamme (OM - OM - FM). Amplificatore da 10 + 10 Watt. Piastra giradischi BSR con cambio automatico, due casse a due vie. Mobile elegantissimo metalizzato. Misure cm. 30 x 18 x 40. Superofferta.

AMPLIFICATORE - MARELLI - 20 + 20 Watt completo di piastra giradischi. Comandi frontali a slider, ottime qualità di riproduzione, piastra giradischi compattissima. Completo di casse. Misure cm. 48 x 12 x 28.

COMPACT - SHARP - mod. SG160 15 + 15 Watt. Piastra giradischi professionale, sintonizzatore sensibilissimo a tre gamme d'onda. Registratore stereo sette incorporato, dolby, metal, arresto automatico. Apparecchiatura con tutte le caratteristiche della nota casa.

MECCANICA REGISTRATORE INCIS - MONO

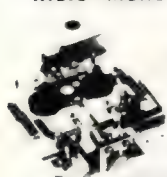

MECCANICA STEREO LESA - SEIMART


MECC. STEREO 7



MIXER - BETTER -



« TS20 » SINTOAMPLIFICATORE

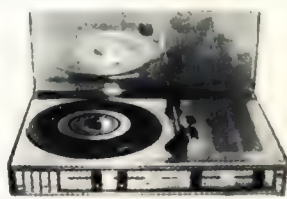


AMPLIFICATORE GIRADISCHI MARELLI ST11




AMPLIFICATORE HF 841



AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF 831

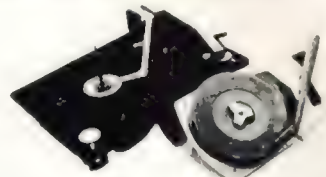

MECCANICA GREENCOAT MINIATURIZZATA

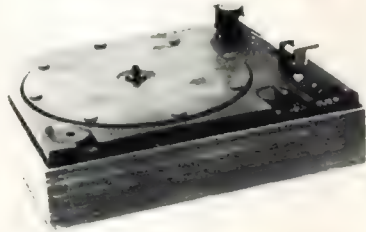

MECCANICA CPN 610



CPN 520

PIASTRA BSR C 123



PIASTRA GIRADISCHI BSR P200



GIRADISCHI Lenco L 75/S

APPARECCHIATURE PER DISCOTECHE

MIXER - BETTERDM8070 - a cinque ingressi, con equalizzazione piezo/magnetica. Comandi a slider. Alimentazione 220 V. Atteco per il preaccolto. Completamente ad integrati. Atteco din. DATI TECNICI - Input: Micro Low: 2 mV Impedance 600 ohm; Micro High: 20 mV Impedance 33 Kohm; Pick-up I: 3 mV RIAA Impedance 47 Kohm; Pick-up II: 3 mV RIAA Impedance 47 ohm; TAPE Tuner I: 150 mV Impedance 100 Kohm; TAPE Tuner II: 150 mV Impedance 100 Kohm; S/N Ratio: 58 dB; Separation Strsity: 32 dB; Headphone Impedance: 4-16 ohm. Output: 1 V at 47 K Load. Max 2.5 V; Frequency Response: 20-50,000 Hz + 3 dB; Distorsion Less than 0.5%. Esecuzione compatta, nero satinato, misure mm. 250 x 45 x 185.

PREAMPLIFICATORE STEREO - BETTER DM8005 - con ingressi magnetici. Compattissimo, alimentazione 220 Volt. Atteco RCA standard (mm 100 x 50 x 40). Vi risolve tutti i problemi della preamplificazione.

COLONNA AMPLIFICATA PSICHEDELICA - APEL 3000 - con incorporato amplificatore a tre vie (bassi - medi - alti) con comandi sensibilità separati. Corredata di tre fari rosso - giallo - verde, ma con possibilità di far funzionare altre lampade fino a 1000 watt per canale. Questo modello si presta a composizioni verticali fino a 10 o 15 lampade per canale.


MODULI AGGIUNTIVI per detta colonna - APEL ARTM1 - da 60/100 watt disponibili nei colori rosso - giallo - verde - blu - viola - arancio.

MODULO PSICHEDELICO ESAGONALE - APEL LE3000 - con incorporato amplificatore a sei canali con tre comandi separati di sensibilità, microfono ecc. Questo modulo permette di montare i faretto in composizioni a stella od esagono fino a 1000 watt per canale utilizzando i moduli/faro.

MODULO FARO ESAGONALE - MEL2 - con lampade colorate 60/75 W nei colori precedenti, montabili anche sfalsati, circolarmente ecc.

PROIETTORE STROBOSCOPICO - APEL L12 - già completo e montato in modulo esagonale. Lampada strobo da 80 Joules, regolazione lampi da 4 a 50 al secondo.

220.000	90.000
48.000	15.000
119.000	68.000
	10.000
112.000	52.000
32.000	13.000
105.000	55.000

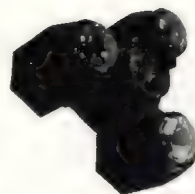

APEL LE3000



APEL 3000

LA VOSTRA AUTO DIVENTA UN SALOTTO

Vi offriamo la possibilità di montare autoradio estraibili a norme DIN. Stereofoniche e con ascoltanastri stereoset incorporate Primarie marche.

AUTORADIO - SILK SOUND - oppure - SKJ TEK - con ascoltanastri uscita 7 + 7 W completa di manopole ed elegante mascherina.

AUTORADIO - ROL SOUND - uguale al precedente ma 9 + 9 watt uscita.

AUTORADIO - PACIFIC - oppure - NEW NIK - come precedenti, uscita 7 + 7 watt. Inserisce automaticamente la FM quando termina il nastro.

AUTORADIO - PACIFIC 740 - 7 + 7 watt, ma con autoreverse del nastro.

AUTORADIO - PACIFIC 750 - 20 + 20 watt, autoreverse, orologio digitale, preselezione a tasti di cinque canali, segnalazione sintonia digitale. Meraviglioso e completissimo apparecchio per chi vuole tutto.

PLANCIA UNIVERSALE ESTRAIBILE per autoradio. Dimensioni DIN standardizzate per qualsiasi macchina ed apparecchio. Completa di ogni accessorio, color nero satinato, elegantissima e robusta.

ASCOLTANASTRI AMPLIFICATO per auto originale - ASAKI - stereo 5 + 5 Watt. Con pochissima spesa e pochi minuti di lavoro la vostra auto avrà il suo impianto stereo. Dimensioni minime (mm. 110 x 40 x 150). Controlli separati di volume per ogni canale, completamente automatico.

AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE per auto originale - AUDIO REFLEX CEO-202 - 25 + 25 Watt, gamma di frequenza da 20 Hz a 30.000 Hz. Sette controlli di frequenza a slider a 60 150-400-1 K-2.4 K-6 K-15 K Hertz a 12 dB. Dimensioni ridottissime (180 x 46 x 165 mm) installazione rapidissima. Controllo livelli con doppia fila led (una per canale) visibilissima anche viaggiando. La vostra macchina diventerà una sala da audizione.

NUOVA SERIE ALTOPARLANTI HF PER AUTO

Sono completi di mascherina e rete aerea, camera emisferica di compressione e dirigibilità suono, standardizzata Ø 160 mm. sospensioni in dralon tropicalizzato per resistere al sole e al gelo, impedenza 4 ohm.

IA/1 BICONICO ad una frequenza 48/14.000 potenza 20 W cad. 25.000 10.000

IA/2 COASSIALE composto da un woofer 20 W + tweeter 10 W. Banda da 45 a 18.000 Hz crossover incorporato, potenza effettiva applicabile fino a 25 W cad. 40.000 18.000


IA/3 TRICOASSIALE composto da un woofer da 25 W + un middle 15 W + un tweeter 15 W. Crossover incorporato, banda frequenza 40/19.500 Hz, potenza effettiva applicabile 30/35 W cad. 98.000 24.000

ANTIFURTO TASCABILE Tipo SP113, composto da un potente trasmettitore di 4 watt ed un sensibilissimo ricevitore ultracompatto (da taschino) che segnala con un bip-bip la manomissione di una porta o una variazione magnetica. Con un filo di 50 cm; trasmette a circa 200 metri, con un dipolino o antenna CB a oltre un chilometro, con un'antenna regolarmente caricata sul tetto a oltre dieci chilometri. Può servire ottimamente anche per ricercare una persona che gira per la città con la propria auto.

ANTIFURTO COMPUTERIZZATO - PANAVOX AF1000 - Sofisticata apparecchiatura che interrompe sia i circuiti di bassa, come di alta tensione della vostra auto. Comando a tastiera con combinazione di numeri (oltre cento milioni di combinazioni). Voi senza problemi di chiavi immediatamente accendete il motore, per un ledro occorrono 170 anni lavorando 24 ore al giorno.

E16 OROLOGIO A QUARZO per auto, funzionamento 12 Vcc, display verdi giganti, spegnimento luminoso disinserendo la chiave d'accensione pur rimanendo in funzione il segnatempo (consumo inferiore ad 1 mA). Applicazione facilissima e rapida su qualsiasi automobile.


150.000	69.000
180.000	72.000
200.000	77.000
240.000	93.000
440.000	191.000
22.000	9.500
98.000	37.000
135.000	79.000

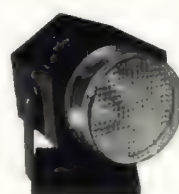

APEL ATRM1



APEL L12

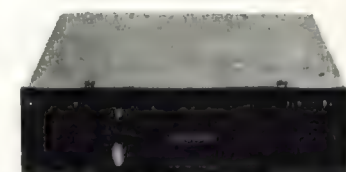

AUTORADIO

230.000	59.000
40.000	20.000

BUSOLE BLINDATE PROFESSIONALI ORIGINALI GIAPPONESI

Modelli per navi od aerei montate su snodo cardanico. Completamente immerse in olio. Oscillanti su ogni posizione. Letture e quadranti fosforescenti. Corredati di illuminazione interna a 12 Volt. Approvate per tutte le norme MIL e di navigazione. Schermate magneticamente.

Mod. 660L misura Ø 100 mm x 110 altezza. Cromata e con copertura Intemperie.

Mod. 760L misura Ø 150 mm x 130 altezza. Cromata nera. Copertura trasparente.

Mod. L1000 misura Ø 120 mm x 145 altezza. Corredata di absideometro (orizzontale).

MICROTESTER HM-101, Undici portate in ohm, DC, AC - 2000 ohm/volt. Alimentazione con normale pile a stilo, cambio portate con commutatore. Misure da taschino mm. 85 x 60 x 25, peso inferiore a 50 grammi. Completo di puntali.

TESTER PHILIPS UT5 003 Tester classico 20.000 ohm/V con 15 portate di tensione (da 0,3 a 100 Volt), 11 portate di corrente (da 50 micro A a 2,5 A), 4 portate ohmiche (X1, X100, X1K) misure in dB, protez. elettron. Completo di borsa e puntali.

TESTER PHILIPS UT5 001 Tester come sopra ma da 50 Kohm/V con portate superiori, fino a 1500 volt, 3 ampère, partenza da 30 micro A.

TESTER - CASSINELLI - mod. TS210 o TS250 sensibilità 20.000 ohm/V.

TESTER - CASSINELLI - mod. TS161 sensibilità 40.000 ohm/V.

INTERFONICO - INNO HIT - come il precedente, ma con doppio canale di trasmissione. Con due coppie si può intercomunicare fra quattro locali contemporaneamente o distintamente. Prezzo di una coppia L. 58.000 - Due coppie 102.000.

INTERFONICO - GELOSO - a cavo. Posto centrale con due stazioni + due posti derivati. Completo di ogni particolare e cavi.

70.000	24.000
145.000	39.000
170.000	49.000
45.000	12.000
68.000	28.000
85.000	38.000
	37.000
	44.000
	102.000
	50.000

ASCOLTANASTRI 5+5 W



AMPLI EQUALIZZATO 25+25 RE

BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL-CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE

tensione 1,2 V - ANODI SINTERIZZATI, LEGGERISSIME

V63/1	Ø 15 x 5	pastiglia	L. 1.200	V63/5	Ø 25 x 49	cilindrica	1,6 Ah	L. 5.400	
V63/2	Ø 15 x 14	cilindrica	120 mAh	L. 1.600	V63/6	Ø 35 x 60	cilindrica	3,5 Ah	L. 6.500
V63/3	Ø 18 x 20	cilindrica	220 mAh	L. 1.800	V63/7	Ø 35 x 90	cilindrica	6 Ah	L. 8.500
V63/4	Ø 14 x 49	cilindrica	450 mAh	L. 2.000	V63/10	75 x 50 x 90	rett. 2,4 V	8 Ah	L. 14.000

ATTENZIONE

V63/20 KIT 10 BATTERIE 1,2 Volt 3,5 A formato torcia. Potrete costruirvi un'accumulatore piccolo, compatto da 12 Volt 3,5 A con una modica spesa.

V63/23 CARICABATTERIE per nikelcadmio tipo attacchi universali per qualsiasi misura automatico.

V63/25 CARICABATTERIE 6/12 Volt 2 A a carica autoregolata. Protetto dai corti od inversioni. Piccolo, compatto e leggero, trasportabile anche in moto. Dimensioni 150 x 100 x 150 - Kg. 1.

V63/27 CARICABATTERIE - Sodernic - da 6 a 12 volt 4 A con strumento.

V63/29 CARICABATTERIE - Sodernic - da 6 a 12 Volt 6 A con strumento.

V63/31 CARICABATTERIE - Sodernic - da 6 a 12 a 18 a 24 Volt 8 A con strumento.

35.000	
5.500	
45.000	15.000
35.000	18.500
58.000	27.000
88.000	36.000

Vi presentiamo la nuova serie di spray della «Supersaven», peso 6 oncia, corredati di tubetto flessibile. Prezzo per singolo barattolo L. 1.800. Grande offerta: la serie completa di 7 pezzi a L. 10.000.

S1	Pulizia contatti e potenziometri con protezione silicone.	S4	Sbloccante per viti serrature ingranaggi arrugginiti.
S2	Pulizia potenziometri e contatti dissolvente.	S5	Lubrificante al silicone per meccanismi, orologi, ecc.
S3	Isolante trasparente per alte tensioni e frequenze.	S6	Antistatico per protezione dischi, tubi catodici, ecc.
S7	Spray raffreddante per controllo interruzioni o componenti difettosi.		

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI


F/1	ANTENNA AMPLIFICATA - FEDERAL-CEI - per la V banda. Si inserisce direttamente all'ingresso antenna del televisore. Alimentazione 220 V. Dimensioni ridottissime (mm 90 x 60 x 50) esecuzione elegante.	32.000	28.000
F/2	ANTENNA - FEDERAL-CEI - come la precedente ma con 1 - 2 - 3 - 4 - 5 banda. Doppio amplificatore, baffo a stilo per VHF e doppio anello con riflettore per UHF. Veramente indispensabile per chi non ha possibilità di puntare antenne esterne.	45.000	38.000
F/4	ANTENNA SUPERAMPLIFICATA - FEDERAL-CEI/ATES - per 1 - 4 - 5 banda con griglia calibrata e orientabile. Risolve tutti i problemi della ricezione TV. Applicazione all'interno della casa, molto elegante e miscelabile con altre antenne. Prezzo propaganda.		
	Dipolo con rotazione di 90° per la ricezione polarizzata sia in verticale sia in orizzontale. Accensione a cambio gamma e sensor, segnalazione con led multicolori. Ultimo ritrovato della tecnica televisiva. Misure 200 x 350 x 150 - OFFERTA PROPAGANDA.	68.000	38.000

RICAMBI ORIGINALI PER TELE-RADIO-RIPARATORI

La Semiconduttori in questi anni ha ritirato quasi totalmente tutti i pezzi di ricambio delle produzioni antecedenti al 1978 di primarie case come, LESA - MAGNADYNE - SEIMART - MINERVA - ZANUSSI ecc. Tutti i tecnici in difficoltà per il reperimento di pezzi introvabili, possono rivolgersi a noi. Possibilità di farvi ottimi acquisti a prezzi di liquidazione. SI GARANTISCE IL MATERIALE NUOVO E PERFETTO. Visitateci.

ALCUNI ESEMPI

GRUPPI VARICAP RICAGNI - SPRING - ZANUSSI - TELEFUNKEN - DUCATI - SINEL (specificare)	cad. 15.000
GRUPPI 1° CANALE VHF oppure 2° CANALE UHF a valvole come sopra (specificare)	cad. 5.000
GRUPPI 1° CANALE UHF oppure 2° CANALE UHF a transistori come sopra (specificare)	cad. 8.000
GRUPPI - Philips - a sintonia continua a transistori (gamma completa tutti canali)	cad. 12.000
TASTIERE a pulsanti per televisori a 4 - 6 - 7 - 8 - 11 tasti (specificare tipo) al tasto	cad. 1.000
TASTIERE a sensor per televisori ad 8 tasti	cad. 4.000
TASTIERE a tasti per F.M. ad otto tasti	cad. 3.000
TRIPLICATORI di tensione - Telefunkon - oppure - Procond -	cad. 7.500
CONDENSATORI ELETTRICI a 4 sezioni (MF 200 - 100 - 100 - 50 o similari specificare)	cad. 1.500
CINQUE PEZZI CONDENS. ELETTR. 4 sezioni ognuno di valore diverso (serie per tutti i televisori) serie 5 pezzi	5.000

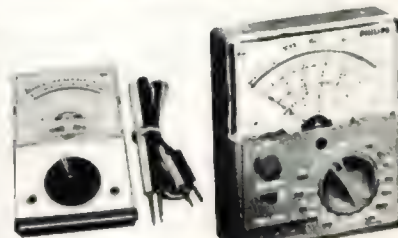

MICROTESTER

TESTER - PHILIPS

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE CON PRIMARIO 220 VOLT											
CODICE	V/Sec.	A	Lire	CODICE	V/Sec.	A	Lire	CODICE	V/Sec.	A	Lire
TFR3	5	0,5	2.500	TFR23	9+6	1	2.500	TFR37	15+15+60	0,5	4.000
TFR5	8	2	3.000	TFR25	12+12	0,3	2.500	TFR39	30+6	0,5	4.500
TFR7	7	4	3.000	TFR27	16+16	1,8	3.500	TFR41	30+6	0,5	4.500
TFR9	9	0,2	1.500	TFR29	16+16	4	4.500	TFR43	12+14+30	0,5	4.500
TFR11	12	0,4	2.000	TFR31	18+18	1,3	3.500	TFR45	25+25	1	4.800
TFR13	16	2	4.500	TFR33	15+15	3	4.500	TFR47	6+12	0,5	4.800
TFR15	30	2,5	4.000	TFR35	12	0,5	4.500	TFR49	10+7	10	9.500
TFR17	7,5+7,5	0,15	2.000		14+14	1,5	4.500		12	1	
TFR21	8+8	0,7	2.500		12	0,5	4.500		45+35	0,5	9.500

VARIAC - Trasformatori regolabili di tensione - Completi di macchina e manopola									
TRG102	(giorno)	Volt 0/250	VA 250	L. 31.000	TRG120	(giorno)	Volt 0/270	VA 2000	L. 52.000
TRG105	(giorno)	Volt 0/270	VA 500	L. 36.000	TRN120	(blind.)	Volt 0/270	VA 2000	L. 75.000
TRN105	(blind.)	Volt 0/270	VA 500	L. 51.000	TRN140	(giorno)	Volt 0/300	VA 3000	L. 82.000
TRG110	(giorno)	Volt 0/270	VA 1000	L. 42.000	TRN140	(blind.)	Volt 0/300	VA 3000	L. 125.000
TRN110	(blind.)	Volt 0/270	VA 1000	L. 65.000					

OFFERTISSIME E NOVITA'

MOTORIDUTTORE - LESA AT7 - Motore ad induzione 220 Volt 60 Watt con prima uscita su perno Ø 6 mm a 2200 giri, seconda uscita su pignone Ø 6 mm a 60 giri, terza uscita su un ingranaggio a 10 giri. Inoltre è corredato di un movimento a biella alternativo di 180° inseribile a volontà con cadenza di 4 movimenti al minuto. Il motore di tipo speciale ha dei collegamenti elettrici alla metà o ad un terzo di tempo le velocità prevedenti. Questo gruppo è adatto per movimenti, ventilatori oscillanti, antenne radar ecc.

MOTORIDUTTORE - LESA AT8 - Preciso al precedente, con motore da 60 Watt, ma con la regolazione del movimento oscillante da 180° fino a 0° con tutte le angolazioni anche mentre il motoriduttore gira.

MOTORIDUTTORE MINIALIZZATO COASSIALE - Tensione 12-15 Volt cc. Uscita con perno Ø 4 mm. Coppia torcente circa un kilogrammetro. Ideale per motorizzare dispositivi ove occorra una notevole potenza con un minimo ingombro. Misure Ø mm 28 x 80 di lunghezza compreso il riduttore.

LIQUIDAZIONE PARTITA ROTATORI ANTENNA - FUNKER - originale. Garantisce con rotazione 360°. Master alimentato 220 Volt. Portata oltre 50 Kilogrammetri assiali e 150 Kilogrammetri in torsione. Approfonditi degli ultimi pezzi a disposizione all'incredibile prezzo.

GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sei giochi: tennis - hockey - aquash - handball - tiro a segno - tiro al piattello. completo di pistola fotoelettrica, doppi comandi manuali automatici. Elegante esecuzione. Superofferta.

GIOCO TELEVISIVO A COLORI - TEMCO - a schede. Viene fornito con la prima scheda a sei giochi + fucile per tirasegno.

Scheda aggiuntiva con altri 10 giochi P11.
Scheda aggiuntiva corsa auto (anche contro computer) P18.
Scheda aggiuntiva corsa moto (con quattro giochi) P12.

MODULO PER OROLOGIO già premontato completo di display giganti (mm. 20 x 75).
Eventualmente corredato di trasformatore, tastiera, cicalino piezoelettrico.

KIT per montarsi rapidamente un saldatore con punta da 6 mm con scorta due resistenze 60 W.
KIT per montarsi rapidamente un saldatore con punta da 5 mm con scorta due resistenze 40 W.

CICALINO PIEZOELETTRICO a 6 oppure 12 Volt. Speciale per bassissimo consumo.
CICALINO - USIGNUOLO - Può imitare il cinguettio di molti uccelli variando semplicemente un trimmer. Alimentazione da 4 a 12 Volt. Miniaturizzato e bassissimo consumo. Ideale per essere svegliati... dolcemente o creare un ambiente idilliaco.

RADIOCUFFIA H.F. Originale DAITON SKH-800 - In questa apparecchiatura sono unite una cuffia ad alta fedeltà 40-18.000 Hz da adoperare in AM/FM. Nel padiglioni, ampi e comodi, vi sono incorporati l'amplificatore stereo con regolazione di volume e bilanciamento, il sintonizzatore con relativa scala parlante, batteria, antenna ecc. Sensibilissima, potente, permette di ascoltare i programmi senza alcun collegamento e senza disturbare i vicini. Utilissima sulle spiagge. Mentre prendete il sole e senza farvi sentire da altri ascoltate la radio. Leggerissima: solo trecento grammi.

MINIREGISTRATORE - BRAND CDX - Con cassette normali da stereo 7. Apparecchio di minime dimensioni (mm 116 x 155 x 45) e minimo peso (800 grammi) ma già con caratteristiche professionali. Completo di ogni accessorio: alimentazione con normali pile tipo 357; microfono incorporato a condensatore. Con questo apparecchio si possono già fare registrazioni di due ore ad alto livello. Può venire fornito di altre cose a stessa caratteristica.

MINIREGISTRATORE - Piccolo miracolo della tecnica. Il registratore da tenere nel taschino per incidere a scuola, conferenza, discussioni di affari. E' un testimone invisibile della vostra giornata. Completo di due cassette. Dimensioni mm 140 x 60 x 30. Peso 90 grammi.

MICROCASSETTE per detto miniregistratore (30 minuti).
VASCHE IN MATERIALE ANTICACIO - Recipienti in materiale infrangibile ed incorruttibile per chi ha problemi in campo filigráfico, preparazione circuiti stampati; chimica con prodotti corrosivi, colorazioni ecc. Assortimento nelle seguenti misure (in mm.):

N. 1 - 220 x 175 x 40 L. 1.500 N. 2 - 300 x 240 x 70 L. 2.000 N. 3 - 380 x 300 x 75 L. 3.000
N. 4 - 510 x 410 x 120 L. 6.000 N. 5 - 620 x 520 x 150 L. 10.000 N. 6 - 840 x 630 x 170 L. 15.000

ATTREZZATURE PER ELETTRONICI ED HOBBISTI

TR1 MINITRAPANO ultraveloce 12 volt cc. velocità 15.000 giri, corredato di tre mandrini per punte da 0,2 a 1,5. Interruttore incorporato.

TR2 TRAPANINO - MINIDRILL - 12 volt cc. velocità 12.000 giri, corredato di mandrino fino a 3 mm.

TR3 TRAPANINO - JOLLY DRILL - 12 volt cc. con riduttore incorporato, riproduzione miniaturizzata del Black & Decker, velocità fino a 6.000 giri, potentissimo corredato di mandrino fino a 3 mm.

CL1 COLONNA per detti trapani. Permette di lavorare con precisione e regolare le profondità.

ML1 MORSETTA applicabile alla suddetta colonna per bloccare il pezzo da forare o fissare molti pezzi da fare uguali.

MO1 MOLA da banco con motorino 12 volt cc. potentissimo incorporato. Uscita da tutte le due parti con albero filettato autobloccante per mole o altri attrezzi. Corredata di mole a grana fine Ø 40 mm. e del seghetto alternativo SG1 innestabile a placade.

TN1 TORNIO miniaturizzato con motore incorporato. Quattro velocità con pulegge a gradini. Albero su bronzo, contropunte girevoli. Corredato di attrezzi, sgorbie ecc.


SG1 SEGHETO ALTERNATIVO applicabile ai trapani TR2 o TR3 o alla mole ML1.

SG2 PIANO DI LAVORO per applicare il seghetto alternativo SG1 e poter lavorare con mani libere con possibilità di variare le inclinazioni di taglio.

FL1 FLESSIBILE lunghezza 50 cm. corredato di tre mandrini da 0,2 a 2,5. Attrezzo utilissimo per eseguire lavorazioni in punti difficilmente raggiungibili con punte, frese mole ecc.

MINI UTENSILI DI PRECISIONE COMPLETI DI ALBERINI Ø 2 mm

MM1	Quattro mole spessore 0,5 per taglio	L. 2.800	S27	Tre spazzole setola dura diverse forme	L. 3.800
MM2	Tre mole grana diversa Ø 22 x 3,5	L. 3.000	FL8	Tre feltri (punta, cilindrico, conico)	L. 3.500
MM3	Tre mole lucidatrici gomma/diamante	L. 3.000	FR9	Tre microfresette (cilind., conic., sferic.)	L. 3.800
ST4	Tre seghette circolari da Ø mm 10-15-20	L. 6.500	PT10	Cinque micropunte al vido da 0,3 a 0,7	L. 4.800
S25	Tre spazzole acciaio diverse forme	L. 3.800	PT11	Cinque punte da 0,6 a 1,5	L. 3.800
S26	Tre spazzole filo ottone diverse forme	L. 3.800	PT12	Cinque punte di 1 e cinque da 1,5	L. 6.000
MRC13	Cinque micromole (conica, troncoconica, avasata, cilindrica, sferica)	L. 4.800			



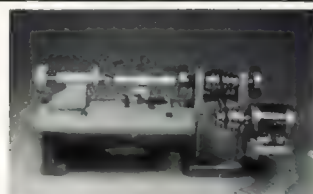


TORNIO TN1
MOLA ML1




GIOCO TELEVISIVO
COLORI
6 GIOCHI + PISTOLA

PIANO LAVORO SG2

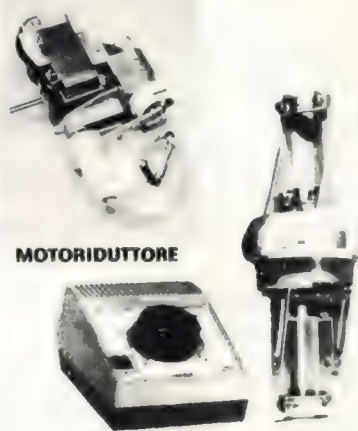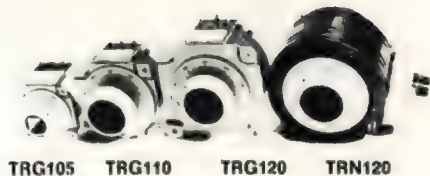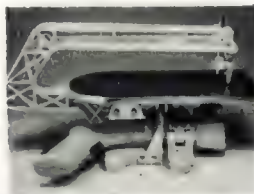

ROTATORE - FUNKER -

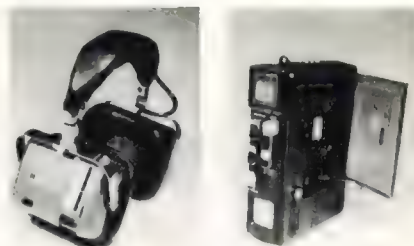

RADIOCUFFIA HF

MINIREG.



MINIREGISTRATORE



TRITAK LESA



ACCESSORI PER TRAPANINO

TRAPANINO + COLONNA

TRANSISTORS E DIODI SPECIALI PER TRASMISSIONE													
Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo
2N3053	1.000	2N3440	1.500	2N4427	1.500	2N5590	13.000	BFR99	3.500	BFY90	1.200	BFW92	2.000
2N3137	1.000	2N3866	1.500	2N4429	8.000	2N6084	20.000	BFX17	1.200	BFW16	1.300	PT4532	22.000
2N3375	9.000	2N4404	800	2N5018	16.000	BF94	800	BFX59F	1.500	BFW17	1.300	PT8710	18.000
V140X (VARACTOR -1W-10GHz)	2.000	2N6089	4.000	NEC 75018 (20 W 1,8 GHz)	25.000					1N415 diodi GUN			12.000

RIPARATORI, ASSISTENZE APPARECCHIATURE GIAPPONESI
abbiamo il più vasto assortimento di integrati e transistori originali Japan (richiedeteci quelli non elencati) (sconti per rivenditori)

Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo
2SA486	2.500	2SA634	1.900	2SC1017	3.500	2SC1068	3.000	2SC1307	7.500	2SD288	2.500	2SK30	1.500
2SD325	1.800	2SB426	7.500	2SC1018	4.200	2SC1226	2.900	2SC1878	7.800	2SD350	7.500	2SK48	2.900
2SD44H8	3.000	2SC110	600	2SC1066	3.000	2SC1306	4.000	2SD235	2.500	2SK19	1.500	2SC184	2.500

A4030	3.400	BA329	4.500	HA1367	7.500	LM381	8.000	µPC575	3.500	TA7063	3.000	TA7208	8.000
A4031	4.000	BA333	4.000	HA1368	5.000	LM383	3.000	µPC576	5.500	TA7073	13.200	TA7210	8.000
A4032	4.000	BA401	4.000	HA1377	7.000	LM386	3.500	µPC577	3.500	TA7074	10.000	TA7212	4.000
AN203	5.000	BA511	5.500	HA1406	5.500	LM387	2.900	µPC585	4.800	TA7082	18.000	TA7214	9.000
AN210	4.800	BA521C	5.000	HA1452	11.000	LM390	3.500	µPC587	4.500	TA7100	8.000	TA7215	9.000
AN214	5.000	BA527	4.000	HA1457	4.000	LM1307	7.000	µPC592	3.000	TA7104	6.500	TA7217	6.000
AN217	8.000	BA831	7.000	HA11123	5.500	LM1620	4.500	µPC595	7.000	TA7106	10.000	TA7222	6.000
AN240	5.000	BA1310	4.500	LA111P	3.500	LM2111	5.000	µPC596	8.000	TA7108	4.300	TA7227	9.000
AN241	4.500	BA1320	4.500	LA1201	4.500	LM3008	5.000	µPC767	5.500	TA7117	8.000	TA7303	6.000
AN253	5.000	BA1330	8.000	LA1222	3.000	MS106	8.000	µPC1001	3.800	TA7120	3.800	TA7312	3.000
AN260	5.000	HA1123	5.000	LA1230	5.000	MS115	6.500	µPC1020	5.000	TA7122	4.000	TA7313	5.500
AN264	5.000	HA1137	5.500	LA1231	5.000	MS152	8.500	µPC1021	4.500	TA7124	5.000	TA7302	5.000
AN277	5.000	HA1151	5.000	LA2103	8.000	MS1361	6.000	µPC1024	4.500	TA7130	4.500	STK013	13.000
AN313	8.000	HA1152	5.500	LA3155	4.500	MS1513	5.500	µPC1025	4.500	TA7137	4.000	STK014	10.000
AN315	7.000	HA1156	5.000	LA3160	5.000	MS1515	8.000	µPC1026	5.000	TA7140	5.500	STK015	7.000
AN342	7.000	HA1196	7.500	LA3201	3.500	MS1521	5.000	µPC1028	6.000	TA7141	8.000	STK025	18.000
AN360	2.800	HA1306	4.000	LA3350	5.000	MS3703	4.000	µPC1031	5.000	TA7142	10.000	STK035	18.000
AN362	5.500	HA1309	8.000	LA4031	4.500	MS3705	4.000	µPC1032	4.000	TA7145	9.000	STK043	18.000
AN612	4.500	HA1312	6.500	LA4032	4.500	MC1401	4.000	µPC1035	8.500	TA7146	8.500	STK413	10.000
AN6250	5.000	HA1314	6.500	LA4100	4.000	MFC4010	3.000	µPC1156	5.500	TA7148	9.000	STK430	10.000
AN7145	7.000	HA1316	4.500	LA4102	5.000	MFC6030	2.500	µPC1163	4.500	TA7157	6.000	STK433	18.000
AN7150	7.000	HA1322	9.000	LA4200	4.000	MFC6040	2.000	µPC1181	6.000	TA7173	12.000	STK437	18.000
AN7151	3.500	HA1325	5.000	LA4201	4.000	MFC8020	2.800	µPC1181	6.000	TA7201	7.500	STK439	18.000
AN7156	6.000	HA1329	9.000	LA4400	10.000	µPC16	6.000	µPC1182	6.000	TA7202	5.500	STK459	18.000
BA301	4.000	HA1336	6.000	LA4420	6.000	µPC20	8.500	µPC1185	9.500	TA7203	6.000	SN76007	5.000
BA302	4.000	HA1342	6.000	LA4422	6.000	µPC30	5.000	µPC1186	6.000	TA7204	5.000	SN78115	15.000
BA306	2.500	HA1361	7.500	LA4430	5.500	µPC41	5.000	µPC1350	4.000	TA7205	5.000	DS2020	12.000
BA311	3.500	HA1366W	5.500	LM324	5.000	µPC54	4.000	µPC2002	5.000	TA7207	5.000	TMC0501	12.500
BA313	4.000	HA1366WR	5.500	LM380	3.000	µPC565	5.000	TA7051	7.000	TA7208	6.500	TMS3720	12.000

LE NOVITA' DEL MESE (scorte limitate)

ALTOPARLANTI ORIGINALI JAPAN - ORION -			
CMF300X	GRUPPO COASSIALE Woofer Ø 300 cono rigido + Tweeter coassiale con cross over incorporato Banda frequenza 30-20.000 Hz - Potenza 80/100 Watt	130.000	52.000
CMF12H	WOOFER Ø 300 cono semirigido con conetto coassiale. Banda di frequenza 30-9.000 Hz - Potenza 56/60 Watt	70.000	30.000
CMF10H	WOOFER Ø 280 cono sospensione tela con conetto coassiale. Banda di frequenza 35-10.000 Hz - Potenza 40/50 Watt	35.000	15.000
CMF10W	WOOFER Ø 250 cono sospensione tela. Banda frequenza 40-8.000 Hz - Potenza 20/30 watt	32.000	14.000
CX5AF	GRUPPO COASSIALE Woofer Ø 290 sospensione tela + tweeter coassiale con cross over incorporato. Banda frequenza 40-19.000 Hz - Potenza 35/45 watt	45.000	19.000
CMF800WR	WOOFER Ø 200 cono morbidissimo sospensione gomma con magneti maggiorati. Banda frequenza 30-7.000 Hz - Potenza 30/40 watt	35.000	15.000
CMF680L	WOOFER Ø 180 cono tela. Banda frequenza 40-12.000 Hz - Potenza 20/30 watt	25.000	9.500
TW3159	TWEETER Ø 100 con magneti maggiorati. Altissima resa - Banda frequenza 6.000-21.000 Hz	18.000	7.000

Grande risultato e pochissima spesa con questa occasione non ripetibile

KIT DUE VIE originale - ORION KBS 803 - composto da un woofer Ø 200 sospensione in gomma/seta + tweeter Ø 100 a cono guidato + relativo cross over due vie. Potenza totale 15/20 watt. Banda 40-18.000 Hz. Ci si può montare un'ottima cassa acustica di limitate dimensioni al meraviglioso prezzo di

ALTOPARLANTI - LAFAYETTE - tipo lungo a larga banda			
SK108	WOOFER Ø 200 x 120 sospensione schiuma, conetto coassiale, banda frequenza 32-19.000 Hz. Potenza 35/45 watt	58.000	22.000
SK225	GRUPPO Woofer Ø 200 x 120 sospensione seta gomma con conetto coassiale per medi ad onda guidata + tweeter coassiale con cross over incorporato. Questo gruppo è corredato di regolatore incrociato frequenze per esaltazione variabile. Banda freq. 28-19.500 Hz. Potenza 50/60 watt	105.000	38.000
TWEETER PIEZOELETRICI DI POTENZA - MOTOROLA -			
speciali per H.F. - Usi Industriali - Ultrasuoni antifurti - Ultrasuoni distruttivi per derattizzazione - Sirene ultrapotenti ecc.			
KSN1020	Banda 5.000/20.000 Hz 35/60 miniaturizzato circolare Ø 50 x 15 mm		12.500
KSN1001	Banda 4.000/27.000 Hz 35/60 Ø 85 x 80 mm		20.000
KSN1025	Banda 1.900/40.000 Hz 35/60 rettangolare tromba 187 x 80 x 100		38.000
CASSA per strumentazione originale - POLMAR ORION - da 120 W (un woofer Ø 310 con conetto coassiale + due tweeter emisferici. Misure cm 63 x 38 x 30 listino L. 230.000 offerta speciale L. 90.000 (+ 10.000 spese postali) cad.			
CASSA per saloni originale - POLMAR ORION - da 100 watt (un woofer morbidissimo Ø 310 + middle a compressione + tweeter emisferico). Misure cm 63 x 38 x 30 listino L. 290.000 offerta L. 105.000 (+ 10.000 spese postali) cad.			

TELEVISIONE A CIRCUITO CHIUSO IN BIANCO E NERO			
TLC/1	TELECAMERA funzionante a 12 volt, completa di vidicon 1", ed accessori. Misure mm 100 x 70 x 120 senza ottica		160.000
TLC/2	TELECAMERA come precedente ma a 220 volt alternata, misure mm 100 x 75 x 150 senza ottica		190.000
OBT/1	OBBIETTIVO originale - JAPAN SUN - 25 mm - 1/8 - passo normale completo di regolazione diaframma e fuoco	76.000	35.000
OBT/2	OBBIETTIVO originale - JAPAN COSMICAR - 8,5 mm - 1/1,5 con regolazione diaframma e fuoco (grandangolare)	125.000	65.000
MNT/1	MONITOR da 6" completo di cavi ed accessori		85.000
MNT/2	MONITOR da 9" completo di cavi ed accessori		85.000
MNT/3	MONITOR da 12" completo di cavi ed accessori		105.000

MICROVEGLIA da portafoglio - POLYCALL - a cristalli liquidi, suoneria a ripetizione, meraviglia dell'elettronica (misure mm 90 x 30 x 8). Vi segue ovunque ricordandovi gli appuntamenti

MINIASCOLTANASTRI stereo sette per moto o auto. Fedeltà assoluta, cuffie leggerissime di qualità ineguagliabile. Vi portate in tasca una sala da grandi concerti. Possibilità di farlo funzionare anche come interfono sotto i caschi da motociclista. Pochi esemplari

TRICARME e TRITATUTTO originale - LESA TRITAK - di tipo industriale. Completamente metallico, motore potentissimo a 220 volt, completo di trafilte a grande e piccola grana. Grande offerta pochi esemplari

ASSORTIMENTO TRENTA RESISTENZE a filo da 3-5,7 watt nei valori 0,12 - 0,13 - 0,16 - 0,20 - 0,24 - 0,36 - 0,6 - 1 ohm

ASSORTIMENTO TRENTA RESISTENZE come sopra ma nei valori 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,6 - 1,8 - 2 - 2,4 - 2,7 - 3,9 - 5,1 - 5,6 - 6,2 - 7

PONTE RADDRIZZATORE di grande potenza (250 volt 150 A) composto da due raffreddatori montati a castello con quattro diodi di potenza incorporati (positivi e negativi) + coppia di diodi di riserva

MOTORIZZATORE DI POTENZA con motore ad induzione a 115 Volt (ma munito di apposito condensatore per farlo funzionare anche a 220 Volt). Potenza 1/4 Hp, riduttore coassiale con uscita perno Ø 10 e 8 mm. Potenza sull'albero oltre 50 Kilogrammetri. Esecuzione professionale. Misure 70 x 70 x 225 mm compresi condensatori rifasamento

DOPIE VENTOLE TANGENZIALI di grande potenza. Portata 250 mch. Motore ad induzione 220 Volt a tre velocità. Speciali per ricambio aria in grandi ambienti, roulotte, forni ecc. Misure Ø 220 x 700 montate su base con possibilità di raffreddamento acqua

58.000 26.000

260.000 155.000

112.000 35.000


15.000 3.500

15.000 3.500

20.000 5.000

90.000 15.000

160.000 25.000

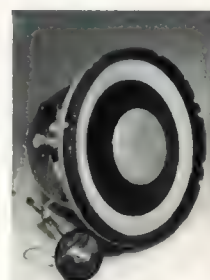

SK 229



CMF 300X




MINIASCOLTANASTRI COMPACT



MICROVEGLIA POLYCALL



TELECAMERA + MONITOR

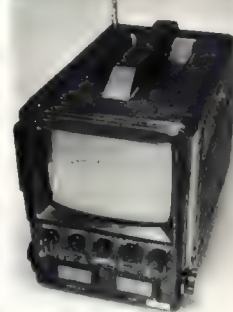

TV ORION B/N 6''
CON RADIO AM/FM
FUNZIONANTE
A 220 V, PILE E
BATTERIA AUTO.
LEGGERISSIMO!
OFFERTA
LIRE 178 MILA.

DIC 80
EL 2000

LA SEMICONDUCTORI via Bocconi 9, 20136 Milano

Allegando questo tagliando alla richiesta riceverai un regalo proporzionato agli acquisti (ricordati dell'acconto).

Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori alle L. 6.000 e vanno gravati dalle 4.000 alle 6.000 per pacco dovute al costo effettivo dei bolli postali e degli imballi.

NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. I PREZZI DELLE APPARECCHIATURE D'IMPORTAZIONE SONO SOGGETTI A VARIAZIONE IN RELAZIONE AL CAMBIO DELLA LIRA.

INDUSTRIA **wilbikit** ELETTRONICA

VIA OBERDAN 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750

Mixer privo di fruscio ed impurità; si consiglia il suo uso in discoteca, studi di registrazione, sonorizzazione di films.

KIT N. 89 VU-METER A 12 LED L. 13.500

Sostituisce i tradizionali strumenti di misurazione; sensibilità 100 mV, impedenza 10 KOhm.

KIT N. 90 PSICO LEVEL-METER 12.000 W L. 59.950

Comprende tre novità: VU-meter gigante composto di 12 triacs, accensione automatica sequenziale di 12 lampade alla frequenza desiderata, accensione e spegnimento delle lampade mediante regolatore elettronico. Alimentazione 12 V cc, assorbimento 100 mA.

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO L. 24.500

Indicato per auto ma installabile in casa, negozi ecc. Semplicissimo il funzionamento; ha 4 temporizzazioni con chiave elettronica.

KIT N. 92 PRESCALER PER FREQUENZIMETRO 200-250 MHz L. 22.750

Questo kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne estende la portata ad oltre 250 MHz. Compatibile con i circuiti TTL, ECL, CMOS. Alimentazione 6 Vc.c., assorbimento max 100 mA, sensibilità 100 mV, tensione segnale uscita 5 Vpp.

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SQUADRATORE B.F. PER FREQUENZ. L. 7.500

Collegato all'ingresso di frequenzimetri, «pullisce» i segnali di BF, squadra tali segnali permettendo una perfetta lettura. Alimentazione 5+9 Vc.c., assorbimento max 100 mA; banda passante 5 Hz+300 KHz, impedenza d'ingresso 10 KOhm.

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA SENSORIALE 2.000 W L. 14.500

Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta metallica permette di accendere delle lampade nonché regolare a piacere la luminosità. Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max.

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950

PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il quale permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto nel suo raggio di luminosità a tempo di musica. Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in dotazione - intensità luminosa 3.000 LUX - frequenza dei lampi a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec.

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO L. 12.500

Preamplifica segnali di basso livello; possiede tre efficaci controlli di tono. Alimentazione 9-30 Vc.c., guadagno max 110 dB, livello d'uscita 2 Vpp, assorbimento 20 mA.

KIT N. 95 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONI TELEFONICHE L. 16.500

Effettua registrazioni telefoniche senza intervento manuale; l'inserimento dell'apparecchio non altera la linea telefonica. Alimentazione 12-15 Vc.c., assorbimento a vuoto 1 mA, assorbimento max 50 mA.

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500

Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali di lampade a ritmo musicale. Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W.

KIT N. 102 ALLARME CAPACITIVO L. 14.500

Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti all'approssimarsi di corpi estranei. Alimentazione 12 Vc.c. - carico max al relé 8 ampère - sensibilità regolabile.

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. L. 56.000

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplificatore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, alimentatore stabilizzato incorporato. Alimentazione 40 Vc.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm (35+35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+35 W R.M.S. L. 57.500

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplificatore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi,

alimentatore stabilizzato incorporato.

Alimentazione 50 Vc.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm (50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. L. 61.500

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplificatore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, alimentatore stabilizzato incorporato.

Alimentazione 60 Vc.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm (70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

INTERESSANTE E DIVERTENTE SCATOLA DI MONTAGGIO!!!

KIT N. 47 Micro trasmettitore F.M. 1 Watt


Questa scatola di montaggio progettata dalla WILBIKIT, è una minuscola trasmittente con un ottimo rendimento.

La sua gamma di trasmissione è compresa tra gli 88 e i 108 MHz, le sue emissioni quindi sono udibili in un comune ricevitore radio.

Il suo uso è illimitato: può servire come antifurto potendo da casa vostra tenere sotto controllo il vostro negozio, come scherzo per degli amici che resteranno strabiliati nell'udire la vostra voce nella radio, oppure per controllare dalla stanza abituale da voi frequentata il regolare gioco dei vostri ragazzi, che sono nella stanza opposta alla vostra.

Può inoltre essere usato assieme ad un captatore telefonico per realizzare un ottimo amplificatore telefonico senza fili.

L. 7.500

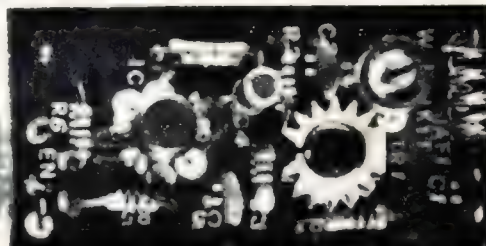

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro
Potenza max.
Tensione di alimentazione
Max assorbimento per 0,5 W

— 88÷108 MHz
— 1 WATT
— 9÷35 Vcc
— 200 mA

INDUSTRIA **wilbikit** ELETTRONICA

VIA OBERDAN 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580

LISTINO PREZZI 1980

PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREQUENZA

Kit N. 48	Preamplificatore stereo hi-fi per bassa o alta impedenza 9+30 Vcc	L. 22.500
Kit N. 7	Preamplificatore hi-fi alta impedenza 9+30 Vcc	L. 7.950
Kit N. 37	Preamplificatore hi-fi bassa impedenza 9+30 Vcc	L. 7.950
Kit N. 88	Mixer 5 ingressi con fader 9+30 Vcc	L. 19.750
Kit N. 94	Preamplificatore microfonico con equalizzatori	L. 12.500

AMPLIFICATORI DI BASSA FREQUENZA

Kit N. 1	Amplificatore 1,5 W	L. 5.450
Kit N. 49	Amplificatore 5 transistor 4 W	L. 6.500
Kit N. 50	Amplificatore stereo 4+4 W	L. 12.500
Kit N. 2	Amplificatore I.C. 6 W	L. 7.800
Kit N. 3	Amplificatore I.C. 10 W	L. 9.500
Kit N. 4	Amplificatore hi-fi 15 W	L. 14.500
Kit N. 5	Amplificatore hi-fi 30 W	L. 16.500
Kit N. 6	Amplificatore hi-fi 50 W	L. 18.500

ALIMENTATORI STABILIZZATI

Kit N. 8	Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc	L. 4.450
Kit N. 9	Alimentatore stabilizzato 800 mA. 7,5 Vcc	L. 4.450
Kit N. 10	Alimentatore stabilizzato 800 mA. 9 Vcc	L. 4.450
Kit N. 11	Alimentatore stabilizzato 800 mA. 12 Vcc	L. 4.450
Kit N. 12	Alimentatore stabilizzato 800 mA. 15 Vcc	L. 4.450
Kit N. 13	Alimentatore stabilizzato 2 A. 6 Vcc	L. 7.950
Kit N. 14	Alimentatore stabilizzato 2 A. 7,5 Vcc	L. 7.950
Kit N. 15	Alimentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc	L. 7.950
Kit N. 16	Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vcc	L. 7.950
Kit N. 17	Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc	L. 7.950
Kit N. 34	Alimentatore stabilizzato per kit 4 22 Vcc 1,5 A.	L. 7.200
Kit N. 35	Alimentatore stabilizzato per kit 5 33 Vcc 1,5 A.	L. 7.200
Kit N. 36	Alimentatore stabilizzato per kit 6 55 Vcc 1,5 A.	L. 7.200
Kit N. 38	Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc con protezione S.C.R. 3 A.	L. 16.500
Kit N. 39	Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc con protezione S.C.R. 5 A.	L. 19.950
Kit N. 40	Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc con protezione S.C.R. 8 A.	L. 27.500
Kit N. 53	Alim. stab. per circ. dig. con generatore a livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz	L. 14.500
Kit N. 18	Riduttore di tensione per auto 800 mA. 6 Vcc	L. 3.250
Kit N. 19	Riduttore di tensione per auto 800 mA. 7,5 Vcc	L. 3.250
Kit N. 20	Riduttore di tensione per auto 800 mA. 9 Vcc	L. 3.250

EFFETTI LUMINOSI

Kit N. 22	Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi	L. 7.450
Kit N. 23	Luci psichedeliche 2.000 W. canali bassi	L. 7.950
Kit N. 24	Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti	L. 7.450
Kit N. 25	Variatore di tensione alternata 2.000 W.	L. 5.450
Kit N. 21	Luci a frequenza variabile 2.000 W.	L. 12.000
Kit N. 43	Variatore crepuscolare in alternata con fotocellula 2.000 W.	L. 7.450
Kit N. 29	Variatore di tensione alternata 8.000 W.	L. 19.500
Kit N. 31	Luci psichedeliche canali medi 8.000 W.	L. 21.500
Kit N. 32	Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W.	L. 21.900
Kit N. 33	Luci psichedeliche canali alti 8.000 W.	L. 21.500
Kit N. 45	Luci a frequenza variabile 8.000 W.	L. 19.500
Kit N. 44	Variatore crepuscolare in alternata con fotocellula 8.000 W.	L. 21.500
Kit N. 30	Variatore di tensione alternata 20.000 W.	L. 29.500
Kit N. 73	Luci stroboscopiche	L. 59.950
Kit N. 90	Psico level-meter 12.000 Watts	L. 6.950
Kit N. 75	Luci psichedeliche canali medi 12 Vcc	L. 6.950
Kit N. 76	Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc	L. 6.950
Kit N. 77	Luci psichedeliche canali alti 12 Vcc	L. 6.950

AUTOMATISMI

Kit N. 28	Antifurto automatico per automobile	L. 19.500
Kit N. 91	Antifurto superautomatico professionale per auto	L. 24.500
Kit N. 27	Antifurto superautomatico professionale per casa	L. 28.000
Kit N. 26	Carica batteria automatico regolabile da 0,5 a 5 A.	L. 17.500
Kit N. 52	Carica batteria al nichel cadmio	L. 15.500
Kit N. 41	Temporizzatore da 0 a 60 secondi	L. 9.950
Kit N. 46	Temporizzatore professionale da 0+30 secondi 0+3 minuti 0+30 minuti	L. 27.000
Kit N. 78	Temporizzatore per tergicristallo	L. 8.500
Kit N. 42	Termostato di precisione al 1/10 di grado	L. 16.500
Kit N. 95	Dispositivo automatico per registrazione telefonica	L. 16.500

EFFETTI SONORI

Kit N. 82	Sirena francese elettronica 10 W.	L. 8.650
Kit N. 83	Sirena americana elettronica 10 W.	L. 9.250
Kit N. 84	Sirena italiana elettronica 10 W.	L. 9.250
Kit N. 85	Sirene americana-italiana-francese elettroniche 10 W.	L. 22.500

STRUMENTI DI MISURA

Kit N. 72	Frequenzimetro digitale	L. 99.500
Kit N. 92	Pre-scaler per frequenzimetro 200-250 MHz	L. 22.550
Kit N. 93	Preamplificatore squadratore B.F. per frequenzimetro	L. 7.500
Kit N. 87	Sonda logica con display per digitali TTL e C-MOS	L. 8.500
Kit N. 89	Vu meter a 12 led	L. 13.500

APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI DIGITALI

Kit N. 54	Contatore digitale per 10 con memoria	L. 9.950
Kit N. 55	Contatore digitale per 6 con memoria	L. 9.950
Kit N. 56	Contatore digit. per 10 con mem. progr.	L. 16.500
Kit N. 57	Contatore digit. per 6 con mem. progr.	L. 16.500
Kit N. 58	Contatore digit. per 10 con mem. a 2 cifre	L. 18.950
Kit N. 59	Contatore digit. per 10 con mem. a 3 cifre	L. 29.950
Kit N. 60	Contatore digit. per 10 con mem. a 5 cifre	L. 49.500
Kit N. 61	Contat. digit. per 10 con mem. a 2 cifre pr.	L. 32.500
Kit N. 62	Contat. digit. per 10 con mem. a 3 cifre pr.	L. 49.500
Kit N. 63	Contat. digit. per 10 con mem. a 5 cifre pr.	L. 79.500
Kit N. 64	Base dei tempi a quarzo con uscita 1 Hz+1 Mhz	L. 29.500
Kit N. 65	Contatore digitale per 10 con memoria a	
Kit N. 65	Contatore digit. per 10 con mem. a 5 cifre pr. con base tempi a quarzo da 1 Hz+1 Mhz	L. 98.000
Kit N. 66	Logica conta pezzi digitale con pulsante	L. 7.500
Kit N. 67	Logica conta pezzi digitale con fotocellula	L. 7.500
Kit N. 68	Logica timer digitale con relè 10 A.	L. 18.500
Kit N. 69	Logica cronometro digitale	L. 16.500
Kit N. 70	Logica di programmazione per conta pezzi digitale a pulsante	L. 26.000
Kit N. 71	Logica di programmazione per conta pezzi digitale a fotocellula	L. 26.000


APPARECCHI VARI

Kit N. 47	Micro trasmettitore FM 1 W.	L. 7.500
Kit N. 80	Segreteria telefonica elettronica	L. 33.000
Kit N. 74	Compressore dinamico	L. 19.500
Kit N. 79	Interfonico generico privo di commutazione	L. 19.500
Kit N. 81	Orologio digitale per auto 12 Vcc	
Kit N. 86	Kit per la costruzione circuiti stampati	L. 7.500
Kit N. 51	Preamplificatore per luci psichedeliche	L. 7.500

I PREZZI SONO COMPRESIVI DI I.V.A.

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere fatte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 600 lire in francobolli.
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO.

CONTAGIRI DIGITALE PER AUTO

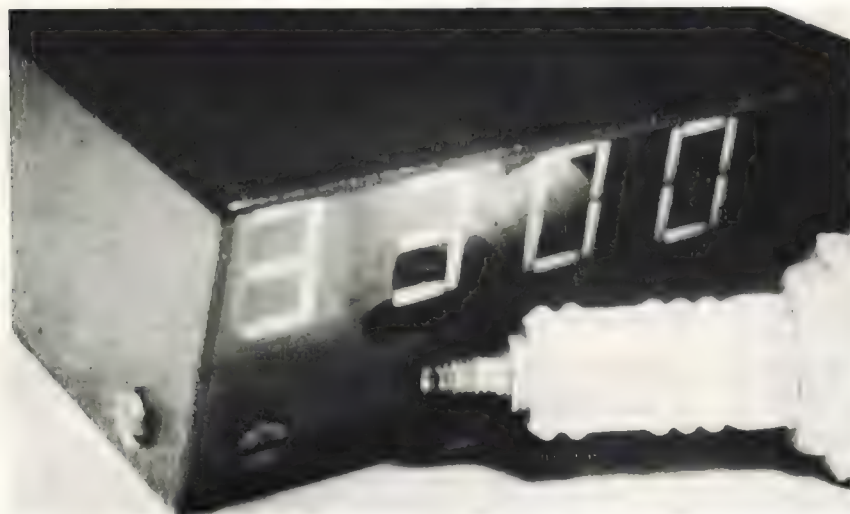

Non un kit, ma un prodotto finito brevettato dalla C.S.E. in grado di misurare sino a 13 mila giri al minuto. Robusto, compatto, sicuro: protetto contro le inversioni di polarità; insensibile agli impulsi spuri; facile da installare. Il dispositivo effettua tre letture al secondo con una precisione di \pm un digit ed è disponibile a richiesta anche per motori a 2 o 6 cilindri. L'apparecchio è fornito in un elegante contenitore nero con frontale in plexiglass rosso dalle dimensioni di 3,4 per 6,5 per 7 cm.

PREZZO OFFERTA L. 48.000 (iva comp.)

SCATOLE DI MONTAGGIO

— Super-Preamplificatore HI-FI stereo (c.s 10 x 42 cm)	LW 1 L. 77.000	— Filtro antisoffio per Sintonizzatore FM (12 dB octava)	LW 53 L. 6.500
— Premagnetico professionale stereo	LW 2 L. 17.000	— Centramento sintonia FM con strumentino	LW 54 L. 6.500
— Level meter stereo con UAA180	LW 3 L. 19.500	— Amplificatore da 1 Wrms con SN76001	LW 55 L. 4.400
— Alimentatore universale da 1 Amp (senza trasf.)	LW 4 L. 4.000	— Variatore di tensione per rete da 1000 W	LW 56 L. 5.000
— Iniettore di segnali TTL-C.MOS con burst	LW 7 L. 7.350	— Contagiri digitale auto (già montato + contenitore)	LW 57 L. 48.000
— Battery level a tre led + mascherina	LW 9 L. 5.700	— Protezione elettronica casse con triac	LW 59 L. 6.800
— Grillo elettronico	LW 10 L. 5.000	— Circuito ohmetro digitale (per Kit LW999)	LW 58 L. 8.900
— Zanzariere con contenitore	LW 11 L. 6.450	— Luci psiche a 3 canali con trasformatore 1000 W per canale	LW 60 L. 17.800
— Carica accumulatori al NI-CAD duale	LW 13 L. 7.500	— Anti « thump » per casse acustiche	LW 61 L. 9.500
— Preamplificatore con SN76131 (toni bassi, medi, alti) mono	LW 24 L. 8.500	— Flash strobo con triac (impiega lampade normali)	LW 62 L. 6.000
— Decoder con trimmer capacitivo per max separazione canali	LW 27 L. 10.500	— Prova « Beta » per transistor piccola e media potenza	LW 63 L. 5.500
— Level meter logaritmico	LW 28 L. 7.000	— Alimentatore con regolatore μ A 78 .. senza trasformatore	LW 64 L. 5.800
— Alimentatore variabile tra 12÷16 V 2÷3 Amp (autoradio ecc.)	LW 31 L. 9.500	— Alimentatore duale per amplificatori di potenza (LW 38)	LW 65 L. 11.500
— Alimentatore variabile tra 5÷30 V 1 Amp. senza trasformatore	LW 32 L. 9.500	— Alimentatore universale fino a 4 Amp.	LW 66 L. 6.500
— Amplificatore per cuffie Sennhauser stereo	LW 34 L. 5.500	— Amplificatore 20÷20 Wrms con TIP110 e TIP115	LW 67 L. 23.000
— Amplificatore 50÷50 Wrms professionale con LM391/80	LW 38 L. 39.500	— Amplificatore 20 Wrms con TIP110 e TIP115	LW 67b L. 12.800
— Amplificatore 50 Wrms con LM391/80	LW 38b L. 20.500	— Compressore microfonico preamplificato	LW 68 L. 5.800
— Alimentatore 2÷25 V 3 Amp. superprotetto c.c. senza trasformatore	LW 42 L. 16.500	— Antifurto auto con ripristino (completo di contenitore)	LW 69 L. 14.500
— Alimentatore 2÷25 V 3 Amp. superprotetto c.c. con trasformatore	LW 42b L. 25.000	— Freccie elettroniche per auto + autoblinder con contenitore	LW 70 L. 12.500
— Dado elettronico	LW 43 L. 10.000	— Temporizzatore tergicristallo per auto	LW 71 L. 9.500
— Allarme freno a mano	LW 44 L. 10.000	— Automatico luci di posizione (Inter. crepuscolare)	LW 72 L. 8.500
— Stop rat (derattizzatore elettronico)	LW 45 L. 28.500	— Voltmetro a led per auto e controllo batteria (con 4 led)	LW 73 L. 6.800
— Stroboscopio + lampada XBLU50 o WR400	LW 46a L. 26.000	— Millivoltmetro In A.C banda pass. 5 Hz ... 130 KHz - 2 dB	LW 74 L. 7.800
— Stroboscopio + lampada U35 T	LW 46b L. 21.000	— Indicatore livello fluidi con avv. acustico	LW 75 L. 7.800
— Timer di precisione	LW 47 L. 27.000	— Prova « Beta » digitale con frequenzimetro	LW 76 L. 6.800
— Tot-tronik (gioco del totocalcio)	LW 48 L. 8.900	— Booster per auto da 15 Wrms con dissipatore	LW 77 L. 11.500
— Testa o croce?	LW 49 L. 8.500	— Voltmetro digitale con CA3161 e CA3162	LW 999 L. 22.500
— Roulette a 10 diodi led	LW 50 L. 11.500		
— Ricevitore onde medie superreazione + amplificatore	LW 51 L. 12.000		
— Amplificatore da 7.5 W su 2 ohm con TDA2002	LW 52 L. 6.000		

Condizioni di vendita. Ordine minimo L. 5.000. Pagamento contrassegno + L. 2.000 per spese postali. Tutti i kits sono corredati di ampie illustrazioni tecniche ed i circuiti stampati sono già forati. I prezzi sono comprensivi di IVA. Interpellateci telefonicamente!

Partecipate al **GRANDE CONCORSO REALIZZAZIONI** della rivista



(VEDI PAGINA 102)

IN OMAGGIO


**FATEVI UNA SANA
CYCLETTE
DA CAMERA**



**4 ATTREZZI DA UN
CONTACHILOMETRI**



**LA LEVIGATRICE
DALLA LUCIDATRICE**

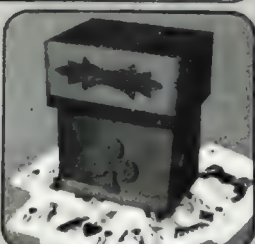

**PORTACARTE
DA REGALO**

**per costruire
per risparmiare
per divertirsi**

**UN PREMIO
PER TUTTI**

**MILIONI
IN PREMI**

**PARTECIPARE
E' FACILE**

**DURA
TUTTO L'ANNO**

**1° PREMIO UNA
COMBINATA**



Ascoltando gli aerei in vhf

A cosa serve una cuffia oltre che ad ascoltare musica, cosa che ormai fanno tutti? Unita al nostro ricevitore VHF ci si può, per esempio, gustare indisturbati tutte le comunicazioni di traffico aereo, tutti i contatti fra velivoli e torri di controllo, talvolta anche quelle tra aereo e aereo. Scioperi permettendo, la somma di informazioni che viene dalla ricezione della banda aerea è enorme: codici di comunicazione, uso della lingua inglese, e il gusto e l'illusione (che non è poco) di sentirsi un po' protagonisti dei voli che ogni giorno vengono e partono da e per tutto il

**RICEVITORE
SUPERREATTIVO
PER CAPTARE I SEGNALI
EMESSI DALLA TORRE
DI CONTROLLO
E DAGLI AEREI IN VOLO.**


di ARSENIO SPADONI

volt, presenta una buona sensibilità che consente un'ottima ricezione della gamma aeronautica un po' dappertutto. E' prevista l'uscita in cuffia.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il ricevitore è di tipo super-

guadagno elevatissimo (anche di un milione di volte). Per poter funzionare, un circuito siffatto deve presentare alcuni accorgimenti atti ad evitare che il sistema entri in oscillazione. Per questo motivo viene adottata la singola o la doppia conversione di frequenza. I ricevitori di questo tipo, chiamati supereterodina, presentano prestazioni eccellenti ma risultano di difficile realizzazione per la maggior parte degli hobbisti. Perciò abbiamo ritenuto opportuno, dopo il ricevitore supereterodina per VHF presentato alcuni mesi fa, proporre un apparecchio più sempli-


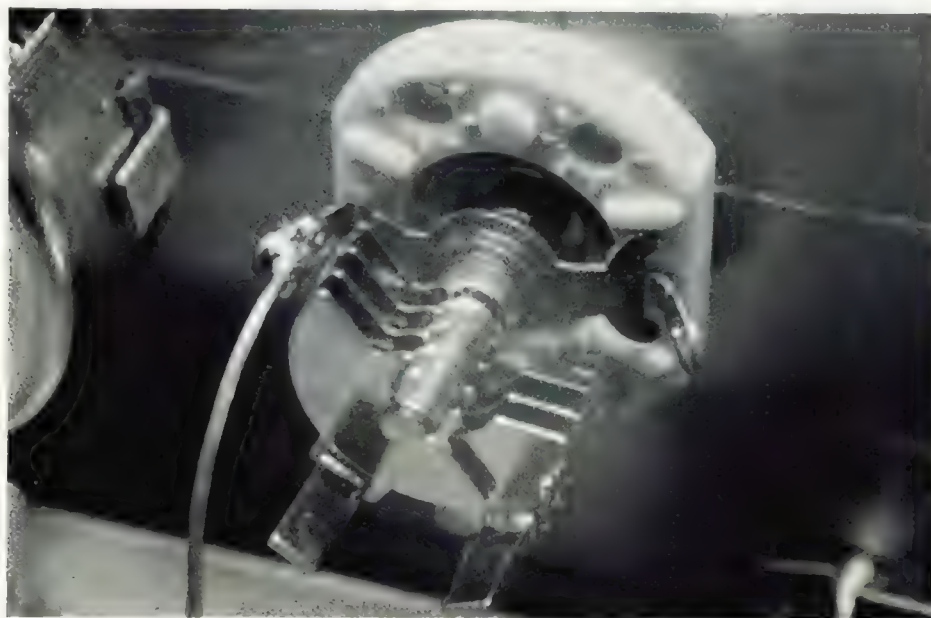


mondo.

Quello che vi proponiamo è un semplice ricevitore supereattivo di sicuro funzionamento e di costo limitato, la cui gamma di ricezione è quella aeronautica, compresa cioè tra 108 e 136 MHz. L'apparecchio, alimentato da una batteria miniatura da 9

attivo. Questo genere di circuito consente di ottenere elevate prestazioni con un numero di componenti veramente limitato. Nei radioricevitori, specie in quelli operanti su frequenze molto elevate, il segnale presente in antenna è molto debole per cui lo stadio di AF deve presentare un

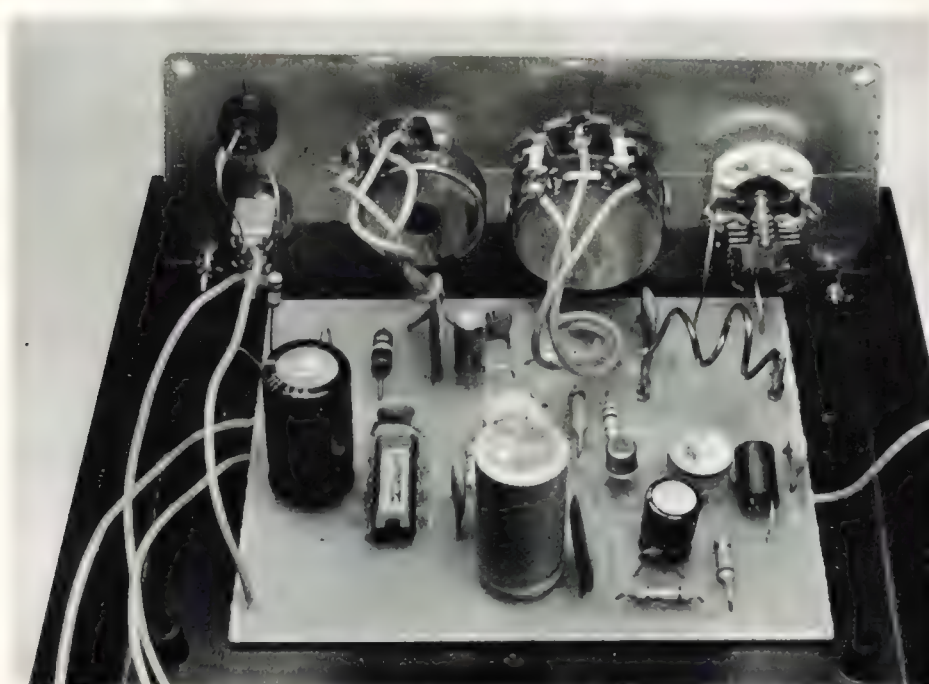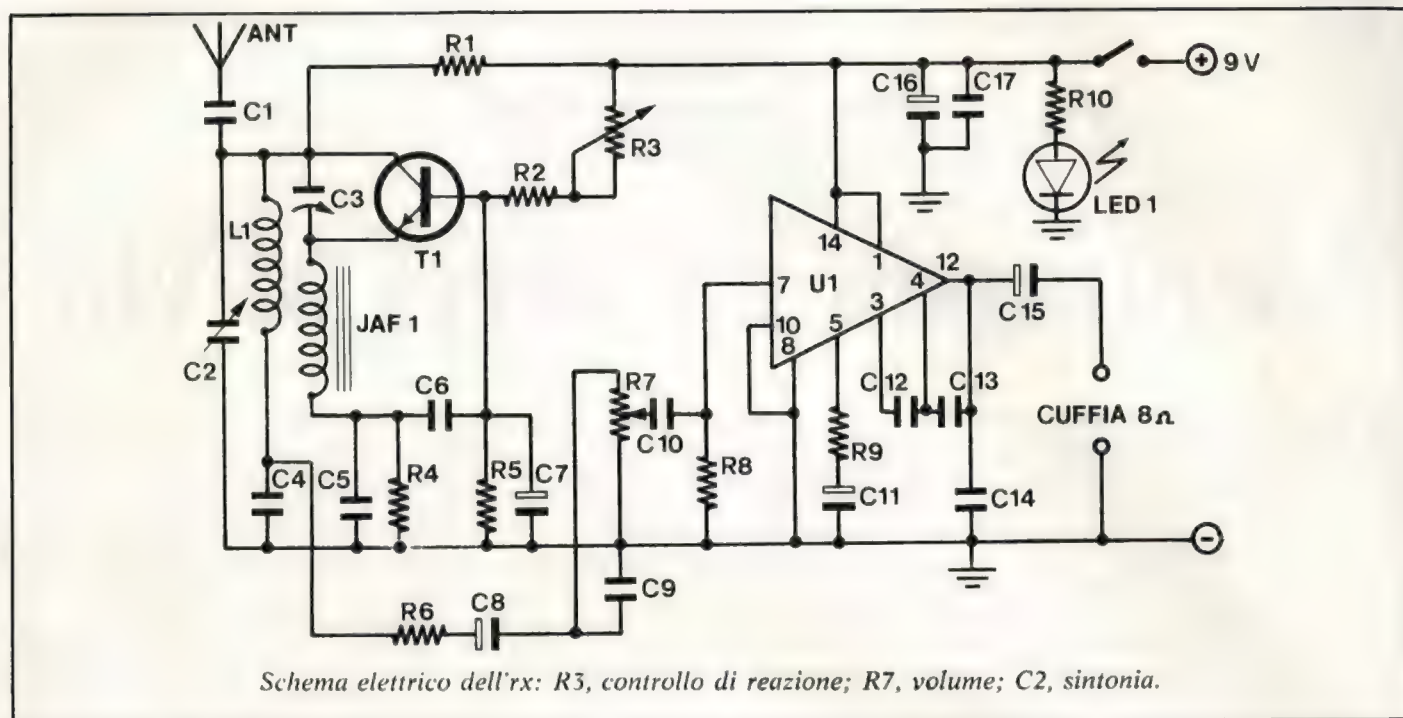ce dal punto di vista circuitale e ci siamo orientati sul circuito supereattivo, il cui modo di operare è veramente semplice. Lo stadio di alta frequenza viene fatto oscillare ad una frequenza di circa 100 KHz; mediante tale oscillazione è possibile « accendere e spegnere » il transistor, in



modo da ottenere il massimo guadagno senza che lo stesso entri in oscillazione. Gli inconvenienti di un circuito del genere sono la scarsa selettività ed il rumore di fondo che però scompare quando viene sintonizzata una stazione. Lo stadio di alta frequenza utilizza un solo transistor; quello di bassa utilizza un circuito integrato TAA 611B in grado di pilotare una cuffia da 8 ohm. La sensibilità del ricevitore è di circa 5 microvolt, più che sufficiente per captare con

chiarezza le comunicazioni tra gli aerei in volo e le stazioni di assistenza a terra. Ricordiamo a tale proposito che le frequenze VHF si propagano in linea retta, quindi risulta impossibile captare i segnali di veicoli o stazioni a terra che sono al di fuori della portata ottica.

ANALISI DEL CIRCUITO



Il segnale radio captato dalla piccola antenna a stilo viene inviato, tramite C1, al collettore

del transistor T1 il quale è un qualsiasi elemento NPN di piccola potenza in grado di funzionare fino a 200-300 MHz.

Nel prototipo abbiamo utilizzato un BSX 26, ma un qualunque altro elemento simile è in grado di offrire le stesse prestazioni. Il transistor viene fatto lavorare a base comune (C7 costituisce per le tensioni alternate un corto circuito); la rete composta da JAF1, R4, C5 e C6 provvede a generare il segnale di spegnimento la cui frequenza si aggira attorno ai 100 KHz. Quanti posseggono un oscilloscopio potranno visualizzare il segnale collegando i puntali tra l'emettitore di T1 e massa.


La forma d'onda è di tipo triangolare. Mediante il potenziometro R3 ed il compensatore C3 è possibile regolare l'ampiezza di tale oscillazione e quindi, in ultima analisi, il guadagno di tutto lo stadio. Il circuito di sintonia è formato dalla bobina L1 e dal condensatore C2, il cui valore massimo deve essere di 25 pF. Mediante quest'ultimo elemento è possibile selezionare la frequenza d'ascolto. La resistenza R1 rappresenta il carico di collettore di T1 mentre R2, collegata in serie al potenziometro

il ricevitore

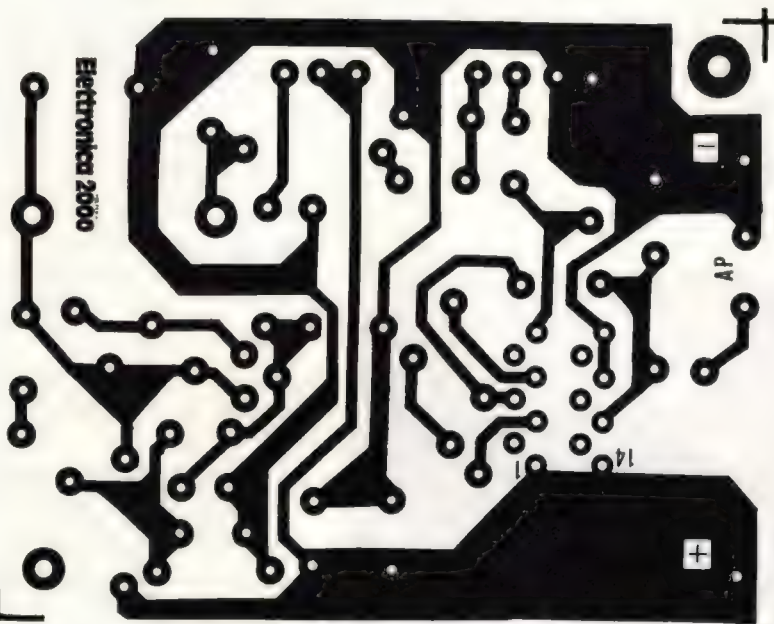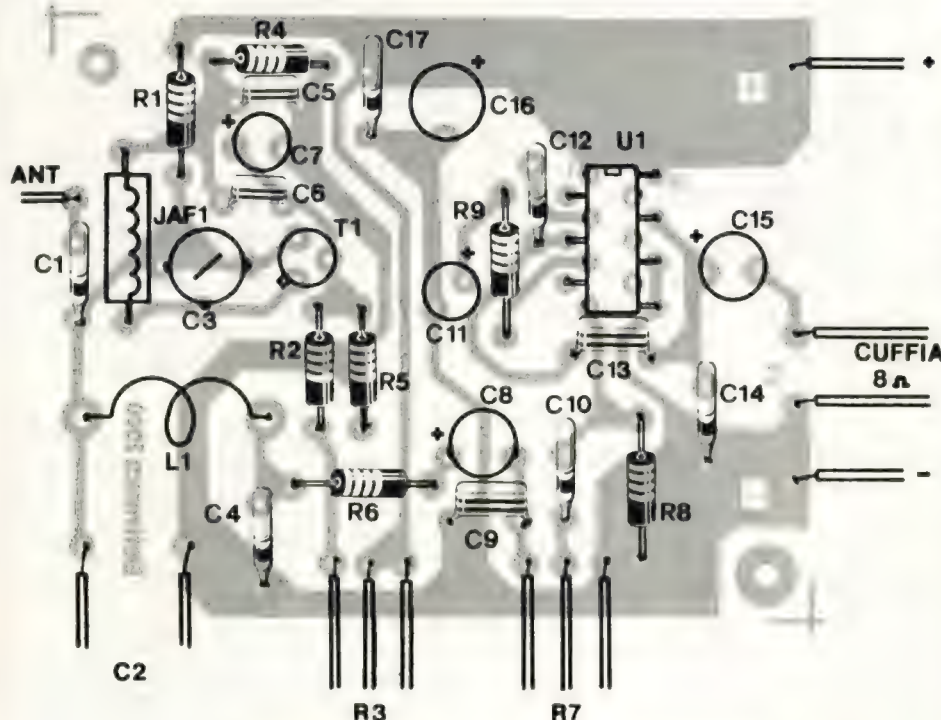

COMPONENTI

- R1 = 1,5 Kohm
- R2 = 2,2 Kohm
- R3 = 22 Kohm
- R4, 5 = 1,5 Kohm
- R6 = 1 Kohm
- R7 = 47 Kohm pot. log.
- R8 = 100 Kohm
- R9 = 150 ohm
- R10 = 1 Kohm
- C1 = 10 pF
- C2 = 3-25 pF variabile
- C3 = 3-25 pF comp.
- C4 = 100.000 pF
- C5, 6 = 1.000 pF
- C7 = 47 μ F 16 V
- C8 = 10 μ F 16 V
- C9 = 2.200 pF
- C10 = 100.000 pF
- C11 = 47 μ F 16 V
- C12 = 470 pF
- C13 = 1.000 pF
- C14 = 100.000 pF
- C15 = 470 μ F 16 V
- C16 = 1.000 μ F 16 V
- C17 = 100.000 pF
- LED 1 = led rosso
- T1 = BSX 26, 2N914, ecc.
- U1 = TAA 611B
- L1 = vedi testo
- JAF1 = VK 200

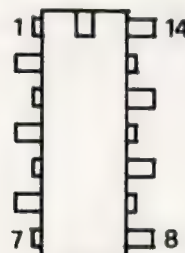


Codice di identificazione dei terminali del TAA 611B.


R3, ha il compito di limitare la massima corrente di base per evitare che il transistor possa venir danneggiato da una corrente troppo alta. Il segnale di bassa frequenza è presente ai capi del condensatore C4. Si noti che il nostro ricevitore è in grado di rivelare sia comunicazioni in modulazione di ampiezza che in modulazione di frequenza. La rete formata da C4, R6 e C9 ha il compito di limitare il rumore di fondo dovuto alle frequenze armoniche del segnale di spe-

gnimento. Il segnale di bassa frequenza viene applicato ai capi del potenziometro R7 che rappresenta il controllo di volume; dal cursore di R7 il segnale viene applicato all'ingresso del circuito integrato U1, un comunissimo TAA611B. La rete formata da R9 e C11 ha il compito di limitare l'amplificazione alle basse frequenze; quella composta da C13 e C12 limita la banda passante alle frequenze più alte. Il segnale d'uscita, presente sul piedino n. 12, viene appli-

cato tramite C15 ai capi della cuffia da 8 ohm. La potenza d'uscita, con una tensione di alimentazione di 9 volt e con il segnale BF fornito dallo stadio superrigenerativo, è di circa 0,1 watt. Per ottenere una potenza d'uscita superiore sarà necessario interporre tra lo stadio di alta frequenza e l'integrato di potenza un transistor preamplificatore; questa semplice modifica consente l'ascolto in altoparlante con una potenza di oltre 1 watt. La tensione necessaria al

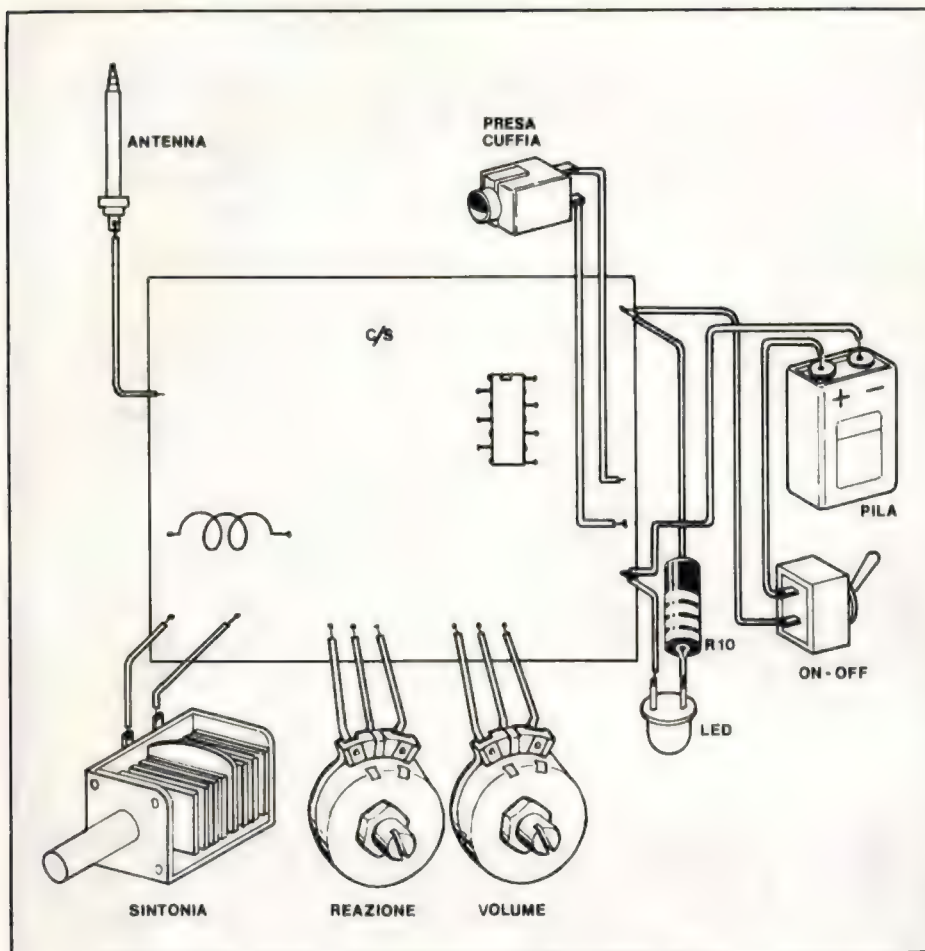

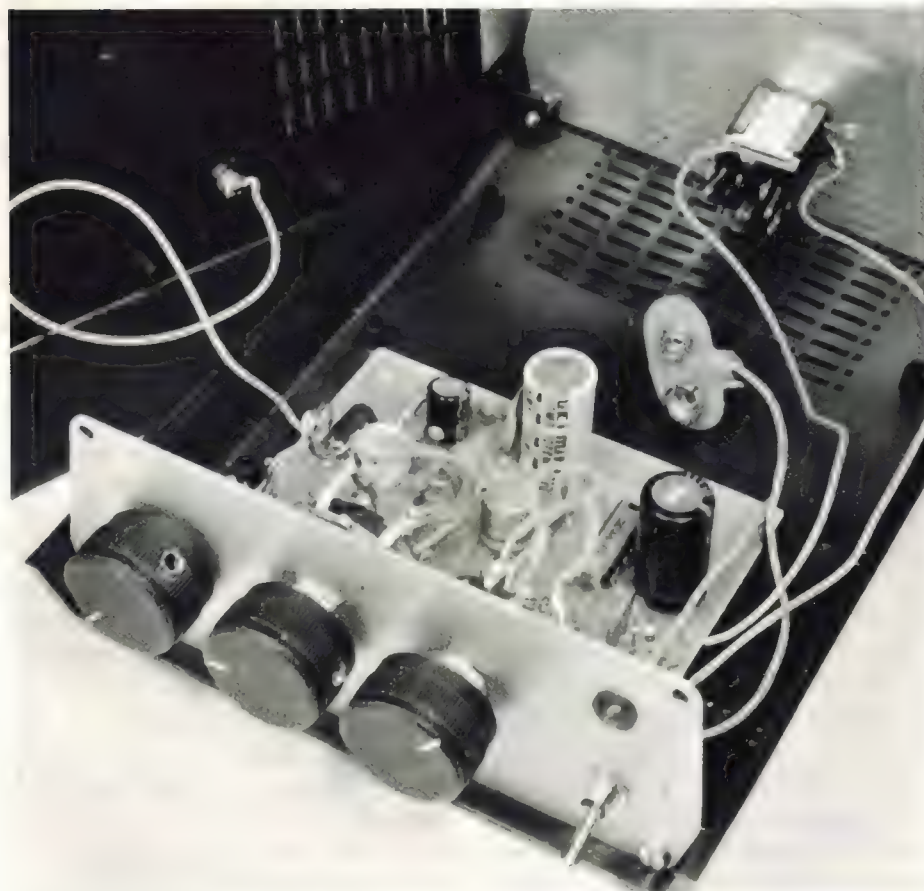Indicazioni per il cablaggio dei componenti situati all'esterno della basetta. Per l'ascolto può essere usato qualsiasi tipo di cuffia da 8 ohm di impedenza.



funzionamento del ricevitore viene fornita da una batteria miniatura da 9 volt; se si desidera una maggiore autonomia è necessario utilizzare due batterie piatte da 4,5 volt collegate in serie. I condensatori C16 e C17 hanno il compito di livellare la tensione di alimentazione e di evitare l'insorgere di autoscillazioni di bassa e alta frequenza. Il led, con la sua accensione, indica quando l'apparecchio è in funzione.

Pur essendo un dispositivo operante sulle VHF, la realizzazione di questo ricevitore non richiede particolare esperienza nel campo dei montaggi di alta frequenza. L'apparecchio è di sicuro funzionamento ed i componenti sono tutti facilmente reperibili. Allestire la basetta ed eseguire il relativo cablaggio sono operazioni che richiedono al massimo un paio d'ore di lavoro.

Per quanto riguarda la basetta consigliamo di utilizzare il metodo fotografico che consiste nel riprodurre, appunto fotograficamente, il disegno del circuito stampato pubblicato su pellicola per uso litografico (senza mezze tinte) con la quale si realizzerà poi la basetta stampata. Questo metodo, oltre che ottenere uno stampato esteticamente perfetto, evita errori di riproduzione. A questo punto ricordiamo che già da alcuni mesi (i lettori più attenti se ne saranno accorti) i disegni dei circuiti stampati riportati sulla rivista coincidono perfettamente con quelli dei prototipi. Questo perchè la stessa pellicola utilizzata per realizzare il prototipo viene rivista. Nel caso del ricevitore poi, l'esatta riproduzione del disegno della basetta riportato sulla rivista è doppiamente importante poichè esiste il problema delle alte frequenze in gioco che, nel caso di un'errata impostazione dello stampato, potrebbe dar luogo ad inconvenienti di varia

natura. Il cablaggio della basetta non richiede particolari delucidazioni; ci limitiamo a raccomandare di accorciare al massimo i terminali dei componenti montati nella sezione di alta frequenza. Ciò vale in modo particolare per il transistor T1 e per i collegamenti tra il condensatore variabile e la basetta. La bobina L1 è l'unico componente da autocostruire; essa, per consentire la copertura della gamma aeronautica (compresa tra 108 e 136 MHz), dovrà essere composta da due spire di filo di rame smaltato del diametro di 1 millimetro, avvolte in aria e leggermente spaziate. Il diametro interno dell'avvolgimento dovrà essere di circa 10 millimetri. Aumentando il numero delle spire la frequenza di lavoro si sposterà verso la banda FM, in caso contrario la gamma si sposterà verso frequenze più alte dove operano radioamatori, radiotaxi ecc. La frequenza massima di funzionamento, con un buon cablaggio, è di circa 200 MHz.

Sul pannello frontale abbiamo fissato il condensatore variabile, il potenziometro della reazione, quello di volume, l'interruttore di accensione ed il led.

Ovviamente questa soluzione di montaggio non è obbligatoria; i comandi potranno essere disposti in modo differente ed il contenitore potrà essere di genere diverso. Giunti a questo punto potremo dare tensione al ricevitore e verificarne il funzionamento. Prima tuttavia dovremo provvedere alla regolazione del compensatore C3 per ottenere la massima reazione possibile ed a quella della bobina L1 per centrare esattamente la gamma. Quest'ultima regolazione si effettua spaziando più o meno le spire della bobina.

Il potenziometro di reazione dovrà essere regolato per ottenere il massimo fruscio di fondo, fruscio che scomparirà in presenza di segnale. Potremo quindi, con calma passare all'ascolto.

I'ELETTRONICA "alza" la tua posizione ed il tuo guadagno



Imparala bene, dal "vivo", con gli esperimenti IST

Conoscere i segreti dell'ELETTRONICA non fa parte della scienza di domani, è una necessità di oggi! L'ELETTRONICA è il mezzo che ti permette di completare la tua formazione, di migliorare le tue capacità, di guadagnare di più, qualunque sia la tua professione attuale. Ti consente di scoprire, più rapidamente degli altri, strade nuove e sicure per fare carriera con piena soddisfazione a livello economico e personale.

Ma come puoi imparare l'ELETTRONICA in modo semplice, funzionale, comodo ed in breve tempo?

Con il metodo "dal vivo" IST, in 18 fascicoli!

Con 18 fascicoli, collegati a 6 scatole di materiale sperimentale, garantito dalle migliori Case (Philips, Kaco, Richmond, ecc.), vedrai a poco a poco la teoria trasformarsi in pratica "viva". Tutto questo senza nozioni preliminari, stando comodamente a casa tua. Al termine del corso, che impegnerà

solo una parte del tuo tempo libero, riceverai un **Certificato Finale** a testimonianza del tuo impegno, delle tue conoscenze e del tuo successo!

Il corso è stato realizzato da ingegneri europei per allievi europei: quindi... proprio per te!

In prova gratuita un fascicolo

Richiedilo subito! Potrai giudicare tu stesso la validità del metodo: troverai le informazioni che desideri e ti renderai conto, personalmente, della serietà del nostro Istituto e della completezza del corso.

Spedisci questo buono: investi per il futuro!

IST ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA

Unico associato italiano al CEC-Consiglio Europeo Insegnamento per Corrispondenza - Bruxelles.

L'IST non effettua visite a domicilio

BUONO per ricevere - per posta, in prova gratuita e senza impegno - un fascicolo del corso di ELETTRONICA con esperimenti e dettagliate informazioni (Si prega di scrivere una lettera per casella)

Nome _____ Età _____

Via _____ Città _____


Aff. _____ Città _____

Professione (o studio frequentato) _____


Da ritagliare e spedire in busta chiusa a
IST-Via S. Pietro 49/43 m
21016 LUINO (Varese)

Tel. 0332/53 04 69

dB AMPLITUDE RESPONSE

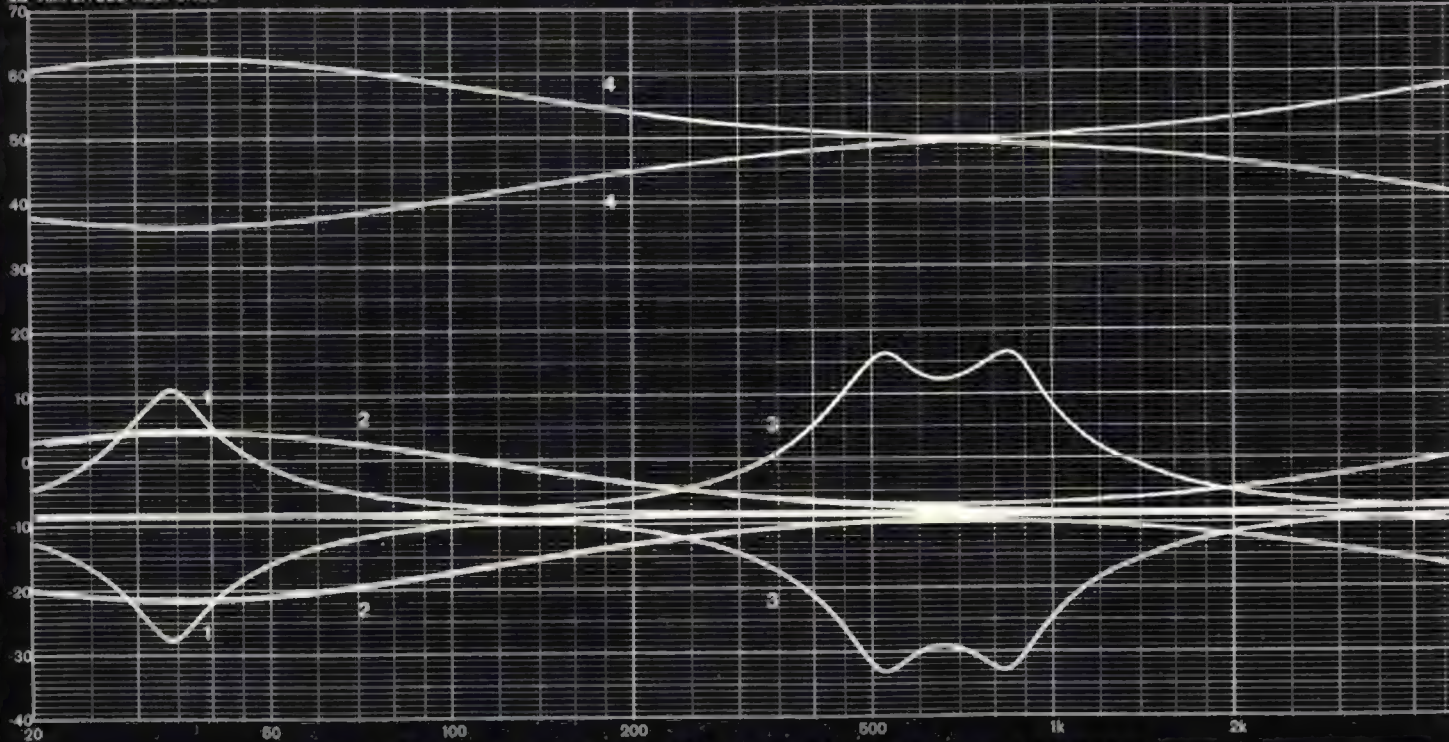

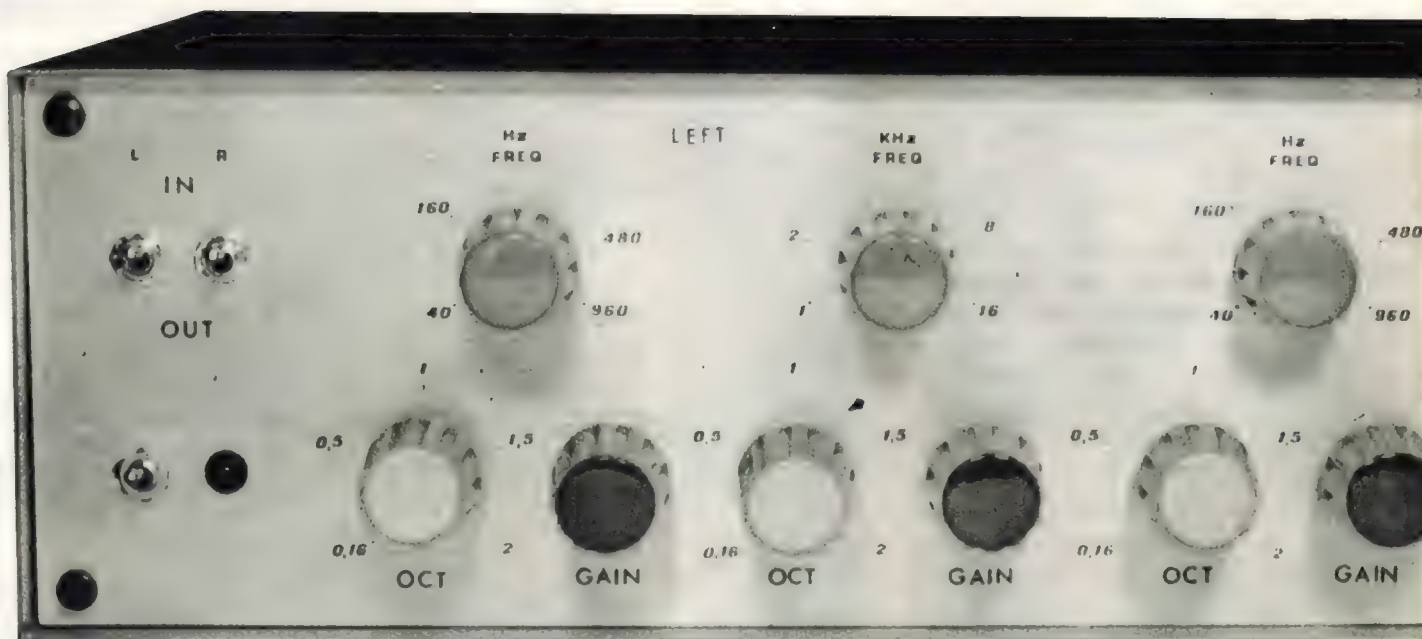- 1, campo d'intervento con controllo a campione con max esaltazione, max attenuazione e minima larghezza di banda (Q max). 2, stesso controllo adottato per posizione 1 ma con max larghezza di banda (Q min.).
- 3, intervento come per 1, ma in campo centrale: spettro di lavoro.
- 4, controllo alti e bassi: risposta min. e max.



HI-FI

Equalizzatore parametrico

La continua espansione della tecnica elettronica ha reso possibile lo sviluppo di una serie di dispositivi impiegati nel settore dell'elettroacustica generalmente conosciuti come processori di segnali: a questa categoria appartengono gli equalizzatori parametrici.

to che la frequenza da esaltare o attenuare in un equalizzatore grafico è fissa, come pure è fissa la larghezza di banda; in tal modo è difficile effettuare una buona equalizzazione, pur se si possiede un equalizzatore a molte ottave.

Questo problema non esiste




Come si evince dal nome, questi apparecchi permettono di controllare indipendentemente i parametri di centro banda, larghezza di banda, Q e amplificazione del segnale.

Essi differiscono dai più noti equalizzatori grafici per il fat-

to con un equalizzatore parametrico in quanto le frequenze da esaltare o da attenuare possono essere scelte a piacere a seconda dell'occorrenza, come a volontà può essere scelta la banda passante dal filtro.

Questa straordinaria possibili-

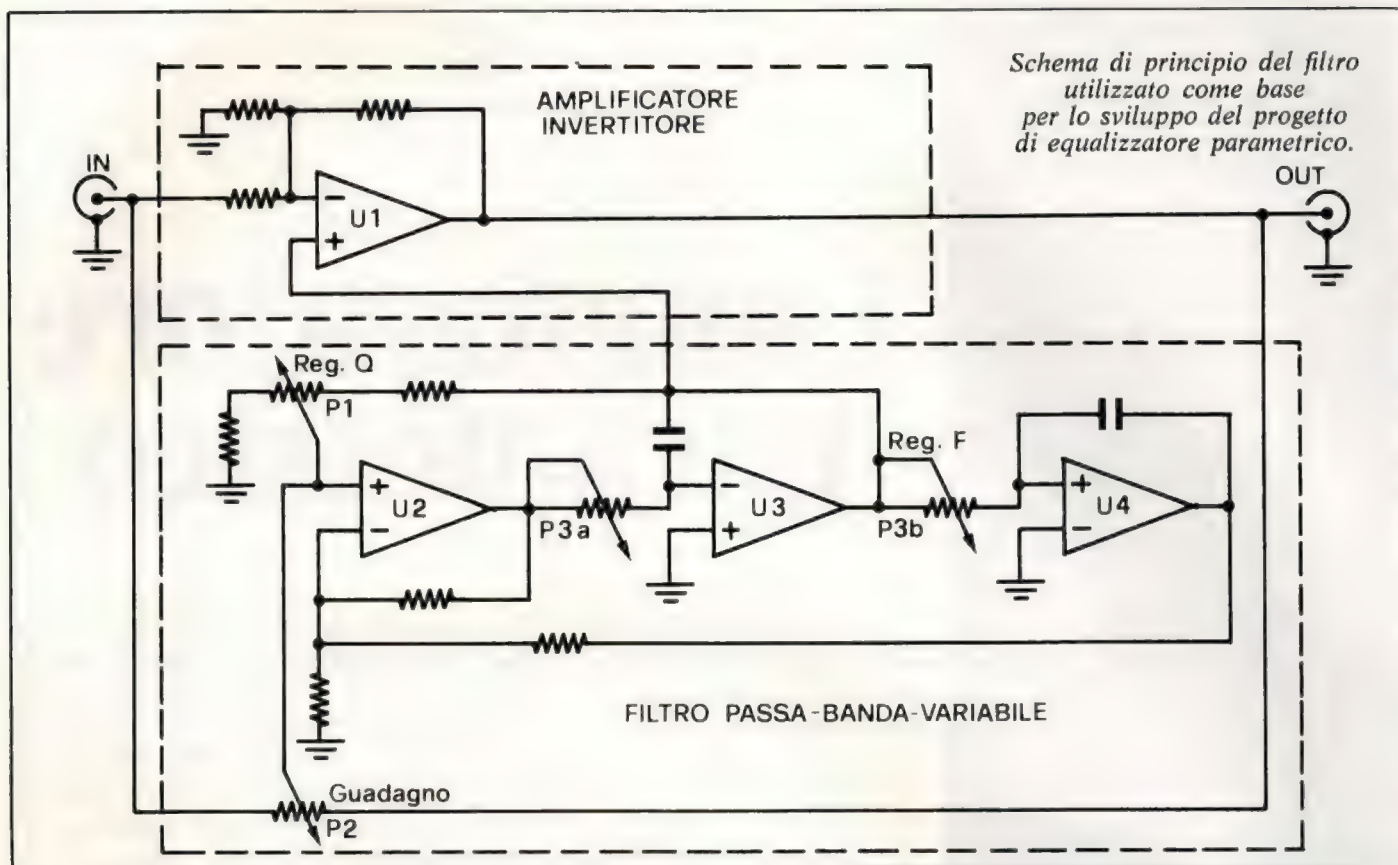

tà permette di effettuare una perfetta equalizzazione per ogni specifico programma di musica e per ogni tipo di ambiente di ascolto. Nonostante questo tipo di equalizzatore non sia diffuso tra il grosso pubblico, esso ha riscosso un grande interesse tra gli audiofili più esigenti ed i tecnici del suono.

Il motivo, come sempre in questi casi, è legato al fattore economico: infatti soltanto poche grandi case lo producono e, con la scusa della novità, lo fanno pagare un « occhio della testa ».

Con un equalizzatore parametrico è possibile compensare facilmente ed in modo perfetto eventuali deficienze degli amplificatori, « buchi » di risposta delle casse acustiche, risonanze particolari introdotte dall'ambiente di ascolto ecc. E' poi anche possibile « ripulire » nastri o dischi particolarmente rovinati. Descriveremo qui un equalizzatore parametrico stereofonico a due bande con caratteristiche professionali (vedi tabella caratteristiche tecniche) facilmente realizzabile ad un costo inferiore

alle 100 mila lire. Nel progetto sono stati impiegati i nuovi amplificatori operazionali BIFET che assicurano un basso rumore ed una larga banda passante con consumo molto contenuto.

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

Lo schema semplificato dell'equalizzatore parametrico è riportato in figura. Esso mostra soltanto una sezione di equalizzazione; per semplicità sono stati omessi gli stadi d'ingresso, di uscita e le alimentazioni.

L'amplificatore invertitore U1 è collegato ad un filtro passa banda attivo variabile costituito da due integratori attivi (U3 e U4) e da un amplificatore differenziale (U2). E' stato impiegato questo tipo di circuito perché il centro banda ed il Q possono essere variati indipendentemente l'uno dall'altro.

Il centro banda viene scelto e regolato attraverso il potenziometro doppio P3; la larghezza di banda ed il Q dipendono dal valore dei resistori R4 ed R8 e



Il tipo di equalizzatore presentato, a differenza di quelli grafici, permette di scegliere il punto di intervento per la correzione della curva di risposta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

gamma di centro frequenza:	da 40 a 16.000 Hz in due bande, da 40 a 960 e da 500 a 16.000 Hz
risposta in frequenza:	da 3 Hz a 100.000 Hz a + 0 dB, - 1 dB
impedenza d'ingresso:	50 Kohm
guadagno ingresso uscita:	0 dB
distorsione d'intermodulazione:	inferiore a 0,007%
uscita massima:	8 V rms su 10 Kohm (alim. ± 15 V)
massima esaltazione/ attenuazione:	± 20 dB a 0,16 ottava di banda
impedenza di uscita:	100 ohm
rumore in uscita:	- 70 dBm non pesato, - 89 dBm « A » pesato
regolazione larghezza di banda (Q):	da 0,16 a 2 ottave a - 3 dB
distorsione armonica totale:	inferiore a 0,04% da 20 a 20.000 Hz

viene regolata dal potenziometro P1.

Con il valore dei componenti qui impiegati la larghezza di banda del filtro ed il Q possono essere regolati entro un intervallo compreso tra 0,16 e 2 ottave a - 3 dB. La correlazione tra larghezza di banda BW a - 3 dB e Q è data dalla semplice formula:

$$BW (-3 \text{ dB}) = 1/Q$$

Per trasformare un filtro passa banda in un circuito « passa tutto » con regolazione di guadagno, un potenziometro (P2) è connesso tra l'ingresso invertente e l'uscita dell'amplificatore U1. Il cursore di P2 è collegato all'ingresso dell'amplificatore differenziale U2.


Il segnale presente all'uscita dell'integratore U3 viene applicato all'amplificatore U1; questo segnale risulta di fase invertita rispetto a quello d'ingresso.

Quando il cursore di P2 si trova nella posizione di fine corsa verso sinistra, il segnale che passa attraverso il filtro viene sommato a quello d'ingresso; quando il cursore si trova a fine corsa verso destra, il segnale che passa attraverso il filtro viene sottratto a quello d'ingresso. Infine, quando il cursore di P2 si trova a metà corsa, i due segnali sono sfasati di 180° e quindi si annullano; di conseguenza il responso in frequenza dell'amplificatore U1 è piatto e il sistema si comporta come un amplificatore con guadagno unitario a larga banda.


Per ciascun canale vi sono due sezioni di equalizzazione; il centro frequenza per la banda bassa di equalizzazione può essere regolato da 40 a 960 Hz, mentre la banda alta può essere regolata da 500 a 16.000 Hz.

I potenziometri per la regolazione del guadagno e del Q determinano il valore di amplificazione o di attenuazione causato da ciascuna sezione di equalizzazione.

L'escursione massima è di

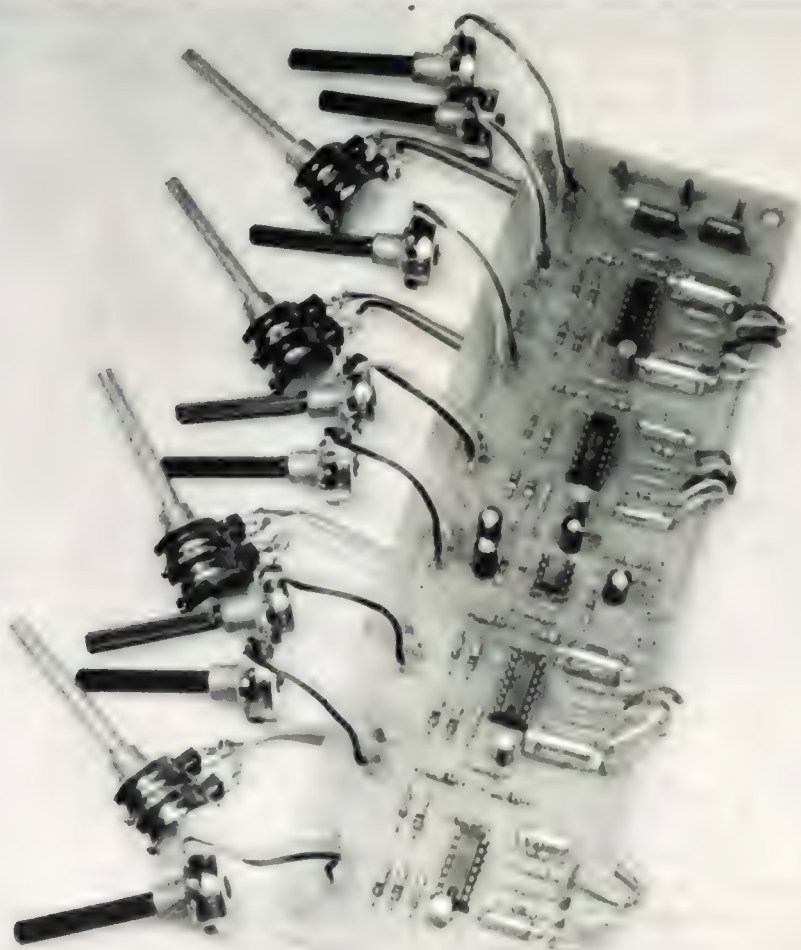

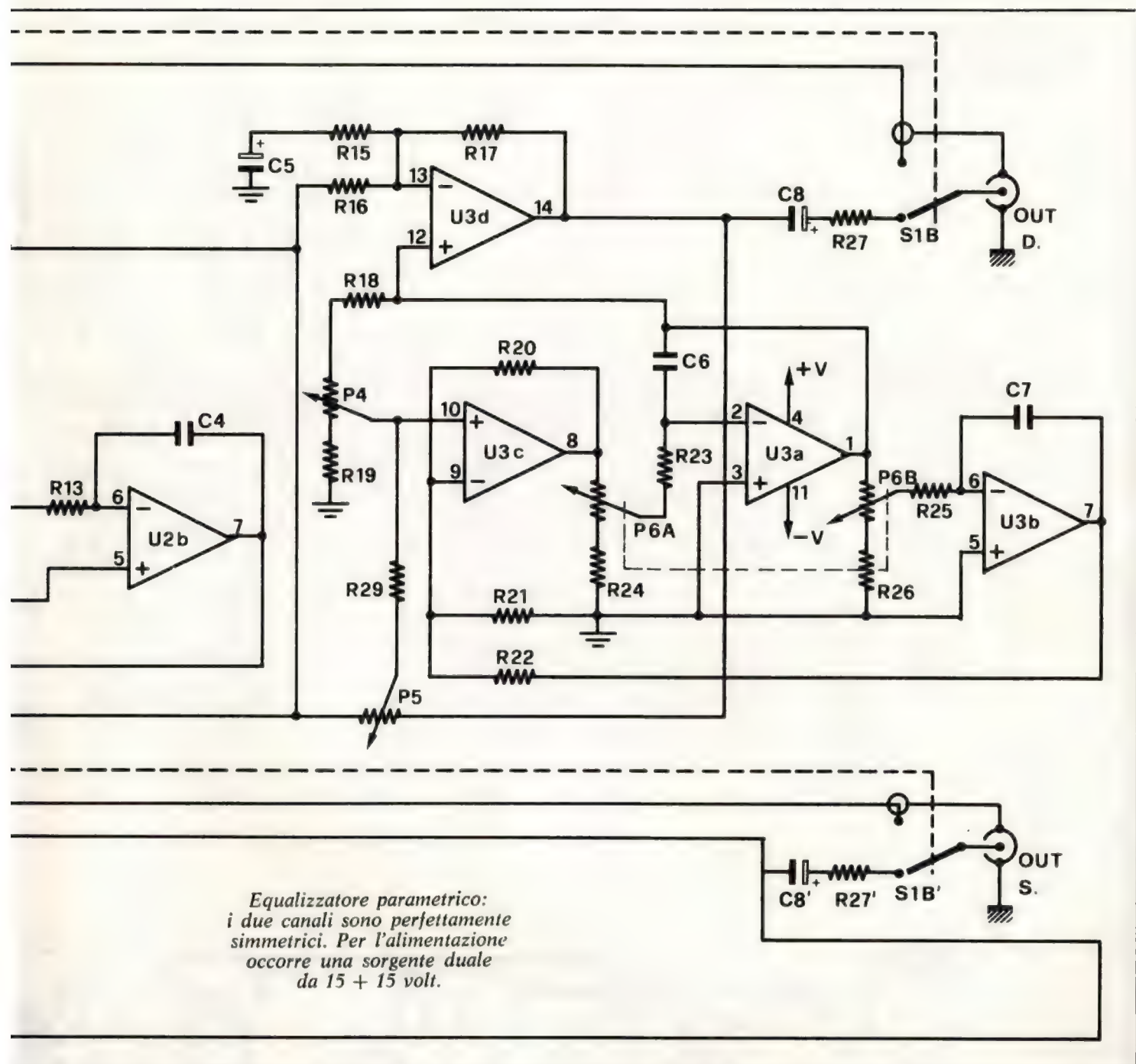L'intervento della correzione attiva sulla caratteristica in frequenza della base audio è determinato da una serie di potenziometri per la centratura ed il guadagno.



regolare la larghezza di banda del filtro, mentre con il potenziometro P2 si regola l'esaltazione o l'attenuazione del segnale filtrato.

Il secondo circuito di equalizzazione, quello che impiega l'integrato contraddistinto con la sigla U3, costituisce la sezione di equalizzazione che comprende il filtro passa basso.

Il centro banda viene scelto e regolato dal potenziometro doppio P6 per una gamma di frequenza che va da 40 a 960 Hz.

Il Q del filtro (larghezza di

banda) viene regolato per mezzo del potenziometro P4. I segnali che passano attraverso il filtro passa basso possono essere esaltati o attenuati con il potenziometro P5.

Il segnale presente all'uscita di U3d viene portato alla presa di uscita « OUT » attraverso il condensatore C8 ed il resistore R27.

Il doppio interruttore S1, collegato tra l'ingresso e l'uscita dell'equalizzatore, serve a inserire e disinserire l'apparecchio senza togliere i cavi quando si trova



collegato in un sistema di amplificazione sonora.

Il circuito viene alimentato con una tensione duale di ± 15 V; tensioni comprese tra ± 12 V e ± 20 V possono essere ugualmente usate.



Lo schema di principio di un semplice alimentatore idoneo a far funzionare lo strumento è mostrato in figura; come evidenti nello schema, sono stati impiegati due regolatori integrati di tensione, uno negativo e l'altro positivo.



piastra per l'equalizzatore

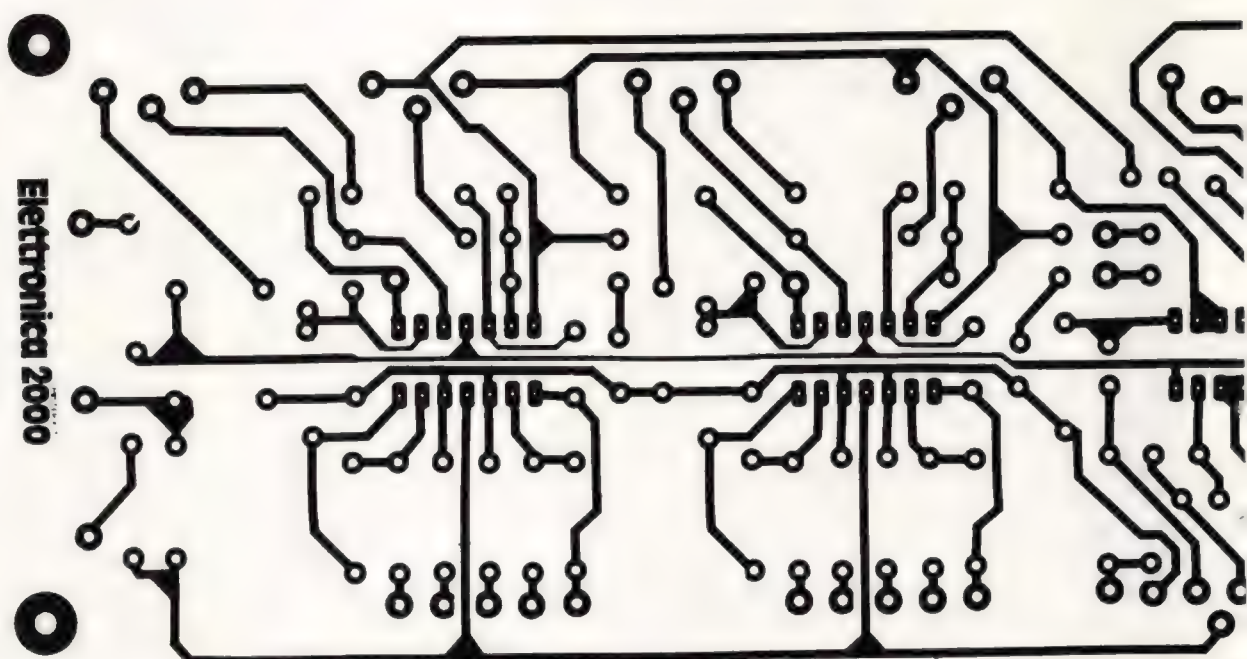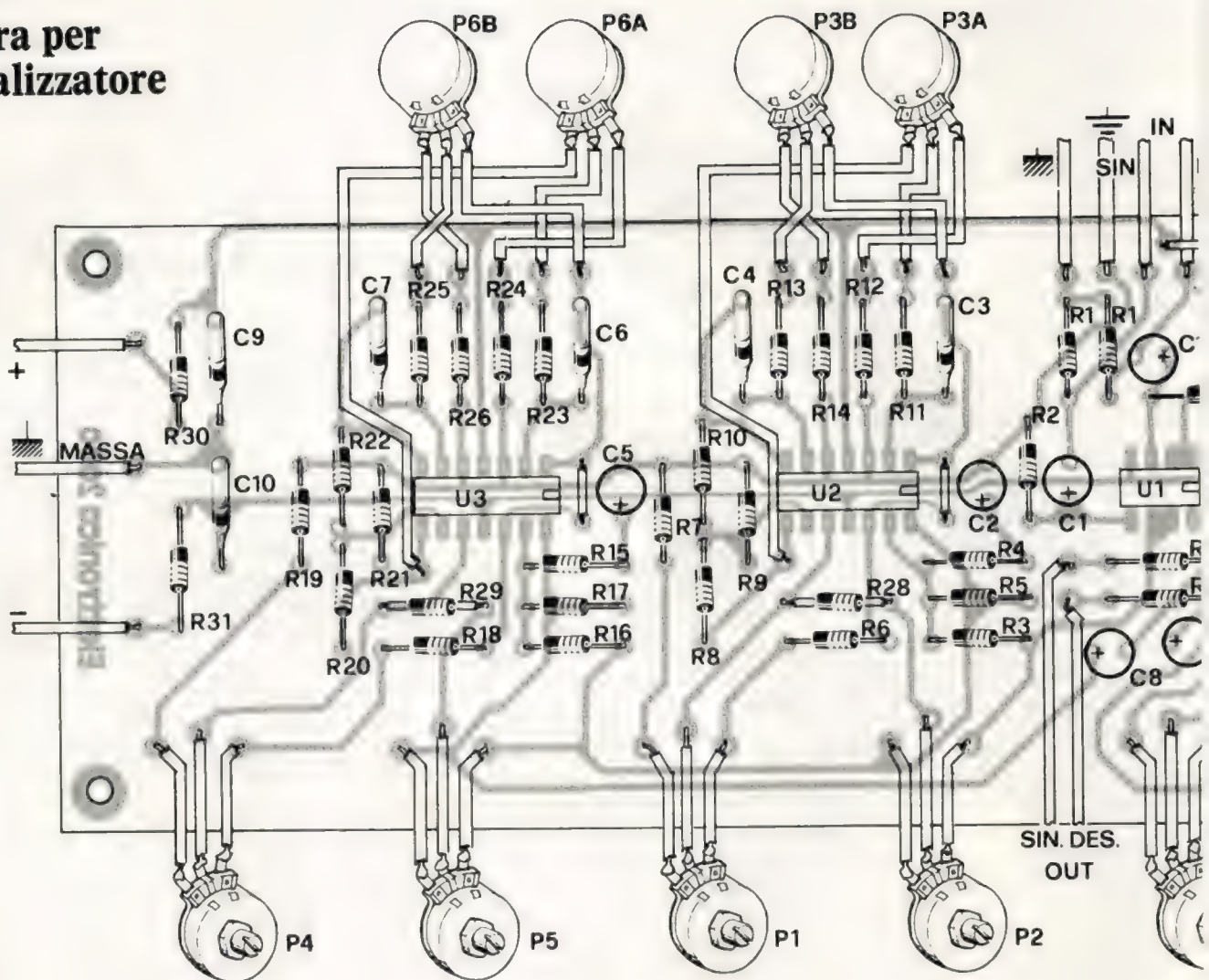

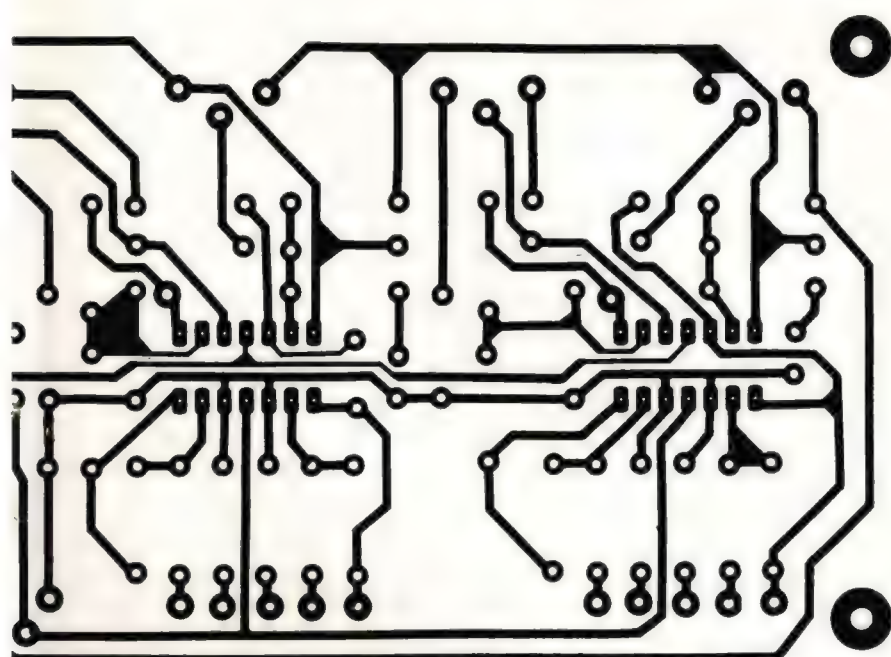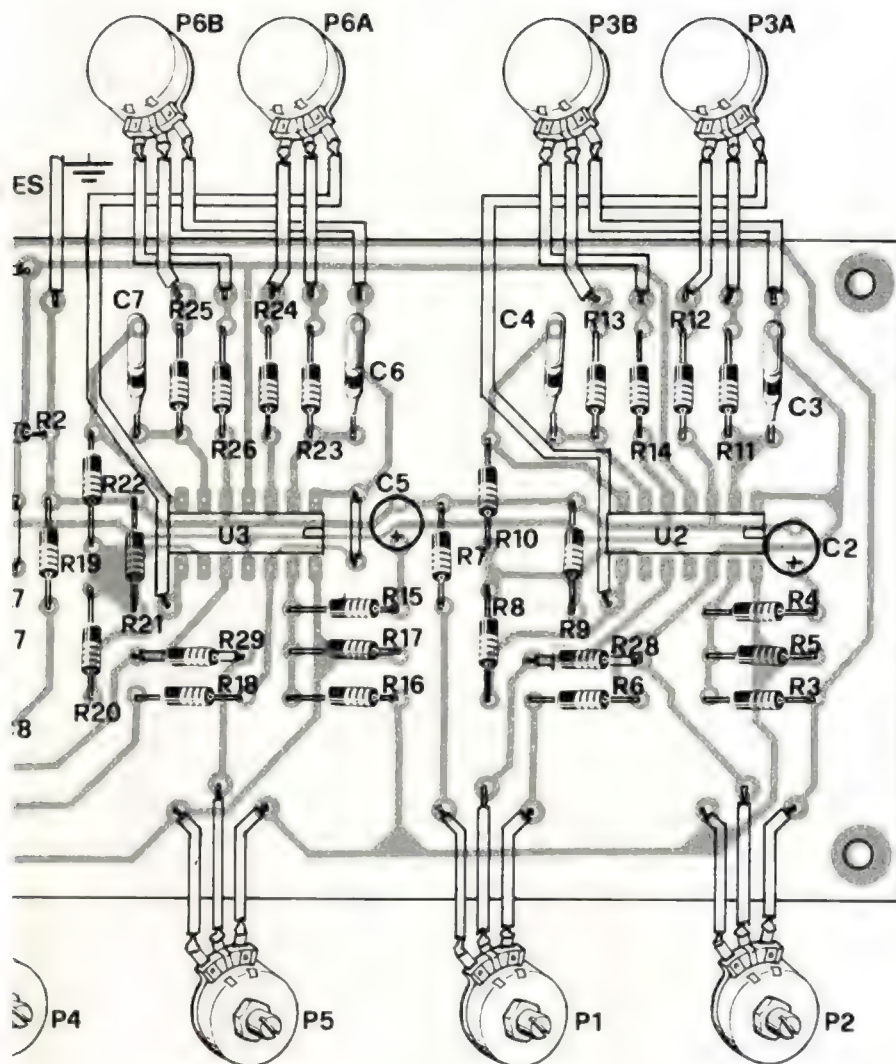In alto, riproduzione in dimensioni reali del piano di cablaggio e sistemazione componenti.



COMPONENTI

R1	= 100 Kohm
R2	= 100 Kohm
R3	= 100 Kohm
R4	= 22 Kohm
R5	= 100 Kohm
R6	= 56 Kohm
R7	= 68 Kohm
R8	= 100 Kohm
R9	= 56 Kohm
R10	= 100 Kohm
R11	= 100 Kohm
R12	= 2,2 Kohm
R13	= 10 Kohm
R14	= 2,2 Kohm
R15	= 22 Kohm
R16	= 100 Kohm
R17	= 100 Kohm
R18	= 56 Kohm
R19	= 68 Kohm
R20	= 100 Kohm
R21	= 56 Kohm
R22	= 100 Kohm
R23	= 22 Kohm
R24	= 2,2 Kohm
R25	= 22 Kohm
R26	= 2,2 Kohm
R27	= 100 ohm
R28	= 100 Kohm
R29	= 100 Kohm
R30	= 12 ohm
R31	= 12 ohm
P1	= 100 Kohm lin.
P2	= 100 Kohm lin.
P3	= 47 Kohm lin. (doppio)
P4	= 100 Kohm lin.
P5	= 100 Kohm lin.
P6	= 47 Kohm lin. (doppio)
C1	= 4,7 μ F 35 V
C2	= 1 μ F 35 V
C3	= 1 KpF poliestere
C4	= 1 KpF poliestere
C5	= 1 μ F 35 V
C6	= 8,2 KpF poliestere
C7	= 8,2 KpF poliestere
C8	= 4,7 μ F 35 V
C9	= 100 KpF poliestere
C10	= 100 KpF poliestere
U1	= TL 072
U2	= TL 074
U3	= TL 074


L'equalizzatore è disponibile in scatola di montaggio scrivendo a Elettronica 2000, via Goldoni 84, Milano. Il kit completo (senza contenitore ed alimentatore) costa 60 mila lire; il solo circuito stampato lire 8 mila.

Per collegare ingressi e uscite è obbligatorio l'uso di cavetto schermato.

per l'alimentazione

COMPONENTI

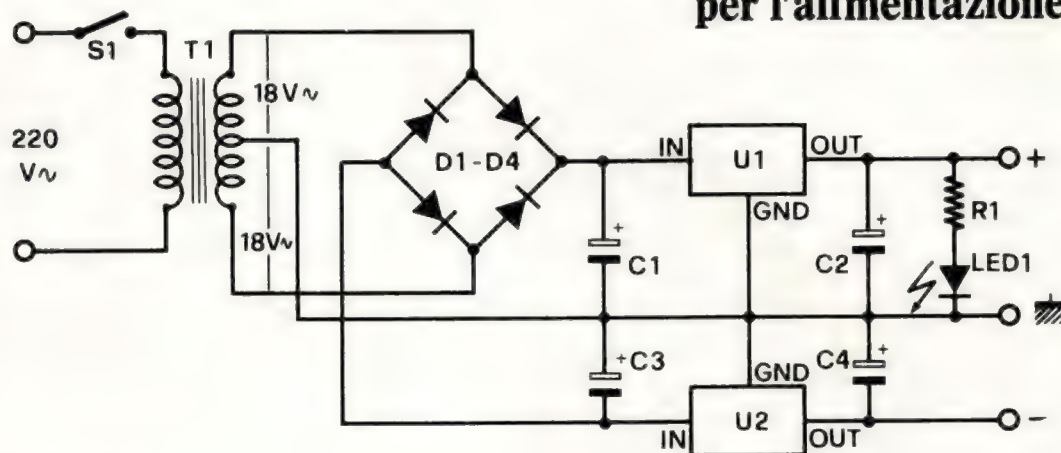D1-4 = 1N4001
 LD1 = led rosso
 R1 = 1 Kohm
 C1 = 1000 μ F 35 V
 C2 = 470 μ F 16 V
 C3 = 1000 μ F 35 V
 C4 = 470 μ F 16 V
 U1 = LM 340-15
 U2 = LM 320-15
 T1 = trasformatore d'alimentazione
 sec. 18 + 18 V, 500 mA



REALIZZAZIONE PRATICA

La realizzazione dell'equalizzatore non presenta particolari difficoltà se si dispone di un circuito stampato come quello in figura.


Seguendo lo schema di montaggio inizierete a collocare per primi tutti i resistori che devono essere di buona qualità con tolleranza del 5%. Saldati i resistori si passa agli zoccoli per i circuiti integrati ed infine ai condensatori.

Per quanto riguarda i condensatori dei filtri, si raccomanda l'impiego di elementi in poliestere a bassa tolleranza. Completato il montaggio dei componenti consigliamo di montare nei fori del circuito stampato corrispondenti agli ingressi, le uscite, le alimentazioni ed i potenziometri delle pagliette di ancoraggio che semplificheranno di molto il cablaggio.


Terminato il montaggio della piastra dell'equalizzatore parametrico, controllate che tutti i

componenti siano stati sistemati al giusto posto e che non vi siano saldature fredde, mancanti o cortocircuiti; sicuri di tutto ciò, passate al cablaggio dell'alimentatore seguendo la stessa procedura. A montaggio ultimato date tensione all'alimentatore e verificate che alle due uscite sia presente una tensione di ± 15 V.

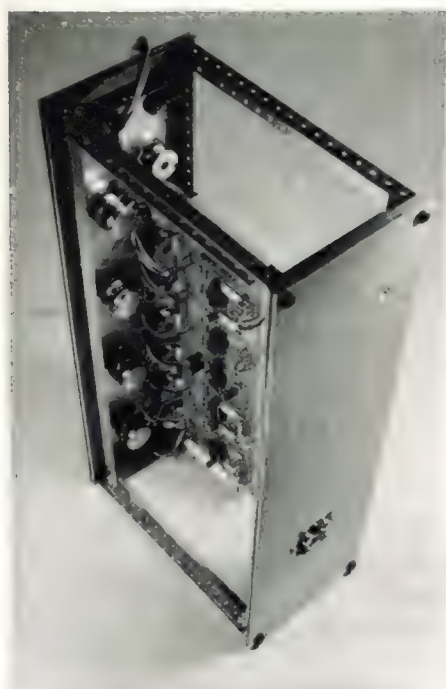
Procuratevi ora un contenitore idoneo allo scopo, realizzate sul pannello frontale i fori per i potenziometri, gli interruttori ed il diodo luminoso. Con le let-



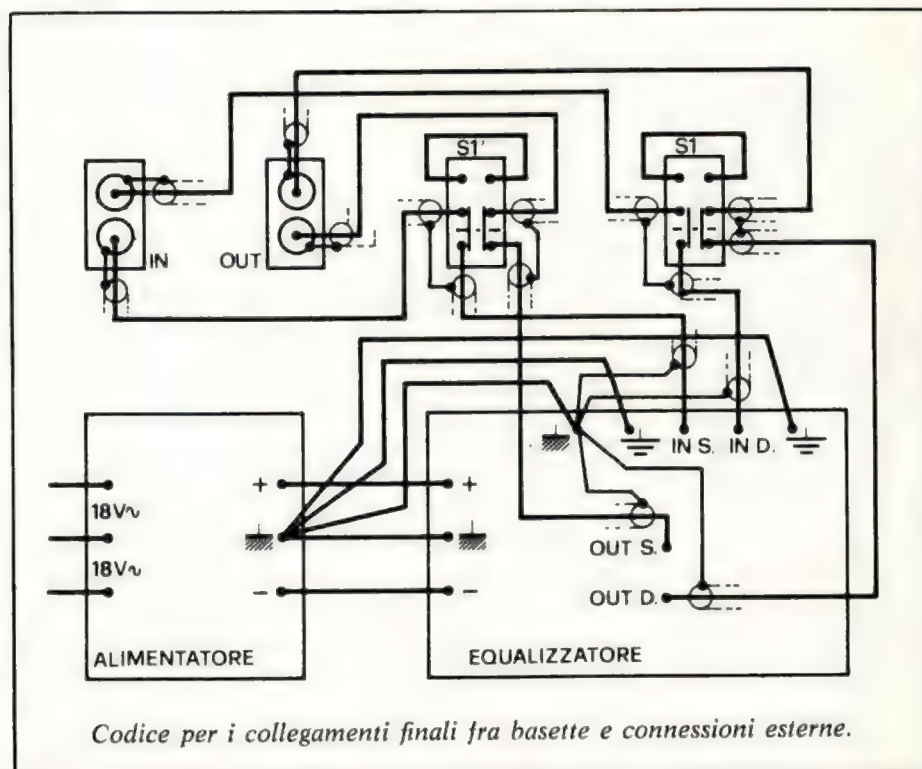Basetta fissata al telaio del contenitore Ganzlerli De Luxe 5000/10.



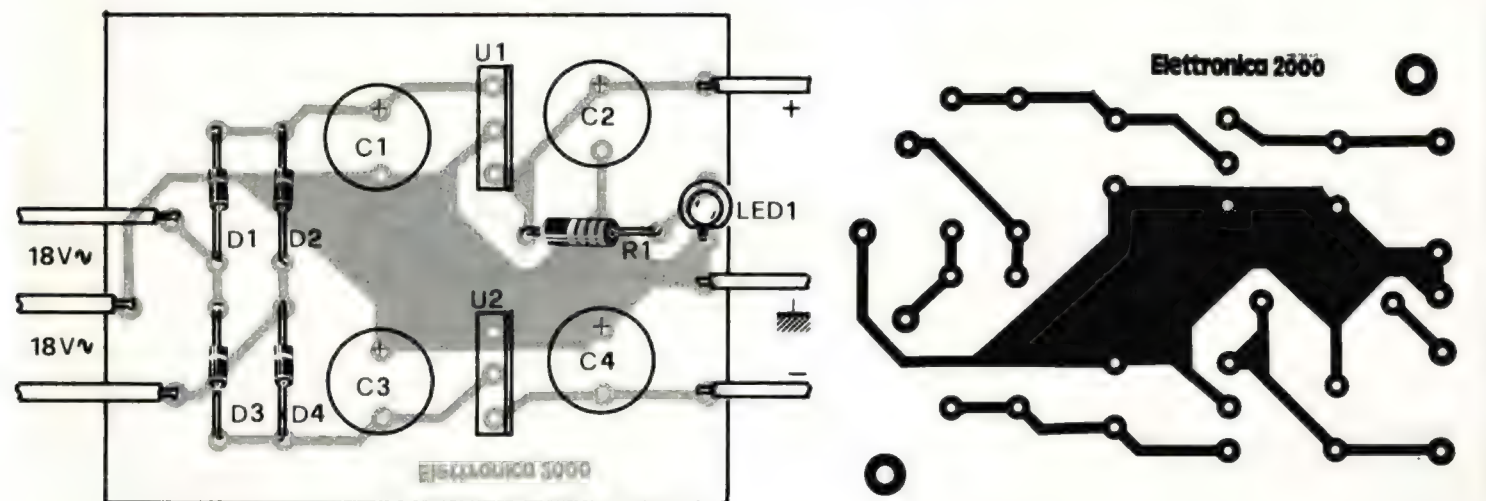Codice per i collegamenti finali fra basette e connessioni esterne.



tere trasferibili effettuate le scritte e le scale graduate.


Sistemato il pannello frontale, montate su di esso tutti i potenziometri, i deviatori ed il diodo led. Sul pannello posteriore saranno piazzate le prese d'ingresso e di uscita. Fatto ciò potete rimontare i due pannelli sul telaio del contenitore e sistemare sul fondo le due piastre a circuito stampato. La disposizione più conveniente per loro è quella che vi permette di effettuare il cablaggio con collega-

menti brevi e di tenere il cordone di alimentazione a 220 V il più distante possibile dalle prese d'ingresso. Con della piattina a tre conduttori collegate tutti i potenziometri semplici, mentre impiegherete una piattina a 6 conduttori per collegare i potenziometri doppi.

In questa operazione fate molta attenzione a non scambiare l'inizio corsa con il fine corsa dei potenziometri; l'inconveniente può essere facilmente superato seguendo scrupolosamente lo

schema di montaggio riportato in figura. Procuratevi del cavo schermato unipolare e collegate gli ingressi e le uscite del circuito stampato ai doppi deviatori e alle prese di uscita situate nel pannello posteriore; questa operazione dovrà essere eseguita seguendo scrupolosamente lo schema di cablaggio. In particolare si dovrà fare molta attenzione al collegamento delle calze del cavo schermato, inoltre non dimenticate di effettuare con del filo rigido i ponticelli tra i contatti normalmente aperti dei due doppi deviatori.

In una catena Hi-Fi l'equalizzatore parametrico si colloca tra il preamplificatore e l'amplificatore; chi possiede i due strumenti fisicamente separati collegherà l'ingresso dell'equalizzatore all'uscita del preamplificatore e l'uscita dell'equalizzatore all'ingresso dell'amplificatore. Chi invece possiede un amplificatore « compatto » (preampli + amplificatore) dovrà inserire il dispositivo di separazione (in genere un deviatore) tra preampli e finale; l'equalizzatore sarà collegato tra l'uscita del preampli e l'ingresso dell'amplificatore, dopo aver ovviamente azionato il dispositivo.

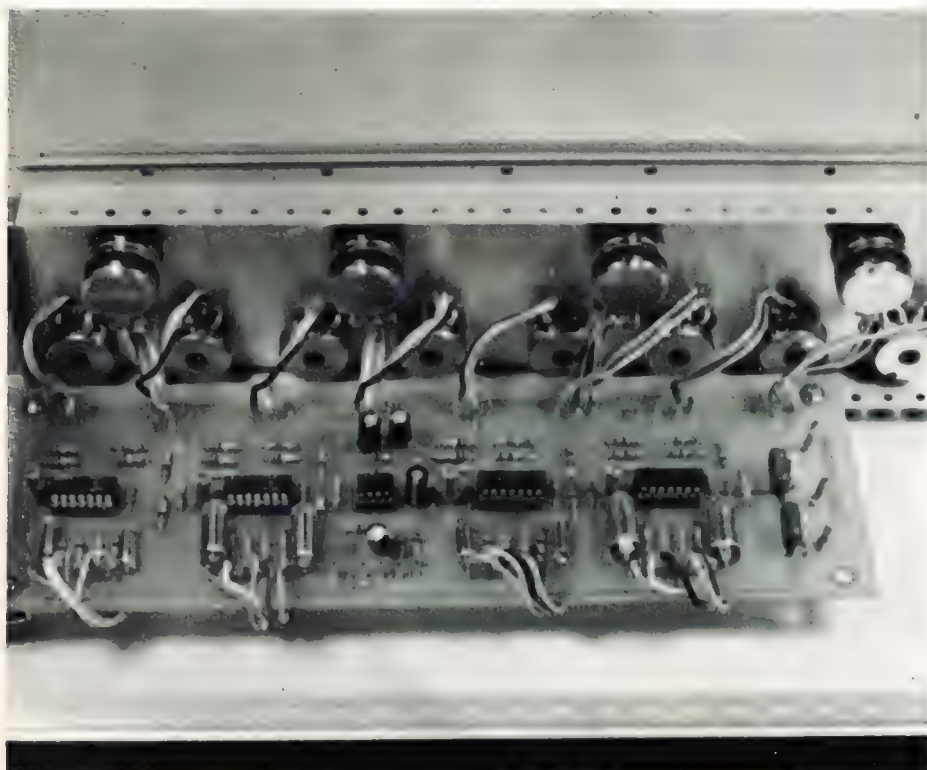

Atomic radio

Le possibilità di un conflitto nucleare stanno aumentando in maniera preoccupante e le conseguenze principali sono note quasi a tutti: dall'effetto dirompente dell'esplosione vera e propria, agli effetti delle radiazioni sviluppate dalla reazione nucleare, alla pioggia di materiale contaminato fortemente radioattivo. Non tutti invece sanno che una nazione può essere messa a tappeto senza distruzione apparente: via via che l'altitudine dell'esplosione aumenta, il potere distruttivo di-

minuisce (solitamente la detonazione avviene fra i 100 e i 10.000 metri) mentre un altro fenomeno strettamente connesso con la reazione nucleare aumenta di intensità.


Un'esplosione nucleare genera una fortissima quantità di raggi Gamma e raggi X che, incontrando gli atomi circostanti, sviluppano un'altrettanto grande quantità di elettroni. Questi elettroni compongono un campo elettrico la cui intensità può raggiungere diverse decine di chilovolt per metro, danneg-


giando praticamente tutti gli apparati solid state.

Vediamo ora come possono variare le proporzioni di questo fenomeno al variare dell'altezza di detonazione:

— Nel caso di una detonazione a terra, si ha un irraggiamento di particelle estremamente asimmetrico e il fronte dell'impulso parte da terra e si sviluppa verso l'alto senza gravi danni alle apparecchiature a terra.

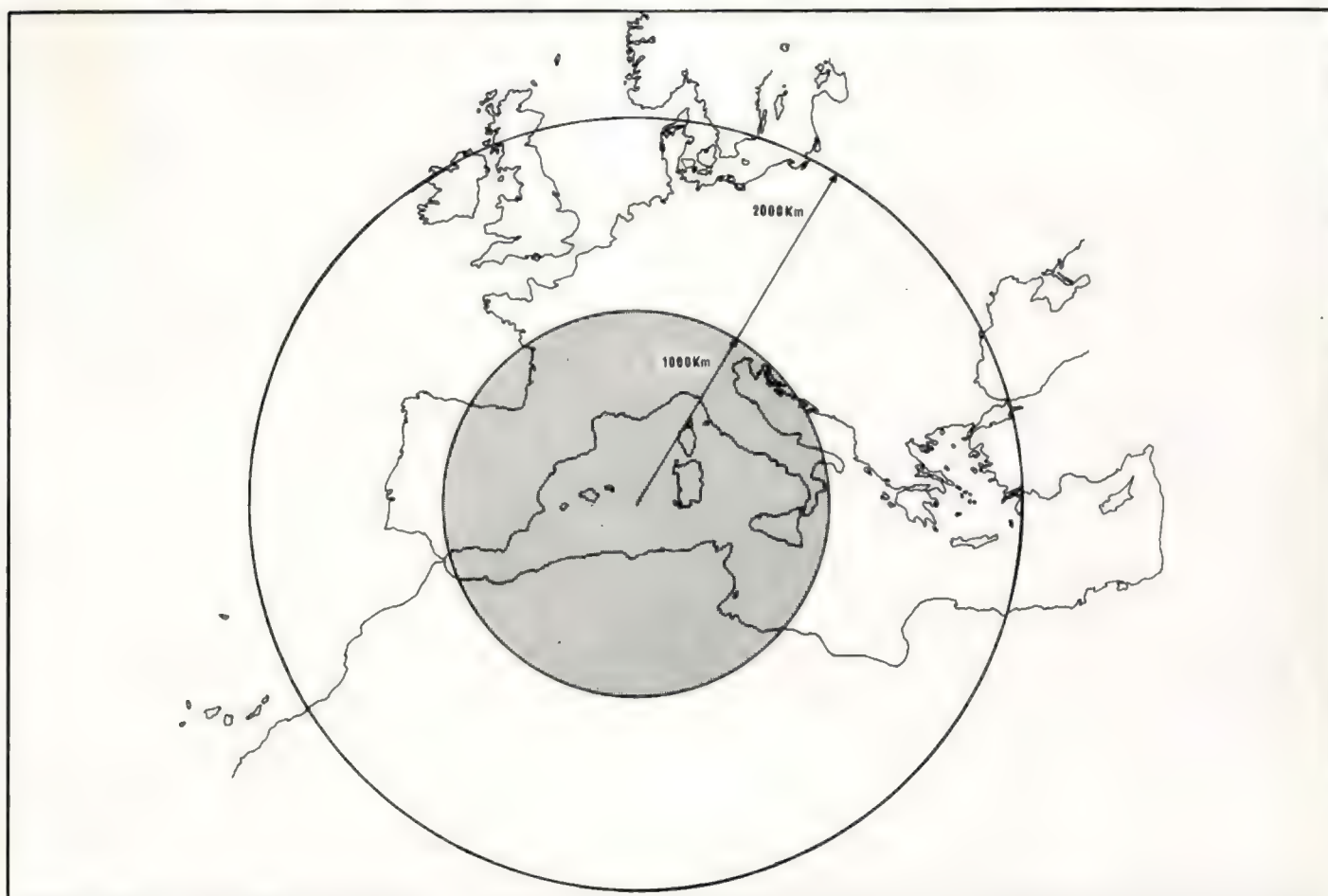— Se l'esplosione avviene in aria, fra dieci metri e dieci chi-



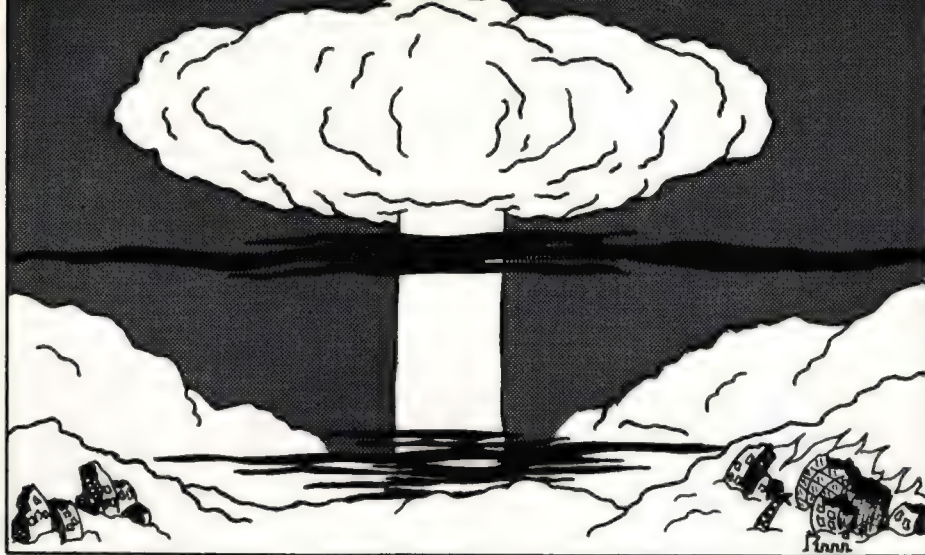

di SIMONE MAJOCCHI

SE SCOPPIASSE UNA BOMBA ATOMICA COSA ACCADREBBE AGLI APPARECCHI PER RADIOCOMUNICAZIONE? VEDIAMO CASI E FENOMENI FRA I PIU' SIGNIFICATIVI.

lometri dal suolo, l'impulso si espande in modo simmetrico annullandosi; fortunatamente (per quello che ci può essere di fortunato in un'esplosione nucleare) dal punto di vista militare le esplosioni in aria sono quelle più valide.

— Se l'esplosione avviene al limite dell'atmosfera, si ha il caso opposto al primo: l'impulso si sviluppa verso il basso dato che verso l'alto le particelle gamma e X non incontrano atomi; gli elettroni di Compton generati verso il basso sono


in questo caso capaci di danneggiare fortemente i dispositivi elettronici che incontrano durante l'espansione dell'impulso.


— Il caso peggiore è però quello di un'esplosione exoatmosferica, per esempio a circa 1000 km: l'esplosione avverrebbe in assenza di materiali assorbenti, quindi un'enorme quantità di raggi gamma e X raggiungerebbe contemporaneamente una vasta porzione di atmosfera, generando un impulso di proporzioni sufficienti a mettere KO tutti i dispositivi elet-

tronici. E' da notare che un'esplosione exoatmosferica non provoca né spostamento d'aria né caduta di materiale radioattivo.

Le conseguenze di un impulso elettromagnetico generato da un'esplosione nucleare possono essere tali da lasciare una nazione senza mezzi di comunicazione a breve e a lungo raggio senza la possibilità di reintegrarli in tempo utile.

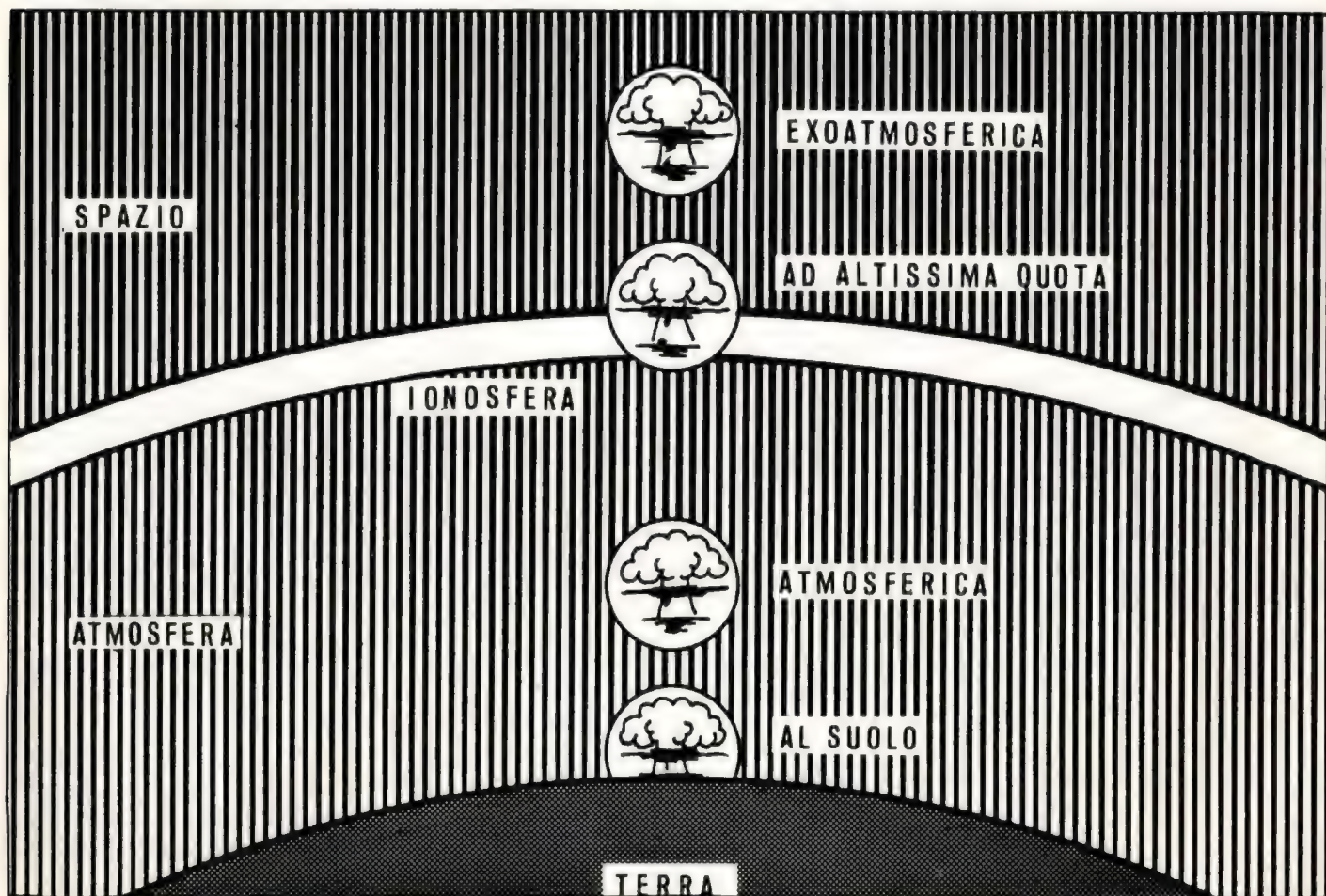
Il tempo di salita di un tale impulso è di circa 20 nano secondi, equivalente ad una no-



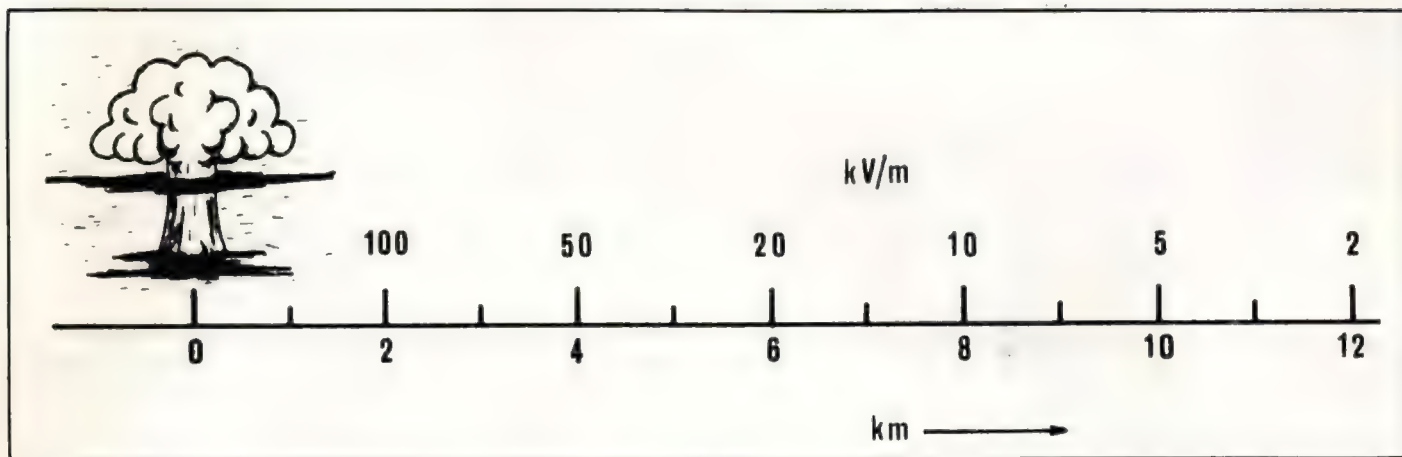

L'EQUAZIONE DI EINSTEIN

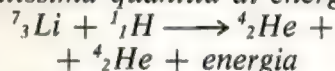Nel 1932, due scienziati inglesi verificarono sperimentalmente l'equazione di Einstein $E = mc^2$. Essi bombardarono litio con protoni ad elevata velocità: si produssero particelle alfa ed una elevatissima quantità di energia.



In questa reazione c'è una perdita di materia. Un nucleo di litio, avente una massa di 7,0144, è raggiunto da un protone di massa 1,0073 formando due particelle alfa (nuclei di elio), ognuna avente massa di 4,0015.

Il calcolo $(7,0144 + 1,0073) - 2(4,0015)$ dimostra che c'è una perdita di massa di 0,0187.

I due studiosi trovarono che l'energia emessa durante la reazione era in ottimo accordo con quella prevista da Einstein per una siffatta perdita di massa.

Successivamente altri esperimenti hanno ulteriormente convalidato l'equazione di Einstein in relazione alla trasformazione della materia in energia.


In pratica si può dimostrare facilmente che una piccola quantità di materia può scatenare un'enorme energia. Quando il processo di trasformazione è controllato nel tempo, avremo una pila atomica; in caso contrario si avrà un'esplosione nucleare (tutta l'energia in un tempo piccolissimo).

tevole energia ad una frequenza che raggiunge parecchie centinaia di Megahertz. I radioamatori e gli appassionati di home computing sono perfettamente al corrente degli effetti di forti campi di forze sui loro amati apparati; non per nulla sulle reti di alimentazione si trovano filtri per RF, soppressori di transienti e altri accorgimenti per neutralizzare i possibili impulsi che talvolta vengono « captati » dall'alimentazione durante i temporali.

Le antenne per alte frequenze sono i migliori recettori per un simile fenomeno, soprattutto quelle a larga banda.

Immuni al fenomeno risultano invece le valvole, o almeno possono sopravvivere ad intensità di campo molto superiori a quelle sopportate dalla componentistica allo stato solido. Non c'è dunque da stupirsi se nell'esercito di una ipotizzabile Terza Guerra Mondiale, da molti data per scontata, si troveranno apparati trasmettenti valvolari (se volete correte pure dai surplusari a comprare un transceiver valvolare, forse meno bello di un apparato moderno, ma sicuramente più robusto in queste occasioni!).

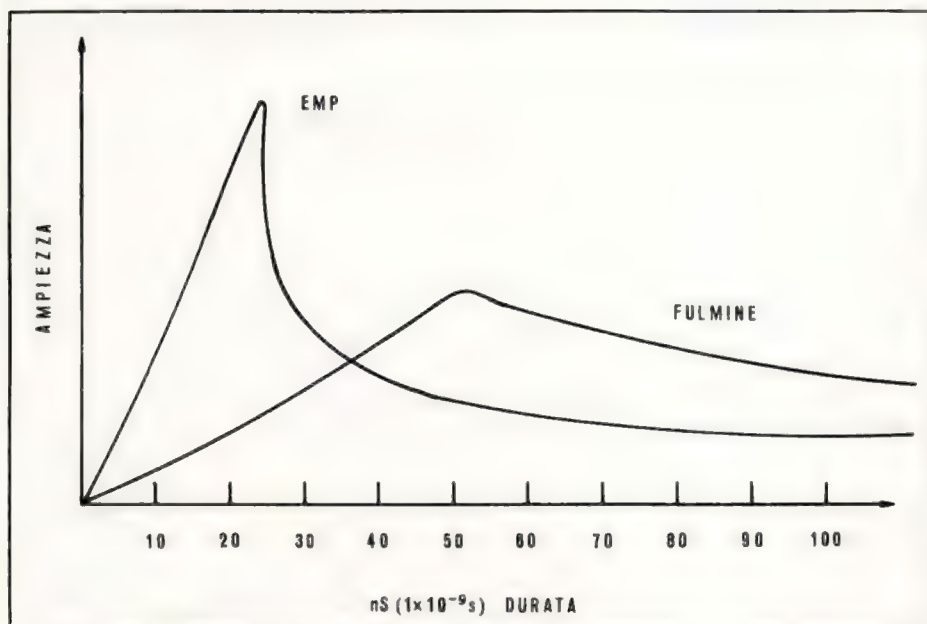Le linee telefoniche sarebbero un'altra vittima dell'impulso: esse verrebbero infatti sottoposte ad un fortissimo sovraccarico, dal quale i vari amplificatori di linea non sono assolutamente protetti. Così anche il telefono è andato.





Le linee di trasporto dell'energia sono poi degli ottimi captatori dell'impulso, che si propagherebbe dunque per le linee di alimentazione danneggiando la maggior parte dei dispositivi ancora sani.

Riassumendo schematicamente: gli apparati che non hanno possibilità di sopravvivere ad un impulso elettromagnetico sono:

- tubi fluorescenti;
- apparati ad alta frequenza a transistor, specialmente a larga banda;
- apparati per VHF equipaggiati con antenne di lunghezza non inferiore al quarto di onda;
- ricevitori per VHF (radioline ecc.) con antenna estesa;
- linee di comunicazione terrestri su cui sono installate stazioni ripetitrici (per es. le linee telefoniche);
- stazioni ripetitrici (che fra l'altro alimentano il 90% delle comunicazioni radio);

Gli apparati che possono sopravvivere ad un impulso elettromagnetico sono:

- lampade a filamento (lampadine comuni);
- ricevitori e trasmettitori a valvole;
- motori elettrici senza controllo della velocità allo stato solido;
- ricevitori per onde medie con antenna interna di ferrite;
- apparati ad altissima frequenza (limitatamente alle capacità delle guide d'onda di

non condurre l'impulso alle altre parti del ricevitore).

Le informazioni reperibili sulle comunicazioni radio dopo un'esplosione nucleare sono molto scarse; comunque è certo che la ionosfera per un certo periodo, successivo all'esplosione, non esisterà più, almeno nella forma da noi conosciuta, con ovvie conseguenze riguardanti la propagazione delle trasmissioni. Le uniche comunicazioni saranno dunque quelle su lunghezze d'onda elevate e praticamente in portata ottica.

Saranno anche possibili sporadici casi di banchi altamente ionizzati nella mesosfera.

Cerchiamo di trovare qualche rimedio, almeno per limitare i danni, nel caso funesto dell'evento: se appena si sospetta la possibilità di un'esplosione nucleare nel raggio di circa 3000

km da noi, scollegate tutti gli apparati dall'alimentazione e dalle antenne; cercate di usare il meno possibile le apparecchiature ricetrasmittenti durante il fattaccio (per evitare di non poterle usare più); adottate sempre filtri ad alto Q nelle apparecchiature per HF e cavità per VHF, allo scopo di limitare la ampiezza di banda ricevuta al minimo; collegate con moltissima cura tutte le masse e le terre, cercando di evitare i cosiddetti 'ground-loop' che trasmetterebbero l'impulso per induzione, prendete insomma le stesse precauzioni che adattereste in caso di TVI molto accentuato; saldate diodi di protezione in antiparallelo all'ingresso dei Front-End, come per la normale protezione dai sovraccarichi; preparate qualche scorta di Front-End... OK?!





serie **STANDARD INTERNATIONAL**

Un modulo per il vostro lavoro

ANCONA
DE DOMINICIS CAMILLO - tel. 85813

ASTI
L'ELETTRONICA DI C. & C. - tel. 31759

BERGAMO
CORDANI F.LLI - tel. 258184
C. & D. ELETTRONICA srl - tel. 249026

BOLOGNA
VECCHIETTI GIANNI - tel. 370657
ELETTROCONTROLLI - tel. 205818
RADIOFORNITURE - tel. 263527
TOMMESANI ANDREA - tel. 550761

BOLZANO
ELECTRONIA - tel. 26631

BRESCIA
TECNOPRINT - tel. 48518
DETAS - tel. 362304

BUSTO A. (VA)
FERT S.p.A. - tel. 636292

CASSANO D'ADDA
NUOVA ELETTRONICA - tel. 62123

CASSANO MAGNAGO (VA)
COMSEL s.d.f. - tel. 203107

CATANIA
RENZI ANTONIO - tel. 447377

CESENA (FO)
MAZZOTTI ANTONIO - tel. 302528

CHIETI
R.T.C. DI GIAMMETTA - tel. 64891

COMO
FERT S.p.A. - tel. 263032

CORTINA D'AMPEZZO
MAKS (GHEDINA) - tel. 3313

CREMONA
TELCO - tel. 31544

FIRENZE
PAOLETTI FERRERO - tel. 294974

GENOVA
DE BERNARDI RADIO - tel. 587416

GORIZIA
B & B RESEARCH - tel. 32193

IMPERIA
SICUR.EL. COMMERCIALE - tel. 272751

LATINA
ZAMBONI FERRUCCIO - tel. 45288

LEGNANO
VEMATRON - tel. 596236

LIVORNO
G.R. ELECTRONICS - tel. 806020

MANTOVA
C.D.E. DI FANTI - tel. 364592

MILANO
MELCHIONI S.p.A. - tel. 5794

MILANO
FRANCHI CESARE - tel. 2894967

MILANO
SOUND ELETTRONICA - tel. 3493671

MONZA
ELETTRONICA MONZESE - tel. 23153

NAPOLI
TELERADIO PIRO DI VITTORIO - tel. 264885

ORIAGO (VE)
ELETTRONICA LORENZON - tel. 429429

PADOVA
BALLARIN ING. GIULIO - tel. 654500

PALERMO
L.P.S. DI PANTALEONE - tel. 527477

PARMA
HOBBY CENTER - tel. 66933

PESCARA
DE DOMINICIS CAMILLO - tel. 37195

PESCARA
GIGLI VENANZO - tel. 60395

PIACENZA
BIELLA - tel. 384741

REGGIO CALABRIA
GIOVANNI M. PARISI - tel. 94248

REGGIO EMILIA
RUC ELETTRONICA s.a.s. - tel. 61820

RICCIONE
SICEL - tel. 43687

ROMA
REFIT S.p.A. - tel. 464217

S. BONIFACIO (VR)
ELETTRONICA 2001 - 610213

S. DANIELE F. (UD)
FONTANINI DINO - tel. 93104

SARONNO
ELETTRONICA MONZESE - tel. 9604860

SASSUOLO
ELEKTRONIK COMPONENTS - tel. 802159

SONDRIO
FERT S.p.A. - tel. 358082

TARANTO
RA. TV.EL. ELETTRONICA - 321551

TERAMO
DE.DO ELECTRONIC FITTING - tel. 53331

TERNI
TELERADIO CENTRALE - tel. 55309

TORINO
CARTER S.p.A. - tel. 597661

TORTORETO LIDO (TE)
DE DOMINICIS CAMILLO - tel. 78134

TRENTO
ELETTRICA TAIUTI - tel. 21255

TREVISO
RADIOMENEGHEL - tel. 261616

TRIESTE
RADIO TRIESTE - tel. 795250

USMATE (MI)
SAMO ELETTRONICA - tel. 671112

VARESE
MIGLIERINA GABRIELE - tel. 282554

VERONA
MAZZONI CIRO - tel. 44828

VICENZA
ADES - tel. 505178


VIGEVANO
GULMINI LUIGI - tel. 74414

VOGHERA
FERT S.p.A. - tel. 44841





GANZERLI s.a.s.

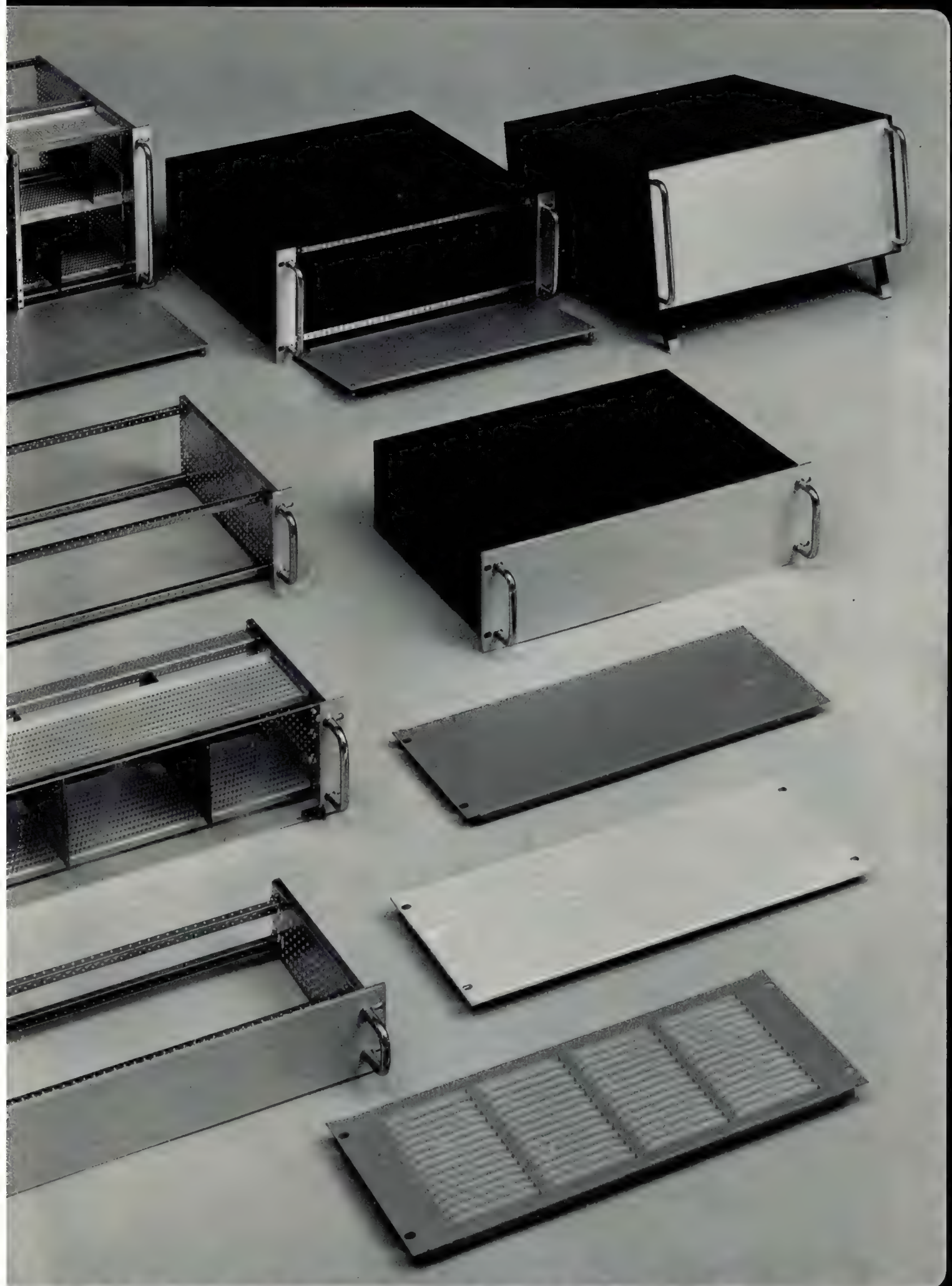via Vialba, 70 - 20026 Novate Milanese (Milano)



Pagine mancanti

Pagine mancanti

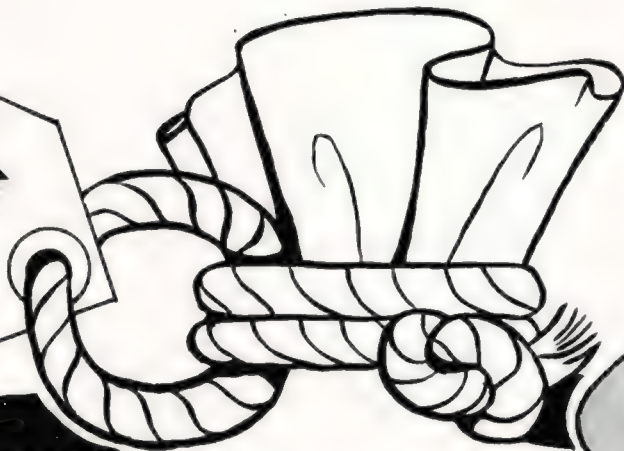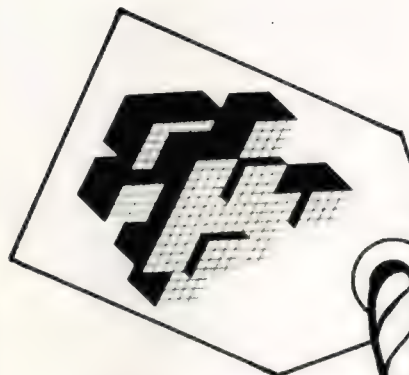

offerta natalizia

PLAY® KITS PRACTICAL
ELECTRONIC
SYSTEMS

KT 112 ALIMENTATORE REGOLABILE
5/15 Vcc - 2 Amp. Lit. 7.900 anziché 12.000



KT 113 ALIMENTATORE FISSO
12,6 Vcc - 2 Amp. Lit. 6.900 anziché 10.480

KT 114 ALIMENTATORE DA LABORATORIO
5/15 Vcc - 5 Amp. Lit. 12.900 anziché 19.900


KT doppio RICETRASMETTITORE CB 5W - 6 CANALI
Composto dal KT 423 + KT 424 Lit. 48.500 anziché 61.800

KT 428 STAZIONE TRASMITTENTE F.M.
88/108 MHz - Pot. 2W - Completo di alimentatore, cavo,
antenna e connettori. Lit. 55.900 anziché 89.000

KT 631 WALKIE TALKIE CB
27 MHz - Pot. 50 mW. Lit. 7.900 anziché 9.900
IN TUTTI I NEGOZI PLAY KIT PREZZI IVA COMPRESA
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE E NON OLTRE IL 31 GENNAIO

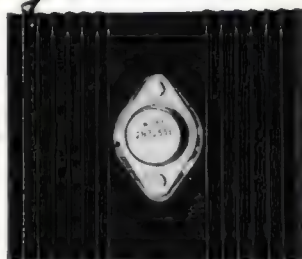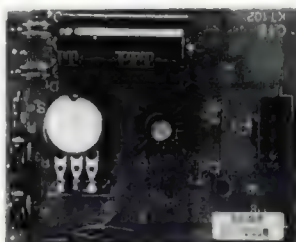


KT 112

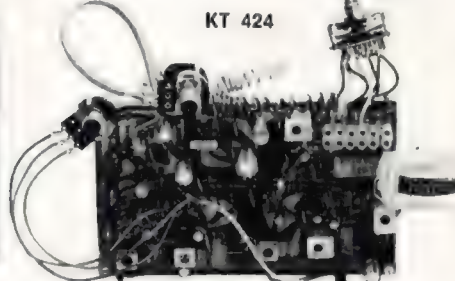


KT 424



KT 428

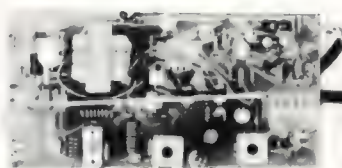


KT 423

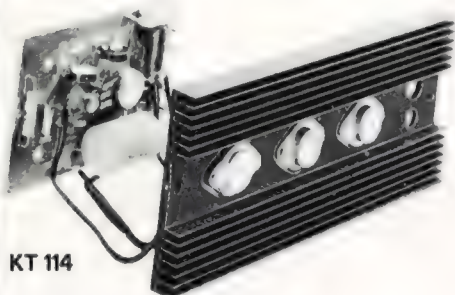

KT 114



KT 113

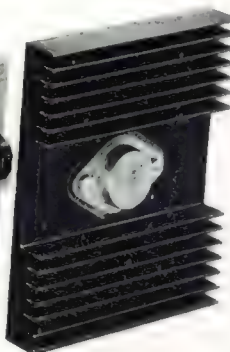

KT 631


Protezione universale

Proteggere l'alimentatore è importante. E visto che sul mercato il massimo che si trova è la protezione in corrente (che tuttavia non evita, in molti casi, che integrati e transistor « saltino » al verificarsi improvviso di un aumento di tensione), ecco un circuito per la protezione sia in corrente che

IL MEZZO PIU' SICURO
PER AFFRONTARE
L'ACCIDENTALE
CORTO CIRCUITO O
L'IMPREVISTO AUMENTO
DI TENSIONE.

di ANDREA LETTIERI

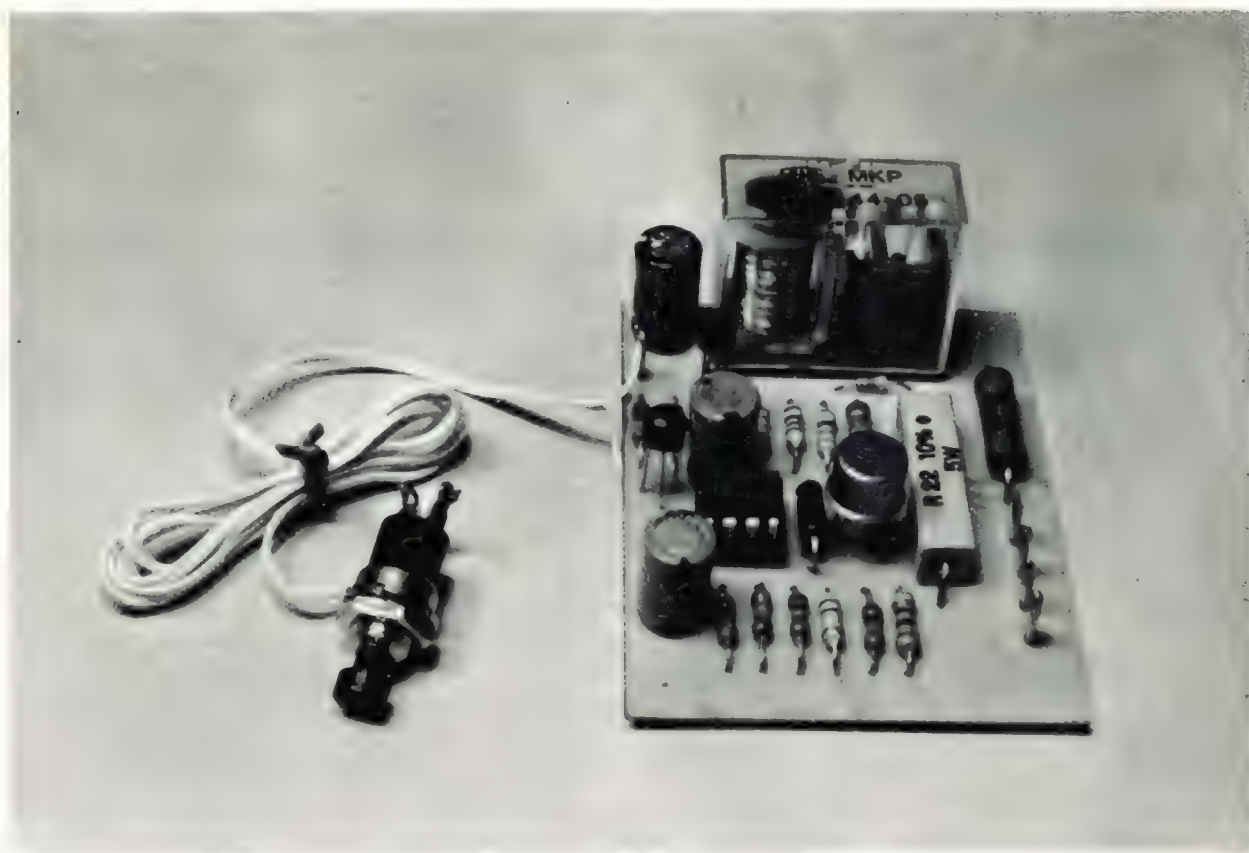ralmente la variazione da 20 a 28 volt è brusca, cioè a pendenza rilevante, tecnicamente definita « gradino di tensione ». Se l'alimentatore fosse in grado di « sentire » questi repentini incrementi di tensione intervenendo prontamente in caso di necessità, il circuito alimentato risulterebbe protetto al 100%.




in tensione, che risolve definitivamente il problema.

Il dispositivo, applicabile a qualunque tipo di alimentatore, è il mezzo più sicuro per affrontare l'imprevisto, accidentale corto circuito che peraltro rientra nella regola dello speri-

mentatore. Cosa significhi « protezione in tensione » è presto detto con un esempio: supponiamo di alimentare un circuito con una tensione di 20 volt; se all'improvviso la tensione salisse a 28 volt, molti componenti farebbero una brutta fine. Gene-

Proprio questa è la funzione fondamentale del progetto che proponiamo.

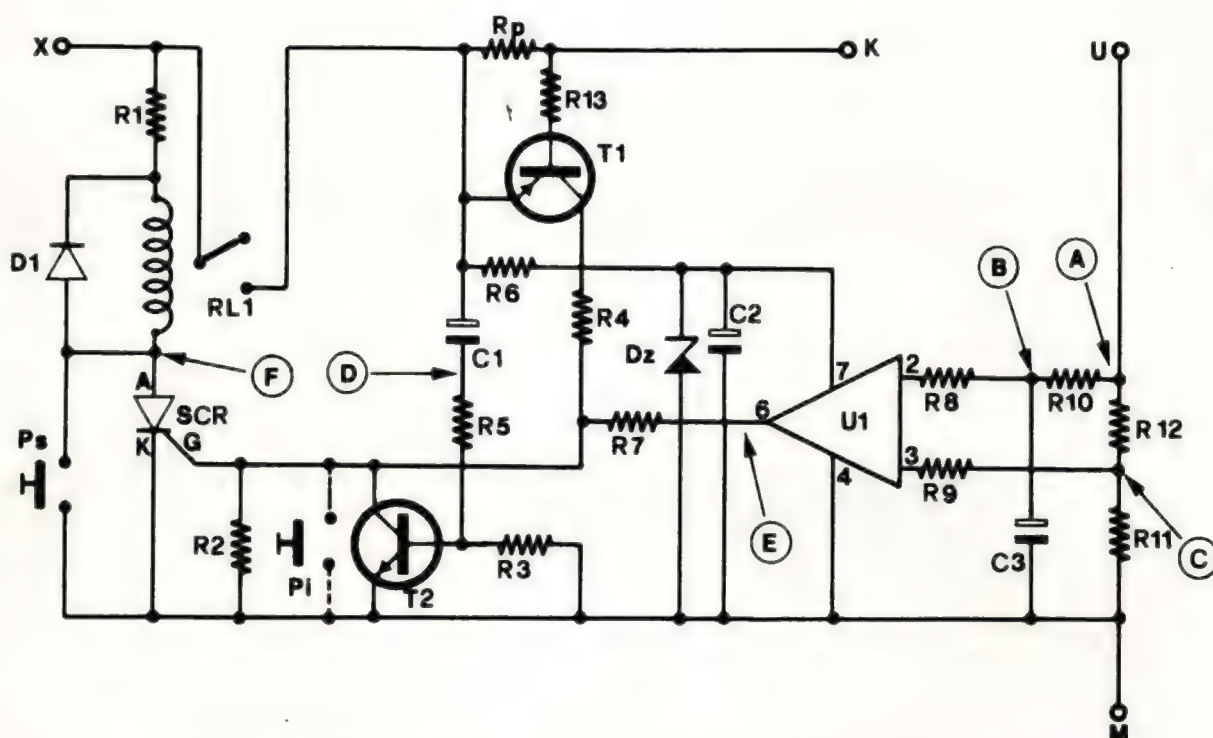Per meglio comprendere il funzionamento del circuito elettronico di protezione, riportiamo in figura lo schema di un alimentatore variabile tradizio-



Il circuito di protezione è sensibile alla presenza di cortocircuiti e sbalzi di tensione: con codice letterale sono indicati i punti dei quali, a lato, trovate il diagramma rappresentativo della situazione elettrica che vi si manifesta.

nale e quello di uno in cui è presente la protezione integrale. Si noti come il dispositivo di protezione viene praticamente inserito tra la tensione livellata ed il regolatore; in realtà dall'uscita arriva un'informazione necessaria al funzionamento della protezione in tensione. E passiamo allo schema elettrico, analizzando prima la protezione in corrente.

ANALISI DEL CIRCUITO

In condizioni di normale funzionamento, cioè senza corto circuiti all'uscita e con una corrente inferiore a quella d'intervento della protezione, il transistor T1 è in stato di non-conduzione in quanto la giunzione B-E dello stesso non è sufficientemente polarizzata poiché la corrente che fluisce attraverso Rp non è abbastanza elevata. In condizioni di corto circuito si ha un brusco aumento del-


la corrente ed anche un incremento della tensione ai capi di Rp. Ciò provoca l'entrata in conduzione del transistor la cui corrente di collettore, tramite R4, porta in conduzione l'SCR, il relè si eccita ed apre i contatti, impedendo così al regolatore di essere alimentato.

Per rimuovere questo stato basterà premere per un istante il pulsante Ps il quale infatti bypassa la corrente di mantenimento dello SCR che si « apre » non appena rilasciato il pulsante. In questo modo il relè si diseccita e l'alimentazione può giungere nuovamente al regolatore, a patto che nel frattempo il corto circuito all'uscita sia stato rimosso, altrimenti la protezione interverrà nuovamente.

Tutto sommato la protezione in corrente è semplice e francamente non ci sono novità circuitali di grande rilievo. Tutt'altra cosa è invece la protezione

in tensione. Per comprendere bene il funzionamento di tale sezione, è opportuno fare alcune considerazioni iniziali sullo stato della rete elettrica. Il transitorio, cioè il periodo di tempo che passa tra l'istante in cui si dà alimentazione e l'istante in cui la tensione all'uscita assume il valore di regime, gioca un ruolo essenziale nel funzionamento del circuito di protezione. L'integrato U1 è connesso come comparatore, il che significa che la tensione in uscita (pin 6) potrà assumere solo due valori ben definiti, ovvero gli estremi dell'alimentazione dell'integrato.

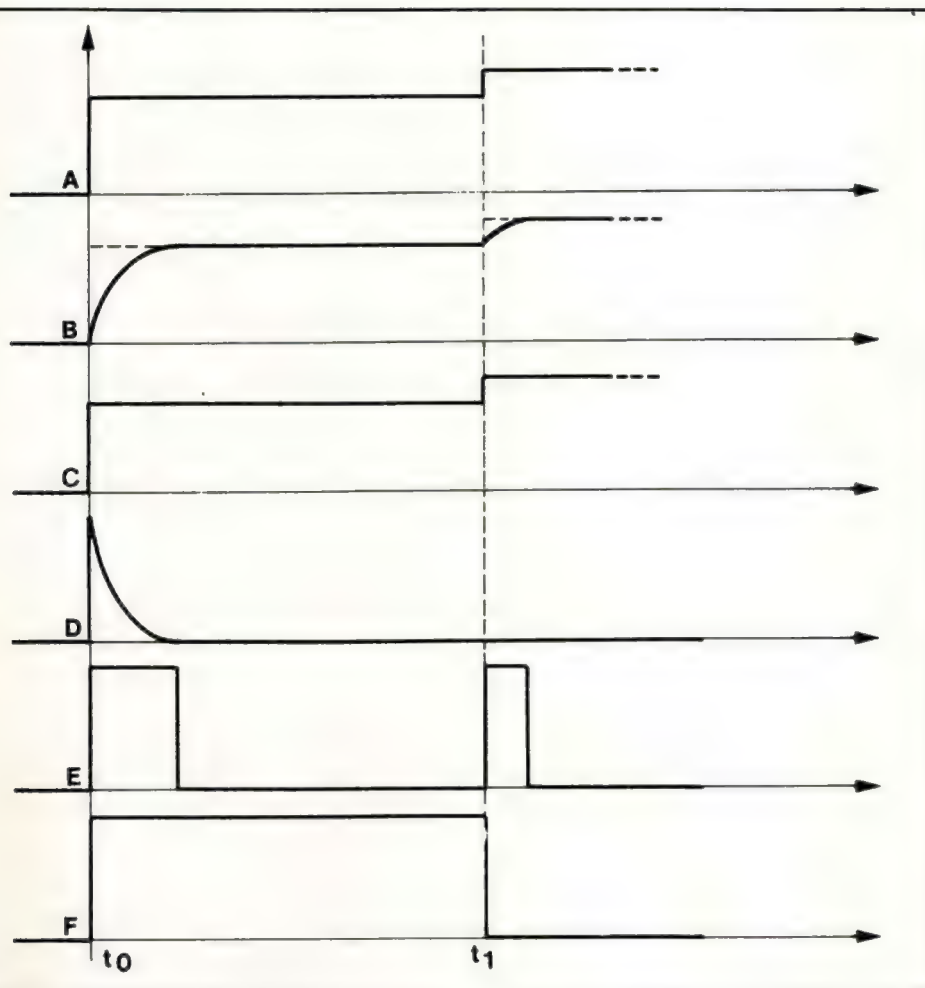La tensione d'ingresso di U1 è identica a quella presente all'uscita del regolatore (nodo comune alle R10 e R12); tuttavia, all'ingresso non-invertente (pin 3) è presente una tensione leggermente inferiore a quella del pin 2 per effetto del partitore di tensione composto



da R12 ed R11.

Quindi, in condizioni statiche, cioè supponendo l'uscita del regolatore ad un valore ben preciso, essendo il pin 2 ad un potenziale superiore al pin 3, l'uscita di U1 è bassa. Teoricamente dovrebbe essere zero volt, in pratica l'offset tipico di tale integrato porta l'uscita a circa $1,5 \div 2$ V. Questa tensione comunque, con i valori impiegati per le resistenze R7 ed


R2, non permette l'eccitazione dell'SCR.

In condizioni dinamiche cosa succede? Se, per un motivo qualsiasi, si rompe uno dei transistor di cui è costituito il regolatore, la tensione all'uscita sale bruscamente; tuttavia la tensione al pin 2 di U1 arriva più lentamente al valore finale di quella al pin 3: questo per il ritardo introdotto dalla costante di tempo $T = R10 \times C3$.



In altre parole ciò significa che per un breve istante il comparatore è sbilanciato in senso opposto alla situazione statica, per cui all'uscita (pin 6) si ha praticamente la stessa tensione di alimentazione che farà scorrere una corrente, tramite R7, in grado di eccitare l'SCR. Lo scopo è stato raggiunto: togliere cioè alimentazione al regolatore quando si ha una brusca variazione della tensione verso valori crescenti dell'alimentatore. A questo punto si comprende meglio perchè si tratta di protezione in tensione a « derivata positiva »: qualsiasi variazione brusca di un valore statico in senso « positivo » permette l'entrata in funzione della protezione in tensione.

E se tale variazione fosse lenta? Occorre valutarne l'entità. Supponiamo ad esempio di portare l'alimentatore da un valore di 10 V a 20 V: se l'operazione viene fatta lentamente (grosso modo 1 V ogni secondo), la protezione elettronica non interviene. Se il movimento è brusco la protezione (giustamente) interviene.

Se infatti la variazione è relativamente lenta, la tensione ai capi del condensatore C3 rimane sempre maggiore di quella al nodo comune ad R3, R11 ed R2, per cui l'operazionale rimane sbilanciato con l'uscita bassa. Del resto, variazioni brusche, in senso positivo, della tensione all'uscita, sono sintomo di un fatto accidentale e anomalo del regolatore per cui è opportuno l'intervento della protezione. Volendo invece diminuire la tensione in uscita (ad esempio da 20 a 10 V) non ci sono precauzioni da prendere; in altre parole è possibile ruotare il relativo potenziometro anche velocemente. Rimane ora da esaminare la funzione svolta dal transistor T2 con i suoi associati elementi. Ebbene, questa manciata di componenti svolge un ruolo fondamentale; quando infatti si dà

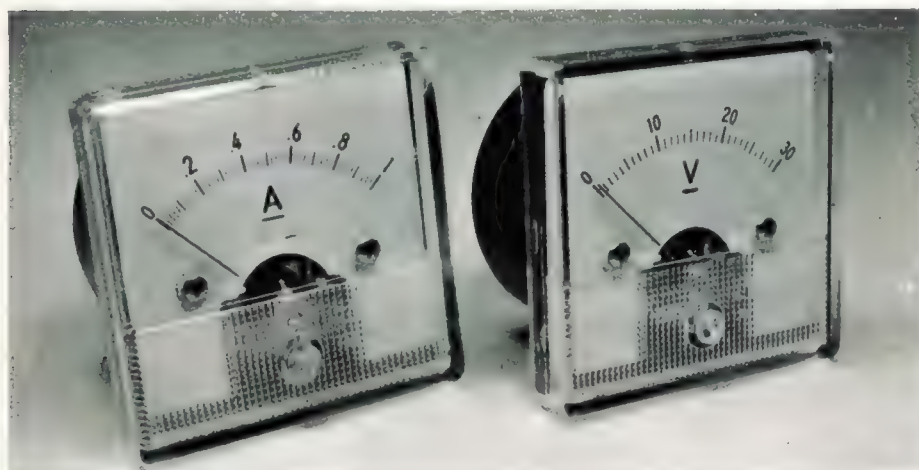

in pratica

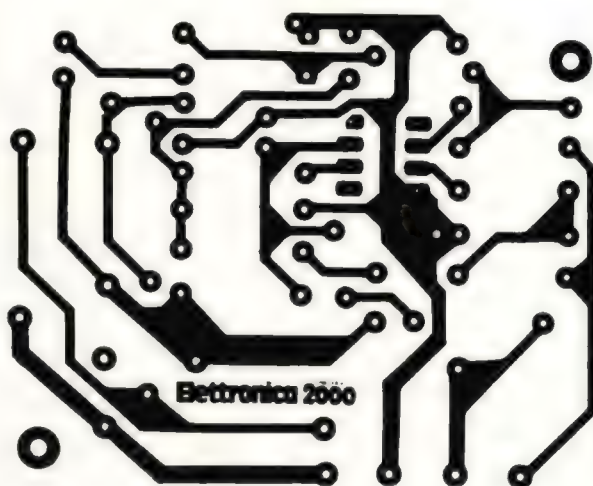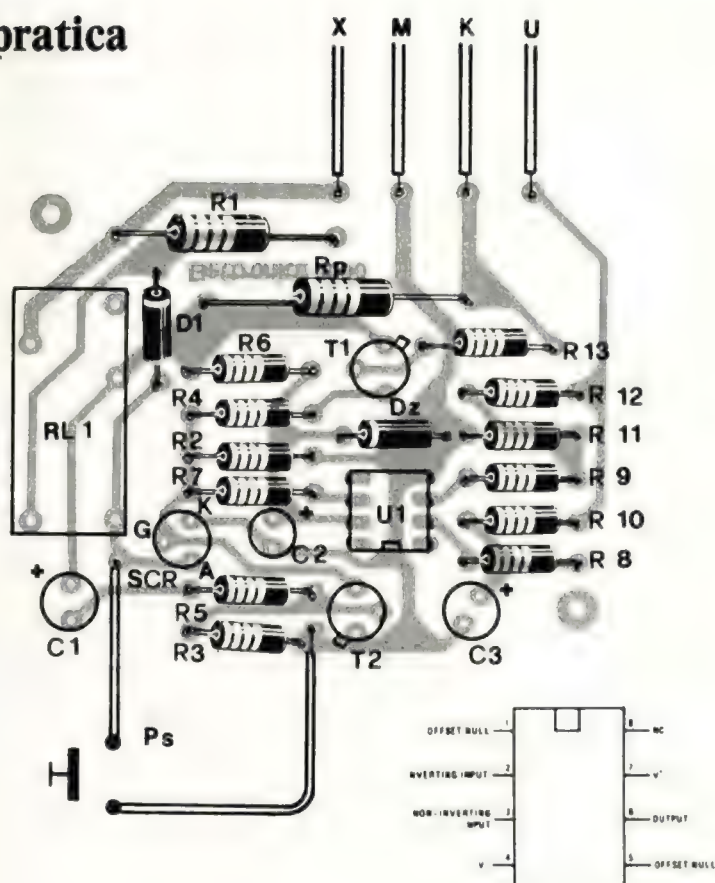


COMPONENTI

R1 = vedi testo	R13 = 47 ohm
R2 = 100 ohm	C1 = 22 µF 50 V
R3 = 10 Kohm	C2 = 10 µF 35 V
R4 = 1,5 Kohm	C3 = 10 µF 50 V (4,7 µF)
R5 = 10 Kohm	D1 = 1N4148
R6 = vedi testo	DZ = Zener 30 V 1W
R7 = 1,8 Kohm	T1 = 2N2905 o equiv.
R8 = 10 Kohm	T2 = BC238, BC207 o equiv.
R9 = 10 Kohm	U1 = µA 741
R10 = 10 Kohm	Ps = Pulsante N.A.
R11 = 100 Kohm	Pi = Pulsante N.A.
R12 = 10 Kohm	SCR = 1 A - 100 V
	Relé = Feme 12 V da c.s.

tensione all'alimentatore, per un breve istante (in pratica il transitorio iniziale) l'operazionale presenta l'uscita (pin 6) alta per cui l'SCR dovrebbe entrare in conduzione. Per ovviare a questo inconveniente la corrente di carica di C1 obbliga il transistor T2 ad entrare in funzione scaricando a massa l'impulso di tensione proveniente da U1, che altrimenti ecciterebbe l'SCR. Se così fosse ci si troverebbe in un circuito chiuso: appena data alimentazione scatta la protezione! Per chi vuol meglio comprendere riportiamo nelle illustrazioni una serie di diagrammi che consentono di capire come vanno esattamente i fatti. Si tenga presente che t_0 è l'istante in cui si dà alimentazione; da notare la presenza al punto D di un impulso che inibisce l'entrata in funzione della protezione.

All'istante t_1 si suppone ci sia un brusco aumento della tensione in uscita; mentre la tensione al punto C sale bruscamente al suo valore finale, in B sale esponenzialmente per la carica del condensatore C3. Per tutta la durata in cui il potenziale di B è più basso di quello di C, all'uscita di U1 (cioè al punto E) si ha la presenza di una tensione alta che permette l'entrata in funzione del relé. Infatti la tensione al punto F diventa bassa. Il valore della resistenza R1 dipende dall'entità della tensione livellata presente a valle del ponte raddrizzatore. Riportiamo i valori più appropriati a seconda del valore di tensione: 390 ohm 1÷2 W con tensione compresa tra 35÷42 V, 330 ohm 1÷2 W con tensione tra 30÷34 V, 270 ohm 1÷2 W con tensione tra 25÷29 V, 220 ohm 1 W con tensione tra 18÷24 V, 150 ohm 1 W con tensione tra 15÷17 V.

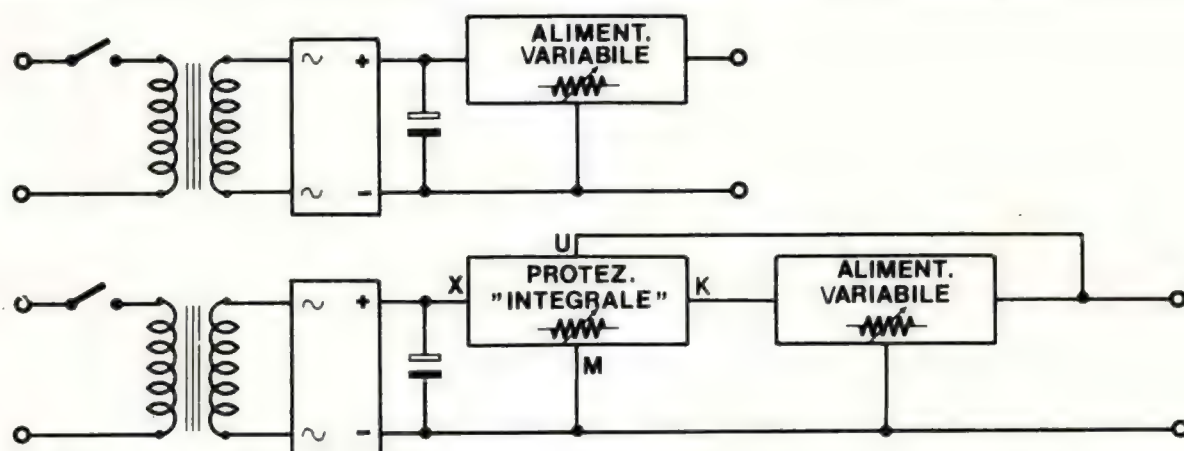Con una tensione inferiore a 14 V e fino a 9 V non c'è alcun bisogno della resistenza: al



*Nel disegno, schema logico d'impiego del dispositivo di protezione.
In basso, il prototipo a realizzazione ultimata.*


suo posto andrà un ponticello. Anche il valore di R6 potrà variare: se ad esempio la tensione sul ponte non sarà superiore ai 30 V, la resistenza non andrà inserita. Al suo posto ci sarà un ponticello; anche lo zener e il condensatore C2 saranno superflui. Se invece la tensione fosse superiore, il valore di R6 sarà così calcolato: $R6 = (V_p - 30) / 25$. Il valore della resistenza sarà dato in Kohm essendo 25 il valore della corrente in mA. Con V_p si è indicato il valore di tensione livellata (cioè quella presente dopo il ponte). Se, ad esempio, il valore di U_p fosse di 40V si avrà $R6 = (40 - 30) / 25 = 0,4$ Kohm = 400 ohm valore che si arrotonderà a 390 ohm.

CONSIGLI PRATICI

Il relè deve avere dei contatti in grado di far transitare una corrente di almeno 5 A: solitamente la corrente media dei più comuni alimentatori è di 3 A. Oltre al μA 741 è possibile impiegare l'operazionale bifet LF351 o il TL081. Non ci sono grandi differenze per questo particolare uso, comunque la tensione di offset di questi integrati è decisamente bassa (qualche decina di mV). Naturalmente esiste una perfetta compatibilità di pin. Avrete no-

tato la presenza in tratteggio del pulsante Pi; esso serve principalmente per chi è particolarmente « nervoso » ed ha molta fretta. Poiché ruotando troppo velocemente il potenziometro del regolatore si rischia di far intervenire la protezione elettronica, basterà pigiare il pulsante Pi fino al termine della rotazione del potenziometro, aspettare ancora un paio

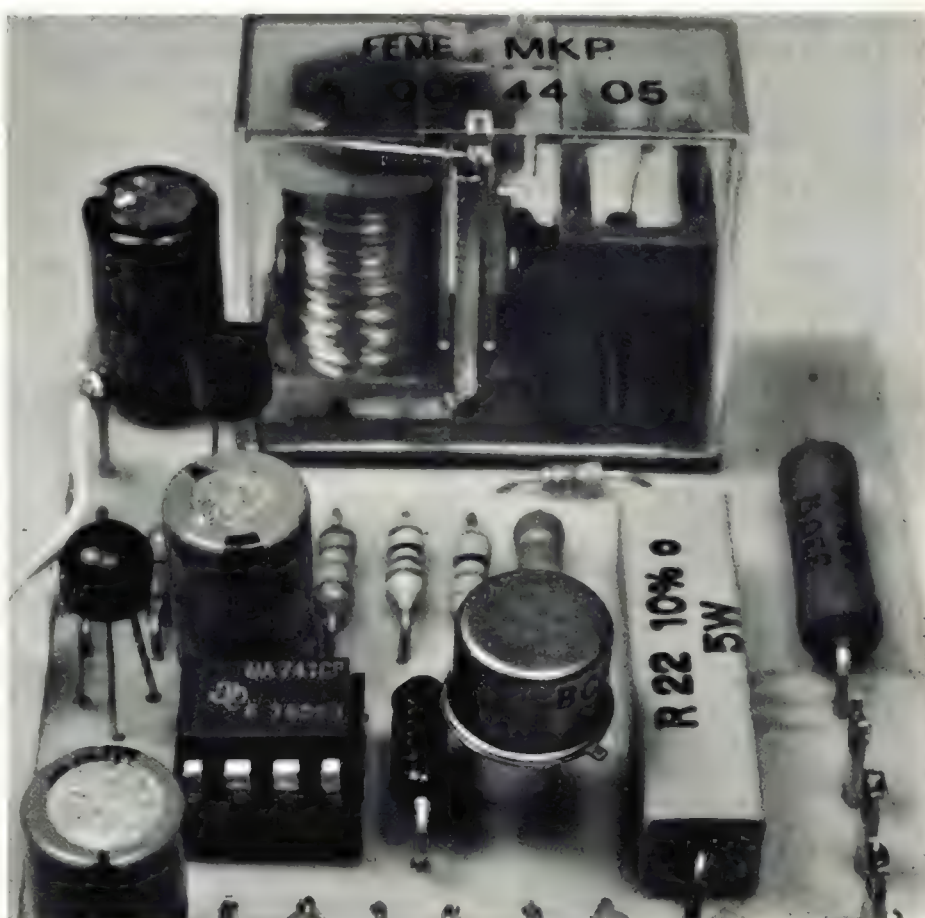di secondi (tempo necessario per la carica di C3), e rilasciare il pulsante. Per i componenti non ci sono problemi: il transistor T1 può essere sostituito con uno equivalente. Lo stesso vale per T2. I condensatori C1 e C3 sono invece particolarmente critici, per cui è bene non modificarne il valore. Una diminuzione della capacità di C1 comporterebbe l'inter-



TRIAC & SCR, COME FUNZIONANO

Non c'è praticamente apparecchiatura elettronica o elettrica che non usi un TRIAC o un SCR, componenti che vengono utilizzati per pilotare carichi resistivi o induttivi alimentati sia in corrente continua che in alternata in modo « ON-OFF ». Nonostante svolgano praticamente la stessa funzione, essi presentano caratteristiche di funzionamento notevolmente diverse. Gli SCR possono essere paragonati a dei diodi con la possibilità di condurre o meno se polarizzati direttamente. Quando gli SCR vengono polarizzati inversamente non conducono mai, mentre quando vengono polarizzati direttamente entrano in conduzione solo se sul terminale d'ingresso (gate) viene applicato un impulso positivo. L'SCR rimane in conduzione fintantochè la tensione anodo-catodo risulta positiva. In altre parole per ottenere il disinnesco è sufficiente che la tensione A-K risulti di zero volt o negativa. Utilizzando un SCR in una rete funzionante in cor-

rente alternata, il diodo viene disattivato ogni volta che l'onda sinusoidale attraversa lo zero e, per quanto detto precedentemente, rimane interdetto durante tutta la durata della semionda negativa. Durante la successiva semionda positiva l'SCR entra in conduzione solo in corrispondenza di un impulso positivo applicato al gate. Il TRIAC rappresenta l'evoluzione dello SCR: se quest'ultimo funziona solamente in un senso, il TRIAC è bidirezionale, ovvero non si comporta più come un diodo bensì come un interruttore. Questo fatto è molto importante soprattutto quando si debbono pilotare dei carichi alimentati in alternata.

Con il TRIAC si riesce infatti ad utilizzare entrambe le semionde, con l'SCR si utilizza esclusivamente la semionda positiva. Per ottenere l'innescio di un TRIAC è necessario inviare un impulso al gate, mentre per ottenerne il disinnesco occorre annullare la tensione presente tra anodo 1 e anodo 2.

rento della protezione elettronica al momento dell'accensione perchè l'impulso al punto D risulterebbe troppo breve. Aumentando troppo C3 (ad esempio portandolo a 100 μ F) il potenziometro di regolazione dovrà essere ruotato ancora più lentamente. Anche un valore di 4,7 μ F può fare al caso nostro. La resistenza di protezione R_p ha un valore di 0,22 ohm: questo limita la massima corrente erogabile a circa 3 A.

Naturalmente se il vostro alimentatore ha la possibilità di erogare più corrente, conviene diminuire il valore R_p altrimenti si rischia di non sfruttare le caratteristiche del vostro a-

limentatore: un vero peccato! Il diodo D1 permette di eliminare le componenti induttive dovute alla bobina.

Nel montaggio, anzichè il μ A 741 plastico è possibile impiegare il tipo metallico: attenzione che il pin 8 si trova proprio in corrispondenza della tacca di riferimento. Dato che per l'SCR potrete impiegare un qualsiasi tipo da 1 A a 100 V, vi consigliamo di controllare l'esatta disposizione dei piedini sui manuali. Il pulsante Pi è opzionale mentre quello Ps è indispensabile per ripristinare il funzionamento del regolatore una volta che la protezione è intervenuta. Attenzione infine al-

la polarità dei condensatori elettrolitici: quando non viene espressamente specificato il contrario, il terminale più lungo corrisponde al positivo. Una volta finito il montaggio, dal circuito stampato escono quattro fili, la cui sezione deve essere proporzionale alla corrente erogata dall'alimentatore. Sul circuito del vostro alimentatore, subito dopo il condensatore di livellamento (generalmente da 2000 μ F in su), bisogna troncare la pista di rame. Si collega a monte il filo X, quello che fa capo alla resistenza R1; a valle (cioè verso il regolatore), si collega il filo K. Il filo di massa della protezione va collegato al negativo dell'alimentatore (filo M) ed infine il filo U all'uscita del regolatore, ovvero al morsetto d'uscita. A questo punto, dopo un'ulteriore verifica delle operazioni descritte, date alimentazione: la protezione non deve assolutamente entrare in funzione. Simulate ora una brusca variazione « positiva » della tensione d'uscita ruotando velocemente il potenziometro: il relè deve assolutamente scattare. Volendo è possibile mettere in parallelo al relè un led con una resistenza da 1,5 Kohm per verificarne otticamente il buon funzionamento. Pigiando e rilasciando Ps, il circuito si resetta, ovvero il relè torna allo stato primitivo e al regolatore giunge, tramite i contatti, la tensione. Si provi ora a simulare un corto circuito: anche in questo caso ci sarà l'intervento della super-protezione. E' doveroso precisare che se l'alimentatore non eroga più di 1,5÷2 A, difficilmente il circuito di protezione interviene: la corrente attraverso la R_p non è infatti sufficiente a portare T1 in stato « on ». Ovvero si « siede » prima il trasformatore dell'alimentatore perchè si trova in condizioni inadatte per un regolare funzionamento.


di SILVIA MAIER

LA FUSIONE ATOMICA PROSSIMA VENTURA

E' probabile che la fusione atomica, che ci permetterà la completa autonomia energetica, sarà possibile già nel 1990. Sapete certo che differenza passa fra fissione e fusione. La prima (bomba di Hiroshima, centrali nucleari) scatena energia rompendo due atomi pesanti i quali a loro volta, in una reazione a catena, ne frantumano altri. La seconda è il fenomeno esattamente inverso, e avviene di continuo nel sole e nelle stelle: si uniscono fra loro nuclei leggeri fino a formarne di pesanti liberando, secondo la legge di Einstein, un'energia pari alla differenza delle masse. Sino ad oggi l'uomo era riuscito a predisporre la fusione nucleare solo per la bomba H, ma non per scopi di pace (quali ad esempio centrali fornitrici d'energia), perché l'altissimo calore sviluppato dalla fusione nucleare (100 milioni di gradi) non può essere « contenuto » nei materiali di cui disponiamo. La soluzione potrà essere un contenitore costituito da un campo magnetico. Le massime autorità atomiche degli Stati Uniti contano che il FED (Fusion Engineering Devices), un reattore sperimentale a campi magnetici appunto, possa essere operativo già nel '90. E non ci sono scorie!

CARRI ARMATI VEDONO NEL BUIO

Il nuovo carro armato HM-1 dell'esercito americano sarà dotato di un sistema per la creazione di immagini termiche messo a punto dalla Hughes Aircraft Company, California. I carriisti vedranno anche nel buio, attraverso il fumo e la foschia, grazie a questo apparato che produce un'immagine riscontrando le anche minime differenze nel calore infrarosso irradiato dagli oggetti in vista. L'energia così rilevata è convertita in segnali elettrici che vengono presentati su un tubo a raggi catodici, simile ad uno schermo televisivo.

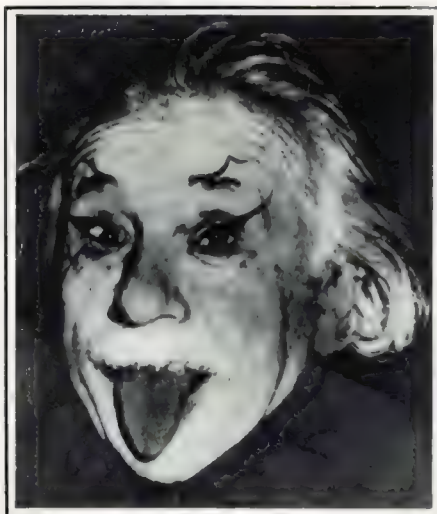

DOCCIA AUTOMATICA RISPARMIA L'ACQUA

Un'idea originale e semplicissima che riduce del cinquanta per cento il consumo d'acqua calda per la doccia, il che significa naturalmente anche risparmio di elettricità e di petrolio.


E' un dispositivo a fotocellula che fa uscire l'acqua dal tubo solo quando la persona sta sotto, ed arresta il flusso appena questa si sposta. Sicché, oltre a risparmiare acqua, non c'è più neppure il fastidio di aprire e chiudere i rubinetti. L'ha inventata Angelo Isacco (Vicolo superiore 7, Casletto, Como) e secondo lui, oltre che costare poco, è facile da smontare per pulizie e riparazioni.


I NOBEL 1980 PER FISICA E CHIMICA

Quattro Nobel ad americani per la fisica e la chimica, il quinto ad un inglese. I loro nomi: James Cronin e Val Fitch per le ricerche sui principi di simmetria che regolano la struttura della materia; Paul Berg, Walter Gilbert e Frederick Sanger (inglese, già Nobel per la chimica nel 1958) per i loro studi sull'acido desossiribonucleico (DNA), elemento fondamentale della cellula vivente.

UN COMPUTER PER I CIECHI

Possibilità di lavoro per i non vedenti grazie ad uno speciale apparecchio, l'Optacon, che converte qualunque carattere o segno in una sensazione tattile avvertibile con l'indice della mano sinistra grazie a particolari aghi. La velocità di lettura può superare le sessanta parole al minuto. Un corso semestrale di programmatori elettronici su Optacon è stato organizzato dall'istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna in collaborazione con la IMB Italia. Lo scopo è di preparare i non vedenti ad un lavoro che non sia soltanto quello di massofisioterapista o centralinista, uniche mansioni fino ad ora consentite per legge ai ciechi. In futuro, se tutto va bene, si prevede il loro accesso a professioni come quella di traduttori istantanei e telescriventi.

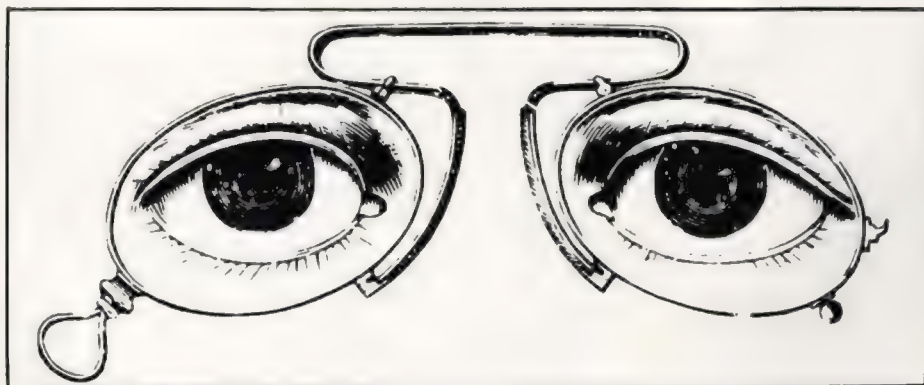

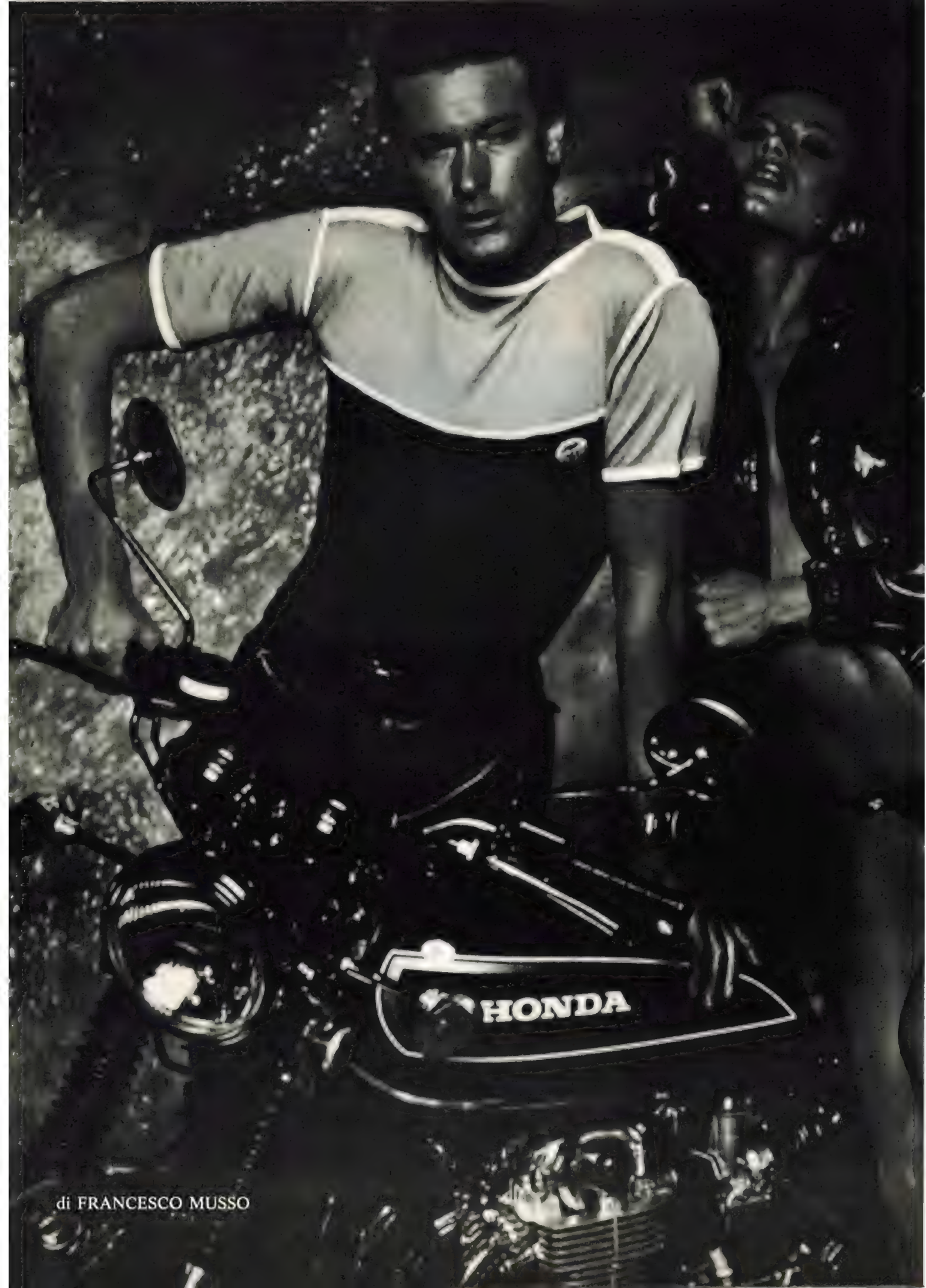


di FRANCESCO MUSSO

Contagiri digitale

Ecco un altro dispositivo elettronico destinato alla vettura, alla moto o motocicletta che sia. Quattro soli integrati di cui uno regolatore di tensione, due « normali » ed uno solo LSI, più tre transistor per un contagiri davvero universale. Abbiamo detto contagiri universale in quanto applicabile a qualsiasi tipo di vettura (escluse le diesel ovviamente), alle motociclette a due e quattro

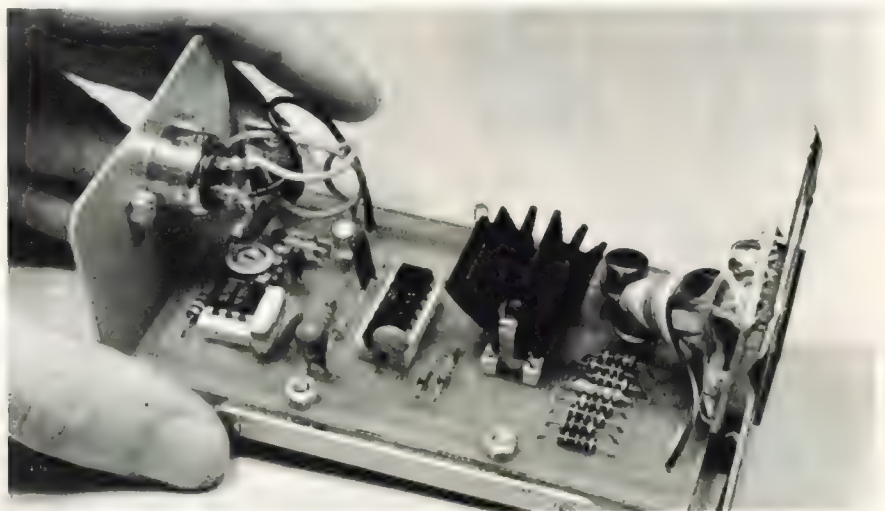po di motore ad un altro sono veramente esigue visto che il circuito accetta tensioni di alimentazione variabili fra 5 e 15 volt. L'installazione poi ed il relativo allacciamento all'impianto della vettura non dovrebbero portar via più di un'oretta, poichè l'operazione di taratura si può fare comodamente in laboratorio sfruttando i soliti 50 Hz Enel.



tempi e financo ai motorini. E' adatto inoltre sia nel caso di motori dotati di accensione tradizionale che elettronica a scarica capacitiva; la scala è facilmente espandibile oltre i 10.000 giri con l'aggiunta di un solo transistor e relativo display a sette segmenti. Le modifiche per trasferire il contagiri da un ti-

SCHEMA ELETTRICO



Veniamo ora al sodo e passiamo ad esaminare lo stadio di ingresso del contagiri. Gli impulsi provenienti dalle puntine vengono per prima cosa fatti passare attraverso un filtro che provvede ad eliminare i picchi di extratensione sempre

più i circuiti di decodifica e pilotaggio multiplexato per i display led a sette segmenti. U3 riceve gli impulsi in uscita dalla porta A2 tramite l'ingresso CP di clock; trascorso un determinato intervallo di tempo dall'inizio del conteggio, l'ingresso LATCH viene mandato alto da un impulso generato dalla porta A3 ed il valore raggiunto dal conteggio in quel-

Configurazione di principio del contagiri a due digit.

l'istante viene memorizzato e passato al display. Subito dopo, la porta A4 genera un altro impulso positivo per l'ingresso RESET, per cui tutti e quattro i contatori presenti nell'MM 74C928 vengono azzerati; quando RESET torna basso il conteggio riprende. L'integrato è collegato al display da sette resistenze limitatrici di corrente mentre l'ottava (R16), relativa al punto decimale, è collegata direttamente al posi-

la costruzione del contagiri

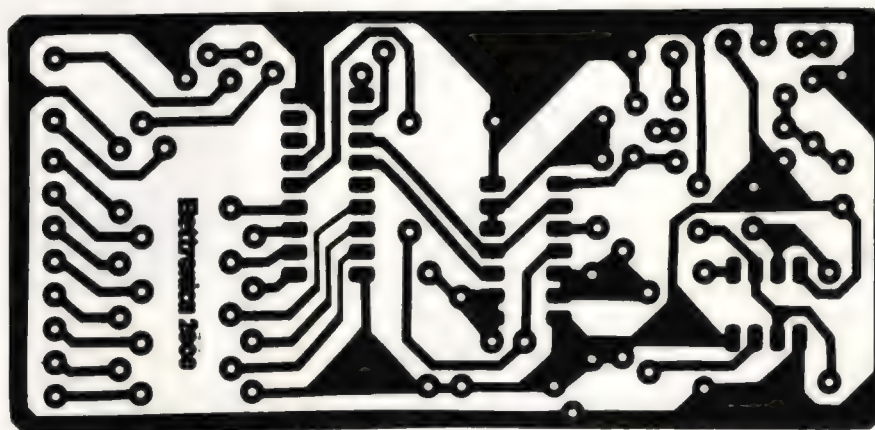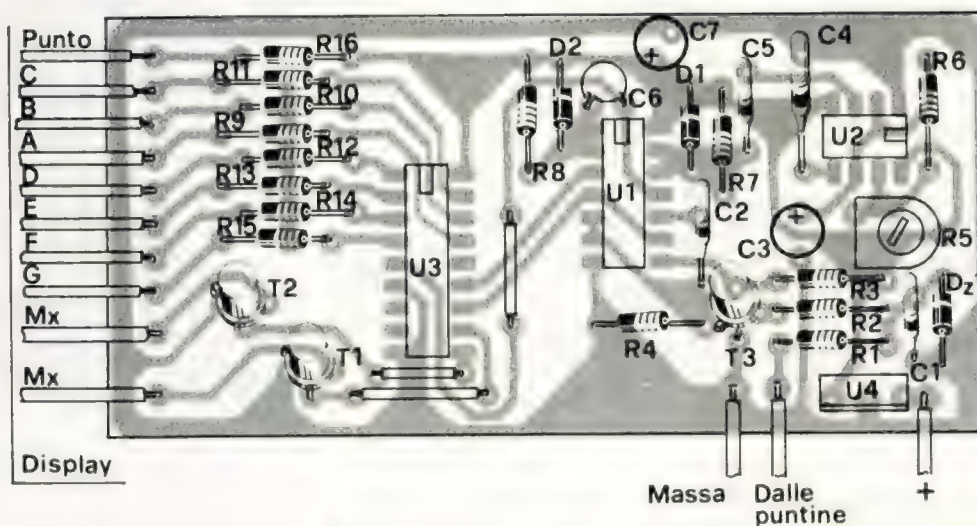

COMPONENTI

R1 = 10 Kohm
R2 = 10 Kohm
R3 = 2,2 Kohm
R4 = 6,8 Kohm
R5 = vedi tabella
R6 = vedi tabella
R7 = 10 Kohm
R8 = 10 Kohm

R9-R16 = 820 ohm
C1 = 100 KpF
C2 = 1 KpF
C3 = 1 μ F tantalio
C4 = 47 KpF
C5 = 1 KpF
C6 = 1 KpF
C7 = 10 μ F
D1 = 1N914
D2 = 1N914

DZ1 = zener 6,8 V $\frac{1}{2}$ W
T1 = BC 107
T2 = BC 141
T3 = BC 141
U1 = HBF 4093
U2 = NE 555
U3 = MM 74C928
U4 = 7805
DSP = display NSN381 o
NSN581

tivo dell'alimentazione.

I due transistor T2 e T3 pilotano i catodi dei due digit e sono a loro volta comandati da U3 in modo da assicurare che il digit che si accende sia quello al quale è destinato il dato presente in quell'istante sull'uscita. I due digit sono accesi e spenti alternativamente ma, data l'elevata frequenza di multiplexaggio, il nostro occhio li vede perennemente accesi.

LA BASE TEMPI

L'intervallo di conteggio, ovvero il tempo intercorrente fra la fine di un impulso sull'ingresso di RESET e quello del successivo impulso sul LATCH, varia a seconda del tipo di motore (2 o 4 tempi) e del numero dei cilindri; dall'accuratezza che si avrà nel determinare tale intervallo dipende la precisione del contagiri. Niente paura comunque: tutto si ri-

duce all'impiego di componenti di buona qualità per R5, R6 e C3 e ad una semplice operazione di taratura da effettuare sul trimmer R5 con l'ausilio dei 50 Hz ENEL.

Per la generazione della base tempi abbiamo utilizzato un classico NE 555 (U2) facendolo lavorare come multivibratore astabile; il suo periodo di oscillazione, ovvero l'intervallo di tempo intercorrente fra due successivi fronti di discesa de-

POSSIAMO ANCHE VARIARE...


1) Sulle resistenze da R9 ad R16 poste in serie al display: il valore di 820 ohm indicato in elenco per le resistenze comprese fra R9 ed R16 è valido per una tensione di alimentazione di 12 volt e va ridotto proporzionalmente al diminuire di tale tensione.

2) Dissipatore sull'integrato U3: nel prototipo abbiamo munito l'integrato MM 74C928 di un piccolo dissipatore di calore dopo aver notato, in sede di collaudo, un sensibile riscaldamento dell'integrato. Consigliamo vivamente di adottare tale dissipatore soprattutto a coloro che abitano in zone climaticamente calde.

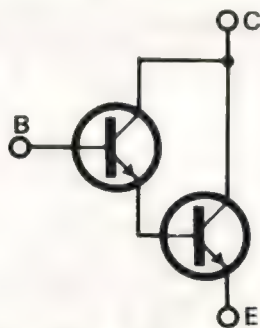3) Sostituzione dei BC 141: in luogo dei BC 141 segnati in elenco potete utilizzare i transistor: BC 337 2N 1711 2N 5370 2N 5525 2N 5526

In linea generale potete utilizzare per T2 e T3 un qualsiasi transistor che presenti un guadagno h_{fe} non inferiore a 100 quando la sua corrente di collettore si aggira sui 100 mA. Nella scelta del sostituto leggete però attentamente i data-sheet, cadere in errore è più facile di quanto si creda. Ad un esame superficiale, ad esempio, il comunissimo BC 107 potrebbe sembrare indicato in quanto presenta un h_{fe} compreso fra 150

e 300 e regge una corrente di collettore pari a 100 mA: attenzione! Quel guadagno elevato il transistor lo consegue quando la sua I_c è di pochi milliampere e cala drasticamente quando la corrente di collettore si approssima a quella massima consentita. Tuttavia, se avete nel cassetto due coppie di BC 107, li potete ugualmente utilizzare collegandoli a due a due in configurazione Darlington come indicato nell'apposito disegno; la soluzione, da noi sperimentata sul prototipo, ha dato ottimi risultati.



Se si sostituisce il BC 141 con un solo BC 107 il pilotaggio del display è ancora possibile, a patto però di aumentare considerevolmente il valore delle resistenze limitatrici comprese fra R9 ed R16, ottenendo così una riduzione della corrente che scorre nei vari segmenti del display. Purtroppo questo significherebbe anche riduzione della luminosità, per cui durante le ore diurne il display stesso risulterebbe di difficile lettura.

gli impulsi, coincide con la durata del conteggio degli impulsi provenienti dalle puntine del motore ed è funzione dei valori di R5, R6 e C3 secondo la formula:

$$T = 0,69 - (R5 + 2R6) \cdot C3$$

Quando l'uscita (pin 3) del 555 va bassa si genera, grazie a C5, un impulso negativo sull'ingresso di A3 sulla cui uscita si genera un impulso positivo

che viene poi applicato all'ingresso LATCH di U3; come già visto, l'impulso serve per la memorizzazione del conteggio.

Quando la A3 ritorna bassa, si genera un altro impulso negativo tramite C6, il quale fa sì che dalla A4 esca un impulso positivo da destinare all'azzeramento del contatore. Le porte A3 ed A4 si comportano



L'apparecchio finito
racchiuso in un piccolo contenitore
di metallo.

quindi da monostabili e la durata degli impulsi positivi sulle uscite dipende dai valori delle reti RC poste sui loro ingressi; le porte A3 ed A4, facendo sempre parte dell'integrato 4093, hanno gli ingressi dotati di Trigger di Schmitt ed è per questo che si sono potuti realizzare dei monostabili precisi e con una forma d'onda in uscita a fianchi molto ripidi impiegando una sola porta logica. Con il più semplice 4011 (equivalente come pinning) si avrebbero fronti di salita e discesa molto meno ripidi con i quali potrebbero verificarsi inconvenienti.

NOTE PRATICHE

Le resistenze sono tutte da 1/4 di watt, gli elettrolitici sono al tantalio mentre i restanti condensatori sono di tipo ceramico. Dalle buone caratteristiche di C3 dipende la precisione del conteggio, pertanto esso deve essere assolutamente al tantalio al fine di avere una bassa deriva termica ed un'altrettanto bassa corrente di fuga. Se volete strafare potete usare quegli elettrolitici al tantalio di precisione che si trovano in discreto numero sulle schede surplus dei calcolatori. I valori di R5 ed R6 variano a seconda del tipo di motore al quale viene collegato il con-



Le ridotte dimensioni del prototipo consentono un facile montaggio su ogni tipo di veicolo.

tagiri poichè varia la durata del periodo di conteggio; allo scopo di facilitarvi abbiamo allestito un'apposita tabella con elencati i valori da utilizzare. Per la resistenza R1 il valore di 10 Kohm va bene nei casi non sia presente l'accensione elettronica mentre, con quest'ultima, tale valore potrebbe risultare eccessivo dando luogo ad instabilità o impossibilità di conteggio; in questo caso riducete il valore a 2,2 Kohm o meno, senza però scendere al di sotto dei 680 ohm. Per il display utilizzate un modello a due digit multiplexato come l'NSN 381 da 0,3 pollici o l'NSN 581 da 0,5 pollici; se non lo trovate utilizzate un due digit normale accertandovi però che i catodi dei due digit risultino separati fra loro.


TARATURA

La taratura dello strumento si esegue comodamente in laboratorio sfruttando i 50 Hz della rete luce; per condurre l'operazione sono necessari un trasformatore 220/12, un ponte raddrizzatore ed un condensatore antidisturbi da 0,03 μ F con in parallelo una resistenza da 1,5 Kohm circa. Questo circuito viene collegato all'ingresso dello strumento, quindi si ruota il trimmer R5 fino ad ottenere sul display un'indicazio-

VALORI PER R5 ED R6

Tipo motore	T. conteggio secondi	R5 Kohm	R6 Kohm
4 cil. 2 tempi	0,15	120	100
6 cil. 4 tempi	0,20	180	100
3 cil. 2 tempi			
4 cil. 4 tempi	0,30	270	220
2 cil. 2 tempi			
2 cil. 4 tempi	0,60		
1 cil. 2 tempi			
1 cil. 4 tempi	1,20	1,2 Mohm	500

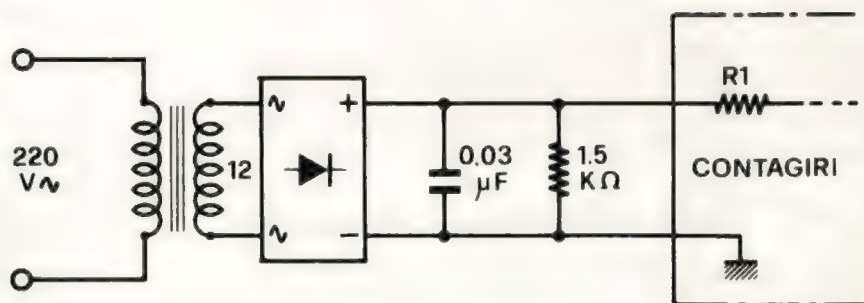Nella tabella sono riassunte le indicazioni per la scelta di R5 ed R6 in funzione del tipo di motore al quale l'apparecchio verrà collegato.



Sotto, indicazioni necessarie per completare la taratura dell'apparecchio utilizzando come generatore campione la frequenza di rete (50 Hz).

MOTORE E DISPLAY

tipo motore	indicazione
4 cil. 2 tempi	15
6 cil. 4 tempi	20
3 cil. 2 tempi	20
4 cil. 4 tempi	30
2 cil. 2 tempi	30
3 cil. 4 tempi	40
2 cil. 4 tempi	60

1 cil. 2 tempi 60
1 cil. 4 tempi v. nota

Nota: per questo tipo di motore utilizzare per la taratura un semplice diodo in luogo del ponte raddrizzatore, in modo da avere in uscita 50 Hz al posto dei 100 ottenuti prima. Sul display deve comparire l'indicazione 60.

ne numerica che varia a seconda del tipo di motore al quale il contagiri è destinato. Il numero che deve comparire sul display, a seconda del tipo di motore, lo troverete indicato nell'apposita tabella.

COLLEGAMENTO

Il negativo del circuito va indubbiamente posto a massa, il positivo si collega ad un punto

dell'impianto elettrico dove è presente tensione solo quando il motore è acceso e l'ingresso va collegato direttamente alle puntine dello spinterogeno. Specie per motori non dotati di accensione elettronica, a causa delle notevoli extratensioni presenti, quest'ultimo collegamento andrà effettuato con un buon cavetto schermato, la cui calza verrà posta a massa.

Auto Blinker Led

I led che presentiamo oggi si differenzia dai soliti diodi fotoemettitori per le modalità di funzionamento. L'FRL 4403, esternamente identico in tutto e per tutto ai led usuali, contiene nel suo interno, oltre alla solita giunzione fotoemittitrice, un chip di silicio sul quale è integrata tutta la logica necessaria per determinare l'emissione intermittente della luce. A differenza dei soliti led, ai quali è sempre necessario porre in serie la relativa resistenza di caduta, questo lavora direttamente a 5 volt, per cui può venir collegato direttamente fra il positivo e la massa dei circuiti TTL. E non è tutto qui: infatti la frequenza di lampeggio dipende dal valore della tensione alla quale esso viene alimentato e questa, mentre non può superare i 5,5 volt, può però scendere attorno ai 3 volt; al diminuire della tensione di alimentazione, au-

menta la frequenza di lampeggio. Tutte le caratteristiche dette fanno di questo led una spia luminosa utilissima in molteplici applicazioni; il costo contenuto poi (1.200-1.500 Lire) lo rende ampiamente competitivo rispetto a qualsiasi sistema di led reso intermittente con oscillatore tradizionale.

APPLICAZIONI PRATICHE

Vediamo ora i suoi possibili impieghi pratici, a partire dalle applicazioni con circuiti TTL o comunque lavoranti a 4-5 volt.

Collegato fra positivo e massa, può servire come spia per segnalare la presenza o meno della tensione di alimentazione; l'applicazione non è però delle più corrette in quanto ormai siamo abituati ad associare la luce intermittente ad una segnalazione di anomalia o di allarme, per cui sarebbe pre-

feribile utilizzare per questo scopo il tradizionale led a luce fissa. Il nostro FRL 4403 può invece venir più convenientemente impiegato, in associazione con un transistor, in funzione di monitor per segnalare l'anomala presenza o meno di tensione in taluni punti di una apparecchiatura.

Nella parte A dell'apposito disegno troviamo lo schema relativo al circuito che determina il lampeggio in presenza di tensione o di un livello logico alto sul punto sotto esame, mentre nella parte B vi è quello relativo alla segnalazione di tensione zero, ovvero di livello logico basso. I transistor vengono qui impiegati al solo scopo di ridurre al massimo il prelievo di corrente dal punto in esame; in questo modo è possibile il monitoraggio anche delle uscite dei C/MOS le quali, come tutti sapete, sono piuttosto « averse » in fatto di mil-

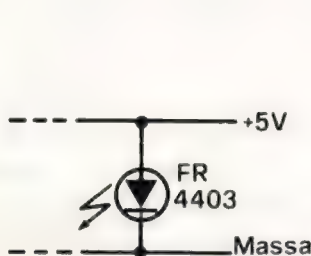


Fig. 1 - Uno schema per due impieghi, spia di accensione e rilevatore di caduta di tensione.

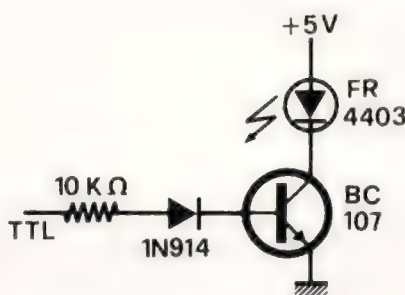


Fig. 2a - Indicatore di presenza tensione o lettore di stato logico alto (1).

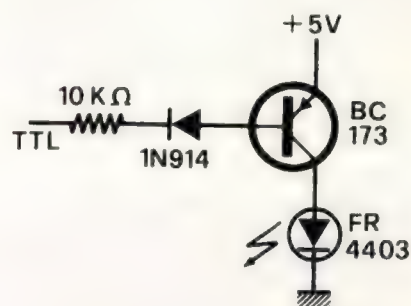


Fig. 2b - Soluzione per controllare l'assenza di tensione ed il livello logico basso (0).



di SANDRO REIS

UTILIZZIAMO I NUOVISSIMI LED CON DISPOSITIVO DI LAMPEGGIO INCORPORATO: PICCOLE IDEE DA SVILUPPARE A PIACERE.

liampere.

L'altra caratteristica, ovvero la dipendenza della frequenza di lampeggio dal valore della tensione di alimentazione, rende l'FRL 4403 utile come segnalatore di cadute di tensione.

Per questo scopo esso va collegato fra il punto sotto esame e la massa, dopo essersi però previamente accertati che da tale punto del circuito sia possibile prelevare la corrente necessaria al funzionamento del led stesso; accertamento che si rende necessario in quanto, in tale caso, non è più possibile interporre fra led e punto in esame il transistor come nello schema precedente.

OLTRE I 5 VOLT

Per l'allacciamento fra l'FRL 4403 ed i circuiti lavoranti a non più di 5 volt non sussistono problemi, mentre nel caso

la tensione di alimentazioni superi quel valore bisogna ricorrere ad un particolare accorgimento poichè non è più sufficiente, come per i led normali, aggiungere semplicemente in serie al dispositivo una resistenza di caduta. Ciò è facilmente deducibile dalla semplice osservazione che l'assorbimento di corrente presentato dal nostro dispositivo varia fortemente fra i periodi nei quali il led è acceso e quelli in cui risulta spento.

La soluzione del problema non è tuttavia complessa: è sufficiente porre in parallelo all'FRL 4403 un diodo zener poi, in serie a questa accoppiata, la solita resistenza di caduta. In questo modo la corrente assorbita dal led durante il periodo ON di accensione passa nello zener quando il led risulta spento ed il complesso presenta un assorbimento costante di corrente, per cui diviene facile

calcolare l'esatto valore da conferire alla resistenza di caduta.

La formuletta da applicare è: $R = (V_{lim} - 5)/I$.

Fissando una corrente di zener, a led spento, pari a 20 mA, potete più semplicemente moltiplicare la $(V_{lim} - 5)$ per 50 ottenendo il valore della resistenza espresso in ohm.

Esempio: tensione di alimentazione 18 V; $18 - 5 = 13$ $13 \times 50 = 650$ ohm; si adotterà il valore commerciale di 680 ohm.

Gli schemi forniti in precedenza per i circuiti lavoranti a non più di 5 volt rimangono validi a patto di sostituire nei medesimi, al semplice led, il sistema costituito dall' FRL 4403, lo zener e la resistenza. Rimane in questo caso ovviamente esclusa l'applicazione dell'FRL come indicatore di caduta di tensione, a causa dell'effetto stabilizzatore indotto dallo zener.

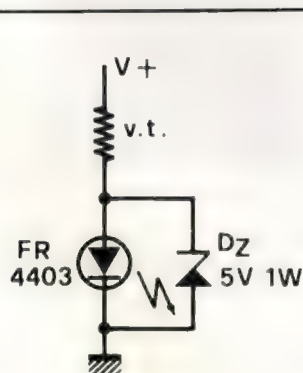


Fig. 3 - Come usare uno zener ed una resistenza di caduta per collegare il led a tensioni maggiori di 5 V.

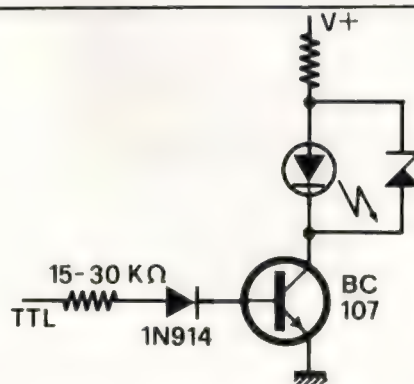


Fig. 4 - Indicatore di stato logico 1 per circuiti con tensione maggiore di 5 volt.

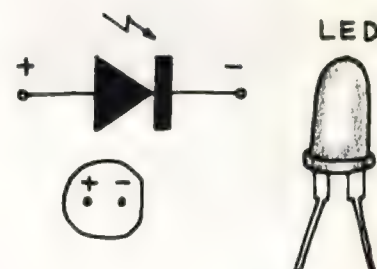


Fig. 5 - Il terminale del led da collegare al positivo è indicato dalla presenza di una smussatura sul contenitore.



via Verdi, 11
21012 CASSANO MAGNAGO
Tel. 0331/203107

Case trattate:

**SGS-ATES
FAIRCHILD
RCA
TEXAX INSTR.
MOTOROLA
NATIONAL SEMICOND.
MOSTEK
GENERAL INSTR.
MATSUSHITA ELECTRIC
GANZERLI**

alcuni nostri prezzi

TRIMMER PIHER	L. 200	MK 5009	L. 10.200
1N4004 (400 V - 1 A)	L. 110	MK 50395	L. 14.000
IN5404 (400 V - 3 A)	L. 320	EPROM 2708	L. 9.250
W04 (400 V - 1 A)	L. 545	LM324	L. 930
KBL04 (400 V - 4 A)	L. 980	μA 741P	L. 500
LED rosso selez. 5 mm.	L. 220	μA 1458P	L. 970
LED giallo selez. 5 mm.	L. 280	μA 723P	L. 700
LED verde selez. 5 mm.	L. 290	L200	L. 2.000
FND500	L. 1.560	UA7805-12-24	L. 1.340
MAN74A	L. 1.380	TBA 810S	L. 1.660
TRIAC 400 V - 6 A	L. 1.300	TDA 2002H	L. 1.780
2N3055 RCA	L. 1.100	7490	L. 840
BC 237B	L. 180	9368	L. 2.150
TIP 31B	L. 595	CA3161	L. 1.650
TIP 121	L. 960	CA3162	L. 6.200

Forti sconti per quantitativi

Condizioni di vendita: prezzi IVA esclusa (14%). Si accettano anche ordini telefonici. Ordine minimo Lire 15.000. Spese postali a carico del destinatario. Pagamento in contrassegno.



contenitori
per l'elettronica

PER RICEVERE GLI ARRETRATI



n. 2 - GIUGNO '79
STROBO FLASH
AMPLI 1,5 W
GENERATORE DI
FUNZIONI



n. 3 - LUGLIO '79
GENERATORE SUONI
TX 2 W FM
LA TV IN ROULETTE



n. 4 - AGOSTO '79
LED ROULETTE
VOLTMETRO DIGITALE
MIXER 5 CANALI

IL NUMERO 1 - MAGGIO '79 E' ESAURITO

Elettronica 2000 è nata nel maggio 1979. Sulle sue pagine sono apparsi, mese dopo mese, progetti interessanti che anche i nuovi lettori possono conoscere acquistando gli arretrati. Per riceverli è sufficiente spedire, con la richiesta, Lire 2 mila anche in francobolli per ogni fascicolo desiderato, specificando sempre con chiarezza richiesta ed indirizzo. Non si effettuano spedizioni di arretrati contrassegno! Indirizzare le richieste e la somma ad Elettronica 2000, via Goldoni 84, Milano.

Centoklire Premium

Come annunciato in passato e sottolineato qui su questa pagina nel titolo, ci sono 100.000 lire, vere, contanti, ogni mese per voi. Intendiamoci non per tutti voi perché altrimenti non basterebbero i fondi della Banca d'Italia ma per uno di voi. Uno ogni mese, sino a dicembre.

Come si fa a partecipare, a quali condizioni, eccetera: dunque cominciamo dicendo che possono (e secondo chi scrive devono) partecipare tutti. Per partecipare bisogna inviare una propria realizzazione attinente ovviamente l'elettronica con una piccola ma completa descrizione del lavoro effettuato. Insistiamo sui termini «realizzazione» e «lavoro» perché si vuole qualcosa fatto con le vostre mani e la vostra intelligenza. Quindi non copiato né rubato in giro: l'originalità è importante.

Il tema è libero potendo spaziare in ogni campo dell'elettronica senza esclusioni di sorta. La realizzazione, inutile quasi precisarlo, deve essere funzionante. Non è importante che si tratti di cose molto elaborate o difficili perché si terrà conto nel giudizio dell'originalità, della realizzazione pratica di montaggio, dell'estetica di presentazione, della completezza della descrizione.

Insomma si può vincere il premio, che è un riconoscimento della qualità e dell'abilità, anche con lavori semplici purché ben presentati e descritti.

I nomi dei partecipanti tutti saranno inseriti in un elenco da cui sarà scelto a fine anno un superpremio finale consistente in un fantastico laser in assoluto regalo.

Perciò: ogni mese centomila lire al più bravo, a fine anno un laser al più bravo fra i bravi.

Le centomila lire di questo mese a:

GIANCARLO MARZOCCHI, VIA AULO GABINIO 4, ROMA

**Per aver inviato il progetto, dettagliatamente descritto,
di un generatore di effetti psichedelici particolarmente versatile. Complimenti!**

Tra i migliori sinora segnaliamo: Rossano Garato di Stigliano (VR), Riccardo Galardi di Firenze, Massimo Regalia di Lonate Pozzolo (VA), Mauro Calligaris di Trieste, Pierangelo Bambagioni di Arcidosso (GR), Riccardo Giordano di Sanremo, Reginaldo Palermo di Ivrea, Piero Pistoia di Pomarance (PI), Roberto Croci di Canini (VT), Roberto Putzu di Pirri (CA), Marco Acquaioli di Sesto Fiorentino, Germano Gabucci di Pesaro, Andrea Parodi di Genova Sestri, Davide Gasbarro di Grosseto, Michele Carraturo di Roma, Pierluigi Andreotti di Villasanta (MI), Maurizio Serra di Roma, Cesare Magni di Arcore (MI), Giancarlo Petriccioli di Cornigliano (GE), Valerio Rabbia di Savigliano (CN), Gianfranco Ceglie di Bari, Valerio Moncarlo di Bricherasio (TO), Giovanni Ciattaglia di Cisterna (LT), Meulat Adriano (TO), Giuseppe Puglia di Bellavista di Portici (NA), Roberto Ragazzoni di Rovigo, Walter Fossa di Cassago Magnago (VA), Marco de Sanctis di Falconara (AN), Antonio Catapano di Castellamare di Stabia (NA), Laura Recoldini di Rosora di Codevigo (PD), Franco Gutti di Trieste, Francesco Pisoni di Busto Arsizio (VA), Simone Coccia di Roma, Luca Frangioni di Genova, Corrado Toscano di Tarsia (CS), Domenico Acanfora di Boscoreale (NA), Michele Carraturo di Roma, Silvia Valconi di Marghera (VE), Maurizio Valvo di Portici (NA), Sandro Esposito di Milano.

TUTTI POSSONO PARTECIPARE E VINCERE

Scrivete, anche con suggerimenti e proposte, a Elettronica 2000, via Goldoni 84, Milano.

Risponderemo a tutti sulle pagine della rivista o privatamente a casa!

sul prossimo fascicolo di

Elettronica 2000

MISTER KIT

gennaio '81

CALYPSO RADIO
SOMMERGIBILI

UNA FAVOLOSA
PISTOLA LASER
PORTATILE

ALIMENTATORE
DA LABORATORIO

**fra un mese
in tutte le edicole**

Preamplificatore stereo

Il preamplificatore UK 531W di cui parleremo oggi rappresenta il secondo anello della Micro Line studiata dai tecnici della Amtron e commercializzata sia in kit che già montata dalla GBC Italiana. Esso è stereo e dispone di tre ingressi

STADIO D'INGRESSO
CON EQUALIZZATORE RIAA
E CONTROLLO ATTIVO
DI TONI.

di FRANCO TAGLIABUE

l'intera catena di preamplificazione e la rete d'ingresso costituita da TRI, TR2, TR5 e TR6 ha i componenti che consentono l'equalizzazione del segnale secondo le norme RIAA.

Gli ingressi per il sintonizzatore e per il registratore by-



destinati a: sintonizzatore, registratore e giradischi con testina magnetica.

La sezione stereofonica di preamplificazione utilizza otto transistor (quattro per canale) ed assicura, con un rapporto segnale disturbo di 70 dB, un guadagno di 9 decibel.


Il controllo toni (alti e bassi) è di tipo attivo e garantisce un'escursione di ± 15 decibel.

L'alimentazione del modulo di preamplificazione, così come per il sintonizzatore e per lo stadio finale, avviene tramite la rete elettrica a 220 volt.

Vediamo le caratteristiche degli ingressi previsti. Alla connessione destinata alla testina magnetica il livello minimo del segnale applicabile è di 3 mV, con un'impedenza tipica di 47 Kohm. L'ingresso per la testina di tipo magnetico si avvale del-

passano le prime coppie di transistor, in quanto vengono connessi a sorgenti che erogano un segnale di bassa frequenza già elevato. Per entrambi l'impedenza caratteristica è di 45 Kohm, il segnale minimo necessario per il loro pilotaggio è di 100 mV.

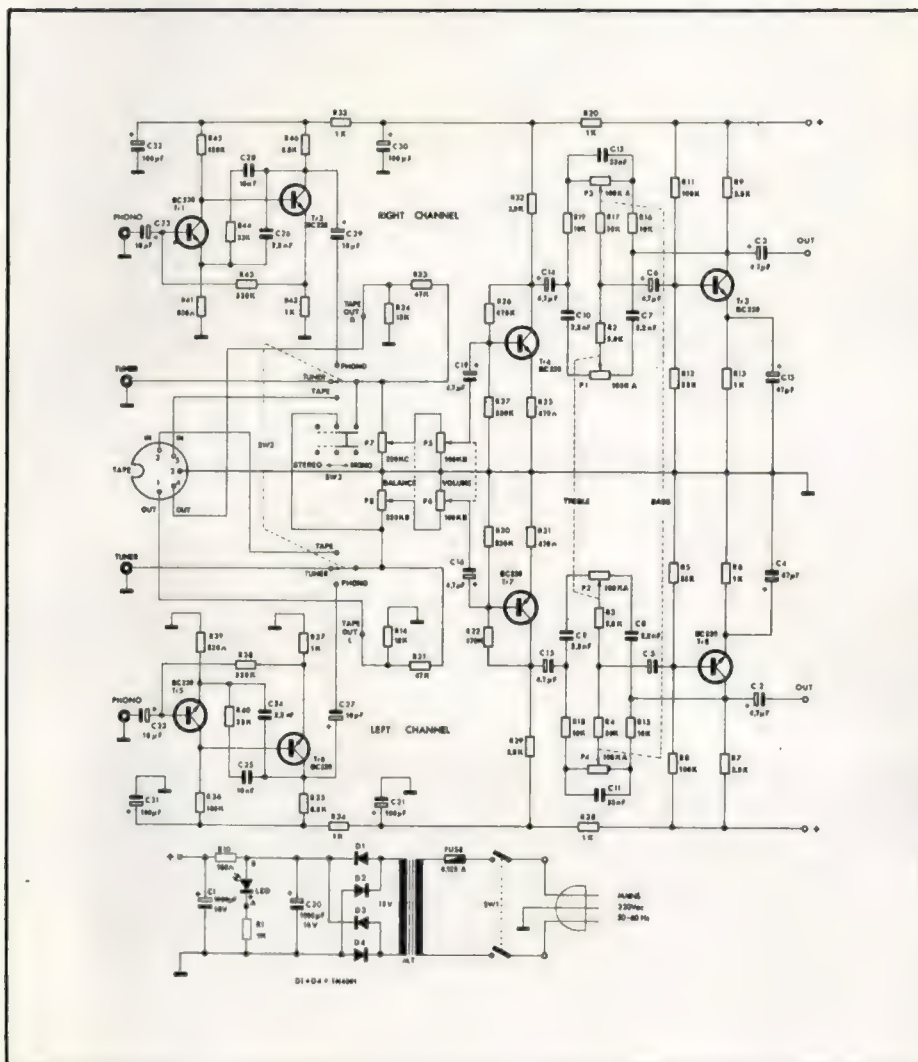Meccanicamente, le connessioni per il giradischi ed il sintonizzatore sono state realizzate con prese di tipo RCA, men-



Il preamplificatore stereofonico utilizza otto transistor e nella sua struttura è compresa anche la sezione di alimentazione.
Il kit, con la sigla SM-1531-05 o 07 (montato e collaudato), è in vendita presso tutte le sedi GBC.



tre per il registratore è impiegata la classica connessione pentapolare DIN. Alla presa DIN il segnale è presente, oltre che come ingresso, anche come uscita, quindi il complesso stereo permette di effettuare registrazioni dirette dei segnali

presenti agli altri due ingressi. All'uscita del preamplificatore troviamo un segnale con una escursione compresa fra un minimo di 250 mV ed un massimo di 0,5 volt.


Lo standard di uscita si adegua perfettamente con quello

d'ingresso del finale da 18 più 18 watt che richiede il pilotaggio minimo di 200 mV.

IL MONTAGGIO

Anche il preamplificatore è stato racchiuso nel medesimo tipo di contenitore color beige con pannello oro in cui sono stati alloggiati gli altri elementi della catena di amplificazione. Tutti i componenti sono fissati sulla basetta stampata sulla quale è riportata anche la serigrafia per la loro disposizione. Per la preparazione dell'apparecchio sono sufficienti due ore di attento lavoro; il suo montaggio non è per nulla critico ed anche uno sperimentatore alle prime armi può intraprendere la costruzione del preamplificatore con garanzia di sicuro successo.

Le raccomandazioni da fare

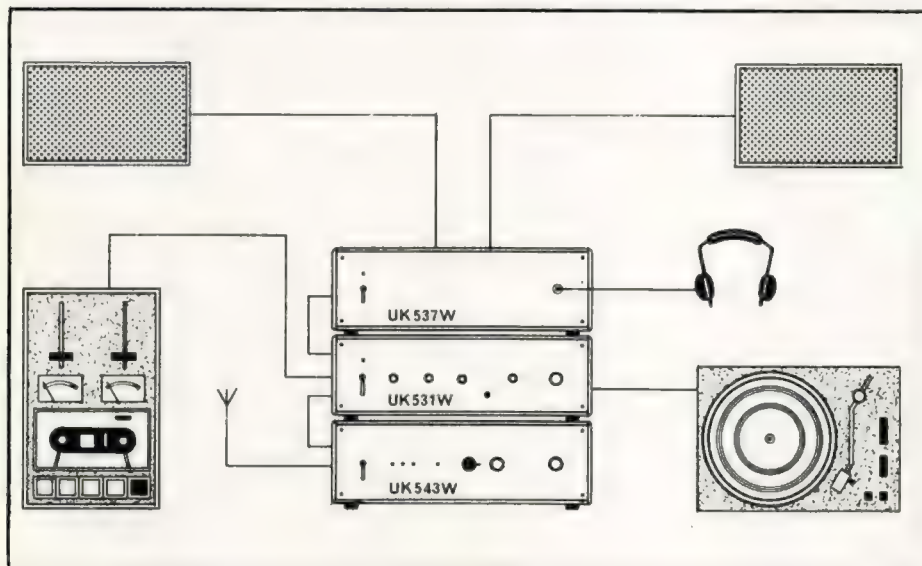



sono quelle di sempre: occhio alle polarità, attenzione al codice colori delle resistenze e non insistete troppo con il saldatore quando effettuate il collegamento dei semiconduttori.

IL COLLAUDO

Per utilizzare il preamplificatore non deve essere compiuta alcuna taratura. Quando l'apparecchio è pronto, collegate al suo ingresso un generatore di bassa frequenza o, se non ne avete uno, semplicemente un giradischi, un sintonizzatore ed un registratore. All'uscita deve essere presente il segnale del canale selezionato mediante il commutatore rotativo posto a destra sul pannello frontale.

Per ascoltare il segnale potete utilizzare un qualsiasi tipo di stadio finale o, meglio ancora, il finale UK 537W previsto

proprio per questo preamplificatore.

Controllate il funzionamento della regolazione di volume e delle tonalità. Mentre verificate le condizioni di lavoro del potenziometro del volume, ruotate anche il potenziometro del

bilanciamento in modo da accertare l'equilibrio del livello di uscita.

Premete poi il pulsante del commutatore mono/stereo per stabilire che il segnale monofonico venga effettivamente applicato ad entrambi i canali. I controlli di tonalità debbono prima essere posti in posizione centrale; con tale condizione il loro effetto sulla dinamica e la timbrica musicale deve essere nullo. Ruotandoli in senso orario si deve notare un accennarsi delle frequenze basse o acute, a seconda del potenziometro sul quale si sta agendo. Viceversa, ruotando in senso antiorario, si deve constatare una diminuzione dei bassi o degli acuti. Questo è tutto: verificando il funzionamento dei canali avete praticamente già imparato ad usare il preamplificatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Guadagno	9 dB
Regolazione toni	± 15 dB
Rapporto S/N	70 dB
Impedenza/ Sensibilità ing. phono	47 K Ω /3 mV
Impedenza/ Sensibilità ing. tuner e tape	45 K Ω /100 mV
Impedenza d'uscita	2000 Ω
Distorsione ing. phono	0,3%
Distorsione ing. tuner e tape	0,1%
Livello uscita tape	10 mV
Alimentazione	220 Vca 50/60 Hz
Livello uscita	250 mV (0,5 V max)

STROBO LUX




LUCI STROBOSCOPICHE ad alta potenza

rallenta il movimento di persone o oggetti, ideali per creare fantastici effetti night club, discoteche e in fotografia.

L. 33.000

SOUND LUX

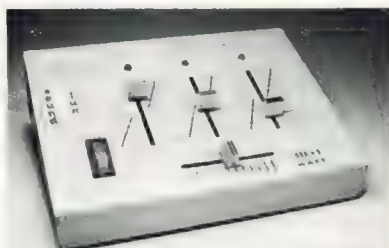


LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati

3.000 W compl. monitor a led, circuito ad alta sensibilità, 1.000 watt a canale, controlli - alti - medi - bassi - master, alimentazione 220 Vca.

L. 33.000

STEREO MIXER

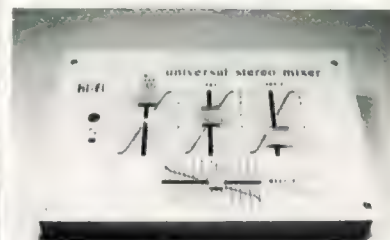

MIXER STEREO UNIVERSALE


Ideale per radio libere, discoteche, club.

CARATTERISTICHE

TECNICHE: — n. 3 ingressi universali; — alimentazione 9-18 Vcc; — uscita per il controllo di più Mixer fino a 9 ingressi Max; — segnale d'uscita 2 Volt eff.

L. 33.000

LASER 5 mW

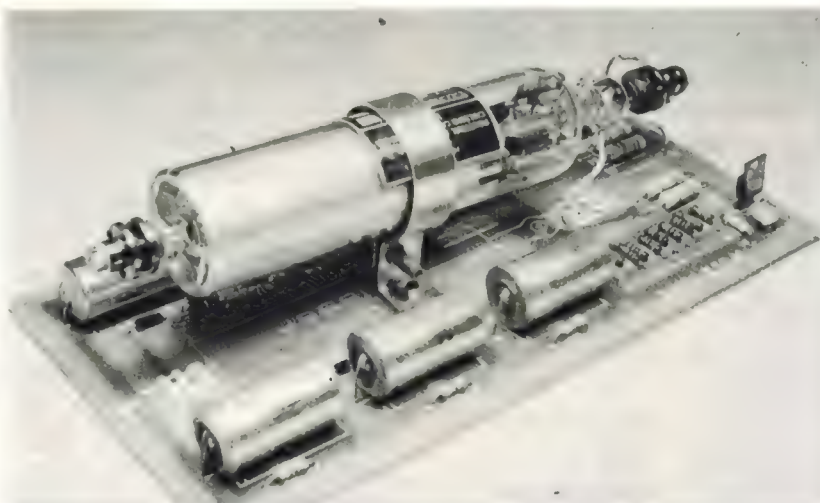

Costruisci un generatore laser da 5 mW di potenza. Una scatola di montaggio per preparare un laser a luce rossa adatta per esperimenti scientifici ed effetti psichedelici. La confezione comprende il circuito stampato inciso e serigrafato; i componenti necessari al montaggio ed il tubo laser da applicare direttamente sulla basetta. Il kit è reperibile presso i distributori dei nostri prodotti oppure direttamente per corrispondenza.

Kit 104 L. 320.000

12 V 2 A SUPPLY



Alimentatore stabilizzato da 12 volt particolarmente idoneo per il funzionamento di radiotelefoni. Circuito a basso livello di ripple ed elevata stabilità anche nelle condizioni di massimo carico (2 ampere). Le dimensioni particolarmente ridotte consentono una facile sistemazione nel laboratorio o nella stazione radio. L'apparecchio è disponibile esclusivamente montato e collaudato.

**L. 21.000
L. 17.500**

ore ... 14:40	Transmittente	APF
per cartellini di urgenza	TELEGRAMMA	
NUMERO	6772	06
PROVENIENZA	Cond	
DESTINAZIONE	Milano	
Tasse accessorie	TOTALE	148
ore ... 14:40	Transmittente	APF
per cartellini di urgenza	TELEGRAMMA	
NUMERO	6772	06
PROVENIENZA	Cond	
DESTINAZIONE	Milano	
Tasse accessorie	TOTALE	148
ore ... 14:40	Transmittente	APF
per cartellini di urgenza	TELEGRAMMA	
NUMERO	6772	06
PROVENIENZA	Cond	
DESTINAZIONE	Milano	
Tasse accessorie	TOTALE	148

TX 067Y22 ROMA EUR 1

CC ELETTRONICA 2000
VIA GOLDONI 84 - MIL
MILANO COR.

ASSICURIAMO VOSTRI LETTORI SCONTO ADEGUATO ACQUISTI MATERIALE DA NS NEGOZIO CENTRO STOP CIO' DIETRO PRESENTAZIONE PREGIATA VS CARTA SCONTO NOMINATIVA STOP ADESIVO ELETTRONICA 2000 EST GIA' SU NS VETRINE STOP VI RINGRAZIAMO PER PREFERENZA ACCORDATACI E TRASMETTIAMO VIA CORRIERE CATALOGO ULTIME NS NOVITA' CHE VORRETE PRESENTARE VOSTRI CARISSIMI LETTORI STOP GIGABROTHERS SL.



Elettronica 2000	CARTA SCONTO
VALIDA SINO A	non trasferibile
nome	
cognome	
(FIRMA)	



l'abbonamento a Elettronica 2000 MISTER KIT
te lo regaliamo noi!

Come?

Ecco i conti: $12 \text{ fascicoli} \times 1.800 = 21.600$ lire teoriche. Noi però subito ti facciamo risparmiare 6.700 lire, e abbonarsi costa solo L. 14.900. Poi ti diamo la CARTA SCONTO. Comprerai pure qualcosa in 12 mesi... per il tuo hobby. Se supponiamo uno sconto medio 10% sugli acquisti, capisci che l'abbonamento sarà completamente regalato quando raggiungerai 149.000 lire! E tutto ciò senza contare il libro in regalo (valore lire 5.000) !!!

Matematica ragazzi!

valore riviste	26.600 —
risparmio	6.700
	<hr/>
	14.900
sconto 10% su 149.000	14.900
	<hr/>
	ZERO

L'abbonamento cioè può essere interamente gratis. Come il libro!

La CARTA SCONTO sarà in distribuzione dal 1° dicembre e verrà inviata automaticamente a tutti gli abbonati vecchi e nuovi.

novità

PLAY® KITS PRACTICAL ELECTRONIC SYSTEMS


DI DICEMBRE

KT 381 MULTIMETRO DIGITALE SECONDA PARTE

CARATTERISTICHE TECNICHE: Tensione d'alimentazione = 5 Vcc
 • Max corrente assorbita = 30 mA • Portate = Tensione AC/DC 2V/20V/200V/2000V Fondo scala - Corrente AC/DC 20mA/200mA/2A/20A Fondo scala - Resistenza 2KOhm/20KOhm/200KOhm/2MOhm Fondo scala.

DESCRIZIONE: Il KT 381 è la logica conseguenza del KT 380, infatti, grazie all'abbinamento del KT 381 e del KT 380, potrete costruirvi un multimetro digitale che avrà caratteristiche veramente professionali ad un costo estremamente interessante per la categoria in cui si inserisce tale apparato. Il multimetro digitale è diventato ormai uno strumento indispensabile nel laboratorio di qualsiasi hobbista e di qualsiasi professionista e la Play Kits, con questa nuova scatola di montaggio, ha dato una sua soluzione, pratica ed economica, per aiutarvi a risolvere questo problema.

L. 47.500 + IVA

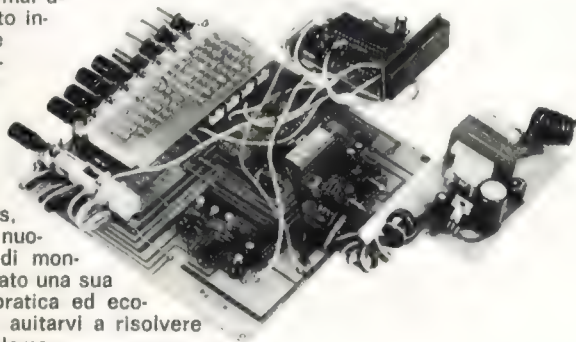

KT 386 SLOTH MACHINE ELETTRONICA

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione d'alimentazione = 5 Vcc
 Max corrente assorbita = 500 mA

DESCRIZIONE

Il KT 386 rappresenta una ulteriore novità elaborata nei laboratori della Play Kits, infatti il suo scopo è quello di sostituire la famosa Sloth machine meccanica ancora in auge nelle famose case da gioco di Las Vegas.

Nel KT 386 non servono né monetine né leve, infatti per il suo funzionamento è sufficiente premere un solo pulsante e si vedranno i simboli scorrere.

L. 31.500 + IVA

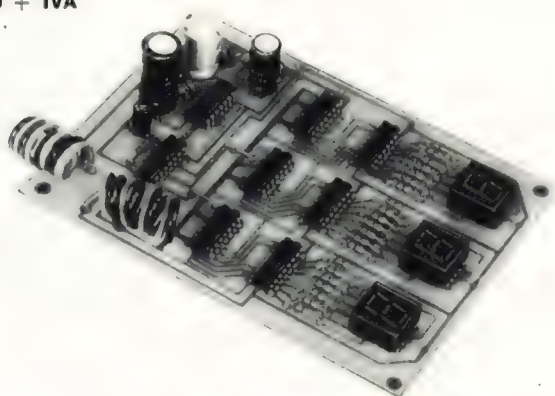

KT 385 PROVARIFLESSI ELETTRONICO

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione d'alimentazione = 5 Vcc
 Max corrente assorbita = 100 mA

DESCRIZIONE

Il KT 385 può anche venir considerato un divertente passatempo da utilizzare in gare contro il tempo con i vostri amici, ma tale circuito, per come è stato concepito, può essere considerato un vero e proprio strumento di misura per i vostri riflessi e la vostra velocità di reazione.

È uno strumento utilissimo che si può rivelare indispensabile per la guida dell'automobile, infatti potrete allenarvi per migliorare il vostro tempo di reazione, in modo tale da prevenire qualsiasi inconveniente.

L. 14.500 + IVA

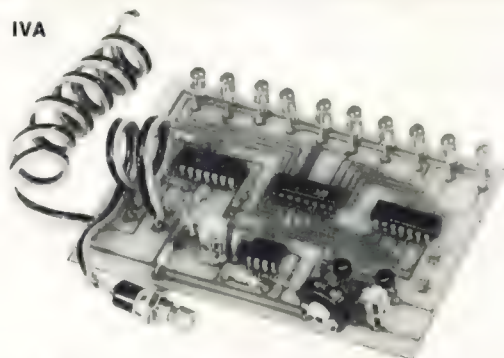

KT 390 TOMBOLA ELETTRONICA

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione d'alimentazione = 4,5 ÷ 5 Vcc
 Max corrente assorbita = 500 mA

DESCRIZIONE

Grazie al KT 390 potrete sostituire il vecchio sacchettino delle pedine di legno della vostra tombola con un circuito elettronico a prova di errore ed a prova di « Truffa ».


Questo kit rappresenta una novità assoluta nel settore delle scatole di montaggio elettroniche, infatti, sino ad ora, non era mai stato presentato nulla di simile.

L. 33.200 + IVA

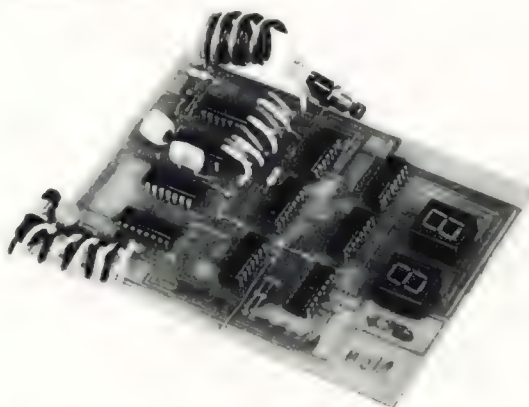

ANTENNA ROTANTE AMPLIFICATA

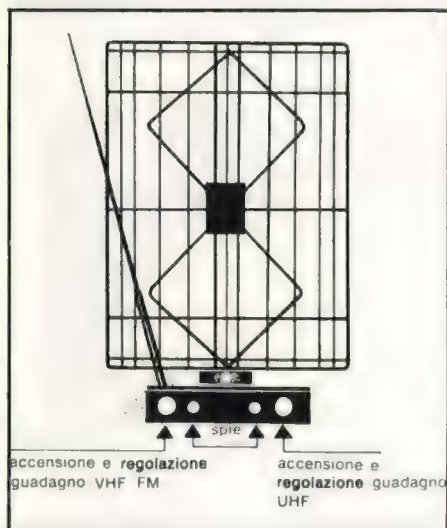E' disponibile ormai in tutta Italia la nuovissima antenna amplificata Polo Gold prodotta dalla Polo (via Pizzi 5, Milano). Si tratta di un elemento di captazione per interno adatto per segnali VHF, UHF ed FM. E' quindi un'antenna particolarmente versatile che ben




si adatta a risolvere quei problemi di fronte ai quali ci si trova quando i segnali sono deboli. Il guadagno dell'amplificatore nelle bande TV e V arriva sino a 32 dB, mentre nelle bande I, III ed FM rimane di 16 dB. Per un miglior uso dell'amplificatore di alta frequenza troviamo sulla base di antenna i comandi per il controllo del guadagno, in modo da evitare inutili saturazioni dello stadio d'ingresso del ricevitore televisivo a cui lo si collega.

μ P MOTOROLA PER IL TEMPO LIBERO

Il MEK6802D5E è un sistema per l'apprendimento delle tecniche d'uso dei componenti Motorola della famiglia M6800, una valida soluzione per l'apprendimento della logica di programmazione software ed hardware per hobbisti, scuole e centri di addestramento indu-

miniaturizzati possono essere controllati (mediante pilotaggi adatti) dal PIA.

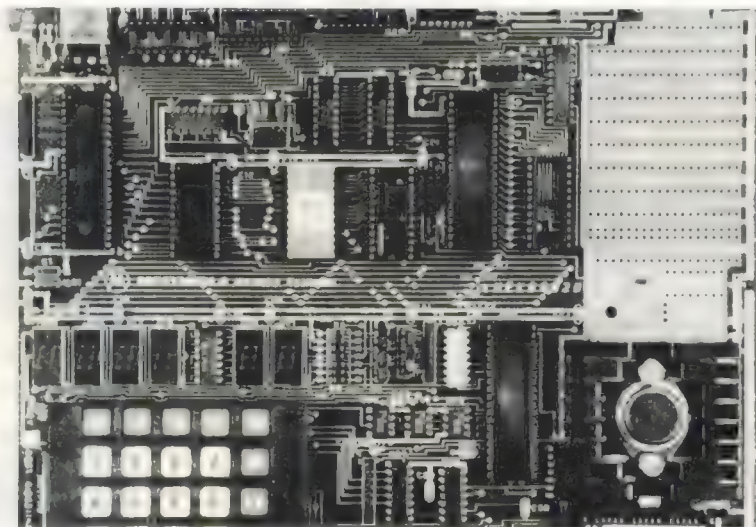Via via che si amplia l'obiettivo degli esperimenti richiesti, può rendersi necessaria una più vasta zona di cablaggio a collegamenti wrappati. Il MEK6802D5E provvede a questo tramite uno zoccolo DIP a 24 piedini, collegato con il PIA, che consente ad una pia-



striale.

L'utente può accendere il MEK6802D5E ed iniziare immediatamente a sviluppare semplici programmi come operazioni aritmetiche, configurazioni particolari sul visualizzatore a LED, etc. Una volta acquisita una certa esperienza, si può utilizzare il PIA (adattatore per interfacciare periferiche) MC6821, unitamente alla zona di cablaggio per collegamenti wrappati, per interfacciare al campo reale.

Le luci, i relays, i diffusori

tina, facilmente reperibile in commercio, di portare i segnali dello stesso alle piastre ausiliarie a collegamenti wrappati.

La piastra del circuito stampato del MEK6802D5E è progettata anche in modo da accogliere componenti per formare una Porta Seriale RS232C.

L'interfaccia primaria al MEK6802D5E si ha mediante una tastiera a 25 tasti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Motorola, via Ciro Menotti 11, Milano.

FRANCHI CESARE

via Padova 72, Milano - tel. 02/2894967

COMPONENTI ELETTRONICI

Philips, Motorola, Micro Lem, Siemens, Mullard, RCA, ITT

STRUMENTI DI MISURA

Una-Ohm, Lael, Cassinelli, Mega, Gavazzi

SCATOLE DI MONTAGGIO

kit CTE, kit Pantec

Utensileria e materiali per circuiti stampati Corbetta

Cavità per microonde Mullard

Cavi per cablaggi

Minuterie per hi-fi (cavi, manopole, spine e prese)



contenitori
per elettronica

sesto continente



I più importanti fotoreportage
del National Geographic
Magazine in lingua italiana e
nel formato di Life: il meglio
dell'editoria mondiale
finalmente anche in Italia.

**SESTO CONTINENTE.
LA PIU' AFFASCINANTE
RIVISTA DEL MARE,
E' IN EDICOLA A LIRE 3.500.**

PER CHE COSA CI DISTINGUIAMO:

— **Snellezza, dinamicità, politica indipendente** e conseguente **grandissima flessibilità** che ci permette di tenere a stock di volta in volta i componenti delle case più appropriate, ottimizzando i rapporti prezzo-qualità, con **pronta consegna** (su tutto quanto a magazzino) nel vero senso della parola e di procurare quanto non in casa in **tempi molto brevi** (qualche giorno se a stock in Milano in almeno uno dei numerosi distributori delle varie case costruttrici con i quali abbiamo particolari accordi e contatti quasi giornalieri).

— **Qualità:** Non trattiamo componenti se non provenienti direttamente dalle case costruttrici o dai relativi distributori ufficiali (non è assolutamente detto che un componente, che « apparentemente » funziona, sia « buono »: tutt'altro, ci sono in giro molti componenti volgarmente chiamati « di seconda scelta », con scarti parametrici anche notevoli, che creano poi in campo un mare di problemi strani ed inesplicabili che costano in manodopera ben altro di quelle poche lire talvolta apparentemente risparmiare).

— **Consulenza imparziale** (vedi politica indipendente) e **documentazione tecnica** su tutto quanto trattato: fotocopie dei fogli tecnici vengono inviate ai clienti che ne fanno richiesta e si procurano comunque nel giro di qualche giorno anche i « data sheet » originali.

— **Spedizioni veloci su tutto il territorio nazionale a mezzo pacco postale con pagamento in contrassegno e spese postali a carico dell'acquirente** (si concordano con clienti abituali al-

tri sistemi di spedizione e pagamento) e con **ordine minimo**, anche telefonico (scritto per nuovi clienti e completo di **codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono e nome della persona che ha emesso l'ordine**) di L. 25.000 e **mediamente non inferiore a L. 1.000 per voce** (ad es.: in un ordine di Lire 40.000 non devono figurare più di 40 voci) - Componenti anche simili, ma elettricamente di valore diverso, vengono considerati voci diverse.

— **Prezzi:** Sono solitamente più che buoni nella gamma centrata tra qualche migliaio e qualche centinaio di migliaia di lire per voce e sono articolati in colonne (da 1 a 9 pezzi, da 10 a 99 ecc.) scendendo molto rapidamente, soprattutto per gli articoli a basso costo unitario, al salire dei quantitativi (incidenza dei costi fissi).

— **Clienti tipici:** Grossa industria non elettronica, medio-piccole ditte elettroniche artigianali, scuole professionali, laboratori scientifici, liberi professionisti, consulenti, hobbisti (... senior) - **Condizioni speciali per rivenditori** (che preghiamo di contattarci direttamente).

— **Kit di montaggio originali** di nostra progettazione sono disponibili per elettronica industriale e generale a prezzi molto convenienti.

— **Catalogo-Listino:** Viene tenuto continuamente aggiornato e mandato dietro l'invio anticipato di L. 1.000 (per spese postali e gestionali) o gratis (su richiesta) a chi fa acquisti superiori a L. 50.000.

Casi principalmente trattati: ICEL, GENERAL INSTRUMENT, MOSTEK, TECCOR, FAIRCHILD, SGS-ATES, RCA, SSC, NATIONAL SEM., AEG-TFK, TEXAS INSTR., MOTOROLA, GANZERLI, ANTEX, FEME, PIHER, BOURNS, GUNTHER.


Qualche flash esemplificativo: Prezzi indicativi (quelli in atto alla data in cui è stata consegnata alla rivista la pagina pubblicitaria, suscettibili delle solite variazioni dovute al mercato, cambi monetari, ecc.) di **listino, normali** (suscettibili di **ulteriori sconti** per clienti abituali con fatturato mensile di almeno qualche centinaio di migliaia di lire, proporzionali al fatturato stesso).

PREZZI UNITARI IVA ESCLUSA

	1 pz	10 pz	100 pz	1000 pz
Cond. elet. 4700 μ F/35 V - assiali	2080	1670	1525	—
Cond. elet. 2200 μ F/16 V - verticali	635	500	410	360
Diodi 1N4004, 400 V - 1 A	109	77	61	47
Diodi 1N4007, 1000 V - 1 A	127	87	68	52
Diodi 1N5404, 400 V - 3 A	275	168	141	126
Diodi 1N5408, 1000 V - 3 A	365	265	209	179
Diodi P600J, 600 V - 6 A	770	580	435	395
Ponti W04, 400 V - 1(1,5) A	490	345	300	255
Ponti KBL04, 400 V - 3(4) A	1000	775	580	510
Ponti KBPC1002, 200 V - 10 A	2725	2180	1775	1650
Ponti KBPC3506, 600 V - 35 A	3650	3000	2455	2300
SCR EC103A, 100 V - 0,8 A TO-92 plast.	490	350	290	245
TRIAC 8T44A, 400 V - 4 A TO-202 plast.	910	635	545	510
TRIAC IT46, 400 V - 6 A TO-220 plast.	1090	820	680	—
TRIAC TXAL2210B, 400 V - 10 A TO-220 plast.	1455	1225	1020	—
TRIAC Q4015B, 400 V - 15 A	3820	3180	2580	—
TRIAC Q6015B, 600 V - 15 A	4350	3500	3000	—
TRIAC Q4040D, 400 V - 40 A	8650	7220	6450	—
TRIAC Q6040D, 600 V - 40 A	12700	9400	8900	—
BC237B (vers. plast. del BC107B)	182	115	85	69
BC337 NPN 45 V - 0,5 A TO-92 plast.	227	163	116	88
TN2219 NPN (vers. plast. del 2N2219 - sostituisce anche 2N1711)	410	320	245	215
2N3773 RCA NPN 14 V - 16 A - 150 W TO-3	3180	2820	2580	—
BD139 80 V - 0,5 A - 12,5 W TO-126 plast.	500	400	335	310
2N3819 FET can. N	545	455	360	320

PREZZI UNITARI IVA ESCLUSA

	1 pz	10 pz	100 pz	1000 pz
Integrati digitali MOS-LSI				
MK5009 Base-tempi programm.	10000	8400	7650	—
MK50240 Gener. di ottava per organi	10455	8630	7900	—
MK50395 Contatore 6 cifre - mem-reg-presel	13500	10400	9900	—
MK50396 Idem per ore-min-sec	13900	10600	10000	—
MK50398 come 50395 ma senza registro	12250	10300	9400	—
Integrati lineari				
741 operativo mini-DIP	670	470	390	330
324 quadruplo op-amp DIL	1040	770	680	645
L200 regol. programm. 3/36 V - 0/2 A plast.	2050	1720	1630	—
7805, 12 regol. fissi plast. oltre 1 A	1270	1000	880	—
555 Timer mini DIP	700	530	435	—
Optoisolatori FCD820 1500 Veff Fairchild	1090	865	725	—
Display FND500 Fairchild	1630	1320	1160	—
MAN72A Fairchild (= TIL312 = 5082-7730)	1400	1160	1000	—
Moduli orologio digitale MA1023 National	14100	11800	11300	—
Photoresist posit. 50 cc	5910	5545	—	—
Sviluppo 200 cc	2730	2100	—	—
Persolfato di ammonio 180 gr	820	680	545	—
Vetronite 100x160 mm monofaccia	1000	820	680	—
Vetronite 230x160 mm monofaccia (per doppia faccia: + 10% circa)	2045	1725	1455	—
Quarzi per base tempi, ecc. 1 MHz	6550	5800	—	—
Quarzi per base tempi, ecc. 10 MHz	3650	2910	—	—
Saldatori Antex 220 V C (15 W); CX (17 W) oppure X (25 W)	9900	7830	—	—

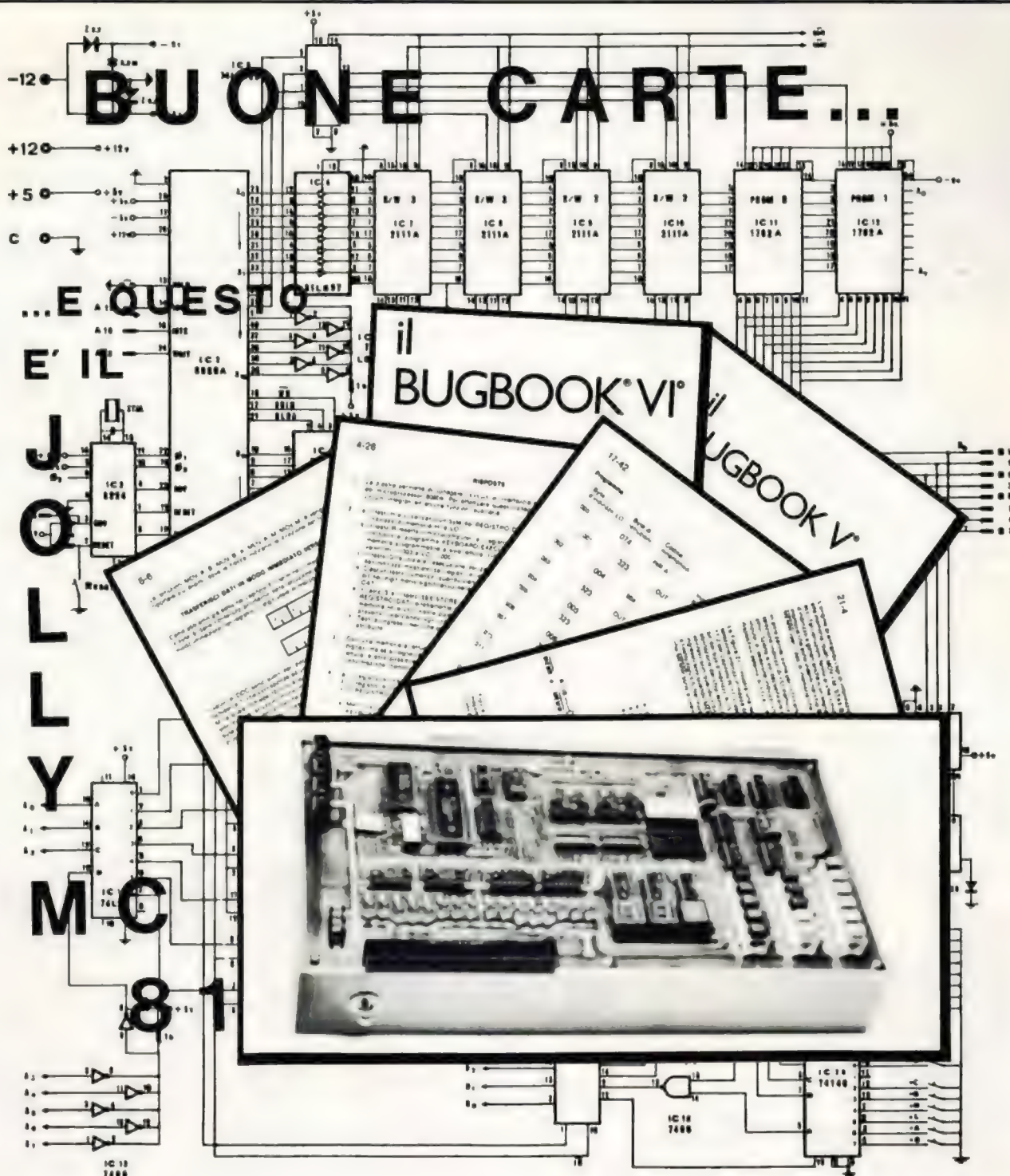

LMC81 è un microcomputer completo con tastiera, display, memoria PROM preprogrammata di 8 x 256 bit, una memoria RAMs di 8 x 256 bit programmabile a mezzo tastiera in base octal, 7 Port I/O decodificati di cui 4 disponibili esternamente.

UN MEZZO DIDATTICO PREZIOSO

Consente di seguire passo passo i corsi pratici dei famosi BUG BOOK V e VI. Tutti i componenti sono accessibili ed i circuiti possono essere esaminati punto per punto. Sulla piastra frontale i vari blocchi circuitali sono evidenziati graficamente.

In scatola di montaggio lire 250 mila. Montato e collaudato lire 300 mila.

A.P.L.

E' disponibile il nuovo catalogo inviando lire 1.000.

Via Tombetta 35/a, 37100 Verona, telefono: 045/582633

Le esperienze sono facilitate dall'impiego di cartoline ad innesto che consentono anche di conservare le realizzazioni più interessanti.


CARATTERISTICHE

Tastiera octal; display a 7 segmenti per i dati e a diodi LED per gli indirizzi; memoria PROM contenente il programma MONITOR; 256 bytes di memoria RAM; spazio per duplicare RAM o PROM; CPU 8080A; clock 8224 con quarzo da 7.5 Mc.; System Controller 8228; derivazione esterna dei buss dati e comandi vari su connettore 2 x 22; alimentatore della rete incorporato; box in plastica antiurto; dimensioni 310 x 170 x 90 mm.; peso 1.8 Kg.


Multimetro digitale automatico Hioki funzioni e misure a vista d'occhio.



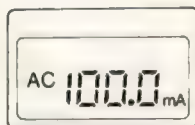
Tensioni c.c. (manuale-auto)
100 μ V - 1000 V




Correnti c.a. (manuale)
10 μ A - 200 mA

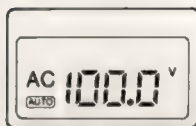

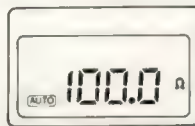
Tensioni c.a. (manuale-auto)
1 mV - 600 V



Resistenze (manuale-auto)
0.1 Ω - 2 M Ω

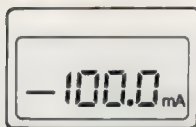

Correnti c.c. (manuale)
10 μ A - 200 mA

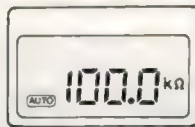


Resistenze LP (manuale-auto)
1 Ω - 2 M Ω

Specifiche generali mod. 3207

- Sistema di misura automatico o manuale.
- Virgola fluttuante (auto).
- Display 3 1/2 digit. LCD con indicazioni delle funzioni e della polarità.
- Tasto di azzeramento automatico.
- Tasto selezione di portata.
- Tasto inserimento misure in LOW POWER.
- Tasto prova diodi.

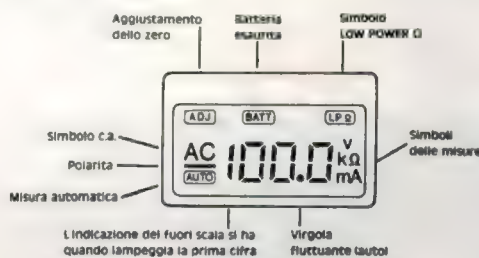
- Tasto di selezione delle misure.
- Prova diodi e semiconduttori.
- Prova continua.
- "BUZZER" avvisatore di cortocircuito (disinseribile).
- Alimentazione con pile all'ossido d'argento.
- Protezione c.c. : 1000 V c.a. : 750 V Ω - mA : fusibile e diodi
- Dimensioni: 150 x 60 x 12,5 mm TS/2150-00



DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA

G.B.C.
italiana

Gli strumenti digitali **sabtronics** INTERNATIONAL INC. i professionali per tutti.

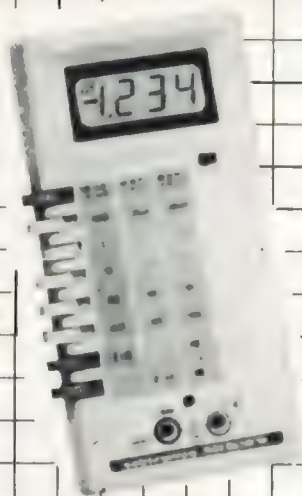

MODELLO 2035

- accuratezza di base in CC 0,1%
- 6 funzioni per 32 portate
- possibilità di sonda che "congela" la lettura
- ingresso a due terminali per tutti i tipi di misura
- grande display LCD da 13 mm
- 200 ore di autonomia con pila 9 V
- partitore d'ingresso con resistenze tarate a LASER

DATI TECNICI E PORTATE

Volt cc da 100 μ V a 1000 V - 5 P
 Volt ca da 100 μ V a 1000 V - 5 P
 Corrente cc da 0,1 μ A a 2 A - 5 P
 Corrente ca da 0,1 μ A a 2 A - 5 P
 Ohm - Hi da 0,1 Ω a 20 M Ω - 6 P
 Ohm - Low da 0,1 Ω a 20 M Ω - 6 P
 Peso senza pila: grammi 310
 Dimensioni: mm 89 x 168 x 41

KIT: L. 122.000
 MONTATO: L. 148.000

MODELLO 2010


- accuratezza di base 0,1%
- display LED 3 cifre e 1/2
- partitore d'ingresso con resistenze tarate a LASER
- 6 funzioni 31 portate
- possibilità di sonda che "congela" la lettura
- risposta in frequenza da 40 Hz a 40 KHz



DATI TECNICI E PORTATE

Volt cc da 100 μ V a 1000 V - 5 P
 Volt ca da 100 μ V a 1000 V - 5 P
 Corrente cc da 0,1 μ A a 10 A - 6 P
 Corrente ca da 0,1 μ A a 10 A - 6 P
 Ohm - Hi da 0,1 Ω a 2 M Ω - 3 P
 Ohm - Low da 1 Ω a 20 M Ω - 3 P
 Peso senza pile: grammi 680
 Dimensioni: mm 203 x 165 x 76

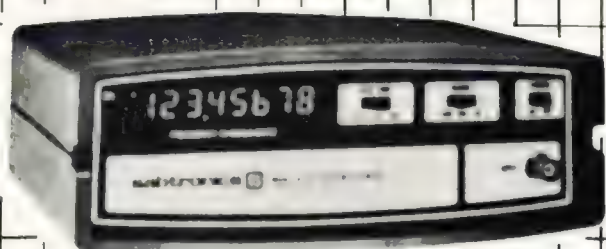KIT: L. 148.000
 MONTATO: L. 174.000
 Accessori: Sonda Touch and Hold che "congela" la lettura: L. 29.000



MODELLO 8110/8610

8110 IN KIT (100 MHz): L. 139.000
 8610 IN KIT (600 MHz): L. 182.000
 8610 MONTATO: L. 208.000
 Sonda 1:1 - L. 20.000
 Sonda 10:1 - L. 26.000
 Sonda 1:1 e 10:1 - L. 32.500

DATI TECNICI

Sensibilità: 10 mV RMS sino a 100 MHz
 50 mV RMS sino a 450 MHz
 90 mV RMS sino a 600 MHz
 Impedenza: 1 M Ω nelle portate 10 e 100 MHz
 50 Ω nella portata 600 MHz
 Stabilità: \pm 0,1 ppm/ $^{\circ}$ C
 Invecchiamento: 5 ppm/anno
 Protezione d'ingresso: 150 V RMS decrescente all'aumentare della frequenza
 Dimensioni: mm 203 x 165 x 76
 Peso: grammi 680 senza pile

- display ad 8 cifre LED
- frequenza garantita da 10 Hz a 600 MHz (tipica da 5 Hz a 750 MHz)
- base dei tempi a 10 MHz compensata in temperatura
- tre tempi di campionatura
- risoluzione sino a 0,1 Hz
- alimentazione a pile (4 mezza torcia) o a rete con alimentatore esterno
- circuito per la ricarica di pile NiCd

TUTTI I PREZZI
 IVA INCLUSA

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da

elcom

Via Angiolina, 23 - 34170 Gorizia - Tel. 0481/30.90.9

Tutti possono rivolgere domande, per consulenza tecnica, schemi, problemi e soluzioni alla redazione della rivista. Verranno pubblicate le lettere di interesse generale. Per una risposta privata inviare francobollo. La consulenza è gratuita per gli abbonati.

MEMORIA TELEFONICA

Ho realizzato il telefono elettronico apparso su Elettronica 2000 di novembre. Ho trovato molto comoda la possibilità di ripetere automaticamente la chiamata quando la linea è occupata e mi piacerebbe poter disporre di una memoria capace di tenere annotati molti più numeri: insomma vorrei poter disporre di una rubrica telefonica elettronica, spero possiate presentare un simile progetto.

Mario Taddei - Milano

OK, l'idea è buona; i nostri tecnici sono già al lavoro e stanno cercando di risolvere il problema nel più semplice ed economico dei modi: non appena ultimato, presenteremo sulla rivista il risultato del lavoro che, per il momento, sembra configurarsi come un modulo a sé stante adatto ad essere applicato fra l'apparecchio telefonico e la presa della SIP, senza operare alcuna manomissione. Il modulo potrà quindi essere usato, oltre che con il telefono elettronico, con qualunque tipo di telefono.

CANCELLARE I NASTRI

Sono un musicista 21enne, mi diletto in elettronica e sono anche a buon punto. Ciò che vi chiedo è uno schema che, se pubblicato, penso sia di interesse generale: uno smagnetizzatore per cassette.

Ne ho visto uno per nastri magnetici al Conservatorio di Pesaro, nel laboratorio di musica elettronica: è un aggeggio molto macchinoso che, in opera, fa un gran fracasso e per questo lo chiamiamo «la macchina infernale». Se possibile, chiederei una cosa molto più semplice e priva di tutte quelle parti meccaniche.

Rodolfo Bramucci - Fano

Per costruire uno smagnetizzatore per nastri (o cassette che siano) occorre necessariamente una parte meccanica per operare lo scorrimento del nastro. Quest'ultimo fatto è la ragione



per cui non proponiamo il progetto di uno smagnetizzatore: esso comporterebbe l'uso di parti meccaniche praticamente introvabili per un hobbista. Vogliamo comunque risolvere il tuo problema e ti indichiamo un piccolo e funzionale smagnetizzatore per cassette della Unitronic. Si tratta dell'Ereiser 8, che puoi vedere qui in fotografia ed acquistare presso qualsiasi magazzino GBC con il numero di catalogo RA/0046-00.

PISTOLA AD ULTRASUONI

Vi chiedo informazioni per quanto riguarda un progetto pubblicato sul

numero 18 (ottobre '80): la pistola ad ultrasuoni. Innanzitutto vorrei una esposizione più dettagliata per ciò che riguarda i dati costruttivi del trasformatore di accoppiamento per il tweeter che per me, essendo poco pratico di costruzione di trasformatori, non sono molto chiari.

A pagina 22, inoltre, si invita a far attenzione alla polarità di C3, ma questo non è elettrolitico.

Ivo Pennino - Avellino

Le misure relative al trasformatore di accoppiamento sono riportate nelle illustrazioni che corredano l'articolo. Il trasformatore è composto da due sezioni ad «E», il cui disegno è riportato a pagina 23, accostate l'una all'altra. Per realizzarle è necessario fare uso dell'apposito lamierino per trasformatori o, ancora meglio, utilizzare due nuclei in ferrite di dimensioni simili. Le dimensioni del cartoccio sul quale avvolgere le spire risultano pertanto di 10 x 10 x 20 millimetri. Per quanto riguarda il riferimento nel testo al condensatore C3, è evidente che si è trattato di un refuso tipografico: il condensatore al quale ci si intendeva riferire era C1. Infine comunichiamo che non è stato preparato il kit della pistola.




Sound Elettronica

COMPONENTI ELETTRONICI


Via Fauché 9, 20154 MILANO, Tel. 34.93.671 (zona Sempione-Fiera)

orario 9-12,30 / 14,30-19,30 riposo lunedì mattina

s.n.c.

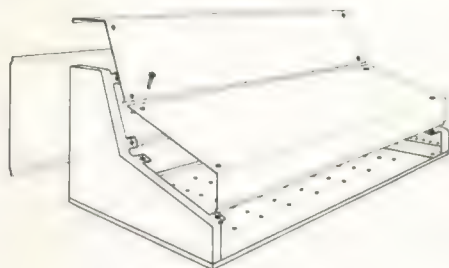

distributore contenitori
sistema G

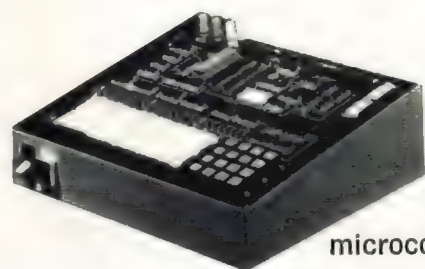

MMD1
microcomputer

**PLAY KITS
HOBBY KITS
MANUALI TECNICI
TUBI LASER PHILIPS
MEMORIE 2114
PROM/EPROM**

disponiamo dei prodotti delle seguenti case:

**MOTOROLA, EXAR
TEXAS INSTRUMENTS
FAIRCHILD, RCA
NATIONAL SEMICONDUCTOR
PHILIPS, SGS-ATES
SIEMENS**

PRODOTTI PER CS CORBETTA

TASTIERE PER μ P

CAVETTI E SPINE PER HI-FI

STRUMENTAZIONE PANTEC,

CASSINELLI, UNAOHM

CONDENSATORI ITT

RELE' FEME

VOLTMETRI, AMPEROMETRI SPE

PRODOTTI PER CIRCUITI STAMPATI

BATTERIE RICARICABILI ELPOWER

Trimmer PH	L. 250
Saldatori EWING 20/30/40 W	L. 8.450
Altoparlanti RCF TW10B	L. 29.000
L10P/10	L. 46.500
Tweeter piezo Motorola KSN 1001/A	L. 15.500
KSN 1025/A	L. 28.500

2N708	L. 500	LM 3046	L. 850
2N914	L. 500	LM 348	L. 1.600
2N1711	L. 400	LM 349	L. 1.850
2N3055 Si	L. 1.000	LM 377	L. 2.650
2N3819	L. 800	LM 378	L. 2.800
XR 2206	L. 9.800	LM 380	L. 1.800
FND 500	L. 1.850	LM 381	L. 2.350
FND 507	L. 1.850	LM 382	L. 1.950
MAN 72A	L. 1.550	LM 386	L. 1.300
MAN 74A	L. 1.600	LM 387	L. 1.300
7400	L. 350	LM 3914N	L. 4.100
7404	L. 400	LM 3900	L. 1.500
7490	L. 700	LF 357H	L. 1.950
7453	L. 500	TAA 611B	L. 900
CD 4001	L. 450	TBA 641A	L. 1.550
CD 4017	L. 1.400	TBA 641B	L. 1.550
CD 40106	L. 950	TAA 630S	L. 1.700
LM 389N	L. 1.700	TDA 2002	L. 1.950
LM 324	L. 950	SN 76477	L. 5.800
LM 358N	L. 1.200	μ A 556	L. 900
LM 567	L. 1.950	μ A 741	L. 550
LF 356	L. 1.550	μ A 3401	L. 950

I prezzi sono comprensivi di IVA. Sconti per quantità. Chiedeteci preventivi. SPEDIZIONI CONTRASSEGNO IN TUTT'ITALIA, ORDINE MINIMO L. 5.000.

ANNUNCI

La rubrica degli annunci è gratis ed aperta a tutti. Si pubblicano però solo i testi chiari, scritti in stampatello (meglio se a macchina) completi di nome e indirizzo. Gli annunci vanno scritti su foglio a parte se spediti con altre richieste.

ATTENZIONE cerco la calcolatrice della Texas TI-58 programmabile. Solo se vera occasione. Lino De Felice, via Rodi 4, 66055 Vasto Marina (CH).

RICE-TRASMETTITORE CB 5 Watt con 6 canali, tutti quarzati vendo a Lire 30 mila. L'apparecchio è nuovo, un vero affare. Sono disposto anche a scambiarlo con modulo eccitatore FM 88 ÷ 108 Mhz con almeno 1 Watt di uscita. Giorgio Barbato, Via Papa Giovanni XXIII 31, 24060 Endine (Bg). Tel. 035/825294.

STAZIONE C.B. comprendente RTX 40 canali digitali 5 Watt; alimentatore stabilizzato 5/15 V 5 A; accordatore d'antenna; antenna Boomerang da balcone; cavo e spezzoni RG 58. Vendo il tutto a Lire 200 mila trattabilissime. Pier Carlo Rigamonti, C.so XXV Aprile 60, 22036 Erba (Como). Tel. 031/643430.

DUE RTX · CB per 27 Mhz, 120 canali, AM, 5 Watt output per stazione mobile o fissa, vendo a lire 110 mila cad. Cedonsi inoltre 2 alimentatori 9/21 Vcc 8 Amper per Lire 80 mila cad. Rivolgersi a Claudio Iacono, via B.B. Amidei 80/2, 00168 Roma, o telefonare al 6286863.

16 RIVISTE «Radio Elettronica» (maggio '79, agosto '80) vendo a lire 10 mila; impianto stroboscopico completo, lire 30 mila (trattabili); trasformatore 12 + 12 V, 4 A, a lire 7 mila. Chi comprerà tutto in blocco avrà in regalo un IC TDA 2020. Simone Massaccesi, via Montecarotto 22, 60035 Jesi (AN). Tel. 0731/4070, ore pasti.

COSTRUISCO circuiti stampati in vetronite a Lire 30 il cm². Gli interessati possono inviare il disegno in grandezza naturale del circuito da realizzare, più il relativo costo con vaglia postale aumentato di Lire



1000 per spese postali. Indirizzare a: Nazareno Signoretto, Via Libertà 33, 37053 Cerea (VR).

LUCI STROBOSCOPICHE + luci psichedeliche 3000 W per canale + colonnina luci vendo a sole Lire 150 mila. Vendo TX FM 88-108 di 25 W effettivi. Scrivere o telefonare a Riccardo Dainotti, Via Rosselli 25/B, 15033 Casale Monferrato (AL). Tel. 0142/73709.

VUOI un 19 MK II? Te ne offro uno a sole Lire 50 mila, completo di Juton box e cavi vari. Il contenitore è stato verniciato a fuoco e sembra nuovo. Unico inconveniente (che poi con 2 ore di tempo si elimina) è che bisogna rimontargli le manopole e le maniglie che ho smontato per farle rispettivamente pulire e cromare. Ferdinando Agostinelli, Via delle Baleniere 78, 00121 Lido di Ostia (Roma). Tel. 06/5690027, dalle 13 alle 14.

MIXER 3 canali stereo adattissimo per radio libere e discoteche vendo. Vendo presa per attacco altro mixer fino a 9 canali, mai usata, offro a Lire 20 mila. All'acquirente regalo microfono e vari cavetti. Carlo Trapani, V.le M. Rapisardi 200, 95123 Catania.

2 PIATTI BSR C123R2 con testine nuove Excel magnetiche, mixer Better 5 inputs stereo, cuffia Inno Hit, ideali per inizio attività radiofonica o discoteca, più 4 lampade colorate 100 Watt, 57 45 giri e 14 lp non nuovi ogni genere, vendo, anche singolarmente; tutto a Lire 250 mila trattabili. Telefonare: 080/416094, ore pasti, chiedere di Danilo.

SE SEI un appassionato di mini software e ti serve una Texas T58 scrivi a Paolo Bulian, Via Orsaria 84, 33100 Udine. Il prezzo è Lire 100 mila, compreso il moduletto Master Library.


GRUPPO di giovani ha allestito un piccolo laboratorio di montaggio di apparecchiature elettroniche! Siamo a disposizione di privati o di piccole aziende del settore che hanno problemi di montaggio. Interpellateci; cercheremo di accontentarvi. Vi chiediamo solo massima serietà. Giorgio Cortani, Via Peschiera, Cellole (Caserta).

OCCASIONISSIMA!! Vendo amplificatore lineare, transistorizzato, FM 88-108 Mhz, potenza IN 30W, potenza OUT 180 W, montato in mobile extra-lusso in acciaio, corredato di ventola e aletta di raffreddamento. Il tutto nuovo, mai usato, perfettamente funzionante, svendo a sole Lire 320 mila. Vendo anche alimentatore per suddetto lineare, 0-30V regolabile 6A, montato in mobile con relativi strumentini a sole Lire 50 mila. Francesco Pisano, Via Torrione 113, 84100 Salerno. Tel. 089/355946.

GIOVANE squattrinato, principiante, appassionato di elettronica, cerca in dono riviste e materiale ritenuto inutile. Ringrazio infinitamente, fin da ora, chi sarà così gentile da aiutarmi per questa mia disperata passione. Adolfo Acetino, Via S. Marco, Isolato 5, Casalnuovo (NA).

Rappresentante e centro di assistenza tecnica per la Sicilia occidentale: Vincenzo Agostino, via Vittorio Veneto, 98069 Sinagra (ME), tel. 0941/594077 - Per la Puglia: Lembo Antonio, via Bellini 5, 71033 Casalnuovo (FG), tel. 0881/958020

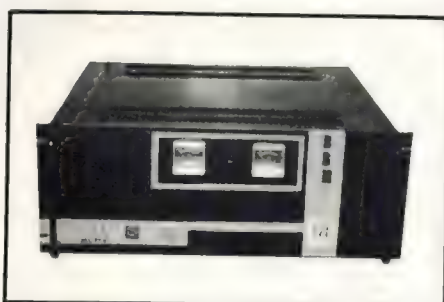- TRASMETTITORI, AMPLIFICATORI, FILTRI E ANTENNE PER FM.
- PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOFONICHE E TELEVISIVE.
- AMPLIFICATORI IN VHF E PONTI DI TRASFERIMENTO IN MICRO ONDE.
- MINIRIPETITORI TV PER TRASFERIMENTO CANALI DA 50 mW A 3 WATT.



Modulatore FM programmabile.



Miniripetitore TV: ing. I.F. con convers. sul canale richiesto. Port. max. 6 km. Prezzi a partire da L. 220 mila.

La B.G.M. Elettronica ha creato 10 centri di assistenza in tutta Italia.



Assistenza con contratti annuali - Tecnici esperti in alta frequenza - Collaudi e perizie.




Ripetitore FM 2500 watt.

OFFERTA SPECIALE

Modulatore programmabile da 80 watt (tipo FM 6620) più amplificatore lineare FM (tipo FM 6618) da 2500 watt L. 5.900.000. Validità sino al 30/11.



Ripetitore FM 5000 watt.

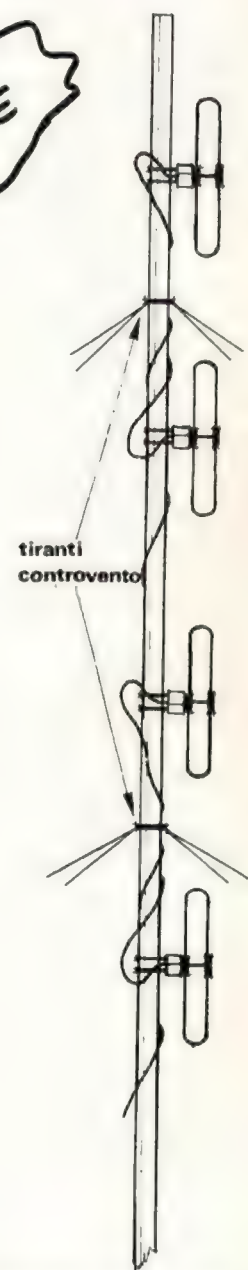

Antenna FM 4 dipoli. Pot. max 3000 watt. L. 790 mila.



Orologi al quarzo (5 funzioni): mod. 0011, L. 9.500; mod. 0012, L. 10.500; mod. 0013, L. 11.000; mod. 0014, L. 11.500; mod. 0015, L. 12.000; mod. 0016, L. 13.000. Modelli al quarzo (7 funzioni con suoneria): mod. 0017, L. 14.000; mod. 0018, L. 15.000; mod. 0019, L. 16.000; mod. 0020, L. 17.000. Modelli al quarzo (7 funzioni, suoneria, cronometro): mod. 0021, L. 18.000; mod. 0022, L. 19.000; mod. 0023, L. 19.800; mod. 0024, L. 20.000; mod. 0025, L. 22.000.



Miniregistratore C/30, L. 35.000.




Radio AM/FM, L. 16.000.



Radioregistratore stereo con TV B/N mod. 2077 (in foto), L. 235.000; mod. 2078, L. 245.000.



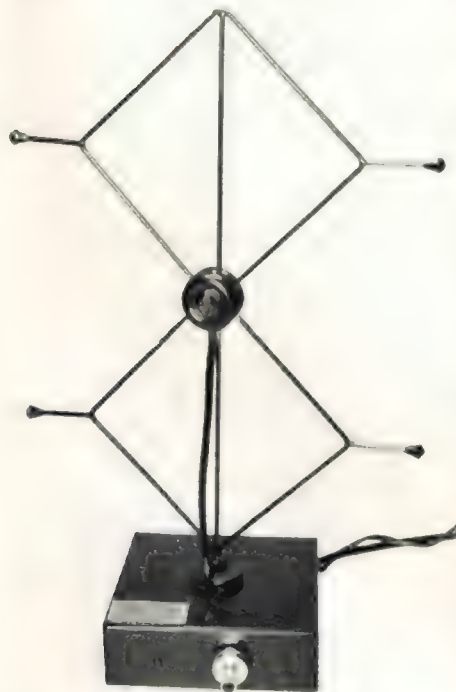Radiosvegli: mod. 2069 (nell'immagine) L. 30.000; mod. 2070, L. 32.000; mod. 2071, L. 34.000; mod. 2072, L. 26.000.



Antenna preamplificata mod. BDDR1, L. 19.000. Guadagno 0÷30 dB banda di freq. 450÷900 MHz. Figura di rumore 3 dB; ingr. ausiliario per banda VHF.

Penne orologio mod. 2079, L. 32.000; mod. 2080, L. 35.000; mod. 2081, L. 40.000; mod. 2082, L. 45.000; mod. 2083, L. 48.000. Stereo per auto YCS 505, L. 56.000; radioregistratore stereo con TV color, L. 325.000.



Banco disk-jockey L. 287.000. Due plastre BSR, microfono, presa per cuffia e preascolto. Possibilità di 8 ingressi.

Spett. BGM elettronica via L. Palazzi 10, Milano

Vi prego inviarmi contrassegno un apparecchio modello

cognome nome

via cap città

Si accettano solo ordini con allegate L. 500 per contributo spese postali.

MISTER KIT



I nostri kit e i nostri prodotti sono realizzati con materiali di primarie marche e corrispondono esattamente alla descrizione fatta sulla rivista. Gli apparecchi presentati, garantiti per sicurezza di funzionamento, saranno sostituiti per provati difetti di fabbricazione.

Per ricevere i nostri prodotti compilate e spedite in busta chiusa il tagliando che troverete in queste pagine. Per richieste con pagamento anticipato tramite assegno, vaglia postale, ecc. la spedizione avviene gratuitamente, per richieste contrassegno aggiungere 1.000 lire per spese.




SUPER LASER 1-5 mW

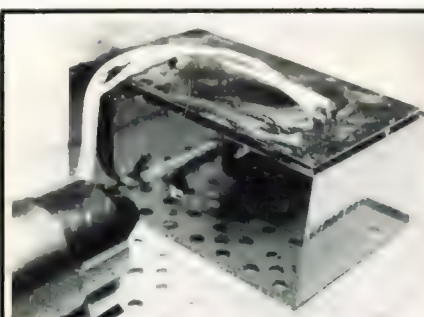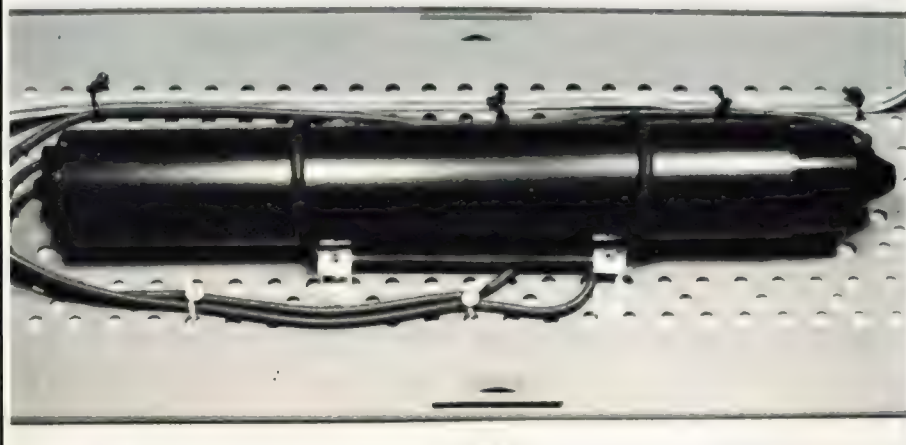Scatola di montaggio completamente rinnovata per ottenere il fascio laser. Il kit comprende il nuovissimo tubo della Philips da 1 mW e l'alimentatore dalla rete luce privo di trasformatore. L'alimentatore può essere utilizzato per pilotare tubi di potenza superiore nonché per ottenere dal tubo Philips una potenza luminosa di quasi 5 mW. **Kit completo Lire 230 mila, solo tubo Lire 200 mila.**



SCATOLA EFFETTI LASER

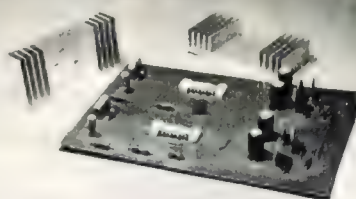Dispositivo a specchi e motorini col quale è possibile ottenere tutti gli effetti psichedelici col fascio laser. L'apparecchio funziona con una tensione di 6 volt e viene fornito già montato e collaudato. **Lire 30 mila.**



AMPLI 20+20

Stadio finale potenza 20 watt stereo! Realizzato con circuiti integrati, banda passante 20÷30.000 Hz; rapporto segnale disturbo migliore di 70 dB; sensibilità d'ingresso 300 mV; impedenza di uscita 4÷8 ohm; impedenza d'ingresso 100 Kohm. **Lire 20 mila.**

Non tutti i progetti presentati sulla rivista sono in vendita, ma solo quelli che appaiono in queste pagine, aggiornate mese per mese. Se un prodotto non compare più in Mister Kit vuol dire che è esaurito. Il tagliando di richiesta può essere utilizzato solo per i kit di Elettronica 2000. Puoi incollarlo su cartolina postale o inviarlo in busta chiusa. Scrivi in stampatello senza dimenticare alcun dato. Per informazioni interpellaci comunque, allegando i bolli per la risposta: ti accontenteremo a stretto giro di posta.

Spett. Elettronica 2000
MK Periodici
Via Goldoni, 84 - 20139 MILANO


**INVIATEMI
IL SEGUENTE MATERIALE**

N. Tot. Lire
N. Tot. Lire
Importo complessivo Lire

SCELGO LA SEGUENTE FORMA DI PAGAMENTO

- ☐ CONTRASSEGNO (aggiungo Lire 1.000 per spese)
☐ ANTICIPATO TRAMITE (estremi del pagamento)

COGNOME NOME
VIA CAP CITTA'
FIRMA

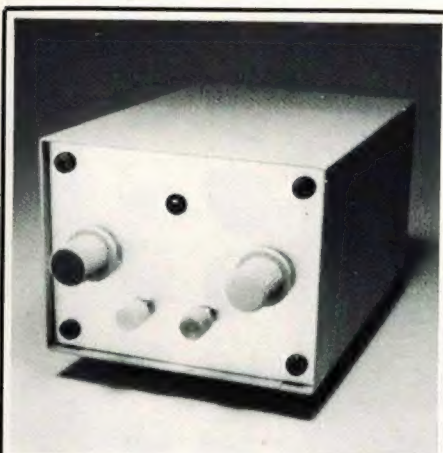

MODULATORE AD ANELLO

Eccezionale dispositivo per « sconvolgere » qualsiasi suono, voce o rumore. Particolarmente indicato per complessi, musicisti e amatori della registrazione. Ai due ingressi del modulatore può essere collegata qualsiasi sorgente sonora (chitarra, organo, microfono); l'apparecchio dispone inoltre di un oscillatore interno a frequenza variabile. Utilizza unicamente tre circuiti integrati. Tensione di alimentazione 9 + 9 volt. La scatola di montaggio comprende tutti i componenti e la basetta stampata. Non è compreso il contenitore.
Lire 17 mila.



PER LE TUE FOTO STROBO SCOPICHE

Una scatola di montaggio utilissima anche per effetti luce tipo discoteca. Tutti i componenti elettronici, basetta compresa, solo **Lit. 25 mila**, anche contrassegno.




VENTO & TUONO GENERATORE

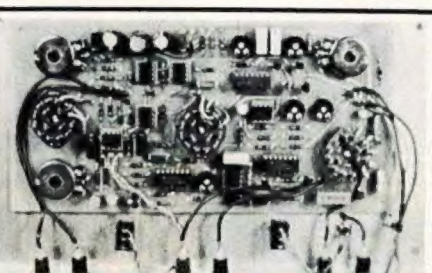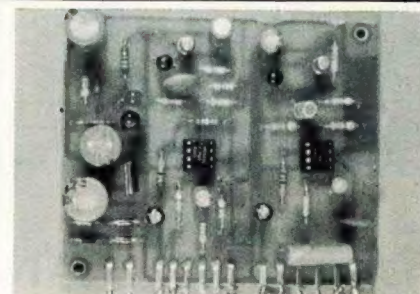Fulmini e saette... Tutto elettronicamente: Componenti elettronici, circuito stampato e trasformatore d'alimentazione (contenitore escluso) a sole **22 mila lire** (per spedizioni contrassegno più lire 1.000).



GENERATORE DI FUNZIONI

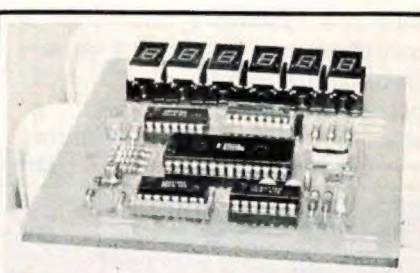Generatore di segnali sinusoidali, rettangolari e triangolari dalle caratteristiche professionali. Gamma di funzionamento 2-200.000 Hz. E' escluso il contenitore.
Lire 55 mila
(basetta L. 12 mila)



COUNTER DIGITALE


Sei display per leggere immediatamente con assoluta precisione la frequenza sino ad un megahertz. Il kit, comprendente tutti i componenti elettronici e basetta costa **Lire 40 mila**.
(Sola basetta Lire 6 mila).

Elettronica 2000

MISTER KIT SERVICE

20

Non tutti i progetti presentati sulla rivista sono in vendita, ma solo quelli che appaiono in queste pagine, aggiornate mese per mese. Se un prodotto non compare più in Mister Kit vuol dire che è esaurito. Il tagliando di richiesta può essere utilizzato solo per i kit di Elettronica 2000. Puoi incollarlo su cartolina postale o inviarlo in busta chiusa. Scrivi in stampatello senza dimenticare alcun dato. Per informazioni interpellaci comunque, allegando i bolli per la risposta: ti accontenteremo a stretto giro di posta.

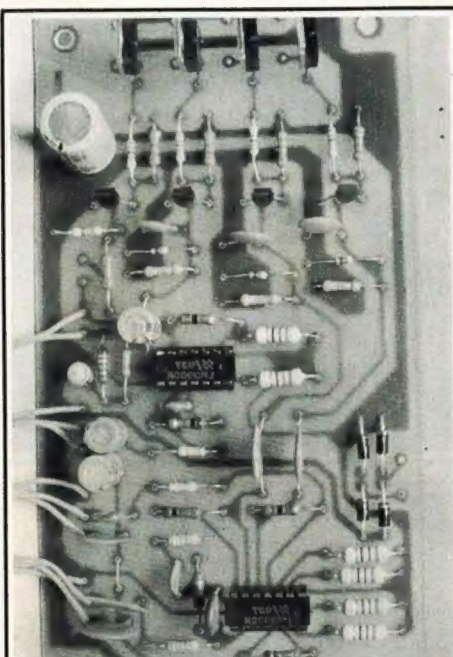


4 PSICO 4

Luci psichedeliche quattro canali con captatore microfonico incorporato e controllo impulsivo commutabile. Il kit comprende basetta e componenti elettronici e costa **Lire 36 mila**.


PSICO RITMO

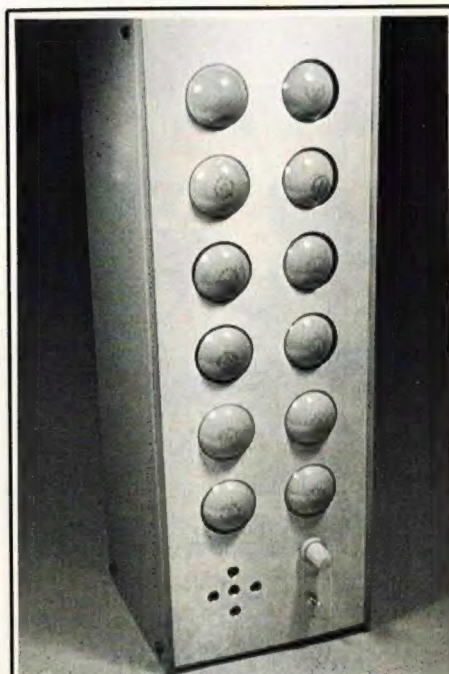Luci rotanti a quattro canali con controllo della velocità determinato automaticamente dal ritmo musicale. Il kit (componenti, circuito stampato e trasformatore costa **Lire 28 mila**.



JOJO SOUND

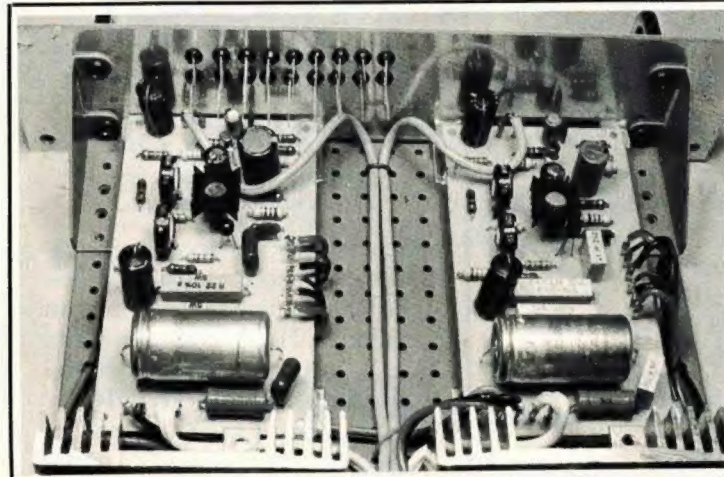Rampa luminosa direttamente controllata dalla musica di ambiente senza bisogno di collegamenti con l'amplificatore. Il kit (senza contenitore e lampade) costa **Lire 26 mila**.



STADIO FINALE 40 W

Stadio finale HI-FI di elevata potenza. L'amplificatore eroga una potenza di 40 watt effettivi su un carico di 4 ohm e presenta una banda passante compresa tra 18 e 100.000 Hz con una distorsione, alla massima potenza, inferiore allo 0,2%. La scatola di montaggio comprende tutti i componenti elettronici e la basetta stampata. Possibilità di realizzare un impianto stereo utilizzando due moduli. **Lire 18.500 (mono)**

Tutti Primi in qualità e prezzo.



1

1

1



TS/5000-00
OSCILLOSCOPIO 3"
ASSE VERTICALE
SENSIBILITÀ 10 mV-10 V/div.
LARGHEZZA DI BANDA
DALLA c.c. A 5 MHz TENSIONE MAX:
300 Vc.c. 600 Vpp.

ASSE ORIZZONTALE
LARGHEZZA DI BANDA: DALLA c.c. A 250 KHz
SENSIBILITÀ: 0,3V/div.
BASE TEMPI
SWEEP: 10 Hz 100 KHz SINCRO ESTERNO
ALIMENTAZIONE: 220 V



TS/4550-00
MILLIVOLTMETRO AUDIO
MISURA DI TENSIONE: 1 mV-300 V RMS
MISURA IN DECIBEL: DA -60 A + 52 dBm
BANDA PASSANTE DA: 5 Hz A 1 MHz
TENSIONE USCITA MONITOR: 1V F/S
ALIMENTAZIONE: 220 V



TS/4500-00
GENERATORE DI ONDE QUADRE E SINUSOIDALI
FREQUENZA: 10 Hz 1 MHz
TENSIONE SEGNALE USCITA: SINUSOIDALE
7 V RMS QUADRA 10 V pp
VARIAZIONE USCITA: 0dBm-50dBm/A
SCATTI DI 10 dB PIU' REGOLATORE FINE
SINCRONIZZAZIONE ESTERNA
ALIMENTAZIONE: 220 V

una discoteca in casa tra



Foto: G. SIRE



STEREOTRONIC 5
luci psichedeliche stereo 5 canali



STROBOLIGHT
luci stroboscopiche



PSICOTRONIC 2
luci psichedeliche 3 canali



C.T.E. INTERNATIONAL

42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY - Via Valli, 16

Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric. aut.) TELEX 530156 CTE I

Graphic Arts & Design